



## ANALIZZATORE GB 80



- Tensioni continue: 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 - 3000 Volt; **20000 ohm/Volt.**
- Tensioni alternate: 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 - 3000 Volt; 5000 ohm/Volt.
- Correnti continue: 50  $\mu$ A - 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 1000 - 3000 mA.
- Correnti alternate: 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 1000 - 3000 mA.
- Resistenze da 0,2 ohm a 20 Mohm in 5 portate.

Il **tester GB 80** è provvisto di un dispositivo brevettato a relè per la protezione dello strumento contro i sovraccarichi e gli errori di manovra.

# UNA

APPARECCHI RADIOELETTRICI  
MILANO

S. P. I. - VIA COLA DI RIENZO 53A - TEL. 474060.474105 - C. C. 395672 -



Perfezione di ricezione,

garanzia di funzionamento,

durata di esercizio,

estetica di presentazione,  
varietà di scelta in UNA qualità.

**CAVI PER RADIO E TELEVISIONE** **PIRELLI**

BASSA CAPACITÀ E BASSE PERDITE PER QUALSIASI FREQUENZA


Il magico  
apparecchio che  
unisce i due mondi

Transcontinental Radio

TRANS-CONTINENTS RADIO
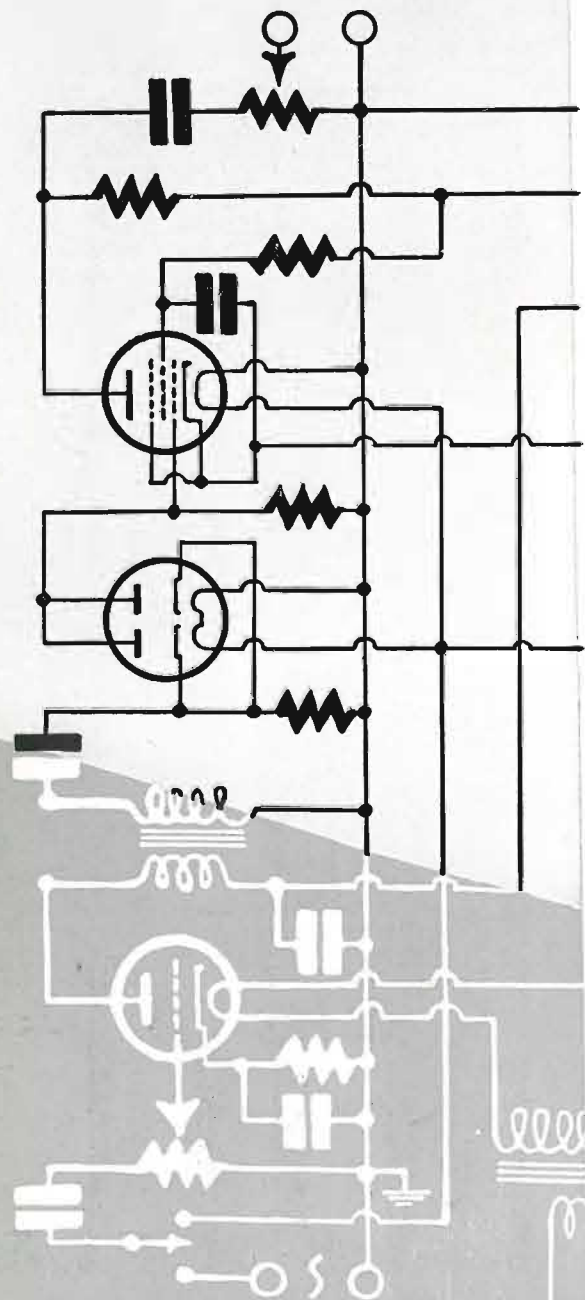
# MICROFARAD


condensatori  
resistori  
per radio  
telefonia



RARRIGO

fabbrica italiana condensatori - milano - via derganino, 20 - tel. 970.077 - 970.114

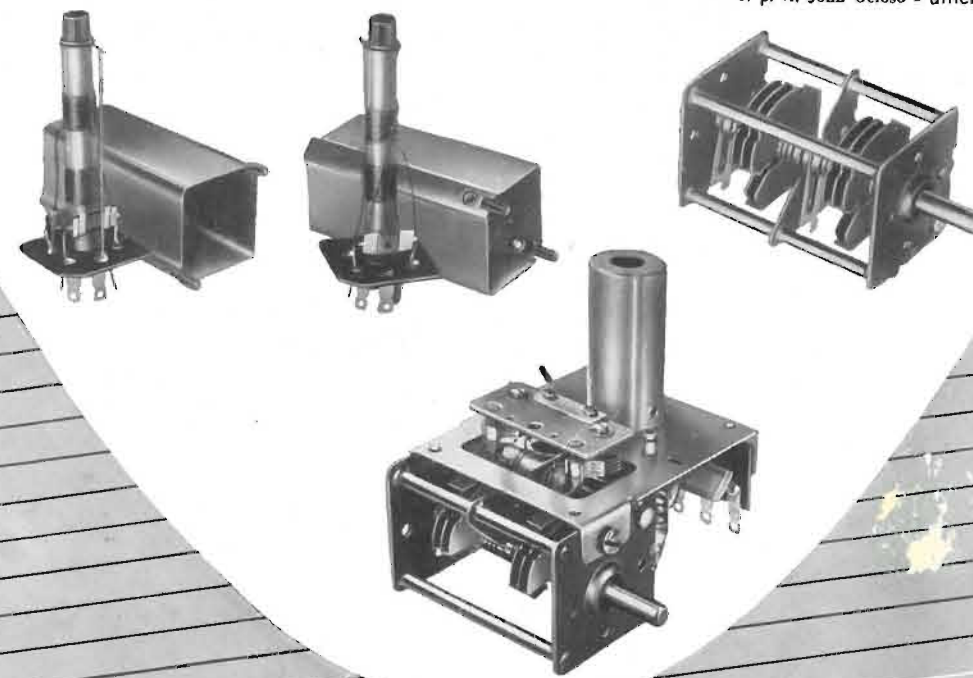S. p. A. John Geloso - ufficio pubblicità



# GELOSO



SR.57

**LAEL**  
MILANO

CORSO XXII MARZO N. 6 - TELEFONO 58.56.62

Laboratori Costruzione Strumenti Elettronici



Oscillatore  
mod. 1146 S



Oscillografo  
mod. 170



Ponte  
d'impedenza  
mod. 650



Ponte R C L  
mod. 1246

VISITATECI ALLA  
XVIII MOSTRA DELLA  
RADIO E TELEVISIONE

Stand 61


GARANZIA ILLIMITATA

# XVIII<sup>o</sup> MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO E TELEVISIONE

## ELENCO DEGLI ESPOSITORI

L'ANTENNA - Milano - Via Senato, 24 . . . . .	8	Atrio d'onore	
A.B.C. - Milano - Via Tellini, 16 . . . . .	115	MEGA RADIO - Torino - Via Collegno, 2 . . . . .	108
A.L.I. - Milano - Via Lecco, 16 . . . . .	99	MEZZADRI Pino - Milano - C.so Venezia, 1 . . . . .	92
ALMA - Milano - Via S. Michele del Carso, 21 . . . . .	101	MIAL - Milano - Via Rovetta, 18 . . . . .	35
AMBROSI VANNES - Milano - Via Scarlatti, 30 . . . . .	114	MICROFARAD - Milano - Via Derganino, 20 . . . . .	5
A.R.A. - Genova - Via del Campo, 10-2 . . . . .	96	NANETTI Emilio - Bologna - Via Berretta Ros- sa, 66/2 . . . . .	82
A.R.E. - Milano - Via Faà di Bruno, 6/5 . . . . .	73	NAPOLI Lionello - Milano - Viale Umbria, 80 . . . . .	38
A.R.M.E. - Milano - Via Crescenzo, 6 . . . . .	124	NOVA RADIO - Milano - Piazza Cadorna, 11 . . . . .	52
ARPA RADIO - Milano - Via D. da Boninsegna, 25 . . . . .	109	OPHIDIA - Milano - Via Boito, 8 . . . . .	37
ARS NOVA LUX - Torino - C.so Re Umberto, 37 . . . . .	15	O.R.E.M. - Milano - Via P. da Cortona, 2 . . . . .	29
ART - Milano - V.le Certosa, 34 . . . . .	102	P.E.C. - Milano, Via General Fara, 35 . . . . .	97
ASTER - Milano - V.le Monte Santo, 7 . . . . .	72	PERTUSATI - Alessandria - Via Buonarroti, 1 . . . . .	66
AUDION - Bologna - Via Certosa, 10 . . . . .	44	PHILIPS RADIO - Milano - P.za IV Novem., 3/5 . . . . .	23
BEYERLE - Milano - Via Donizetti, 37 . . . . .	40	PHONODYNE - Milano - Via Giuseppe Verdi, 11 . . . . .	57
BEZZI Carlo - Milano - Via Poggi, 14/24 . . . . .	2	PIMORA - Lissone - Via S. Agnese, 9 . . . . .	85
B.P. RADIO - Milano - Via Ampere, 61 . . . . .	84	POZZI - Desio - Via O. Visconti, 5 . . . . .	107
CAMPI RADIO - Milano - Via G. D'Arezzo, 3 . . . . .	31	RADIALBA - Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1 . . . . .	25
CAPAX - Casalecchio di Reno - Via Canonica, 2 . . . . .	3	RADIO BELMONTE - Torino - Via S. Ottavio, 32 . . . . .	51
CAPRIOTTI - Genova Samp. - Via Malta, 2/2 . . . . .	87	RADIOCONI - Milano - Via Maddalena, 3/5 . . . . .	33
CARISCH - Milano - Via Broggi, 19 . . . . .	79	RADIO CHIRA - Milano - Piazza Napoli, 12 . . . . .	121
CASADEI Dino - Milano - Via Spontini, 4 . . . . .	113	RADIO KINNOR - Milano - Via Rugabella, 9 . . . . .	122
CASTELFRANCHI - Milano - Via S. Antonio, 13 . . . . .	16	RADIO LEONI - Milano - Via Buschi, 6 . . . . .	90
CETRA FONIT - Milano - Via Gonzaga, 4 . . . . .	70	RADIO MAGAJA - Milano - Via Castelfidardo, 2 . . . . .	62
CIATTI Rolando - Firenze - Via Tessitori, 5 r . . . . .	125	RADIOMARELLI - Milano - Corso Venezia, 16 . . . . .	24
CI.PI. - Milano - Via Mercadante, 2 . . . . .	95	RADIO MINERVA - Milano - Viale Liguria, 26 . . . . .	54
CHINAGLIA - Belluno - Via Col di Lana, 22 c. . . . .	21	RADIO MAZZA - Milano - Via Sirtori, 23 . . . . .	111
C.G.E. - Milano - Via Bergognone, 34 . . . . .	91	RADIONDA - Milano - Via Clerici, 1 . . . . .	98
CORBETTA Sergio - Milano - P.za Aspromonte, 30 . . . . .	49	RADIO RICORDI - Torino - Via Artisti, 9 bis . . . . .	13
C.O.V.E.L. - Milano - Via Lovanio, 6 . . . . .	58	RADIO SCIENTIFICA - Milano - C.so XXII Mar- zo, 52 . . . . .	67
CREAS - Milano - Via Montecuccoli, 21/6 . . . . .	119	RADIO SUPERLA - Bologna - V. Don Minzoni, 14f . . . . .	93
DEPAPHON - Milano - Via Sardegna, 40 . . . . .	78	RADIO ZENIT - Milano - Via S. Vittore, 20 . . . . .	123
DOLFIN Renato - Milano - P.le Aquileja, 24 . . . . .	12	REFIT - Milano - Via Senato, 22 . . . . .	10
DUCATI - Milano - Largo Augusto, 7 . . . . .	71	R.E.O.M. - Milano - Via Monferrato, 7 . . . . .	6
E.A.R. Radio - Desio - Via Dante, 19 . . . . .	68	RIZZOLI - Bologna - Via S. Vitale, 169 . . . . .	88
ERBA Carlo - Milano - Via Clericetti, 40 . . . . .	120	ROMAGNOLI F.lli - Milano - Via Sondrio, 3 . . . . .	18
F.A.E. - Milano - Piazza Piola, 12 . . . . .	32	SALVAN Dino - Milano - Via Prinetti, 4 . . . . .	36
F.A.R. Serena - Milano - Via Amadeo, 33 . . . . .	74	S.A.R.E. - Torino - Via N. Fabrizi, 37 . . . . .	19
F.A.R.O. - Milano - Via Canova, 37 . . . . .	69	SARTI Francesco - Bologna - Via del Lavoro, 44 . . . . .	94
F.A.R.I. - Milano - Via Mercadante, 7 . . . . .	56	SAVIGLIANO - Torino - Corso Mortara, 4 . . . . .	126
F.I.M.I. - Saronno - Via Saul Banfi . . . . .	48	SECI - Milano - Via G. B. Grassi, 98 . . . . .	34
FIVRE - Milano - Via degli Amedei, 8 . . . . .	17	SICART - Firenze - Via F.lli Rosselli, 61 . . . . .	105
GALLO Ing. Giuseppe - Milano - Via Alserio, 30 . . . . .	60	S.I.E.C. - Torino - Via Garibaldi, 57 . . . . .	106
GELOSO - Milano - Viale Brenta, 29 . . . . .	76	SIEMENS - Milano - Via Fabio Filzi, 29 . . . . .	42
GIORDANI - Udine - Salita Castello, 2 . . . . .	55	SINUDYNE - Bologna - Via Guerrazzi, 8 . . . . .	89
HARMONIC RADIO - Milano - Via Cenisio, 72 . . . . .	27	STEFANUTTI - Milano - Via Lazzaroni, 1 . . . . .	118
JAHR Ing. Hugony - Milano - Via Q. Sella, 2 . . . . .	63	SULTANA RADIO - Milano - Piazza Donegani, 3 . . . . .	81
ICAR - Milano - Corso Magenta, 65 . . . . .	4	SUPERPILA - Firenze - Via Galluzzi, 16 . . . . .	59
I.M.A.R. - Foggia - Corso Vitt. Emanuele II, 96 . . . . .	11	TELEFUNKEN - Milano - Piazza Bacone, 3 . . . . .	22
IMCARADIO - Alessandria - Spalto Gamondio, 1 . . . . .	86	TERZAGO - Milano - Via M. Gioia, 67 . . . . .	110
I.N.A.S. - Milano - Largo Rio de Janeiro, 1 . . . . .	65	TRANS CONTINENTS RADIO - Cassano d'Adda - Via Mazzini, 13 . . . . .	41
INCAR - Vercelli - Piazza Cairoli, 1 . . . . .	50	ULTRAVOX - Milano - Via Gherardini, 6 . . . . .	64
IREL - Milano - Via Ugo Foscolo, 1 . . . . .	20	U.N.A. - Milano - Via Cola di Rienzo, 53 a . . . . .	46
I.R.I. - Roma - Largo Ponchielli, 6 . . . . .	52	UNDA RADIO - Como - Via Mentana, 20 . . . . .	7
IRRADIO - Milano - Piazza S. Babila, 4 a . . . . .	61	VARA RADIO - Torino - Corso Casale, 137 . . . . .	9
LAEL - Milano - Corso XXII Marzo, 6 . . . . .	26	VERTOLA - Milano - Viale Cirene, 11 . . . . .	75
LA VOCE DEL PADRONE - Milano - Via Dome- nichino, 14 . . . . .	83	VICTOR - Milano - Via Elba, 16 . . . . .	14
LA VOCE DELLA RADIO - Milano - Corso Ver- celli, 31 . . . . .	77	VIS RADIO - Milano - Via Stoppani, 6 . . . . .	100
L.E.M. - Milano - Piazza Donegani, 3 . . . . .	28	WATT RADIO - Torino - Via Le Chiuse, 61 . . . . .	1
LESA - Milano - Via Bergamo, 21 . . . . .	45	ZEDAPA - Milano - Viale Regina Margheria, 11 . . . . .	103
MAGNADYNE RADIO - Torino - Via Avellino, 6 . . . . .	43	ZENITRONRADIO - Torino - Via Caraglio, 59 . . . . .	104
MARCONI - Genova Sestri - Via Hermada, 2 . . . . .	30	ZUENELLI - Bologna - Via Corticella, 149/2 . . . . .	116
MARCUCCI Mario - Milano - V. F.lli Bronzetti, 37 . . . . .			


# BOBINATRICI MARSILLI

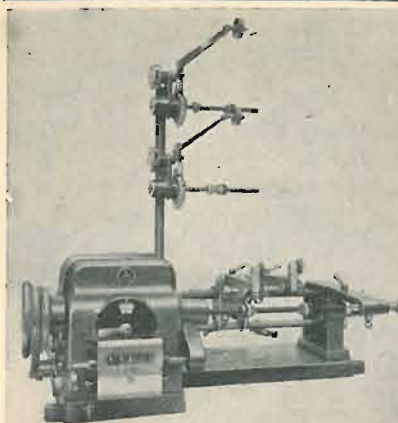


Macchine di precisione e di massimo rendimento per il laboratorio e per l'industria.

Per tutti gli avvolgimenti: elettricità - radio - telefonia - applicazioni automobilistiche.


1

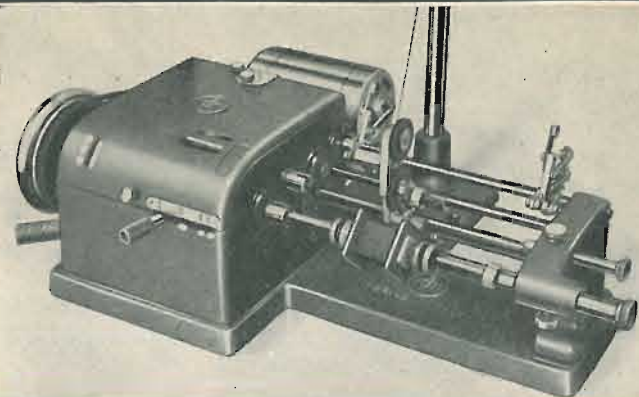

4

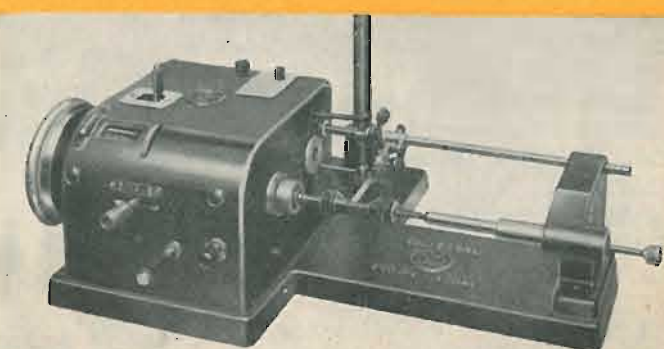


3

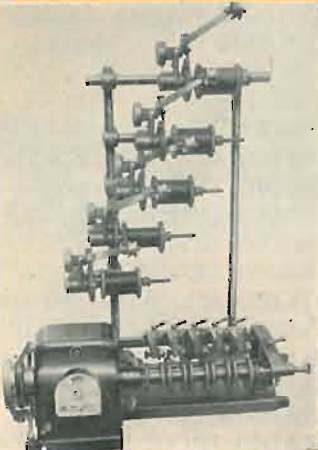

5

Massima garanzia ed assistenza tecnica

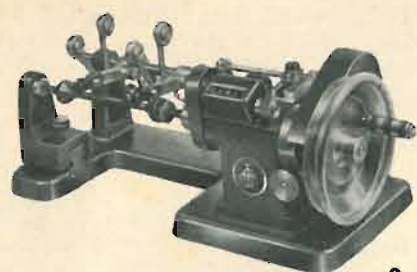

2

I migliori nomi dell'industria radioelettrica italiana, figurano fra i nostri clienti.


6



9



8

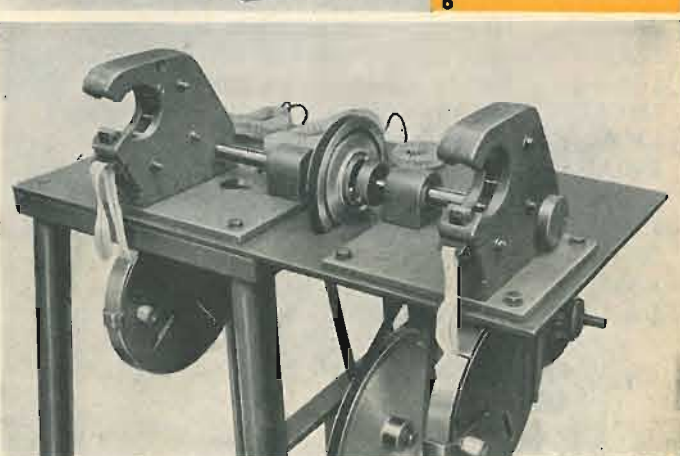


10

# TORINO


(ITALIA)

VIA RUBIANA, 11

TELEFONO 73.827


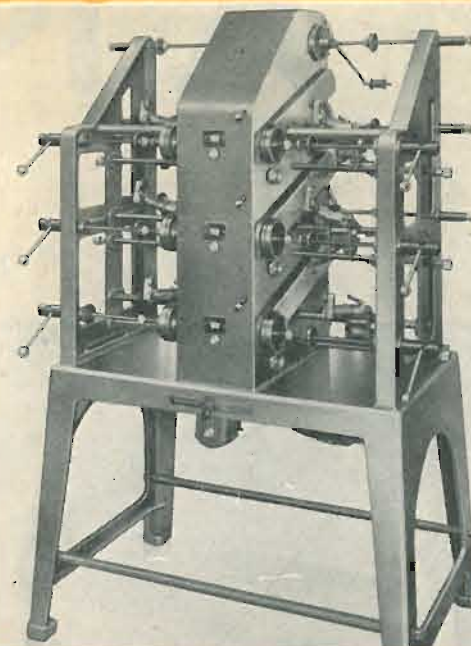


6



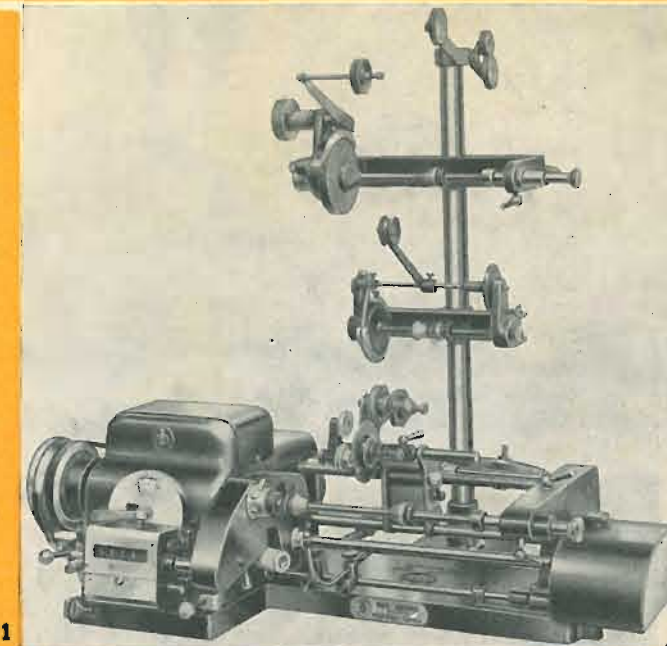


1

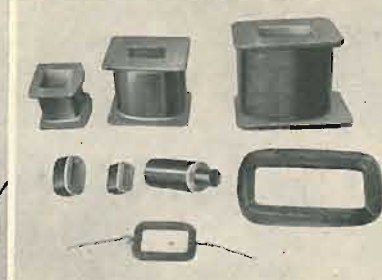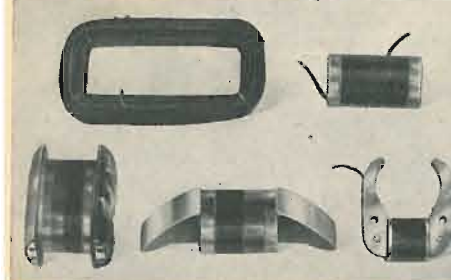Esportazione nei principali paesi del mondo!



7

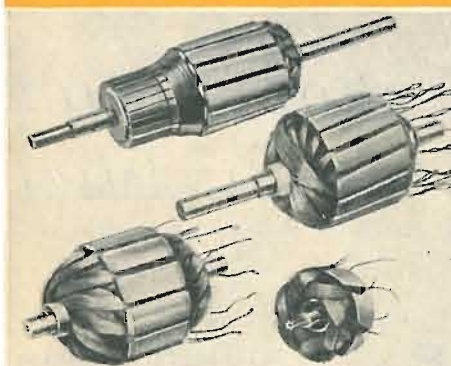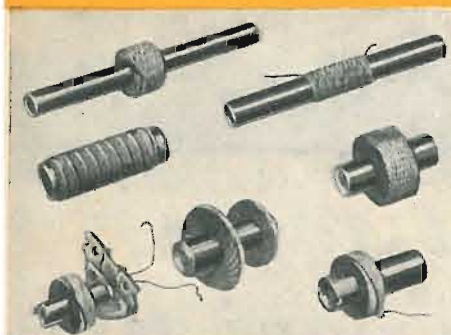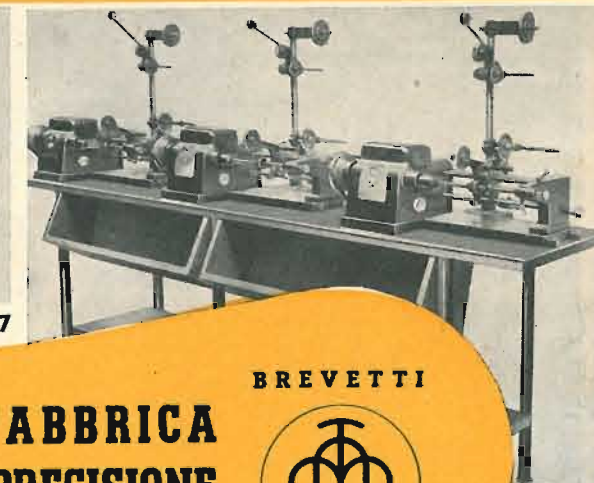

BREVETTI

**PRIMARIA FABBRICA  
MACCHINE DI PRECISIONE  
per avvolgimenti elettrici**




Marchio depositato

Produzione avvolgitrici:

- 1) LINEARI DI VARI TIPI.
- 2) A SPIRE INCROCIATE (NIDO D'APE).
- 3) A SPIRE INCROCIATE PROGRESSIVE.
- 4) UNIVERSALI (LINEARI ED A SPIRE INCROCIATE).
- 5) LINEARI MULTIPLE
- 6) LINEARI SESTUPLE PER TRAVASO.
- 7) BANCHI MONTATI PER LAVORAZIONI IN SERIE.
- 8) PER CONDENSATORI.
- 9) PER INDOTTI.
- 10) PER NASTRATURA MATASSINE DI ECCITAZIONE (MOTORI, DINAMO).

# WEMAN

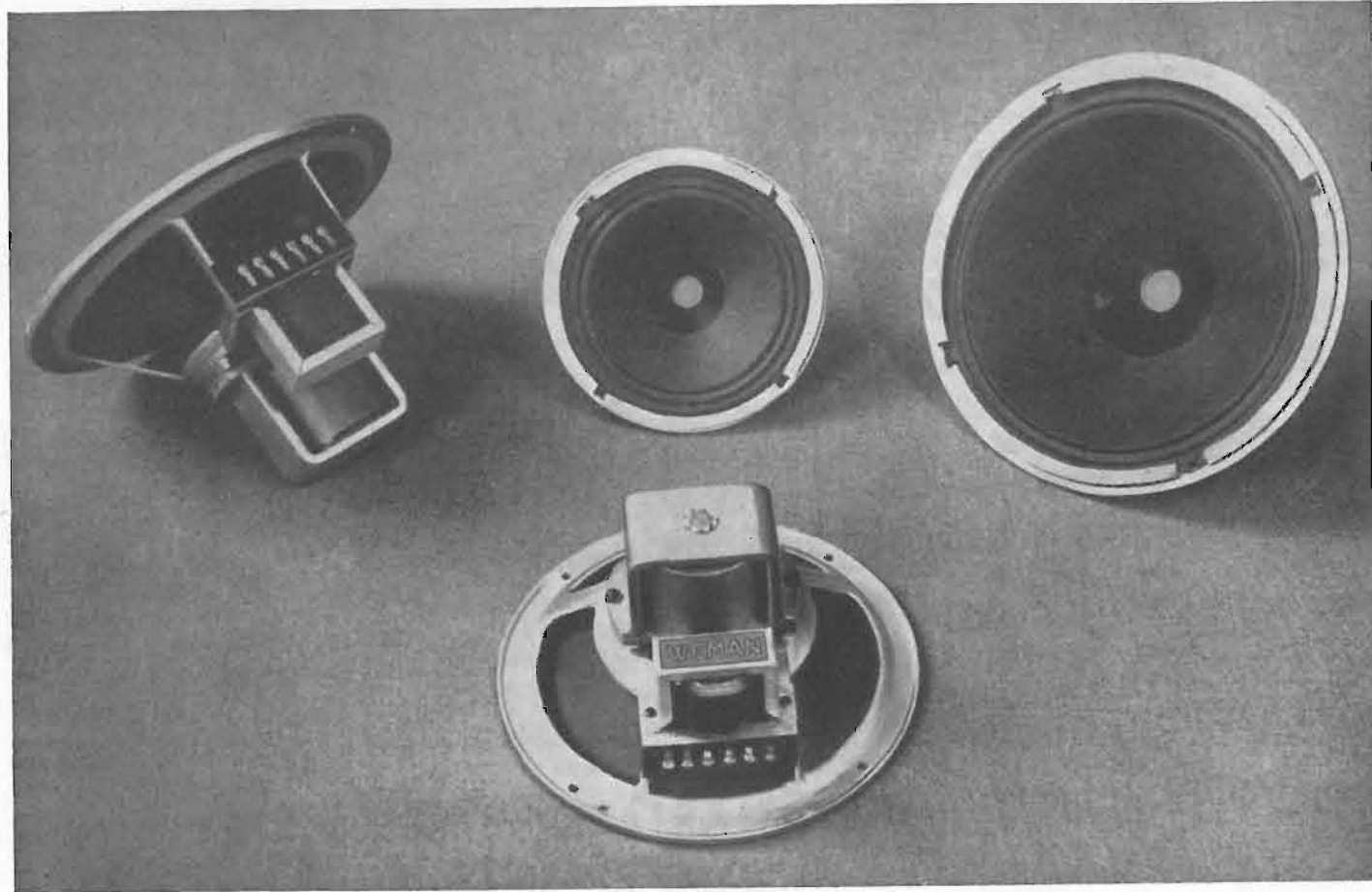

*altoparlanti di ogni tipo*

**ELETTRODINAMICI**  
**MAGNETODINAMICI**

**WEMAN - VIA CHECCHI, 26 - GALLARATE - TELEFONO 22.818**

*Scatola di montaggio*

# Brayton's

**MILANO** - ALZAIA NAV. MARTESANA, 30  
Telef. 63.25.94 (STAZ. CENTRALE)

*radiofrequency*

La scatola di montaggio Brayton's BM 752 si è affermata decisamente sul mercato radio italiano. La perfezione tecnica del gruppo A.F. BM 7<sup>E/A</sup> è garanzia assoluta di funzionamento uniforme su tutte le frequenze, con la massima stabilità di ricezione. La realizzazione del ricevitore, oltre che dare risultati conformi alle più esigenti richieste, è fonte di viva soddisfazione per il radioamatore.

**L'eccezionale della scatola Brayton's sta nel suo prezzo di vendita. Pur essendo composta con materiale scelto e scrupolosamente controllato, il prezzo risulta inferiore a quello delle comuni scatole di montaggio che oggi offre il commercio.**

La conferma di quanto suesposto è dimostrato chiaramente dal grandissimo interesse suscitato fra i maggiori grossisti e costruttori concordi nel classificare l'apparecchio migliore del mercato.

Materiale contenuto nella scatola Brayton's


**Gruppo AF BM 7<sup>E/A</sup>**  
**Medie frequenze BM 470 ad alto rendimento**  
**Valvole Philips**  
**Altoparlante con cono di 22 cm. di alta fedeltà Weman**  
**Telaio in alluminio da 1,2 mm.**  
**Scala in ferro da 1 mm.**  
**Cristallo gigante a colori**  
**Trasformatore alimentazione da 85 mA**  
**Potenziometri speciali "Lesà,,**  
**Schema elettrico e costruttivo**  
**Resistenze, condensatori e accessori**

La scatola è in vendita presso i migliori grossisti al prezzo di L. 18.000 franco Milano. Se il Vostro fornitore risultasse sprovvisto rivolgetevi direttamente alla Brayton's.
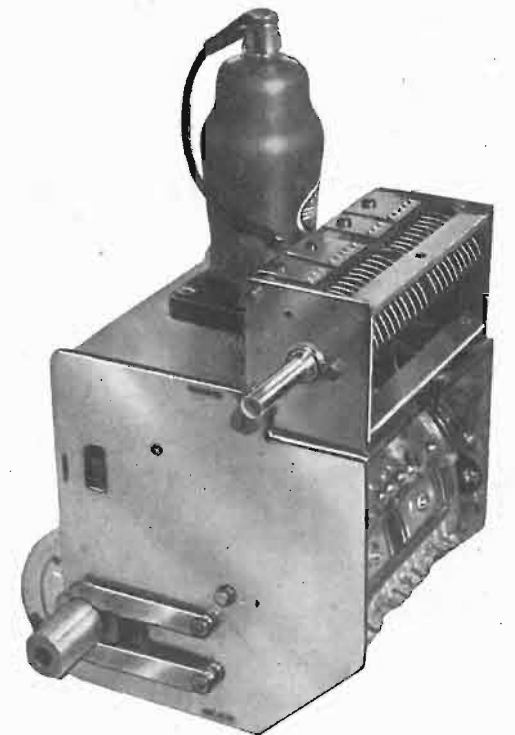
## Gruppo AF BM 7<sup>E/A</sup> Brayton's

comprende tutta l'Alta Frequenza di un ricevitore commerciale. Sette gamme d'onda, di cui due onde medie e cinque onde corte fino ai 10 metri compresi. Sistema brevettato di commutazione a tamburo esente da falsi contatti. Massima stabilità di ricezione in onde corte. Il complesso è perfettamente tarato ed allineato e non richiede ritocchi dopo il montaggio sul telaio. **MESSA A PUNTO DEL RICEVITORE:** Allineare le medie frequenze di 470 KC. a mezzo di un oscillatore modulato.

*"Time is money if you have high performance!,,*





# Personal 162

**RADIORICEVITORE CON  
NUOVO SISTEMA MULTIPLO  
DI ALIMENTAZIONE**

**FUNZIONANTE CON:  
PILE • ACCUMULATORE • CORRENTE ALTERNATA**

SEI VALVOLE miniatura e Rimlock  
TRE GAMME D'ONDA o.m., o.c.1, o.c.2  
ANTENNA DOPPIA telaio e stilo  
DUE VALVOLE D'USCITA Watt 2,5 in  
c. a. e accumulatore

CIRCUITO ELETTRICO brevettato  
ESECUZIONE in elegante valigia  
DIMENSIONI cm. 43x24x16 (profondità)  
PESO della valigia Kg. 5,9 (senza pile)



**A. B. C. RADIO COSTRUZIONI**  
MILANO - VIA TELLINI N. 16 - TELEF. 92.294



**DINO SALVAN**  
INGEGNERE COSTRUTTORE  
PRODOTTI RADIOELETTRICI

Via L. Prinetti, 4 - Telefono N. 28.01.15  
MILANO

**cornicette e tutte le  
decorazioni metalliche  
per mobili radio**

**tranciatura e  
imbottitura parti  
metalliche**

presse da  
10 T a 100 T

**condensatori variabili**


**scale parlanti**

**telai**

**accessori**

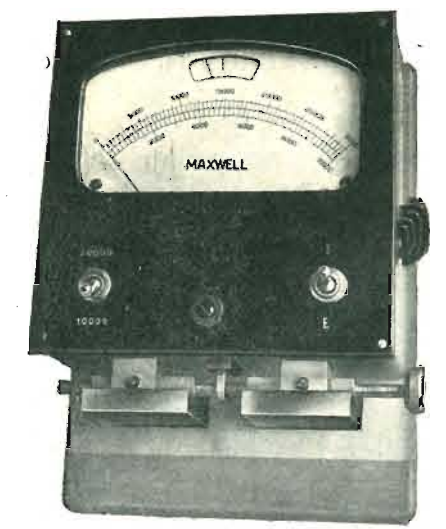**mobili radio**

**ELECTRICAL METERS**  
VIA BREMBO 3 - MILANO - TEL. 58.42.88



FLUSSOMETRO  
RADIO PROFESSIONALE - TRASMETTITORI ONDE CORTE  
RADIO TELEFONI - TRASMETTITORI ULTRA CORTE  
COLLEGAMENTI - PONTI RADIO

STRUMENTI DI MISURA  
- per radio tecnica  
- industriali  
- da laboratorio



LA VOCE DEL PADRONE - COLUMBIA - MARCONIPHONE

presenta a questa

**XVIII MOSTRA NAZIONALE  
DELLA RADIO**

i suoi nuovi attesissimi

**RADIORICEVITORI  
E  
RADIOGRAMMOFONI**

LA VOCE DEL PADRONE - MARCONI

a riaffermare l'alto grado di perfezione  
tecnica e la musicalità dei suoi apparecchi.


**Stand N. 26**



La Voce del Padrone - Columbia  
Marconiphone S. p. A.  
Milano - Via Domenichino, 14



ANTENNE PER F. M. E TELEVISIONE

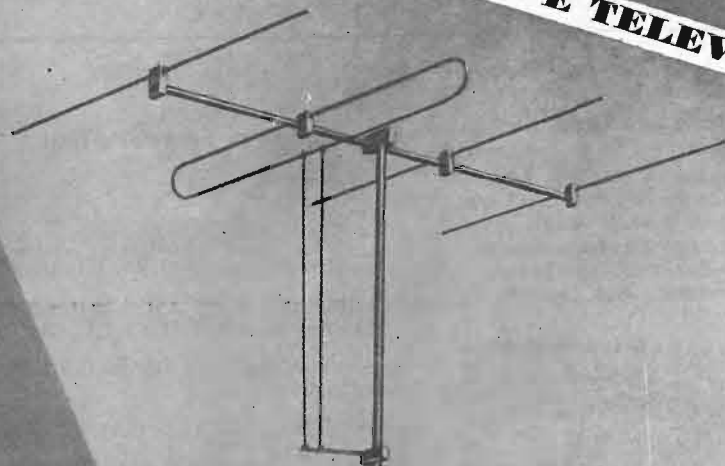

LIONELLO  
NAPOLI

ALTOPARLANTI DI OGNI TIPO

Uff. Pubbl. "l'antenna."

# l'antenna

RADIOTECNICA E TECNICA ELETTRONICA

## LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

ANTONIO NICOLICH

(PARTE DODICESIMA)

CIRCUITI ELETTRICI PER LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI OSCILLATORI A DENTI DI SEGA  
NEI RICEVITORI TELEVISIVI

12. - Il circuito di fig. 38 funziona sempre sul principio del C.A.F. e differisce dal circuito di fig. 36 per la sostituzione del trasformatore di accoppiamento al discriminatore con uno stadio invertitore a valvola, per l'eliminazione dell'amplificatore c.c. e per la presenza di un oscillatore bloccato orizzontale al posto del multivibratore. Il segnale di sincronismo orizzontale viene applicato con la polarità positiva alla griglia dello stadio invertitore di polarità, costituito da una sezione di un doppio triodo 6SN7, funzionante come d'uso nei circuiti invertitori di fase per il pilotaggio di uno stadio in controfase negli amplificatori di bassa frequenza; infatti le tensioni che si raccolgono sulla placca e sul catodo agli estremi delle rispettive resistenze di carico, presentano uguale ampiezza e polarità opposta, precisamente negativa per gli impulsi anodici e positiva per gli impulsi catodici. I primi agiscono sul catodo del diodo  $D_1$  e secondi sull'anodo del diodo  $D_2$  della 6AL5 disimpegnante la funzione di discriminatore del sincronismo.

Il segnale di confronto viene ricavato da altissimi guizzi negativi presenti all'uscita dello stadio finale orizzontale ed aventi la frequenza generata dal rispettivo oscillatore bloccato (una sezione di un doppio triodo 6SN7). Tali guizzi di polarità negativa attraversando il circuito differenziante costituito dal condensatore di 5000 pF e dai resistori di 0,1 Mohm in serie tra loro e derivati tra il catodo di  $D_1$  e l'anodo di  $D_2$ , attraversando pure il circuito integrante costituito dal condensatore di 100 pF e dal resistore 0,68 Mohm, assumono la forma di dente di sega normale cioè col tratto ripido di ritorno discendente; è la frequenza di questo dente di sega che viene confrontata colla frequenza degli impulsi di linea. Dalla composizione dei due segnali si origina al punto comune a  $D_1$  e  $D_2$  (placca di  $D_1$  e catodo di  $D_2$ ) una componente continua, analogamente a quanto messo in evidenza al punto precedente 11) per lo schema di fig. 36, colla differenza che ora ad un aumento della frequenza del generatore locale orizzontale corrisponde una componente continua negativa, mentre ad una diminuzione della frequenza del generatore locale corrisponde una componente continua positiva; avviene cioè tutto l'opposto di quanto si verifica collo schema di fig. 36. L'inversione di polarità è resa necessaria dalla mancanza dello stadio amplificatore c.c. che provvede in fig. 36 a rovesciare la polarità del segnale discriminato; essa si ottiene assumendo per il dente di sega e per gli impulsi di sincronismo la polarità sopra ricordate. La tensione continua discriminata perviene direttamente alla griglia del generatore locale che è poi l'oscillatore bloccato di di linea, la cui frequenza può essere variata regolando la parte variabile del resistore in serie alla griglia a seconda della costante di tempo richiesta in funzione della frequenza orizzontale e quindi del numero di linee dello standard da ricevere. Questo schema è più economico rispetto a quello di fig. 36, perchè risparmia uno stadio, ma presenta una sensibilità di regolazione leggermente minore di quella di quest'ultimo.

13. - In fig. 39 è rappresentato uno schema americano che alla grande stabilità conseguibile con un oscillatore classico accordato accoppia la elevata sensibilità di regolazione presentata dal segnale di confronto a dente di sega.

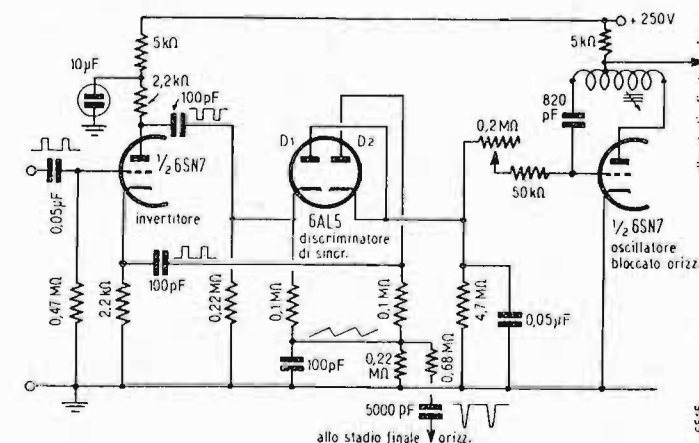


Fig. 38. - Schema per la sincronizzazione orizzontale a controllo automatico di frequenza, con invertitore di fase a valvola ed oscillatore bloccato a dente di sega orizzontale.

Alla griglia dello stadio invertitore (una sezione di un doppio triodo 6SN7) vengono applicati gli impulsi di linea di polarità negativa; sulla placca si raccolgono impulsi orizzontali di polarità positiva, sul catodo impulsi isofrequenziali e di uguale ampiezza ma di polarità negativa; i primi vengono addotti alla placca del diodo  $D_1$ , i secondi al catodo del diodo  $D_2$  dello stadio discriminatore (un doppio diodo 6AL5).

Il segnale di confronto è ricavato, come per il caso di fig. 38, da forti impulsi negativi presenti all'uscita dello stadio finale orizzontale, i quali dopo differenziazione e integrazione vengono ridotti a denti di sega normali ed iniettati attraverso un ponte a resistenze derivate tra la placca di  $D_1$  e il catodo di  $D_2$ ; la tensione discriminata (componente continua) dal punto comune ai due diodi in uscita si somma alla polarizzazione catodica della valvola a reattanza, un doppio triodo 6J6 colle due sezioni in parallelo, la quale inietta più o meno induttanza equivalente in parallelo al circuito accordato dell'oscillatore locale di tipo clas-

(N.d.R.) La numerazione delle figure e delle formule continua quella dei precedenti articoli ai quali si rinvia il Lettore per ogni e qualsiasi riferimento. Gli articoli suddetti sono apparsi nei seguenti fascicoli della Rivista:  
parte prima: XXII - 9 Settembre 1950 - pagg. 189 e segg.;  
parte seconda: XXII - 10 - Ottobre 1950 - pagg. 213 e segg.;  
parte terza: XXII - 11 - Novembre 1950 - pagg. 237 e segg.;  
parte quarta: XXII - 12 - Dicembre 1950 - pagg. 261 e segg.;  
parte quinta: XXIII - 2 - Febbraio 1951 - pagg. 25 e segg.;  
parte sesta: XXIII - 3 - Marzo 1951 - pagg. 45 e segg.;  
parte settima: XXIII - 4 - Aprile 1951 - pagg. 65 e segg.;  
parte ottava: XXIII - 5 - Maggio 1951 - pagg. 89 e segg.;  
parte nona: XXIII - 6 - Giugno 1951 - pagg. 121 e segg.;  
parte decima: XXIII - 7 - Luglio 1951 - pagg. 145 e segg.;  
parte undicesima: XXIII - 8 - Agosto 1951 - pagg. 169 e segg.



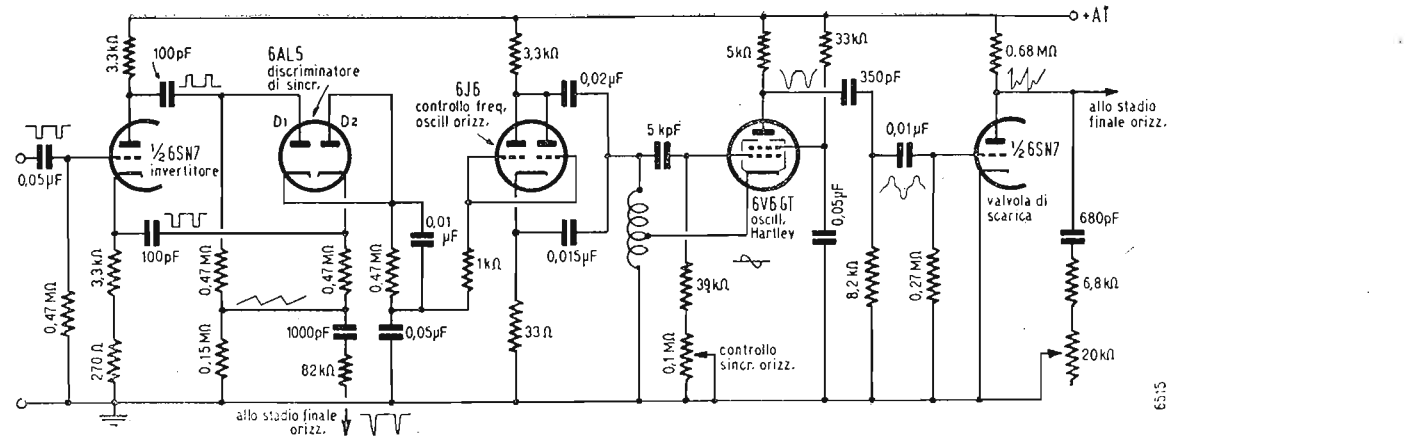


Fig. 39. - Schema per la sincronizzazione orizzontale a controllo automatico di frequenza, con invertitore di fase a valvola, valvola a reattanza e oscillatore sinodale Hartley.

sico sinodale Hartley, a seconda della polarità della tensione componente di errore discriminata, a sua volta dipendente dal senso di slittamento della frequenza propria dello Hartley. Precisamente: se la frequenza dell'oscillatore sinodale coincide esattamente con quella di sincronismo orizzontale, la tensione di cresta ai due diodi è identica in ampiezza e di polarità opposta, per cui la loro somma algebrica è nulla, nessuna tensione discriminata viene applicata alla valvola a reattanza, che risulta polarizzata automaticamente per resistenza catodica, la sua induttanza equivalente è costante e unitamente all'induttanza e capacità propria di accordo dello Hartley determina la frequenza di linea; se l'oscillatore sinodale ritarda, lo spostamento di fase tra dente di sega e impulsi di sincronismo, colle polarità qui assunte, produce una tensione di cresta maggiore al diodo  $D_1$  di quella risultante al diodo  $D_2$ , la loro somma algebrica è positiva e tale è la tensione di errore discriminata, questa, agendo sulla griglia della valvola a reattanza 6J6 (di notevole pendenza) ne aumenta la mutua conduttanza, cui segue una diminuzione di induttanza equivalente di correzione in parallelo al circuito accordato, ottenendosi quindi un aumento di frequenza dell'oscillatore sinodale, che viene così ricondotto alla frequenza esatta di linea. È facile constatare che in caso di aumento della frequenza del generatore sinodale la valvola a reattanza per effetto del C.A.F., aumenta l'induttanza equivalente e fa diminuire la frequenza dello Hartley.

Al generatore così stabilizzato segue in fig. 39 la valvola di scarica, che viene comandata di griglia con una tensione proveniente dall'onda sinodale e che attraverso al circuito differenziante  $C = 350$  pF e  $R = 8,2$  kohm assume una forma fortemente distorta. La valvola di scarica (una sezione di un doppio triodo 6SN7) in assenza di impulsi sincronizzanti è polarizzata all'interdizione per effetto della carica del condensatore 0,01 µF in serie alla sua griglia. Coll'intervento dell'impulso sincronizzante la valvola di scarica si sblocca e dà luogo sulla placca ad una tensione alquanto deformata che tuttavia funziona come un dente di sega per gli stadi successivi di amplificazione del sincronismo orizzontale.

14. - Tutti i sistemi fin qui descritti e basati sul principio del C.A.F. hanno in comune lo svantaggio di essere antieconomici, perchè richiedono vari stadi e circuiti piuttosto complessi. La RCA ha recentemente studiato il circuito riprodotto in fig. 40 al quale ha arriso subito un notevole successo e che si prevede verrà adottato su vastissima scala dai costruttori. La ragione principale della sua rapida diffusione consiste nella sua semplicità e nel suo basso costo; esso impiega una sola valvola (doppio triodo 6SN7) per disimpegnare le funzioni di regolatore automatico di frequenza, di oscillatore bloccato, di valvola di scarica e di generatore del segnale di confronto.

La fortuna del circuito in parola è assicurata inoltre dagli altri vantaggi ch'esso presenta e cioè: sensibilità di regolazione come nei sistemi con segnale di confronto a denti di sega; capacità di regolazione come nei sistemi con segnale di confronto sinodale; frequenza generata praticamente indipendente dalla presenza dei segnali larghi di sincronismo verticale e dei segnali stretti di equalizzazione, segnali che possono quindi pervenire alla griglia del triodo 1 della 6SN7; indipendenza dai disturbi prossimi a quella dei sistemi ad onda sinodale.

Il principio dello schema di fig. 40 è nuovo, in quanto per effetto del C.A.F. lo slittamento di frequenza dell'oscillatore blocca la frequenza di linea.

cato orizzontale (triodo 2 della 6SN7) provoca una variazione di durata dell'impulso correttore applicato alla griglia del triodo 1 (modulazione di larghezza); a questa durata variabile corrisponde una tensione di errore pure variabile in ampiezza come una funzione del senso e dell'intensità dello slittamento, che l'ha provocata, del generatore, il quale viene ricondotto in sincronismo. Alla griglia (punto D ai capi del condensatore variabile  $C_1 = 10 \div 160$  pF) del triodo 1 di controllo, che in assenza di segnale è polarizzato tramite il resistore di 2,7 Mohm con una tensione prelevata dal negativo medio di griglia dell'oscillatore bloccato, pervengono tre segnali, precisamente:

- Il sincro (di cui si considerano solo gli impulsi di linea, essendo il circuito insensibile agli impulsi verticali ed equalizzatori) ridotto in ampiezza dal partitore capacitivo e ricavato dal sincro di ampiezza  $E_1$  applicato nel punto A (v. fig. 41a). L'ampiezza della tensione  $e_1$  in D è di poco inferiore ai 10 volt.
- Il segnale  $e_2$  visibile in fig. 41b) ai capi di  $C_1$ , ricavata da altissimi impulsi negativi ( $E_2$  è dell'ordine di 1000 volt) prelevati dal trasformatore di uscita dello stadio finale orizzontale, a frequenza dell'oscillatore bloccato e applicati in B, per parziale differenziazione e integrazione operate dal circuito 5 pF, 0,56 Mohm e  $C_1$ . L'ampiezza della tensione  $e_2$  in D è di poco superiore ai 10 volt.

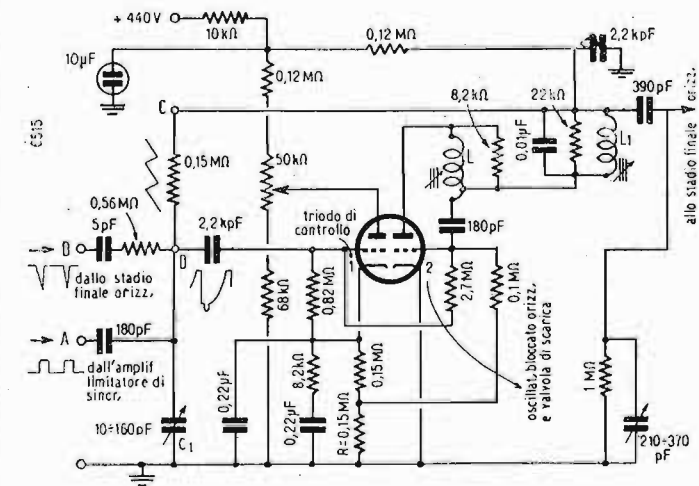


Fig. 40. - Circuito RCA per la sincronizzazione orizzontale con C.A.F. a durata di impulso.

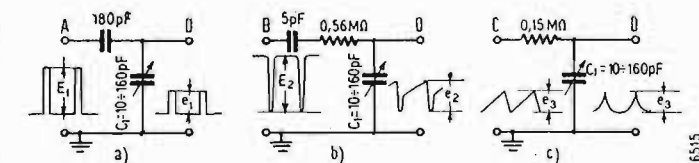


Fig. 41. - Segnali all'ingresso del circuito di fig. 40.

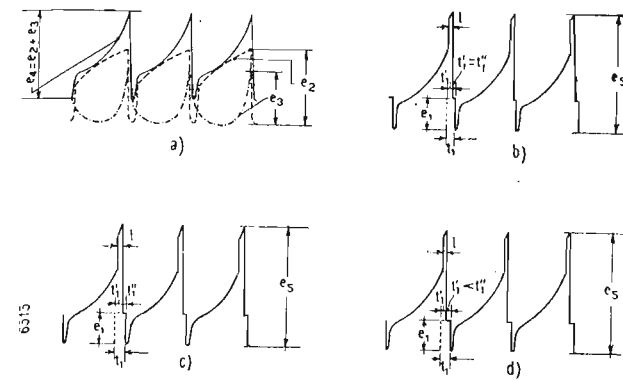


Fig. 42 - Tensioni risultanti al punto D di fig. 40  
 a) Segnale di confronto:  $e_4 = e_1 + e_2$   
 b) Oscillatore locale è isofrequenziale col segnale sincronizzante:  $e_5 = e_1 + e_4$ ;  $t_1' = t_2'' = t_1/2$   
 c) L'oscillatore locale ritarda:  $f_d < f_0$ ;  $e_5 = e_1 + e_4$ ;  $t_1' > t_1''$   
 d) L'oscillatore locale anticipa:  $f_d > f_0$ ;  $e_5 = e_1 + e_4$ ;  $t_1' < t_1''$

c) Il segnale a punta  $e_3$  visibile in fig. 41c), è costituito da una catena di archi parabolici, a frequenza dell'oscillatore bloccato orizzontale, ricavato dalla tensione a dente di sega di linea (di ampiezza  $E_3$  di circa 100 V) ai capi del condensatore di scarica 220 pF e applicato nel punto C, per integrazione e attenuazione operate dal circuito integratore e partitore costituito dal resistore 0,15 M e dal condensatore  $C_1$ . L'ampiezza della tensione  $e_3$  in D è di circa 10 volt.

Le tensioni  $e_2$  ed  $e_3$ , essendo entrambe provenienti dalla tensione generata dall'oscillatore bloccato orizzontale, sono isofrequenziali con esso e sinfasiche tra loro, ciò significa che non può mai verificarsi uno sfasamento fra  $e_2$  ed  $e_3$ , che pertanto si sommano in un'unica risultante di ampiezza e forma costante, indipendentemente dalla deriva dell'oscillatore bloccato. La tensione  $e_4 = e_2 + e_3$  rappresentata in fig. 42a) presenta dei guizzi negativi collegati da un tratto parabolico;  $e_4$  costituisce il segnale di confronto a frequenza  $f_d$  del dente di sega e che viene paragonato con quello di sincronismo di linea  $e_1$  a frequenza  $f_0$ .

Si verificano al solito i tre casi tipici a seconda che il generatore locale è isofrequenziale col segnale di sincronismo linea, ovvero ritarda, o infine anticipa.

Nel 1° caso ( $f_d = f_0$ ) l'impulso rettangolare sincronizzante  $e_1$  si somma alla forma d'onda  $e_4$ , ottenendosi un'unica risultante  $e_5$  rappresentata in fig. 42b), dalla quale si vede che detto impulso agisce per metà della sua durata ( $t_1' = t_1/2$ ) all'estremità superiore del tratto parabolico di  $e_4$ , mentre per l'altra metà ( $t_1'' = t_1/2$ ) diminuisce la durata dell'impulso negativo.

La parte attiva per la sincronizzazione è quella superiore positiva della tensione  $e_5$ , cioè quella determinata dalla prima metà del rettangolo orizzontale; la parte inferiore di  $e_5$  non ha alcun interesse in quanto rimane senza azione sulla valvola di controllo, perchè non fa che aumentare il negativo di griglia oltre il valore di interdizione, condizione normale per detta valvola in assenza di segnale sincronizzante. Il sopraggiungere del picco positivo di  $e_5$  alla griglia del triodo 1, permette lo scorrere di corrente anodica per il tempo corrispondente alla durata di detto picco positivo; sorge così ai capi del resistore di catodo  $R = 0,15$  Mohm una componente continua positiva dovuta agli impulsi di corrente integrati dai condensatori 0,022 µF derivato tra catodo e massa e 0,22 µF, che in serie con 8,2 kohm, è pure derivato fra gli stessi punti. Detta tensione continua costituisce il segnale sincronizzante per l'oscillatore bloccato orizzontale (triodo 2), alla cui griglia infatti perviene attraverso alla resistenza di 0,1 Mohm.

Nel 2° caso (v. fig. 42c), quando il generatore a denti di sega ritarda ( $f_d < f_0$ ), il rettangolo sincronizzante  $e_1$  risulta spostato a sinistra rispetto al picco della tensione  $e_4$ , che, appunto in conseguenza della diminuita sua frequenza, interviene col suo picco positivo un poco più tardi rispetto al caso di fig. 42b). Ne consegue che per la maggior parte  $t_1'$  della sua durata l'impulso di sincronismo agisce sulla parte superiore di  $e_4$ , mentre si somma alla parte inferiore di  $e_4$  solo per una minima parte della sua durata ( $t_1'' < t_1'$ ). È chiaro che la divisione della durata di  $e_1$  fra le sommità positive e negativa di  $e_4$  è funzione dello sfasamento fra  $e_4$  ed  $e_1$ , sfasamento che dipende dalla deriva di frequenza dell'oscillatore a dente di sega. La tensione  $e_5$  presenta in questo secondo caso un impulso positivo di durata maggiore che nel caso precedente per effetto della modulazione di larghezza operata dal C.A.F., per cui la corrente anodica del

triode 1 scorre per un tempo maggiore, la componente continua positiva localizzata ai capi di  $R = 0,15$  Mohm aumenta di ampiezza e costituisce la tensione di errore che provoca la correzione dell'oscillatore bloccato aumentando la frequenza fino al valore esatto di sincronismo linea.

Nel 3° caso l'oscillatore bloccato anticipa, cioè aumenta la sua frequenza ( $f_d > f_0$ ), la tensione  $e_1$  di sincronismo risulta spostata a destra rispetto al picco di  $e_4$ , quindi si somma ad esso per una piccola parte  $t_1'$  della sua durata nella parte superiore positiva, mentre si somma alla parte inferiore per la maggior parte della sua durata ( $t_1'' > t_1'$ ). La tensione risultante  $e_5$  al punto D cioè alla griglia della valvola di controllo, in questo 3° caso è rappresentata in fig. 42d). In simili condizioni la larghezza del picco positivo di  $e_5$  per effetto della modulazione di larghezza è piccola e inferiore rispetto ai due casi precedenti; quindi il tempo di conduzione del triode 1 è anche piccolo, la tensione di errore ai capi di  $R = 0,15$  Mohm nel suo circuito catodico è minore, e con esso l'impulso sincronizzante che perviene alla griglia del triodo 2, il quale riduce la sua frequenza fino al valore esatto di sincronismo.

In tutti i casi prospettati la massima variazione di fase correggibile (e quindi di frequenza) è limitata alla durata  $t_1$  dell'impulso sincronizzante orizzontale, 8 % del periodo di linea nello standard *RMA*; questo valore si riduce in pratica al 6 %, perchè almeno il rimanente 2 % deve interessare il minimo negativo di  $e_4$  nel caso di ritardo del generatore a dente di sega, mentre deve interessare il massimo positivo di  $e_4$  nel caso di anticipo dello stesso generatore. La tensione di errore risulta direttamente proporzionale al valore del resistore  $R$  catodico, all'ampiezza del segnale di sincronismo  $e_1$ , alla sua durata in percento del periodo di linea e alla mutua conduttanza del triodo 1.

Se al punto A del circuito di fig. 40 perviene il segnale sincro completo, anzichè solo gli impulsi di linea, la larghezza del picco positivo della tensione  $e_5$  risultante applicata in D alla griglia del triodo 1, non subisce alterazione, perchè la modulazione di larghezza è governata solo dalla prima parte (pochi per cento del periodo di linea) dell'impulso sincronizzante, mentre la seconda parte affetta, come si è detto, la porzione inferiore di  $e_4$  ed  $e_5$ , porzione che rimane senza effetto per la correzione di frequenza, quindi l'impulso può anche insistere a lungo in questa regione, come nel caso di un impulso largo verticale, senza che il funzionamento venga turbato. Molto opportuna da questo punto di vista è la notevole pendenza della tensione parabolica  $e_4$ , in virtù della quale vengono facilmente eliminati i segnali a sinistra e a destra del picco positivo. Si faccia attenzione al fatto che essendo gli impulsi larghi verticali di frequenza doppia di quella di linea, il secondo impulso largo nello standard *RMA* può arrivare ad interessare un picco di  $e_4$  per un brevissimo intervallo di tempo e quindi a sbloccare il triodo 1 in cui scorrerebbe un piccolo impulso di corrente, che a sua volta genererebbe un breve impulso correttore; per eliminare questo eventuale funzionamento anormale, si opera una modesta differenziazione, che conserva la massima parte utile del rettangolo sincronizzante. È evidente che allo stesso modo degli impulsi frazionati verticali possono in tal modo venir eliminati anche i guizzi dovuti a disturbi.

Analogamente nel caso degli impulsi equalizzatori si riscontra che questi non alterano la tensione di errore, ricordando anche, come si è già avuto occasione di mettere in evidenza nelle pagine precedenti e come meglio si dirà in seguito, che gli impulsi equalizzatori cadendo a metà del periodo di linea rimangono praticamente senza effetto sull'oscillatore bloccato, perchè quest'ultimo richiede, per essere comandato al centro del suo ciclo, un impulso sincronizzante di ampiezza molto maggiore che per essere comandato ad un estremo del suo ciclo.

Per un corretto funzionamento del complesso è necessario far seguire al separatore di sincronismo dal video, un amplificatore limitatore, allo scopo di garantire la assoluta costanza di ampiezza del segnale di sincronismo; infatti se ciò non si verificasse, la composizione di detto segnale con quello di confronto produrrebbe guizzi positivi di  $e_5$  diversi nel tempo indipendentemente dalla loro fase relativa, cui conseguirebbe una correzione erronea dell'oscillatore bloccato.

Nel circuito catodico della 1ª sezione della 6SN7 il circuito a resistenza e capacità in serie (0,22 µF in serie con 8,2 kohm) costituisce una specie di volano, nel senso che attenua le brusche variazioni della tensione di errore verificantisi per azione di disturbi violenti o ad altre rapide variazioni di segnali d'ingresso; la capacità 0,22 µF derivata sul catodo del triodo 1 ha lo scopo di rispondere prontamente alle variazioni di fase, d'altra parte tale capacità unitamente alla resistenza propria del triodo deve costituire un circuito la cui costante di tempo si aggiri sugli 8 µsec per soddisfare anche alla condizione imprescindibile che la tensione di errore risulti proporzionale alla variazione di fase che l'ha generata.

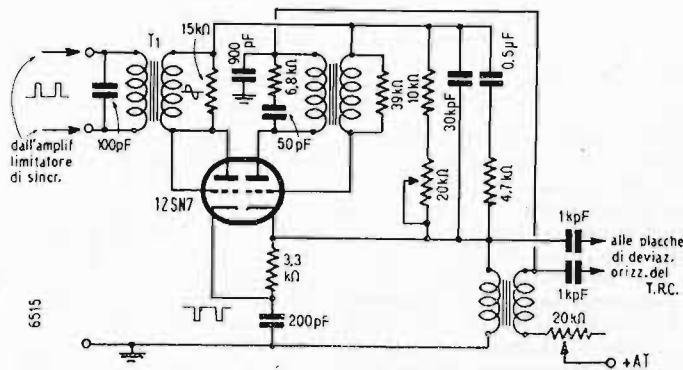


Fig. 43 - Circuito monovalvolare per la sincronizzazione orizzontale con C.A.R. e segnale di sincronismo sinodiale.

Allo scopo di aumentare la stabilità dell'oscillatore bloccato, si è disposto nel suo circuito anodico un circuito a risonanza di tensione costituito dall'induttanza regolabile  $L_1$ , dalla capacità  $0,01 \mu F$  e dal resistore  $22 \text{ kohm}$ , risonante ad una frequenza lievemente superiore a quella di sincronismo orizzontale; in tale circuito accordato ha sede un'onda sinodiale che, per somma con la tensione esponenziale presente sulla griglia, produce una forma d'onda totale particolarmente ripida nella regione esponenziale interessante la scarica. E' evidente che il circuito stabilizzatore ora ricordato non è essenziale e può quindi essere eliminato; allora la regolazione fine della frequenza affidata al nucleo della induttanza  $L_3$  viene a mancare e può essere altrimenti conseguita disponendo un condensatore regolabile di piccola capacità in parallelo al resistore catodico  $R = 0,15 \text{ Mohm}$ .

Se alla formazione della tensione risultante  $e_3$  applicata alla griglia del triodo 1, presiedono solo i segnali  $e_1$  ed  $e_2$ , cioè se si elimina la componente  $e_3$  (fig. 41b), il circuito di fig. 40 risulta semplificato e può continuare a funzionare in modo soddisfacente, ma il controllo della frequenza è meno efficiente, perchè il segnale di confronto, ridotto alla sola tensione  $e_3$  (fig. 41c), presenta il tratto discendente in prossimità del vertice assai meno ripido di quello della tensione composta  $e_4 = e_2 + e_3$ .

15. - In fig. 43 è rappresentato un altro circuito basato sul C.A.F. e, analogamente a quello di fig. 40, facente uso di una sola valvola (un doppio triodo 12SN7); esso è di realizzazione molto semplice poichè il segnale di confronto è costituito da impulsi rettangolari ricavati dal dente di sega applicato alle placche di deviazioni orizzontali del T.R.C., che deve essere del tipo elettrostatico.

Il segnale di sincronismo è ridotto a forma sinodiale partendo dagli impulsi rettangolari ricevuti. Questa trasformazione è ot-

tenuta applicando detti impulsi, resi di ampiezza costante da uno stadio amplificatore e limitatore precedente non rappresentato in fig. 43, al primario accordato alla frequenza di linea del trasformatore  $T_1$ . La sezione 1 della 12SN7 è montata a diodo avendo la griglia connessa con la placca, alla quale perviene l'onda sinodiale presente al secondario di  $T_1$ . Al catodo del diodo vengono adottati impulsi rettangolari negativi ottenuti, come si detto, dal dente di sega verticale per integrazione operata dal circuito catodico della sezione 2 triodica della 12SN7. La composizione del segnale sinodiale a frequenza esatta col segnale di confronto dà luogo ad una risultante analoga a quella rappresentata in fig. 35 a) b) c) per il diodo  $D_1$ , colla differenza che la composizione interessa solo la semionda positiva, perchè in fig. 43 agisce un solo diodo, quindi nel caso di coincidenza tra la frequenza dei due segnali confrontati il guizzo positivo di cresta risultante è situato esattamente a metà del tratto discendente della semionda sinodiale positiva; nel caso di anticipo dell'oscillatore locale il guizzo di cresta risultante è situato più a sinistra del centro in prossimità del massimo positivo della semionda sinodiale (analogamente a fig. 35c); nel caso di ritardo dell'oscillatore locale il guizzo di cresta è situato più a destra del centro in prossimità dell'asse di riferimento (analogamente a fig. 35b).

Si insiste nel far notare che per il circuito di fig. 43 un anticipo dell'oscillatore locale (tensione rettangolare) corrisponde ad un ritardo dell'oscillatore locale (tensione sinodiale) di fig. 34, quindi la risultante è analoga (non uguale) a quella di fig. 35c); viceversa il caso di ritardo per l'oscillatore di fig. 43 corrisponde la condizione di anticipo dell'oscillatore di fig. 34 e quindi la risultante è del tipo di fig. 35b); ciò è dovuto al fatto che le forme d'onda dei segnali di sincronismo e di confronto sono scambiate nelle fig. 34 e 43.

Nel circuito di fig. 43 ai capi del carico del diodo si sviluppa una tensione rettificata proporzionale al valore di cresta della tensione composta dianzi considerata; questa tensione continua controlla la polarizzazione negativa della sezione 2 oscillatrice della 12SN7, nel senso che ad un aumento della frequenza dell'oscillatore corrisponde una tensione di polarizzazione correttiva più negativa e quindi una diminuzione della frequenza generata; ovvero ad una diminuzione della frequenza dell'oscillatore corrisponde una tensione correttiva meno negativa e quindi un aumento della frequenza generata al valore esatto di sincronismo.

Il circuito in serie  $R = 4,7 \text{ kohm}$  e  $C = 0,5 \mu F$  presenta la costante di tempo di  $4,7 \times 10^3 \times 0,5 \times 10^{-6} = 2,35 \text{ msec}$  e assicura il sincronismo dell'oscillatore bloccato per una cinquantina di linee.

La frequenza del generatore locale orizzontale è ritoccabile per mezzo del potenziometro  $20 \text{ kohm}$ , che in serie con  $10 \text{ kohm}$ , determina anche la tensione di controllo per il negativo di griglia dell'oscillatore.

(continua)

## IN BREVE

Si sta studiando la possibilità di sostituire i cristalli di Rochelle attualmente impiegati in larga scala nella costruzione di pick-up e di microfoni piezoelettrici, con delle ceramiche al titanio di stronzio e di bario. Attualmente però, a causa della scarsa flessibilità di tali sostanze, si è obbligati ad utilizzare lamelle di  $0,12 \text{ mm}$  di spessore. I principali vantaggi di questo nuovo materiale consisterebbero nella sua insensibilità all'umidità ed alla sua grande costante dielettrica. Si spera di poter superare l'ostacolo sopra detto e di poter costruire tali cellule in quantità e qualità da coprire il fabbisogno industriale tra non molto tempo.

\*\*\*

La R.C.A. ha realizzato un nuovo tubo immagini tricolore per la riproduzione di immagini in colore delle emissioni a sequenza di punti.

La dimostrazione del tubo è stata fatta a Washington davanti ai rappresentanti dell'industria e della stampa.

In questo tubo, il numero dei punti sensibili è, per ciascun colore, di  $480$  (linee)  $\times 420$  (punti successivi) ossia circa  $200.000$ .

Ciò costituisce un aumento del  $70\%$  in rapporto al tipo precedente ma una diminuzione del  $33\%$  del numero di elementi di immagine in rapporto al sistema monocromico standard.

I fosfori rosso e blu sono stati migliorati.

La conseguenza di questi perfezionamenti è un aumento della luminosità dell'immagine, del potere di risoluzione e della qualità della riproduzione dei colori.

In più le immagini parassite provenienti dai battimenti tra la struttura dell'immagine e quella dello schermo sono praticamente eliminate.

\*\*\*

In data 1 Aprile un Breve Apostolico ha stabilito che l'Arcangelo Gabriele sarà il Patrono di tutte le Telecomunicazioni: Telefono, Telegrafo, Radio, Televisione. E' perchè l'Arcangelo Gabriele ha portato al genere umano l'annuncio della venuta del Redentore che è stato scelto come protettore di questa nuova attività del mondo di oggi. Il Documento Pontificio rileva ed auspica come i mezzi di trasmissione dei quali dispone la società possano suscitare maggiore fraternità fra gli uomini, miglio-

rare di riflesso le condizioni di vita e assicurare una maggior diffusione della cultura religiosa e profana.

\*\*\*

In Svizzera, è stato ultimamente messo a punto un nuovo rivelatore d'incendio particolarmente efficace.

Si tratta di una cellula composta di due piccoli tubi a due elettrodi, l'uno dei quali è provvisto di piccoli fori che permettono all'aria esterna di circolare liberamente.

L'aggiunta di una sostanza radioattiva nei tubi ne ionizza leggermente l'aria interna.

Qualora i due tubi connessi in serie siano sottoposti a una differenza di potenziale determinata, vi circola una certa corrente e normalmente la differenza di potenziale in ciascuno di essi è identica.

In caso d'incendio invece, l'aria o il gas circolanti entrano nel tubo forato per cui l'ionizzazione vi diminuisce ed altera l'equilibrio del circuito che provoca la messa in funzione del segnale d'allarme.

Il sistema è talmente sensibile che basta il fumo di una sigaretta per azionare l'apparecchio.



condensatore  
a minime dimensioni  
per radioricevitori  
a modulazione  
di ampiezza  
e di frequenza

telaio in ferro

dimensioni

d'ingombro:

36 x 43 x 55 mm.

normali tecniche

a richiesta

# ducati EC 3452

6SL7, si ha la miscelazione elettronica dei segnali provenienti dai due microfoni.

Il terzo stadio, pure disimpegnato da una 6SL7, un triodo provvede alla preamplificazione del segnale proveniente dal pick-up, l'altro triodo provvede a una ulteriore amplificazione dei segnali già amplificati provenienti dai microfoni; anche in detto stadio si verifica la miscelazione elettronica fra i segnali provenienti dal fono (oppure dalla radio) e i segnali provenienti dai microfoni.

La 6C5 assolve al compito di pilota del push-pull finale; essa è collegata a trasformatore ma mediante l'interposizione di un opportuno filtro di accoppiamento R/C, in modo da evitare la circolazione di una corrente continua sul primario del trasformatore di ingresso e migliorandone in tal modo il rendimento qualitativo.

Il push-pull finale formato da quattro triodi del tipo 2A3 rispettivamente montati a due a due in parallelo, garantisce una notevole potenza di uscita unitamente a quella impeccabile qualità di riproduzione che si può dire è prerogativa quasi esclusiva dei triodi a bassa resistenza interna.

Il trasformatore di uscita sul circuito anodico dello stadio finale, dovrà essere dimensionato per una impedenza primaria di carico di 1500 ohm; è bene sottolineare che una buona parte dell'alta qualità ottenibile dall'amplificatore descritto, è legata alla bontà di realizzazione del trasformatore di uscita dello stadio di potenza.

Costruttivamente tutta la parte alimentazione e valvole finali con i relativi trasformatori, sono stati sistemati su un unico telaio in lamiera di ferro di almeno

1,5 mm di spessore; tutta la parte inerente agli stadi preamplificatori per i microfoni, gli attacchi per i microfoni stessi, e il radiorecettore, sono stati sistemati su altro telaio più leggero pure in lamiera di ferro; su questo secondo telaio è sistemata anche la scala parlante del radiorecettore e tutte le varie regolazioni di volume e di tono.

I due telai sono fra loro collegati elettricamente da un cavo a 5 fili, di cui uno schermato, per il trasferimento delle varie tensioni e del segnale di eccitazione allo stadio finale.

Nelle fotografie allegate è riportata la vista di una realizzazione pratica dell'impianto di cui sopra, rispettivamente con il mobile aperto, il retro del mobile per vedere la disposizione interna delle varie parti e il mobile chiuso.

I comandi visibili sul pannello frontale sono rispettivamente:

P1 regolazione volume primo microfono a nastro.

P2 regolazione volume secondo microfono a nastro.

P3 controllo generale di volume dei due microfoni.

P4 regolazione volume fono.

P5 regolazione volume radiorecettore sull'altoparlante spia.

P6 regolazione generale del tono.

Sul potenziometro P5 è abbinato il doppio commutatore manovrabile a trazione, per il trasferimento della ricezione radio dall'altoparlante spia agli altoparlanti pilotati dall'amplificatore.

Sullo schema elettrico è anche visibile una presa con la dicitura «ORG.» vicino alla presa «FONO»; detta presa è stata applicata per consentire di poter sfruttare


l'amplificatore mediante la modulazione proveniente dai primi stadi di un organo Hammond, col risultato veramente interessante di ottenere una diffusione dei suoni irradiati dall'organo, molto più brillante e diffusa per quanto riguarda le note acute.

Durante il funzionamento dell'amplificatore, sia come fono che con segnali provenienti dai microfoni, il radiorecettore incorporato può funzionare indipendentemente per suo conto sull'altoparlante spia consentendo così di poter passare in linea sull'amplificatore la ricezione radio al momento che si presenti come il più opportuno.

La separazione delle due sorgenti di alimentazione anodica rende tutto il complesso particolarmente stabile e contribuisce non poco alle sue salienti caratteristiche di qualità; il filtraggio della corrente anodica dello stadio finale è del tipo a ingresso induttivo, col che è garantita una miglior regolazione di corrente; l'impedenza di filtro deve avere un valore non inferiore ai 4 henry sotto una corrente continua di 200 mA.

L'alimentazione anodica dei vari stadi e del ricevitore, avviene invece con una normale raddrizzatrice e con due cellule di filtro a ingresso capacitativo, col che è garantito un filtraggio senz'altro sufficiente allo scopo. La prima cellula di filtro ha l'impedenza costituita dal campo di eccitazione dell'altoparlante spia, ma può indifferentemente essere sostituita da una impedenza di almeno 10 henry sotto una corrente di 60 mA. La seconda impedenza dovrà invece avere un valore di almeno un centinaio di henry sotto una corrente massima di 30 mA.

(il testo segue a pag. 206)

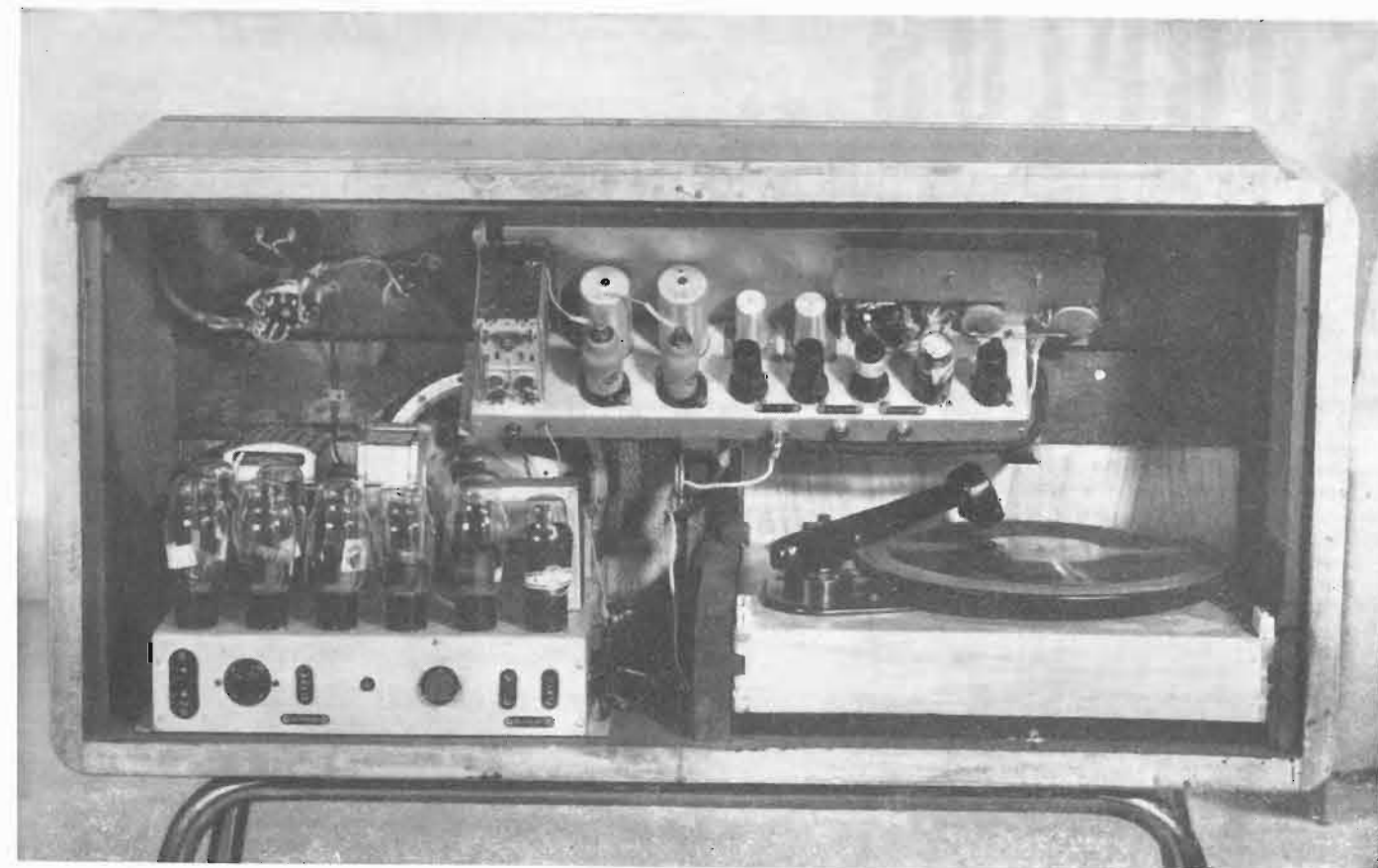

In alto: visione posteriore del complesso descritto; si noti la disposizione dei due chassis. In basso: il mobile chiuso rivela una linea semplice ed elegante


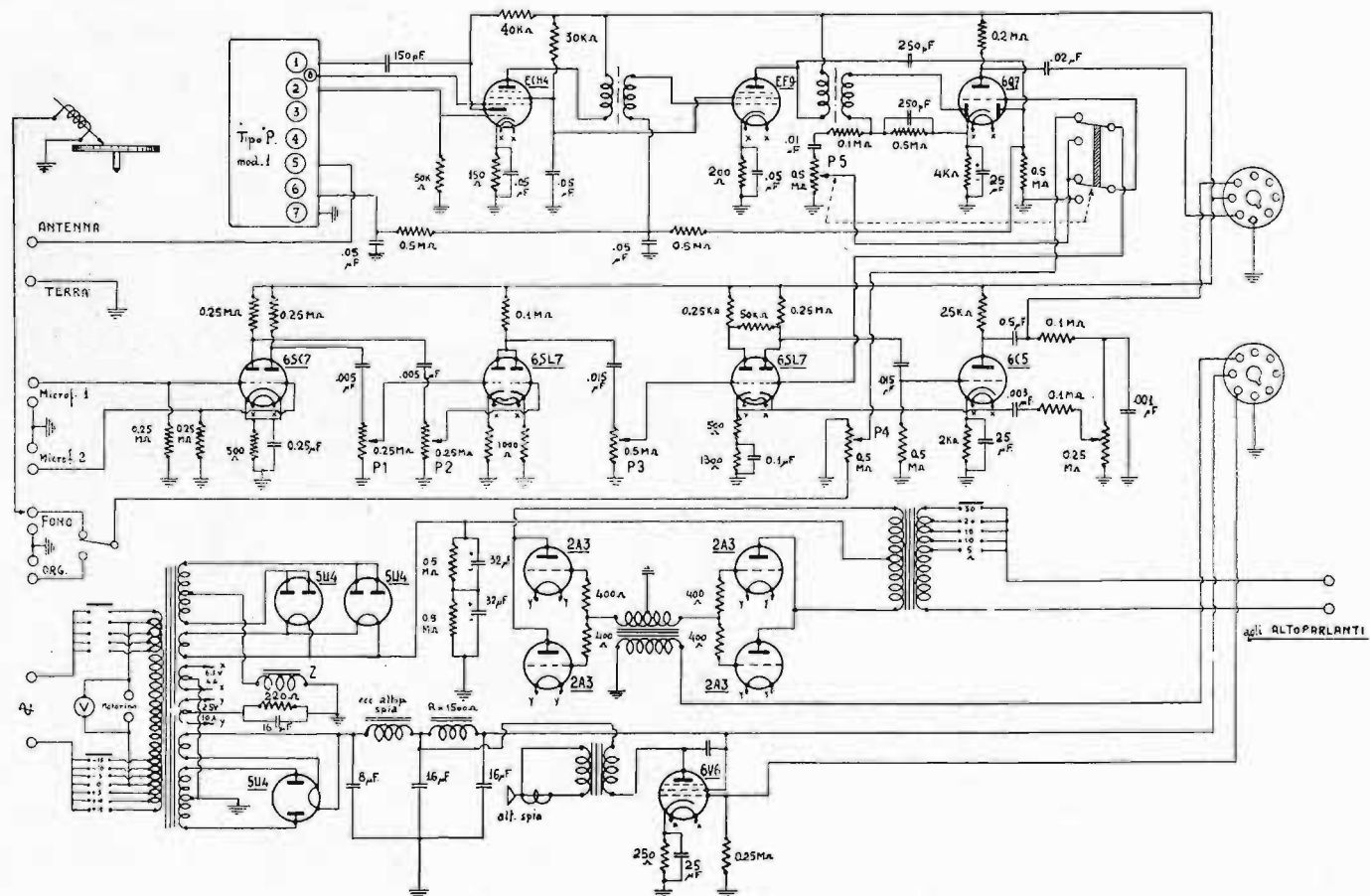


Fig. 1. - Schema elettrico dell'amplificatore ad alta fedeltà. Il complesso è da diverso tempo in funzione in un locale di pubblico trattenimento nel centro di Milano

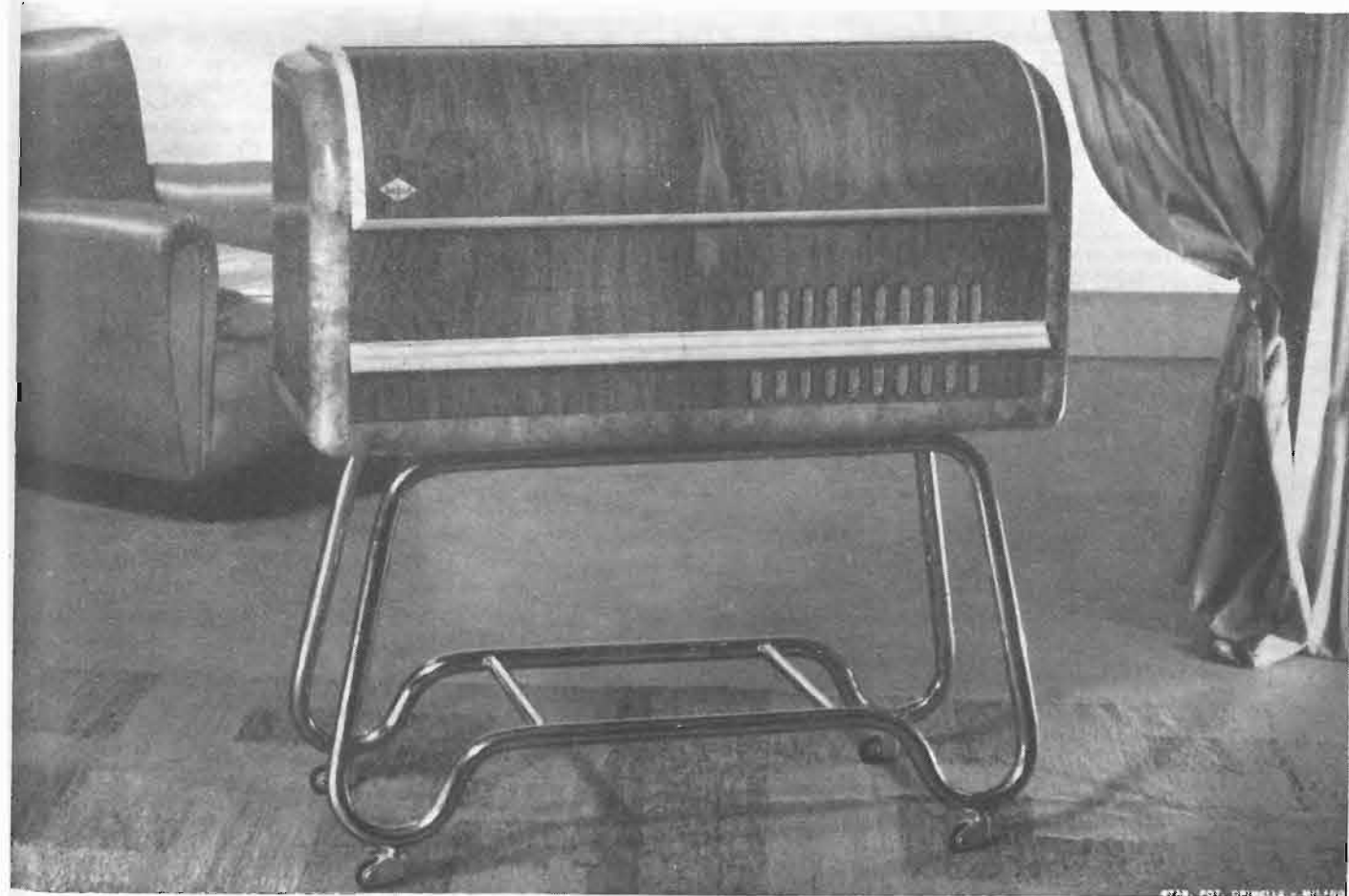

# SURPLUS...

## IL PREAMPLIFICATORE BC614E (\*)

a cura di ilJK

In fig. 1 è rappresentato lo schema semplificato di principio del preamplificatore che assieme all'accordo di aereo è parte accessoria del trasmettitore BC610. Sono state indicate le parti più importanti ed è stato ommesso per semplicità il generatore locale di bassa frequenza destinato a dare nella cuffia dell'operatore il tono corrispondente alla portante emessa nel funzionamento in grafia (Sidetone oscill.).

Questo schema differisce in alcuni particolari dal solito schema convenzionale. In particolare nel fatto che le due entrate microfoniche sono disaccoppiate da un doppio partitore.

Del tutto originale è inoltre la regolazione del volume a mezzo di due partitori da 1 MΩ. Questa disposizione ha il vantaggio che quanto più viene ridotto il volume tanto maggiore risulta il disaccoppiamento tra le due entrate.

Un altro stadio interessante è il compressore realizzato, come si vede, con un doppio diodo triodo.

Quest'ultimo preleva parte del segnale, lo amplifica, lo passa ad un trasformatore con secondario bilanciato il quale fornisce una tensione continua pulsante di frequenza fondamentale doppia di quella preventivamente amplificata.

Questo fatto permette di ottenere lo spianamento completo del residuo alternato a mezzo di una costante di tempo relativamente bassa (0,5 MΩ e 0,35 μF).

La tensione negativa ottenuta sposta in tratto curvo il punto di lavoro della valvola. L'amplificazione ne risulta per conseguenza ridotta determinando così la compressione.

Si potrebbe pensare che questo spostamento del punto di lavoro debba determinare della distorsione. Ma a questo proposito si deve riflettere che il segnale, nello stadio che provvede alla compressione arriva in griglia con l'ampiezza di qualche decimo di volt solamente e non può interessare un tratto di caratteristica sufficiente a determinare una distorsione apprezzabile.

Il potenziometro da 500.000 Ω permette la regolazione della compressione. Si tratta di una regolazione che viene fatta una volta tanto a mezzo di un cacciavite introdotto nel taglio del perno.

Le fig. 3, 4 e 5 danno gli schemi completi del preamplificatore e del trasmettitore nonché della scatola di comando (Junction Box).

Detti schemi rappresentano ottimamente non solo l'andamento del principio ma anche la dislocazione delle parti e degli zoccoli di giunzione impiegati (socket and plug).

(\*) La presente descrizione fa seguito ad altra apparsa in un precedente fascicolo della Rivista « l'Antenna », XXIII, n. 8, agosto 1951, pag. 172 e segg.). L'A. trae occasione per ringraziare ulteriormente i Signori Curzio Bellini (IITE) e Ivan Puntoni (IIXI) della IRIS RADIO, che gentilmente si sono prestati a procurare gran parte del materiale e a consentire di assistere al montaggio e alla messa a punto di un BC610E.

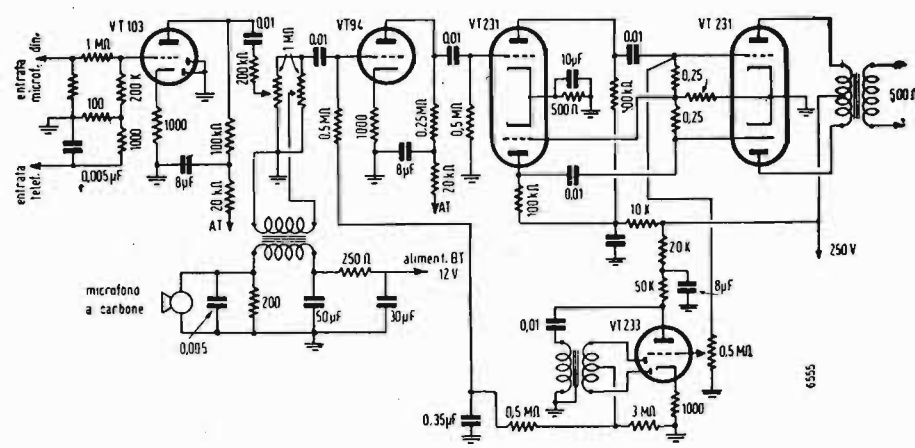


Fig. 1. - Schema di principio semplificato del preamplificatore BC614E

### LA DISPOSIZIONE COSTRUTTIVA DEL BC610

In sostanza il trasmettitore dal punto di vista costruttivo è diviso in 3 piani. Il superiore contiene tutta la parte alta frequenza che risulta così accessibile attraverso due sportelli laterali.

Questa parte non ha un vero e proprio chassis con piano di lamiera ma solo un traliccio che supporta i componenti lasciando ampia libertà all'aria di circolare raffreddando il tubo trasmettente.

In questo modo resta favorito pure il raffreddamento dei componenti dislocati sullo chassis immediatamente inferiore. Su questo è invece disposta, su uno chassis

vero e proprio in lamiera, tutta la parte di bassa frequenza con le due 100 TH e i trasformatori. Sullo chassis ancora inferiore che appoggia direttamente sulla base è disposto il terzo chassis che contiene i trasformatori e le raddrizzatrici per l'alimentazione.

Questa disposizione limita il raffreddamento di questi tubi raddrizzatori dato che l'aria calda non può salire attraverso lo chassis continuo del modulatore posto a minor altezza. Ma la cosa ha poca importanza perché le raddrizzatrici a vapori di mercurio presentano, data la ridottissima caduta interna, una ridotta dissipazione.

A questi tre chassis fondamentali sono da aggiungere il pannello frontale di co-

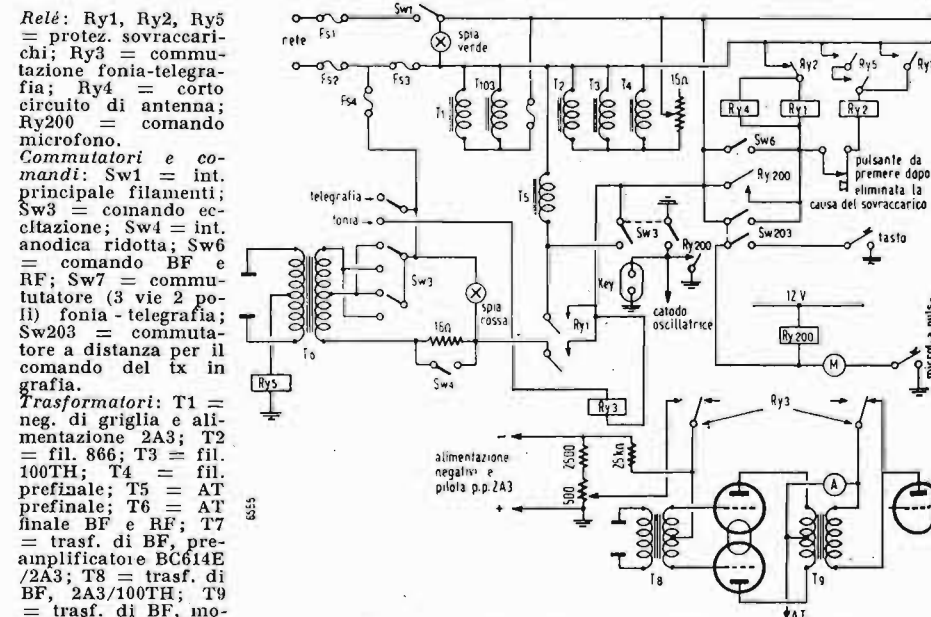


Fig. 2. - Schema funzionale delle protezioni del trasmettitore BC610

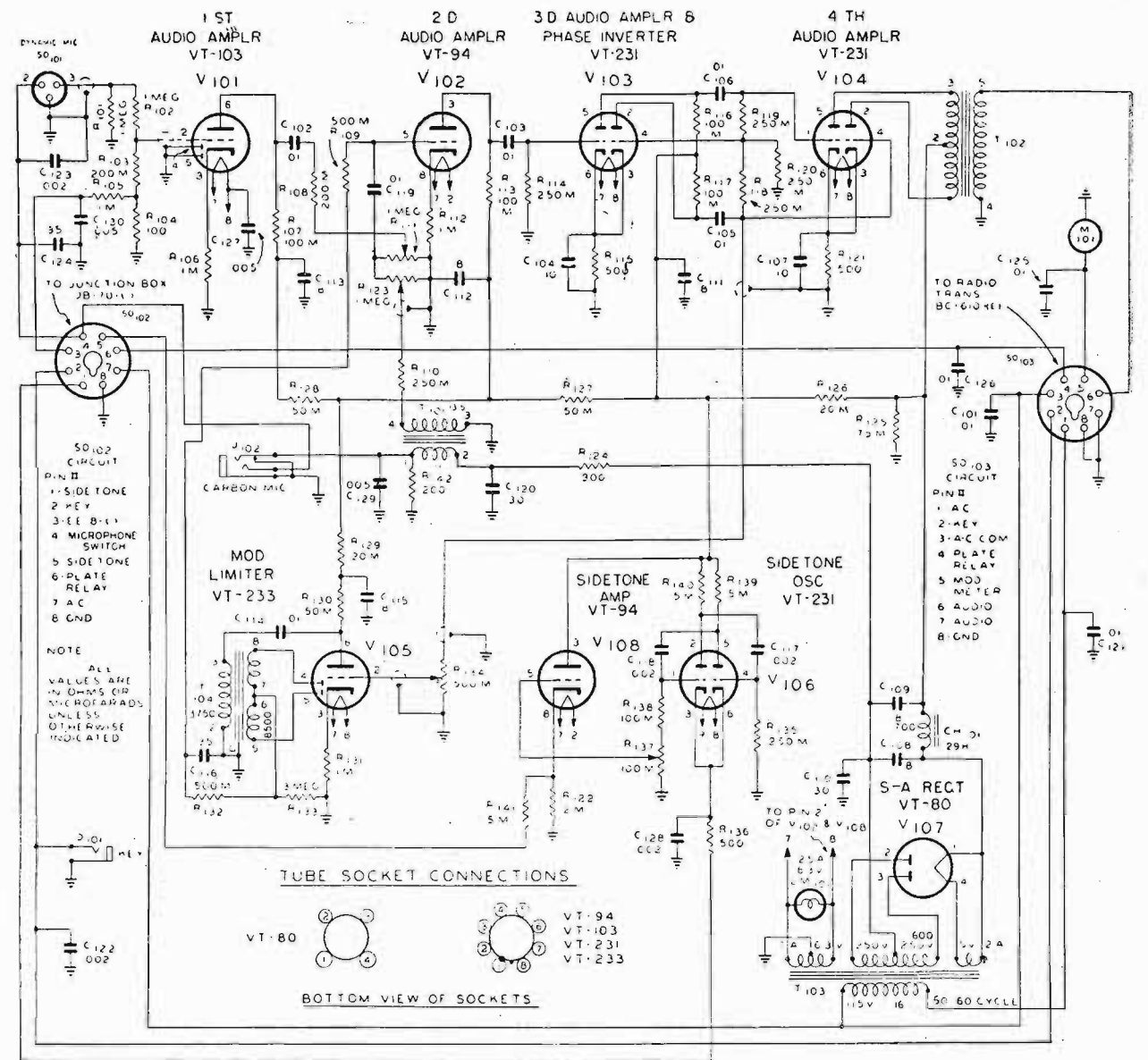


Fig. 3. - Schema di principio completo del preamplificatore BC614E

mando e la base di protezione. Il primo contiene tutti gli strumenti di comando, interruttori fusibili, manopole di comando e strumenti di misura. La seconda è costituita da una piastra di base di notevole robustezza che con delle grosse molle sopporta durante il funzionamento su mezzo in moto il BC610 preservandolo dagli urti.

Come indicato nell'articolo precedente (1) il sintonizzatore di aereo è fissato a mezzo di bulloni sulla piastra superiore del BC610. Un tratto di cavo coassiale effettua il collegamento tra i due apparati partendo dalla fiancata di sinistra del BC610 coi terminali appositi.

E' a questi terminali che viene invece collegata la linea di alimentazione di una eventuale antenna risonante su di una particolare frequenza (funzionamento da fermo).

Alle fiancate interne del trasmettitore sono fissati i cavi di giunzione tra chassis e chassis ed un cabbaggio particolare per l'alta tensione.

(1) « l'Antenna », XXIII, n. 8, agosto 1951, pag. 172, vista e prospetto del trasmettitore di potenza BC610E con la « antenna tuning unit » BC939A in posizione.

Dal retro del BC610 partono poi due cavi fondamentali: uno per il collegamento con il BC614, il preamplificatore, ed uno per l'alimentazione di rete (Socket 6-A-C).

Esistono inoltre una presa di terra ed una per il tasto necessario al funzionamento in telegrafia.

Il cavo di collegamento tra la e preamplificatore consente a quest'ultimo di venir allontanato fino a 4 metri circa.

Facciamo notare che un trasmettitore di questa potenza non avrebbe mai potuto contenere un preamplificatore.

Il campo notevole infatti a radio frequenza che si sviluppa all'interno avrebbe introdotto praticamente troppi disturbi nella modulazione. Anzi, un buon collegamento di terra è assolutamente necessario se questi devono essere del tutto eliminati. Abbiamo parlato della disposizione costruttiva e non possiamo che concludere esaltandone la praticità ed eleganza.

La disposizione delle parti infatti consente una volta che venga rimosso il pannello posteriore forellato, buona parte delle operazioni necessarie alla ricerca di qualsiasi guasto. E' molto facile d'altra parte la scomposizione e ricomposizione rapida di tutto il trasmettitore nelle varie

parti già citate legate tra di loro dai « plugs » e « sockets » di giunzione.

D'altra parte dobbiamo lodare la cura ed il criterio di massima sicurezza che hanno guidato la Casa costruttrice alla scelta di componenti elettrici e meccanici e nella rispettiva disposizione. Questo studio tecnologico ha reso proverbiale questo trasmettitore che la pratica ha dimostrato quasi immune da guasti. A complemento di quanto detto riportiamo nelle Tabelle I, II e III i codici relativi ai componenti capacitivi e resistivi emessi dalle due principali associazioni americane per la produzione radio:

la RMA (Radio Manufacturers Association) e la ASA (American Standards Association).

Le note relative a questi codici e qualche osservazione sul tipo di standard seguito possono dare facilmente un'idea dell'alto livello dello standard di produzione americano per quanto riguarda questi componenti elettrici.

### I CRITERI DI SICUREZZA SEGUITI

La fig. 2 (posta per ovvie necessità di impaginazione, nella pagina di fianco) dà lo schema funzionale completo del trasmettitore. Per il radioamatore potrà essere utilissimo per farsi un'idea dei criteri di si-


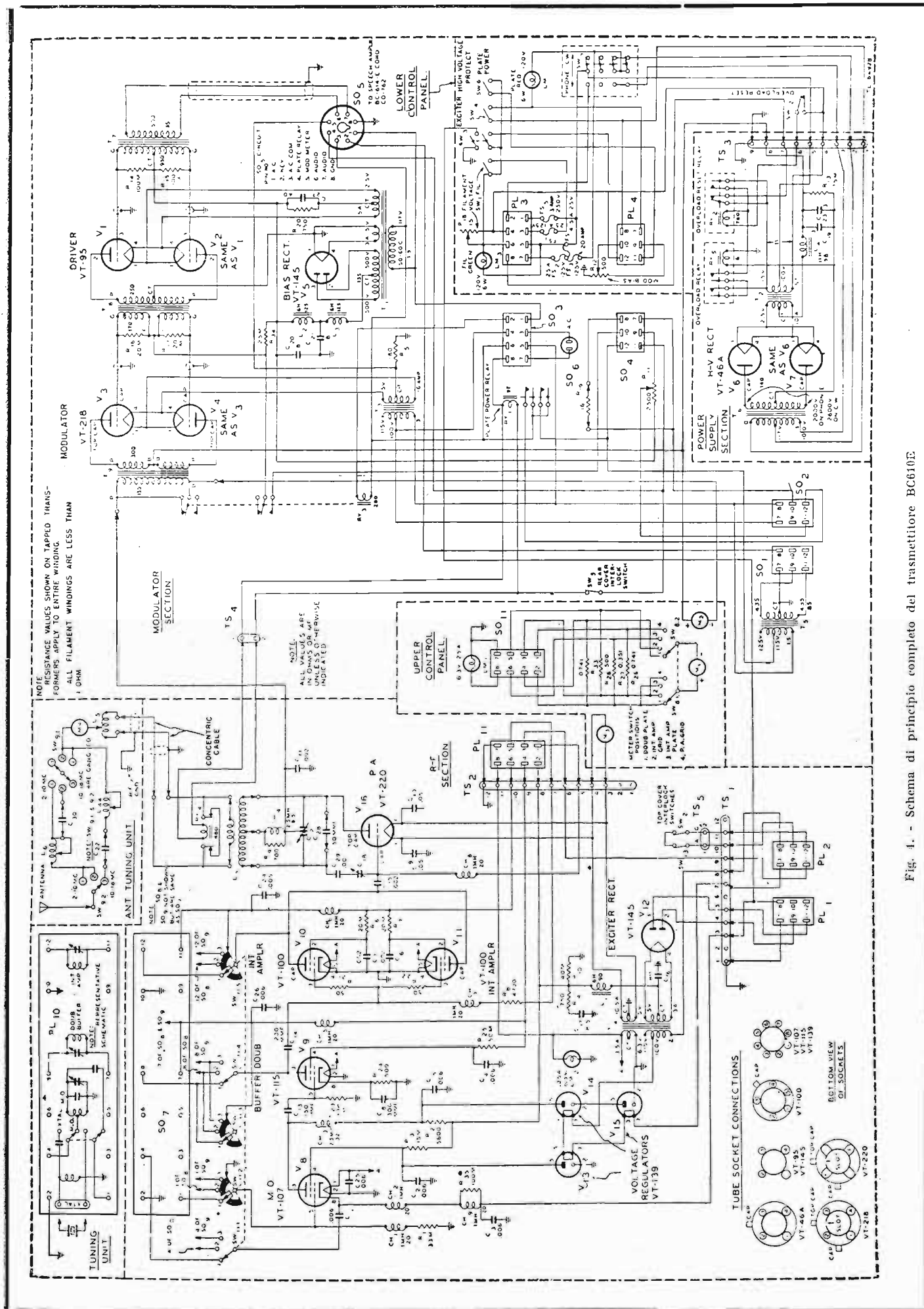


Fig. 4. - Schema di principio completo del trasmettitore BC610E.

TABELLA I. - CODICE DEI COLORI USATI PER CONTRASSEGNARE I CONDENSATORI SU INDICAZIONE DELLA RMA (Radio Manufacturers Association) E DELLA ASA (American Standard Association)

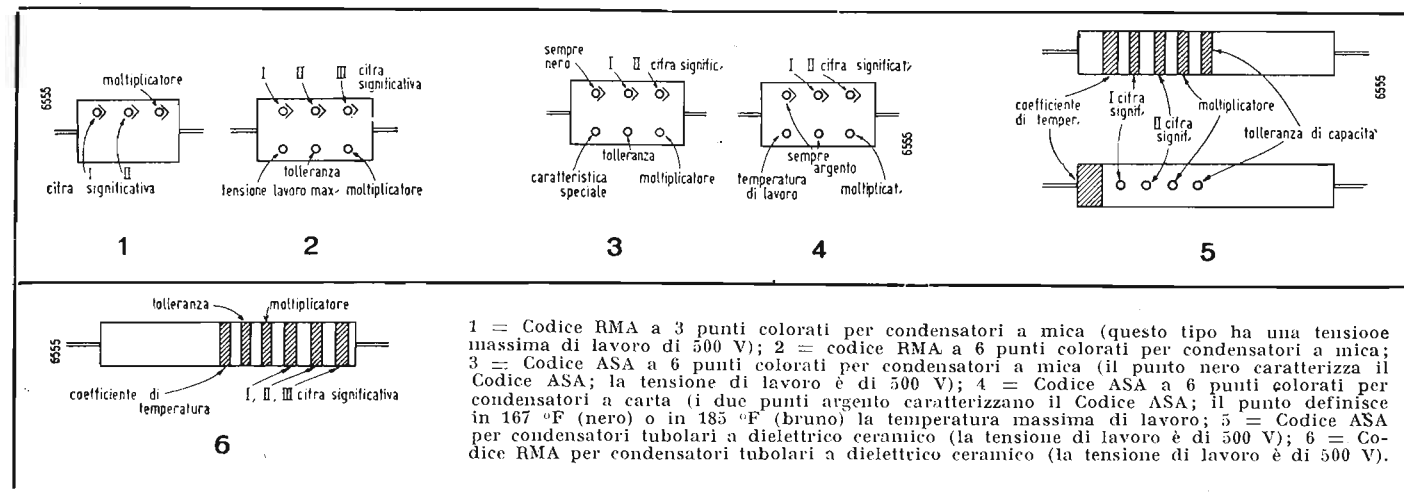

1 = Codice RMA a 3 punti colorati per condensatori a mica (questo tipo ha una tensione massima di lavoro di 500 V); 2 = codice RMA a 6 punti colorati per condensatori a mica; 3 = Codice ASA a 6 punti colorati per condensatori a mica (il punto nero caratterizza il Codice ASA; la tensione di lavoro è di 500 V); 4 = Codice ASA a 6 punti colorati per condensatori a carta (i due punti argento caratterizzano il Codice ASA; il punto definisce in 167 °F (nero) o in 185 °F (bruno) la temperatura massima di lavoro; 5 = Codice ASA per condensatori tubolari a dielettrico ceramico (la tensione di lavoro è di 500 V); 6 = Codice RMA per condensatori tubolari a dielettrico ceramico (la tensione di lavoro è di 500 V).

TABELLA II (vedi Tabella I)

COLORI	Cifre significative	MULTIPLICATORE		Tensione di lavoro (V)	Caratteristiche condens. a mica ASA	TOLLERANZA DI CAPACITÀ				Coefficiente di temperatura di condensatori (X 10 <sup>-6</sup> pF/°C)
		Cond. a mica e ceram. della RMA Cond. a mica e carta della ASA	Cond. a ceramica della ASA			Condens. a mica e carta RMA e ASA (percent.)	Condens. ceramici RMA (percent.)	Cond. ceramici di capacità sup. ai 10 pF ASA (percentuale)	Cond. ceramici di capacità inf. ai 10 pF ASA (percentuale)	
Nero	0	1	1		A	20	20	20	2	0
Marrone	1	10	10	100	B	1	1	1	1	- 30
Rosso	2	100	100	200	C	2	2	2	2	- 80
Arancio	3	1000	1000	300	D	3	3	2,5	0,25	- 150
Giallo	4	10.000		400	E	4	4			- 220
Verde	5	100.000		500	F	5	5	5	0,5	- 370
Bleu	6	1.000.000		600	G	6	6			- 470
Violetto	7	0.000.000		700		7	7			- 750
Grigio	8	100.000.000	0,01	800		8	2,5			+ 30
Bianco	9	1.000.000.000	0,1	900		9	10	10	1	
Oro		0,1		1000		5				
Argento		0,01		100		10				
Incolore				500		20				

curezza necessari in una apparecchiatura professionale.

I comandi del BC610 sono costituiti da:  
 - Un comando alim.: Sw<sub>1</sub> che, azionato per primo da tensione ai filamenti, (trasf. T<sub>2</sub> T<sub>3</sub> T<sub>4</sub>) ed ai negativi (T<sub>1</sub>) nonché, tramite il cavo di collegamento al trasformatore di alimentazione del preamplificatore BC614 (T<sub>103</sub>).

Il controllo dell'avvenuta inserzione è dato dalla spia verde.

Una resistenza variabile di 15 Ω permette la regolazione della tensione dei filamenti.

- Un comando per l'allineamento di frequenza (mediante BC621) e la messa a punto dei primi stadi del trasmettitore Sw<sub>3</sub>. Questo commutatore a due vie e due posizioni dà la tensione al trasformatore di A.T. delle prefinali (T<sub>5</sub>) e collega a massa il catodo della prima valvola l'oscillatrice. Una volta effettuate tutte le operazioni di messa a punto lo si riporta in posizione di riposo.

- Un comando per la riduzione della tensione anodica: Sw<sub>4</sub>; interruttore che aperto inserisce una resistenza di 16Ω nel circuito del primario del trasformatore di alimentazione A.T. (T<sub>6</sub>).

- Un comando di B.F. e R.F.: Sw<sub>6</sub>. Il comando è indiretto. Avviene per mezzo cioè del relè Ry<sub>1</sub> il quale dà alimentazione con due contatti di lavoro a T<sub>3</sub> e T<sub>6</sub>. La spia rossa controlla l'avvenuta inserzione. Inserendo Sw<sub>6</sub> si effettuano tutte le operazioni di messa a punto del trasmettitore per quanto riguarda gli

stadi finali. Dopo di che il comando Sw<sub>5</sub> viene riportato assieme a Sw<sub>4</sub> ed Sw<sub>3</sub> nella posizione di riposo.

- Un comando per il passaggio alle posizioni fonìa-telegrafia: Sw<sub>7</sub>. Si tratta di un commutatore a due posizioni, quattro vie (di cui una non utilizzata) che, con due vie in parallelo per meglio portare la corrente, inserisce nella posizione « fonìa » la rete di alimentazione su di un numero maggiore di spire primarie del trasformatore T<sub>6</sub> (A.T. finale) che non per la posizione « telegrafia ».


In tale modo il rapporto di trasformazione viene ridotto e la tensione di alimentazione per la posizione « fonìa » ridotta secondo le prescrizioni di un corretto funzionamento in classe C. modulato di ampiezza.

- Un comando Sw<sub>203</sub> che agisce a distanza (è posto sui tavoli di ricezione nel Junction Box) che con il commutatore a due vie, due posizioni inserisce l'A.T. e permette a mezzo di un tasto, il comando indiretto a mezzo del relè Ry<sub>200</sub> del trasmettitore in telegrafia (terra sul ritorno catodico della prima valvola oscillatrice).

Il relè Ry è speciale; adatto cioè a scattare e ricadere con alta velocità nel ritmo della manipolazione.  
 Nel caso si faccia uso di microfono occorre premere l'apposito pulsante di comando per mettere in funzione il trasmettitore.

Disposizione quanto mai saggia perchè risparmia la vita dei tubi e lascia libera la gamma di lavoro.

TABELLA III. - CODICE DEI COLORI USATI PER CONTRASSEGNARE I RESISTORI

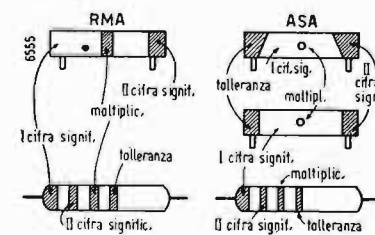

COLORE	Cifre significative	Moltiplicatore	Tolleranza (percent.)
Nero	0	1	
Marrone	1	10	
Rosso	2	100	
Arancio	3	1000	
Giallo	4	10.000	
Verde	5	100.000	
Bleu	6	1.000.000	
Violetto	7	10.000.000	
Grigio	8	100.000.000	
Bianco	9	1.000.000.000	
Oro		0,1	5
Argento		0,01	10
Incolore			20

# RADAR IPERBOLICI

(PARTE PRIMA)

BERARDO BIRARDI

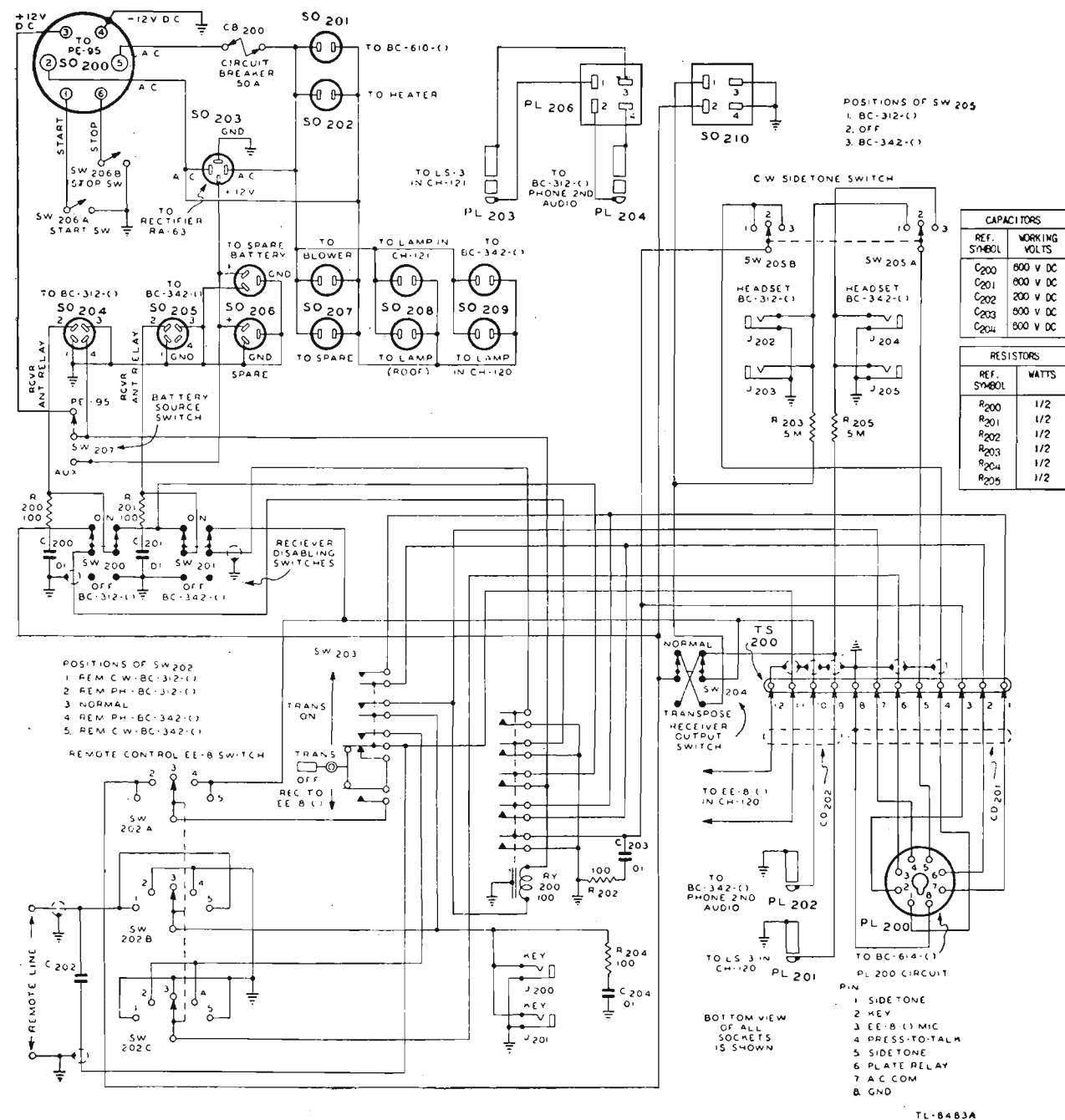


Fig. 5. - Schema di principio completo della scatola di comando JB70A

Nel caso invece si voglia far funzionare il trasmettitore senza passare attraverso al preamplificatore e ai cavi in distanza occorrerà semplicemente commutare  $Sw_6$  e comandare il ritorno catodico dell'oscillatore a mezzo del tasto collegato alla presa contrassegnata dalla scritta Key.

L'alimentazione in continua del relè  $Ry_{200}$  è ottenuta a parte nel pannello di comando (Junction Box) a mezzo di adattatore raddrizzatore.

Naturalmente passando dalla fonia alla telegrafia occorre commutare ogni volta  $Sw_7$  e così facendo si mette in funzione il relè  $Ry_3$  che ha il compito, come abbiamo già visto e come indicano i contatti rappresentati vicino, di bloccare o meno il finale a B.F. a mezzo di una forte tensione negativa.

Un dispositivo di sicurezza a mezzo di un relè  $Ry_5$  di sovraccarico che scatta

solo per un impulso di corrente superiore a circa il doppio della corrente normale.  $Ry_5$  attirando fa attirare mediante la chiusura di due contatti di lavoro il relè  $Ry_2$  il quale si mantiene poi attratto, nel caso che  $Ry_5$  ricada, a mezzo di un suo contatto di lavoro ( $Ry_2$ ) posto in parallelo ai contatti di  $Ry_5$ .

Il relè  $Ry_1$  (che permette l'alimentazione della A.T.) trovandosi con il circuito interrotto dal contatto di riposo  $Ry_2$  cade ed interrompe l'A.T. eliminando ogni pericolo da parte del cortocircuito sopravvenuto.

Rimosso il cortocircuito, è sufficiente premere l'apposito pulsante (contrassegnato dalla sigla «push to reset») per fare riattivare  $Ry_1$  e quindi ridare l'alimentazione al finale.

Un certo numero di contatti di sicurezza che inseriti in vari punti del circuito condizionano il funzionamento dei

vari organi al fatto che ogni cosa sia correttamente inserita; ciò allo scopo di impedire durante la messa a punto false manovre che potrebbero compromettere la sicurezza dell'impianto o dell'operatore.

Appositi contatti a pressione degli sportelli laterali infatti danno tensione a  $Ry_1$  e per conseguenza alle placche solo se convenientemente pressati dagli sportelli chiusi.

Dovendo ad esempio cambiare la bobina di placca del finale per uno spostamento di gamma si deve aprire lo sportello laterale sinistro e questa operazione per quanto già detto toglie l'alta tensione.

Le precauzioni però non sono mai troppe. Convieni in ogni caso dare un'occhiata alla spia rossa per controllare che sia spenta e, per il caso che la lampadina si sia rotta, impugnare la bobina per i sup-

(il testo segue a pag. 206)

I Radar iperbolici, sviluppati in Inghilterra e negli Stati Uniti negli anni dal 1940 al 1944 come sistemi di aiuto alla navigazione marittima ed aerea, hanno assunto grandissima importanza in questi ultimi anni.

Essi permettono di creare famiglie di coordinate iperboliche alle quali i navigatori possono riferirsi, per determinare la loro posizione, mediante la misura delle differenze dei tempi di ricezione di segnali radio provenienti da punti fissi a terra.

E' quindi una possibilità del tutto nuova che si offre al navigatore marittimo ed aereo: quella di « fare il punto » a mezzo di radioonde, e quindi indipendentemente da condizioni meteorologiche, di visibilità, di deriva ecc. che limitano i sistemi classici di navigazione, e con precisione spesso maggiore di questi.

Negli ultimi anni inoltre si sono studiati apparati automatici, appoggiati su misure radar iperboliche, per tracciare la rotta seguita dal veicolo, e addirittura per pilotare automaticamente il veicolo su di una rotta prestabilita.

La navigazione iperbolica si basa sulla proprietà geometrica delle iperboli di essere il luogo dei punti a differenza costante di distanza da due punti fissi che costituiscono i « fuochi » della iperbole. Consideriamo (fig. 1) due stazioni trasmettenti  $A$  e  $B$  e supponiamo che esse irradiano segnali in sincronismo: supponiamo che sulla nave nel punto  $F$  si trovi un apparato capace di ricevere questi segnali: su di esso giungerà il segnale di  $A$  dopo un tempo  $t_1$  proporzionale alla distanza  $AF$ , quindi il segnale da  $B$  dopo un tempo  $t_2$  proporzionale alla distanza  $BF$ ; la differenza di tempo ( $t_2 - t_1$ ), proporzionale alla differenza di distanza  $BF - AF$ , individua una particolare linea iperbolica alla quale appartiene il punto  $F$ : ogni volta che sul ricevitore si leggerà la stessa differenza di tempo, la nave si troverà sulla stessa iperbole. Le stazioni  $A$  e  $B$  caratterizzano quindi una « famiglia » di iperboli, ciascuna individuata da una particolare differenza di tempo.

Con ciò il navigatore ha determinato una delle due coordinate necessarie alla sua posizione: egli sa infatti su quale iperbole si trovi ma non può sapere su quale punto di questa iperbole è la nave perchè tutti i punti danno la stessa differenza di tempo.

Per completare il sistema basta una seconda coppia di stazioni trasmettenti,  $C$  e  $D$ , che irradiano segnali sincroni fra di loro: questa coppia costruirà una seconda famiglia di iperboli che si intersecano con quelle della prima. Sul ricevitore in  $F$  si leggerà una seconda differenza di tempo ( $t_4 - t_3$ ), relativa ai tempi di arrivo dei segnali da  $D$  e  $C$ , che individua una iperbole della seconda famiglia.

La nave si troverà allora sicuramente nel punto di intersezione della iperbole ( $t_2 - t_1$ ) della prima famiglia con quella ( $t_4 - t_3$ ) della seconda.

## 1 - GENERALITA'

I sistemi iperboliche possono essere classificati secondo la frequenza usata, e secondo il tipo di radiosegnali impiegati. In

generale si usano frequenze relativamente basse per avere buone portate per onda superficiale, o relativamente alte quando si vogliono utilizzare, per ampie portate, le onde riflesse dallo strato  $E$  della ionosfera, o alte quando, come nel caso della navigazione aerea, sia sufficiente l'uso della propagazione rettilinea per onda spaziale. Più avanti, dopo che avremo descritto i vari sistemi ed avremo esaminate le caratteristiche di propagazione, di banda passante ecc. di ciascuno, parleremo più estesamente della questione delle frequenze in relazione al tipo di propagazione che si desidera avere.

Due tipi di segnali sono stati usati: impulsi e le onde continue. Al primo tipo appartengono il Sistema « Loran » (Long Range Navigation) americano ed il sistema « Gee » inglese, al secondo il sistema « Decca » inglese.

La trasmissione ad impulsi è preferita per la maggior parte dei sistemi attuali, per i grandi vantaggi che essa presenta rispetto a quella ad onda continua: potenza media dei trasmettitori bassa pur con alta potenza degli impulsi a radio frequenza, eliminazione assoluta di ogni ambiguità posizionale in quanto gli impulsi sono intervallati l'uno dall'altro da un tempo molto maggiore di quello impiegato da un impulso a percorrere le massime portate utili: nei sistemi ad onda continua invece si hanno le condizioni iniziali dopo ogni ciclo dell'onda, e quindi una conseguente

rata ed allora, sull'indicatore oscillografico, solo l'impulso di questa stazione starà fermo sull'asse dei tempi, mentre tutti gli altri scorreranno veloci sull'asse senza recare disturbo: in un sistema ad onda continua invece è impossibile che due stazioni lavorino sullo stesso canale senza interferirsi in modo continuo: in conclusione la situazione si rovescia ed in una applicazione su vasta scala di stazioni iperboliche l'ingombro di frequenze è minore per i sistemi impulsivi.

Le stazioni iperboliche lavorano normalmente in coppie « Master-Slave » (Padrona-Schiava), oppure in terne o in quadrilateri in certi casi speciali che vedremo. Nei sistemi ad impulsi i segnali delle varie stazioni di un gruppo non vengono trasmessi simultaneamente, perchè la schiava viene comandata dall'impulso della padrona, che impiega un certo tempo a percorrere la distanza fra le due stazioni.

Questo fatto non introduce tuttavia complicazioni nel problema geometrico del tracciamento delle iperboli in quanto la differenza fra i tempi di trasmissione è una semplice costante, da sottrarsi alla differenza dei tempi di ricezione degli impulsi del gruppo.

Il navigatore ottiene un punto di posizione (detto « fix ») trovando le iperboli relative a due o più coppie di stazioni. Nella rotta visibile in figura 2, ad esempio, il navigatore ottiene una iperbole dalla coppia  $A-B$ , ed un'altra dalla  $C-D$ : il suo fix è nell'incrocio  $F$  delle due iper-

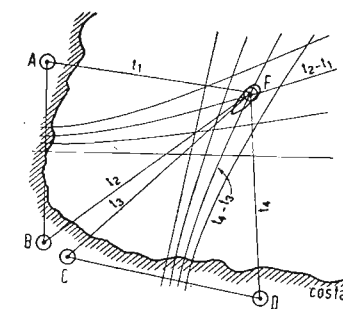


Fig. 1. - Determinazione di un « fix » iperbolico.

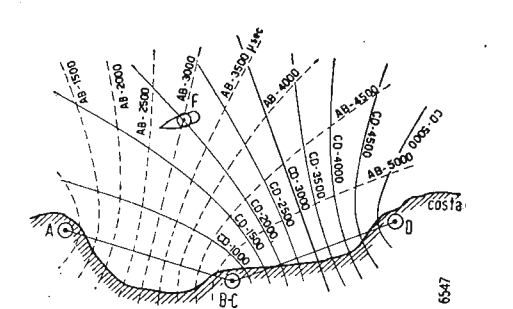


Fig. 2. - Copertura di una « terna » iperbolica.

ambiguità: ciò vedremo meglio quando parleremo del sistema « Decca », di cui questa ambiguità è una caratteristica.

Gli impulsi però occupano un « canale » di frequenze molto esteso: se  $d$  è la durata dell'impulso, si dimostra che la banda di frequenza costituente il suo spettro ha una larghezza di  $2/d$  (trascurando i termini di ordine molto elevato nella serie di Fourier): un impulso lungo 10 microsecondi occupa quindi un canale di 200 kHz; questo fatto potrebbe essere considerato un difetto dei sistemi impulsivi rispetto a quelli ad onda continua, per applicazioni su vasta scala dei metodi iperboliche; però lo svantaggio è solo apparente: infatti una infinità di trasmettitori ad impulsi possono lavorare sullo stesso canale purché usino una cadenza impulsiva diversa l'uno dall'altro; i circuiti di tempo dell'apparato ricevitore vengono sincronizzati sulla cadenza della stazione deside-

voli.

Queste misure possono essere eseguite una di seguito all'altra oppure contemporaneamente, o possono anche essere continuamente indicate da un apparato automatico che traccia la rotta seguita dal navigatore.

Il numero di iperboli distinte che può essere utilizzato per ogni coppia di stazioni dipende dalla distanza fra le stazioni, e dalla minima frazione di tempo che può apprezzarsi, sull'apparato indicatore del ricevitore, nella misura delle differenze di tempo. Infatti tutte le iperboli relative ad una coppia intersecano la retta che unisce le due stazioni (vedi paragrafi successivi); detta  $B$  la distanza fra queste, essa equivale ad un tempo di propagazione della radioonda  $T = B/c$  essendo  $c = 3.10^8$  m/sec.

Se  $t$  è la minima frazione di tempo misurabile, le iperboli utilizzabili sono in

numero di  $T/t$ . Ad esempio nel sistema « Gee » si hanno circa 1000 iperboli per ciascuna coppia, mentre nel « Loran » e « Decca » si giunge fino ad  $8000 \div 10.000$ .

Fissate le posizioni dei gruppi di stazioni, tutte le relative iperboli vengono calcolate e tracciate su speciali carte insieme alle coordinate geografiche, astronomiche ed a tutte le altre più utili informazioni sulla navigazione; tutti i dati numerici vengono riuniti in appositi manuali. Il navigatore ha a disposizione queste carte e manuali per mezzo dei quali può scegliere le stazioni che gli interessano e trovare sulle carte la sua posizione non appena misurate due differenze di tempo relative a

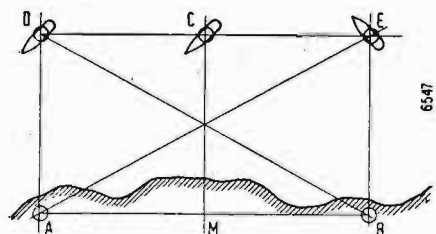


Fig. 3. - Posizioni del navigatore rispetto ad una « coppia ».

due coppie. Mari e terre si vanno coprendo di fitte reti di iperboli, poichè Americani ed Inglese si sono messi di impegno ad estendere sempre di più questi sistemi, la cui utilità ovviamente è strettamente legata alla estensione del globo terrestre coperta da essi.

Un navigatore che utilizzi la navigazione iperbolica può studiare, a mezzo di carte o altro, le indicazioni di tempo che deve ottenere su una serie di punti sulla sua rotta e può preparare il suo equipaggiamento perchè possa leggere immediatamente, non appena giunto su ciascun punto, le relative indicazioni di tempo. La correlazione tempo-luogo è istantanea, e quindi non ci sono calcoli di derivate, velocità ecc. da dover eseguire per trovare la posizione attuale. Oltre a ciò tutti i vantaggi dell'impiego di radioonde in luogo di mezzi ottici. La precisione raggiungibile nella determinazione dei « fix » è d'altra parte, come vedremo parlando in dettaglio dei vari sistemi, più che soddisfacente per gli usi navigazionali.

## 2 - EQUAZIONE DEI SISTEMI IPERBOLICI IMPULSIVI

Questi sistemi, come tutti i Radar, fondano le loro misure di distanza sul fatto che una radioonda impiega un certo tempo per percorrere una certa distanza: in un microsecondo una radioonda percorre trecento metri. E' utile adottare 300 m come unità di lunghezza nella successiva trattazione, chiamandola « microsecondo-luce » per analogia con l'unità astronomica (leggermente... più grande) di lunghezza chiamata « anno-luce ». Adottando il microsecondo-luce come unità di lunghezza, ed il microsecondo come unità di tempo, una distanza è numericamente uguale al tempo che una radioonda impiega a percorrerla. Consideriamo (fig. 3) una coppia di stazioni iperboliche A e B. Se queste emettono i loro impulsi in sincronismo, un navigatore che si trovi su di un punto C ugualmente distante da A e B riceverà contemporaneamente i due impulsi.

Un navigatore che invece si trovi in D riceverà prima il segnale di A, poi quello di B; la differenza dei tempi di arrivo dei

due segnali, in microsecondi, sarà numericamente uguale alla differenza  $v$  delle distanze  $(DB - DA)$  in microsecondi-luce, cioè

$$t = v \quad [1]$$

essendo  $t$  = differenza di tempo in  $\mu\text{sec}$  e  $v$  = distanza in  $\mu\text{sec-luce} = \overline{DB} - \overline{DA}$

Se il navigatore fosse in E esso riceverebbe prima l'impulso da B, poi quello da A: la differenza di tempo sarebbe sempre  $t$ , essendo sempre  $v$  la differenza di distanza; questo ragionamento può ripetersi per tutte le coppie di iperboli simmetriche rispetto alla perpendicolare MC alla retta AB.

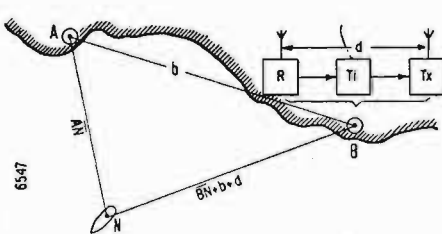


Fig. 4. - Disposizione di una stazione «slave».

lati AN e BN non può essere maggiore del lato AB. Il campo dei valori di  $t$  è di conseguenza da  $D + b$  a  $D - b$ : se  $D$  è reso più grande di  $b$ ,  $t$  sarà sempre positivo, cioè l'impulso di A sarà sempre ricevuto prima dello schiavo B.

Effettivamente nella espressione di  $D$  non compaiono solo i termini  $b$  e  $d$ , ma il ritardo vien reso ancora più grande aggiungendo una terza quantità  $L/2$ , pari a metà del ciclo  $L$  di ripetizione degli impulsi trasmessi: ciò allo scopo di presentare, sull'indicatore oscillografico dell'apparato navigatore, gli impulsi master e slave su righe separate. Ciò vedremo meglio in seguito.

Con questa ultima aggiunta abbiamo:

$$D = \frac{1}{2}L + b + d \quad [3]$$

$$t = \frac{1}{2}L + (b + d) + v \quad [4]$$

ed il campo di  $t$  sarà, poichè  $v$  può variare da  $(-b)$  fino a  $(+b)$ , quello dei valori da  $(\frac{1}{2}L + d)$  fino a  $(\frac{1}{2}L + 2b + 2d)$ .

Valori tipici sono  $L = 40.000 \mu\text{sec}$ , pari ad una frequenza di ricorrenza (PRF) degli impulsi di 25 al secondo,  $b = 1000 \mu\text{sec-luce} = 300 \text{ km}$ ;  $d = 1000 \div 2000 \mu\text{sec}$ .

Il tempo  $d$ , che rappresenta il ritardo introdotto dal « timer » della stazione schiava, viene chiamato « ritardo-codice » perchè durante la scorsa guerra veniva cambiato ogni tanto allo scopo di render le reti iperboliche non utilizzabili da parte del nemico.

Infatti solo conoscendo esattamente il valore del termine  $D$  è possibile riferire alla giusta iperbole la differenza  $t$  di tempo misurata dall'indicatore dell'apparato navigatore. (continua)

## ERRATA - CORRIGE

Nell'articolo « Radar a Risposta » parte seconda (« l'antenna », XXIII, n. 6, giugno 1951, pag. 137 e segg. si è incorso in alcuni errori e inesattezze.

A pag. 137: Colonna I, ultimo periodo, in luogo di: « Ha una portata massima di 100.000 Yds (91 m); la sua antenna... » correggere: « Ha una portata massima di 100.000 Yds (91 km) e permette la misura della distanza di bersagli con risponditore con una precisione di 100 Yds (91 m); la sua antenna... ».

Colonna III, ultimo periodo, in luogo di: « ma variano in altezza l'una rispetto all'altra, e lo spostamento può essere variato... » correggere: « ... ma variano in altezza l'una rispetto all'altra ruotando l'antenna. Le due rappresentazioni compaiono sull'oscilloscopio contemporaneamente, ma leggermente spostate l'una rispetto all'altra, e lo spostamento può essere variato... ».

Tabella 3, quarto ultimo rigo, in luogo di: « Portata 91 m » correggere: « Portata 91 km ».

A pag. 138: Colonna I, primo periodo, in luogo di: « ... sul "range step" lungo la rappresentazione » correggere: « ... sul "range step" con la manovra di apposito volantino sul pannello, collegato meccanicamente ad un contatore calibrato in centinaia di Yds. Nella scala di 100.000 Yds la manovra di tale volantino sposta il "range step" lungo la rappresentazione ».

Inoltre le foto 7 ed 8 sono scambiate rispetto alle didascalie.

## GIUSEPPE TERMINI INNOVAZIONI E PERFEZIONAMENTI nella struttura e nelle parti dei moderni ricevitori.

Precisazioni teoriche e costruttive con ottantasei schemi studiati e realizzati nei laboratori di tutto il mondo.

Volume di VIII - 124 pag. - L. 500

È una edizione della:

EDITRICE IL ROSTRO - MILANO

(1) « l'antenna », XXIII, nn. 5, 6, 7, maggio, giugno, luglio 1951: « Radar a Risposta ».

# PICCOLO IMPIANTO GALVANICO PER RADIOMECCANICI<sup>(1)</sup>

di GIORGIO ANTONIO UGLIETTI

## SOMMARIO

Vengono descritte le modalità d'impiego e di costruzione di un piccolo impianto galvanico atto a mettere in grado il radiomeccanico, con poca spesa e semplicità di funzionamento, di effettuare i lavori più svariati di galvanostegia, qualic stagnatura e nichelatura di calotte di trasformatori, nichelatura di viti e minuterie, cadmiatura o nichelatura dei telai, argentature di contatti, ecc.

## 1 - INTRODUZIONE

Quali sorgenti di energia elettrica a corrente continua per scopi galvanici si sono usate nel passato pile (Daniell, Smee, Bunsen, ecc.), termopile (Clamond, Noë, Günther) e più recentemente dinamo.

Attualmente trovano sempre più vasto impiego i raddrizzatori metallici statici che, rispetto ai gruppi rotanti motore-dinamo, offrono i seguenti vantaggi: rendimento elettrico molto elevato (più del doppio), funzionamento sicuro, in quanto non essendovi organi in movimento sono assenti gli inconvenienti relativi a contatti difettosi, a usura meccanica, manutenzione, lubrificazione e scintillio alle spazzole, essi non causano quindi nessun disturbo alle radioaudizioni e sono completamente silenziosi e hanno un costo sensibilmente più basso.

Mettenlo a profitto gli ultimi progressi tecnici è stato realizzato dalla Ditta citata in calce (1) il piccolo apparecchio per galvanica di cui ci accingiamo alla descrizione.

## 2 - COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO

Le caratteristiche elettriche dell'apparecchio possono così riassumersi: alimentazione universale da qualsiasi rete luce o di forza motrice; erogazione a c.c. 4 A con tensioni variabili mediante sei prese ciascuna calcolata in modo che corrisponde alle tensioni più adatte per un determinato lavoro galvanico.

In fig. 1 è riportato lo schema elettrico relativo; l'apparecchio viene collegato alla rete di alimentazione a c.a. mediante la spina P; I è l'interruttore che accende o spegne l'apparecchio; C il cambiastensioni (situato internamente) previsto per valori di rete compresi fra 110 e 280 V; T è il trasformatore che abbassa la tensione d'entrata ai valori desiderati; S è l'elemento raddrizzatore al selenio ed R un limitatore di massima corrente che protegge l'apparecchio da sovraccarichi accidentali; L è la lampadina spia a 4,5 V.

Dopo quanto premesso passiamo ad esaminare le caratteristiche intrinseche dei vari componenti. Esistono semplici formule che permettono di calcolare agevolmente qualsiasi circuito in cui intervengono raddrizzatori metallici, richiamandoci ad altro lavoro dell'A. (2), nel caso in esame la formula che ci interessa è:

$$E_1 = E_2 \times K + ND$$

(1) Pubblicato con autorizzazione del Laboratorio K3 di Milano, titolare dei brevetti relativi.

(2) G. A. UGLIETTI: « I raddrizzatori metallici », Editrice Il Rostro, Milano; pag. 73.

dove:

$E_1$  = tens. altern. all'entrata del raddrizzatore, in volt;

$E_2$  = tens. cont. all'uscita del raddrizzatore, in volt;

$K$  = 2,3 = fattore di forma;

$N$  = numero delle cellule in serie;

$D$  = 1,1 = caduta di tensione.

Occorrendo le tensioni di 0,8 - 1,2 - 2,1 - 3,1 - 5 - 6 V, e impiegando una cellula da  $5'' \times 6''$  del tipo BR (3), si ha:

$E_1 = 1,2 \times 2,3 + 1 \times 1 = 2,84 \text{ V}$  c.a. tensione che si riferisce alla prima tensione (morsetto N. 1); per le rimanenti, sostituendo a  $E_2$  i rispettivi valori si ottiene:

3,76 - 5,83 - 8,13 - 12,5 - 14,8 V

La corrente secondaria apparente del trasformatore essendo del 57% maggiore di quella a c.c. è di 6,28 A. Riepilogando, i dati costruttivi del trasformatore sono: primario 110 - 125 - 160 - 220 - 260 - 280 V secondario 2,84 - 3,76 - 5,83 - 8,13 - 12,5 - 14,8 V corrente apparente secondario 6,28 A

Per quanto riguarda quest'ultimo dato va notato che esso si riferisce solo a semicicli, per cui è possibile senza alcun pregiudizio, correggendo opportunamente la c.d.t. nel trasformatore, dimensionare quest'ultimo solo per 3,14 A in luogo di 6,28; lo stesso dicasi del primario, escludendo però ovviamente dal computo la corrente a vuoto.

Per il raddrizzatore al selenio S (vedi fig. 1) si è impiegata, come già si disse, una cellula da  $5'' \times 6''$ , ossia  $127 \times 152 \text{ mm}$ , avente le seguenti caratteristiche « standard »:

corrente continua max. in circuito monofase a semionda	4,3 A
tensione c.a. max. applicabile	26 V
temperatura max. di funzionamento ammissibile	90°C
caduta di tensione nella cellula a pieno carico	1,1 V

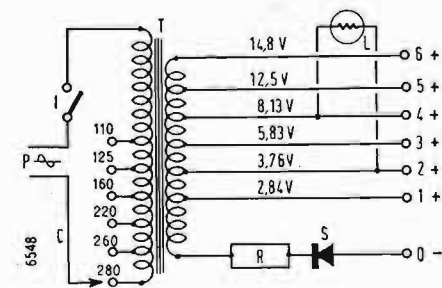


Fig. 1 - Schema elettrico dell'apparecchio.

sezione netta di 1,6 mmq; se il tratto da percorrere tra apparecchio e vasca è di parecchi metri è consigliabile usare una sezione di 2 o più mmq; il polo positivo deve essere collegato agli anodi e quello negativo agli oggetti da galvanizzare.

In alcuni casi può essere utile disporre di una corrente alquanto superiore ai 4 A, e ciò per periodi di tempo limitati; migliorando opportunamente la sezione dei conduttori che adducono la c.c. alla vasca ed escludendo il limitatore R (a tale scopo potrebbe essere inserito nel circuito dell'apparecchio un interruttore supplementare che metta in corto circuito il limitatore R), esiste la possibilità di ricavare correnti notevoli.

Con l'ausilio di opportuni grafici (4), si possono calcolare i tempi d'intermittenza come riportato in Tabella I.

Sia per funzionamento normale che intermittente si procede come segue: collegato l'apparecchio alla rete, si inseriscono i conduttori che giungono dalla vasca ai morsetti dell'apparecchio (vedi fig. 2), è utile impiegare cordoni e spine colorate in modo da differenziare a colpo d'occhio le polarità (ad es. nero per il - e rosso per il +); il morsetto centrale si riferisce al polo negativo e pertanto una volta collegato non deve essere più rimosso, gli altri sei morsetti si riferiscono invece alle sei tensioni positive: la spina relativa va quindi inserita nel morsetto che fornisce la tensione più adatta per un determinato lavoro galvanico, i morsetti sono numerati in modo progressivo con le tensioni nell'ordine riportato in Tabella II.

Si tenga presente che, essendo la resistenza interna del raddrizzatore non nulla, si hanno variazioni di tensione ai morsetti in funzione del carico, con piccoli carichi di vasca le tensioni sono più elevate di quelle a pieno carico, si neutralizza questo effetto nel seguente modo: se ad esempio per un determinato lavoro galvanico è adatto a pieno carico il morsetto 3, a carico ridotto si impiegherà invece il morsetto 2 e per servizio intermittente ci si sposterà sul morsetto 6.

Completa il piccolo impianto una vaschetta di vetro delle dimensioni di  $250 \times 200 \times 160 \text{ mm}$  circa, in cui trovano posto lateralmente due anodi da collegarsi in parallelo fra loro e delle dimensioni di  $180 \times 150 \text{ mm}$ , e al centro un telaio o più semplicemente un filo di rame di non meno 2 mmq di sezione, a cui verranno appesi gli oggetti da galvanizzare.

## 4 - GALVANOSTEGIA

Sono utili alcuni accessori che permettono di ottenere lavori molto accurati, essi sono: un recipiente in legno con segatura di legno non resinosa, preferibilmente di rovere, noce, faggio, nel quale si immergono gli oggetti per asciugarli; una pulitrice elettrica per la pulitura e rinvivatura degli oggetti, e infine una vasca con acqua corrente.

Prima di procedere al deposito galvanico occorre compiere alcune operazioni di preparazione della superficie dei metalli da galvanizzare e che influiscono per circa

Il limitatore R ha il compito d'impedire che accidentalmente venga superata la corrente di 4 A, in luogo di esso si può impiegare semplicemente un fusibile tarato o inserire un amperometro che dia l'indicazione della corrente erogata dall'apparecchio.

La cassetta metallica entro cui è racchiuso l'apparecchio ha le dimensioni di  $220 \times 280 \times 110 \text{ mm}$ .

## 3 - FUNZIONAMENTO

Si collegano i poli + e - dell'apparecchio mediante treccia di rame avente una

(3) G. A. UGLIETTI: « I raddrizzatori metallici », Editrice Il Rostro, Milano; pag. 114.

(4) G. A. UGLIETTI: « I raddrizzatori metallici », Editrice Il Rostro, Milano; pag. 74, grafico 32.

**TABELLA I. — Sovraccarico di corrente in funzione del tempo di funzionamento e del tempo di intervallo**

tempo di funzionamento (5)	tempo d'intervallo (5)	ampere max ricavabili
1	10	20
2	10	16
3	10	12
6	10	9
10	10	7

(5) Il tempo è espresso in minuti primi.

**TABELLA II. — Utilizzazione dei vari morsetti del "Galvano Simplex"**

morsetto N.	1	2	3	4	5	6
tensione a pieno carico in volt	0,8	1,2	2,1	3,1	5	6
adatto per lavoro di	argentatura antimoniatura	ramatura, zincatura, nichelatura, doratura, ottonatura, stagnatura, ecc. ecc.	disossidazione, sgrassatura elettrolitica, cromatura (solo di piccoli pezzi), ecc.			

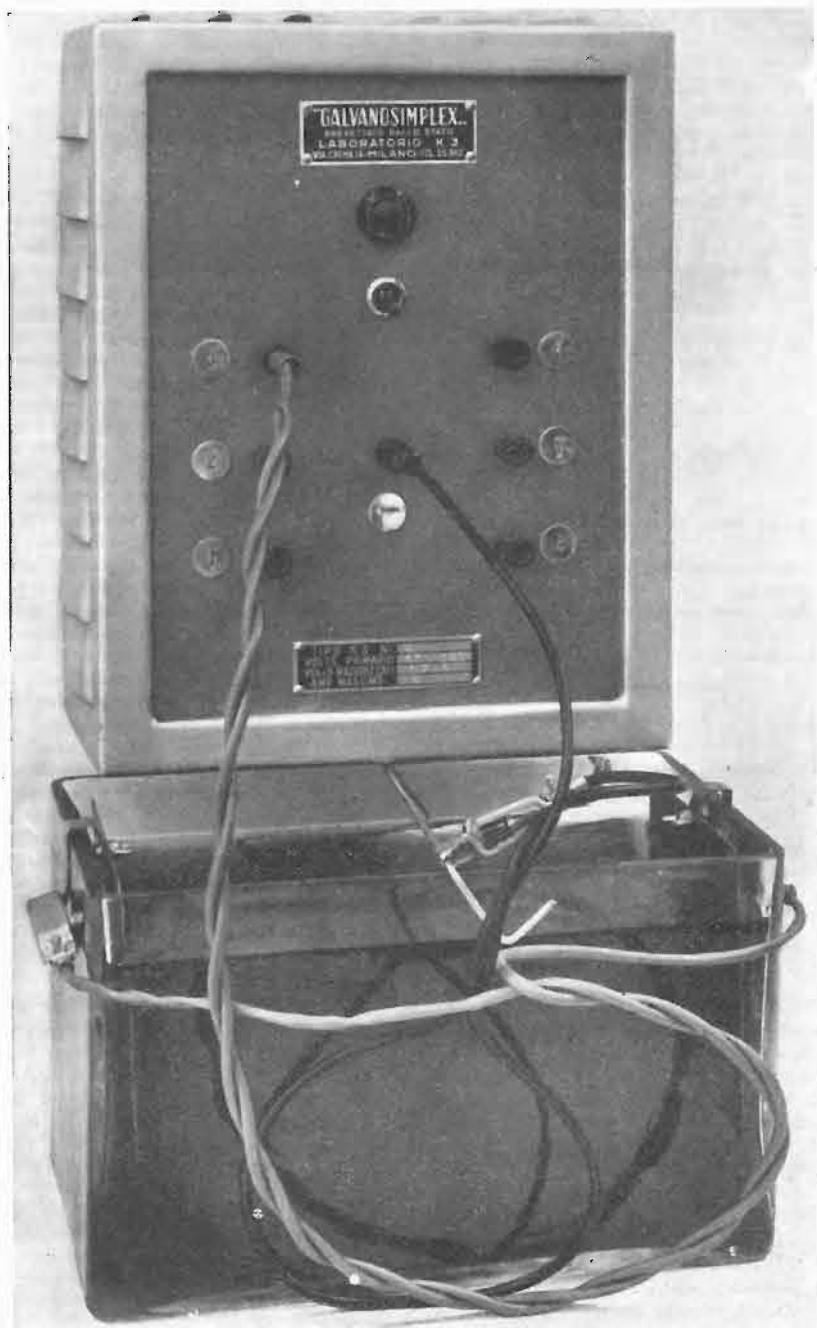


Fig. 2. - Collegamenti dell'apparecchio alla vasca.

l'80 % sulla buona riuscita del deposito; a tal fine si procede come segue: se gli oggetti presentano ossidazioni o incrostazioni superficiali di natura chimica si tratteranno con soluzioni acide adatte (per oggetti di ferro, acciaio e ghisa =  $H_2O$  90% +  $H_2SO_4$  10%), se la forma del pezzo da preparare lo consente si può procedere a una semplice smerigliatura meccanica fino ad avere messo completamente a nudo il metallo base; si fa seguire la lucidatura da effettuarsi mediante pulitrice o in mancanza di essa con tela spuntiglio e paste leggermente abrasive adatte; ottenute delle superfici lucidate a specchio si sgrassano i pezzi spazzolandoli delicatamente con una miscela di acqua e calce spenta, un abbondante lavaggio in acqua corrente termina le operazioni preparatorie. Faremo notare incidentalmente che le operazioni di cui sopra possono effettuarsi per via puramente elettrolitica, con risultati leggermente meno buoni, ma poiché occorrono liquidi speciali, consigliamo gli interessati di rivolgersi direttamente alle ditte specializzate. I pezzi preparati si collegano prima elettricamente e meccanicamente al telaino (catodo) e si accende l'apparecchio raddrizzatore, ciò fatto si immergono nel liquido del bagno; se dopo qualche minuto il deposito tende ad annerire, specialmente in corrispondenza dei bordi e delle parti salienti dell'oggetto, significa che la tensione usata è troppo elevata: occorre quindi spostarsi sul morsetto immediatamente inferiore; se invece il pezzo annerisce o si altera senza che compaiano tracce di deposito, significa che la tensione è troppo bassa e occorre agire in senso inverso. La durata del trattamento si prolunga più o meno secondo lo spessore di deposito desiderato, in genere da 10 a 30 minuti sono sufficienti per tutti i tipi di elettrodeposizione.

Si tolgono i pezzi dal bagno e successivamente si interrompe la corrente, un abbondante lavaggio in acqua corrente asporta le tracce di elettrolita ancora rimaste aderenti agli oggetti, l'asciugamento viene effettuato esclusivamente per immersione in segatura di legno e mediante la pulitrice (o paste abrasive finissime) si ravvivano fintanto che le loro superfici hanno acquistato una consistenza speculare. Esistono bagni speciali di nichelatura lucida, nichelatura e cromatura dell'alluminio e altri numerosi ancora; a titolo indicativo ci limiteremo a citare qui di seguito alcune formule di bagni da lungo tempo sperimentati con buoni risultati.

**Nichelatura del rame e sue leghe**

acqua	5 lt
solfato di nichel ammoniacale	350 gr
ammonio cloruro cristallizzato	160 gr
morsetti	2-3
distanza fra gli elettrodi	15 cm
corrente	5,5 Bé
concentrazione	0,5 A/dmq
anodi	nichel laminato
temperatura minima del bagno	20 °C
reazione	leggerm. acida

**Ramatura**

acqua	5 lt
sodio carbonato	100 gr
sodio bisolfito	100 gr
rame acetato neutro	100 gr
potassio cianuro	100 gr
morsetti	3-4
densità di corrente	0,35 A/dmq
concentrazione	7 Bé
anodi	rame elettrolitico
temperatura minima del bagno	18 °C
reazione	alcalina

**Ottonatura**

acqua	5 lt
potassio cianuro	25 gr
zinc cianuro	115 gr
rame cianuro	110 gr
sodio bisolfito	110 gr
sodio solfato	110 gr
sodio carbonato	74 gr
morsetti	3-4
densità di corrente	0,3 A/dmq
concentrazione	9 Bé
anodi	ottone laminato
temperatura minima del bagno	35 °C
reazione	alcalina

**Argentatura**

acqua	5 lt
potassio cianuro	160 gr
argento cloruro	100 gr
morsetti	1-2
densità di corrente	0,3 A/dmq
anodi	argento puro
temperatura minima del bagno	10 °C
reazione	alcalina

**Doratura**

acqua	1 lt
cloruro d'oro	3,5 gr
potassio cianuro	15 gr
morsetti	2-3
densità di corrente	3 A/dmq
concentrazione	1 Bé
anodi	oro al mille
temperatura minima del bagno	2 °C
reazione	alcalina

**Stagnatura**

acqua	5 lt
stagno cloruro fuso	82 gr
stagno cloruro crist.	28 gr
sodio pirofosfato	175 gr
morsetti	3-4
densità di corrente	0,9 A/dmq
concentrazione	5 Bé
anodi	stagno puro
temperatura minima del bagno	55 °C
reazione	alcalina

Si tenga ben presente che quasi tutti i prodotti chimici che intervengono, sia nelle formule da noi citate che nei liquidi già preparati reperibili in commercio, sono velenosi e pertanto vanno manipolati con le precauzioni necessarie; è indispensabile una buona areazione del locale ove si effettuano le elettrodeposizioni e la massima pulizia.

#### 5 - CONCLUSIONE

Con la notevolissima semplificazione apportata al procedimento galvanico in genere dai raddrizzatori metallici di corrente, l'elettrodeposizione non è più un lavoro difficile e di esito incerto, ma piacevole, remunerativo e di grande soddisfazione. Col piccolo impianto descritto è possibile effettuare un grande numero di lavori nel campo della galvanostegia, sia preparandosi i bagni da sé che acquistandoli già pronti. Nel campo radio quasi tutti i componenti meccanici in metallo richiedono la galvanizzazione e pertanto riesce utile alle officine e laboratori inerenti poter procedere direttamente senza dover ricorrere a terzi. Tra i lavori di uso più generale possiamo ricordare: la stagnatura o nichelatura di calotte di trasformatori e cestelli di altoparlanti; nichelatura o cromatura di minuterie metalliche e viterie, argentatura dei contatti dei commutatori e di conduttori per AF, doratura di pezzi ornamentali, nichelatura di quadranti, argentatura di scale a specchio di strumenti di misura, ramatura e cadmiatura di scatole di potenziometri, ecc. (6548)

## NEI MEANDRI DEI SUONI


# INFLUENZA DELLE ARMONICHE NELLA FORMAZIONE DEL TIMBRO

di PIETRO RIGHINI (\*)

La principale caratteristica di un suono musicale dipende, come sappiamo (1), dalle componenti armoniche che costituiscono il suono stesso. Ogni armonica appor- tando nel timbro qualche variazione del tutto particolare, e se pur agli effetti delle distor- zioni si notano delle analogie tra l'effetto di un'armonica e quello prodotto da un'altra, le caratteristiche foniche variano in modo assai più sensibile di quello che possa va- riare la curva risultante dalla somma delle componenti stesse. La valutazione del tim- bro dipende però da fattori soggettivi, in- quanto essa si riferisce sempre al suono come esso si presenta all'ascolto umano. I risultati di molte esperienze, effettuate du- rante anni di studio ed in più paesi, for- niscono dati abbastanza attendibili, che

un'esecuzione musicale, anche se effettuata da complessi orchestrali di grande fama, si notano discordanze ancor più forti.

I più illustri sperimentatori sono d'ac- cordo anche sul fatto che le armoniche di ordine inferiore apportano rotondità e pastosità al timbro, mentre quelle di ordi- ne superiore, o comunque elevate, appor- tano squillantezza e metallicità. Oltre che per la loro frequenza rispetto al fonda- mentale, le armoniche si distinguono an- che con una notazione musicale, la qual cosa, in fin dei conti, non è che la tra- duzione in linguaggio musicale degli stes- si rapporti numerici di frequenza. Diamo qui di seguito la notazione delle prime sedici armoniche, avvertendo che esse rap- presentano, per il 95 % dei casi e per la

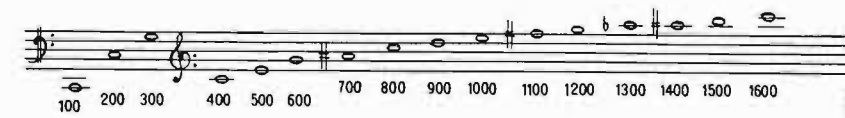

Notazione delle prime 16 armoniche. La frequenza effettiva del fondamentale, usando l'ac- cordatore con il la a 440 Hz, è di 65,40 Hz. Da notare che variando la tonalità gli intervalli musicali restano immutati e così pure i rapporti di frequenza.

però riguardano sempre l'effetto prodotto dai fattori più evidenti, e quindi più sicu- ri, mentre, man mano che dalle conside- razioni generali si scende ai particolari si notano comprensibili discordanze, che con- fermano ancora una volta la soggettività della valutazione.

In linea generale si può affermare che vi è sempre una certa corrispondenza tra l'altezza del suono e la sua composizione armonica, sia nei riguardi di uno stesso strumento che in quello delle relazioni in- tercorrenti tra le varie famiglie strumen- tali.

Fra gli strumenti più ricchi di armoni- che, oltre agli strumenti a percussione a suono determinato e di timbro metallico (ad es.: le campane), gli strumenti a cor- da, specialmente quelli ad arco sono quel- li più cospicuamente dotati. Meno ricchi sono invece gli strumenti a fiato.

L'osservazione degli oscillogrammi che seguono può rendere evidente questo fatto, senza nemmeno ricorrere all'analisi armo- nica.

La differenza di frequenza tra il suono del violino e quello del flauto (300 e 293 Hz per la stessa nota) è dipesa da fattori di carattere esecutivo, che non influiscono sulla forma della curva registrata. Durante

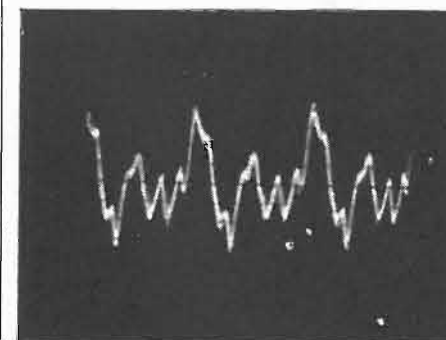


Fig. 1. - Violino d'autore re 300 Hz (circa)

(\*) Titolare della Cattedra di Fisica Ap- plicata degli Strumenti Musicali al Conser- vatorio di Torino.

(1) Vedi: « l'antenna », XXIII, n. 8, Agosto 1951, pag. 179 e segg. « Nei meandri dei suoni ».







Per saldare senza acidi  
senza paste  
disossidanti

Filo autosaldante in lega di stagno

**energo**  
Super

nella elettrotecnica  
nella radiotecnica

"ENERGO", via padre g. b. martini 10 - tel. 287.166 - milano

# rassegna della stampa

## Studio dei circuiti RLC mediante l'esame oscillografico dei transistori

di J. Van SLOOTEN

a cura di R. BIANCHERI

Revue Technique Philips Febbraio 1951

Già da tempo, la teoria delle misure elettriche, utilizza la reazione d'un circuito alla brusca applicazione di una tensione continua al suo ingresso, o alla brusca soppressione di una tensione ivi applicata, o al brusco inoltro di una corrente in questo circuito, o alla brusca interruzione della reazione del circuito ad una dunque la reazione del circuito su di una tensione o ad una corrente che influenza la forma di una funzione detta funzione unitaria. Il grafico di questa reazione in funzione del tempo è chiamato « caratteristica dei fenomeni transitori ». Questa caratteristica fornisce altrettante indicazioni delle « caratteristiche di frequenza » che danno l'ampiezza e la fase della reazione del circuito in funzione della frequenza.

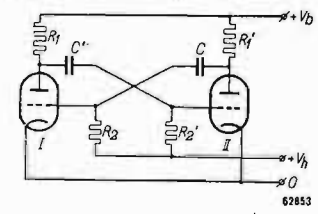


Fig. 1. - Schema di principio del multivibratore. I e II = triodi (o pentodi),  $R_1$  e  $R_2$  = resistenze anodiche,  $R_1'$  e  $R_2'$  = resistenze di griglia, C e C' = condensatori d'accoppiamento,  $V_s$  = tensione d'alimentazione,  $V_a$  = tensione ausiliaria.

Dal punto di vista matematico, la caratteristica dei fenomeni transitori è dunque equivalente alle caratteristiche di frequenza. Tuttavia, questo non implica che in pratica poco importi di quali di questi dati si disponga. In televisione e nei radar si incontrano sovente impulsi di larghezza finita; da tempo si sa che, in tale caso, la caratteristica dei fenomeni transitori, costituisce un dato più pratico delle caratteristiche di frequenza. La reazione d'un circuito su di un impulso di larghezza finita, è data dalla differenza fra due caratteristiche del fenomeno transitorio identiche e sfalsate una in rapporto all'altra di una larghezza uguale a quella dell'impulso.

Per studiare la reazione del circuito a degli impulsi di corta durata, sono già stati proposti apparecchi molto complicati. Tuttavia, in molti casi, un apparecchio più semplice potrà rendere servizi eccellenti, non solo per l'esame del circuito abbastanza complicato, ma per ogni specie di misure in uso. In particolare, quando non si impongono condizioni particolarmente severe alla precisione delle misure, — come nelle prove di collaudo per la fabbricazione di elementi di apparecchi radio, per esempio di bobine, di filtri di banda ecc. — l'impiego di un dispositivo di semplice misura, come descritto qui sotto, permette di economizzare molto tempo.

Questo dispositivo permette di osservare, sullo schermo di un tubo a raggi catodici,

la reazione di una impedenza o di un circuito ad una corrente sotto forma di funzione unitaria.

L'oscillogramma ottenuto permette di trarre parecchie conclusioni, che verranno esaminate in seguito con l'aiuto di esempi. La semplicità del dispositivo è attribuibile all'impiego di una funzione unitaria invece di un impulso. Come è già stato detto, in caso di bisogno, si può facilmente dedurre dall'oscillogramma la reazione su di un impulso.

Quando si confronta la reazione d'un circuito ad un impulso di corrente (di larghezza finita) con quella prodotta ad un fenomeno transitorio di corrente della stessa ampiezza, queste reazioni sono dello stesso ordine di grandezza soltanto quando la larghezza di impulso è dell'ordine di un periodo della reazione (quando questa è periodica) oppure della costante di tempo della reazione (quando quest'ultima è aperiodica). Questo implica che in un apparecchio ove si utilizzano questi impulsi, non solo lo scartamento degli impulsi, ma anche la loro larghezza dovrebbe essere regolata indipendentemente. In origine, un tale apparecchio necessita dunque di un montaggio più complicato di quello che viene utilizzato sfruttando sbalzi di corrente.

### Descrizione di tutta l'apparecchiatura

L'apparecchiatura è dotata da un dispo-

sitivo che fornisce il fenomeno transitorio di corrente da iniettare nell'impedenza o nel circuito da esaminare, oltre ad un tubo catodico con accessori.

In vista dell'osservazione oscillografica, non è sufficiente un fenomeno transitorio unico: questo deve essere ripetuto perio-

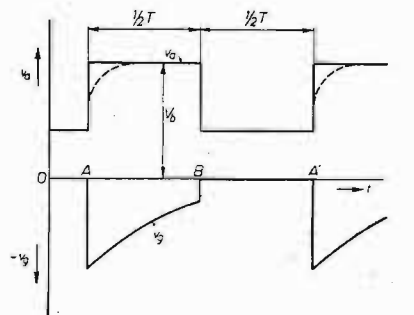


Fig. 2. - Tensione anodica  $v_a$  e tensione di griglia  $v_g$  di uno dei tubi multivibratori (su scale differenti); quando la corrente nel tubo diventa nulla (in A), si ottiene la curva disegnata in punteggiatura che non esiste quando il tubo è sul punto di lasciar passare la corrente (in B).

dicamente. Per tale scopo si utilizza il multivibratore ben conosciuto di Abraham e Bloch che può essere regolato in modo da fornire non solamente una tensione rettangolare, di frequenza desiderata (tensione che comanda un tubo il quale fornisce una corrente rettangolare), ma nello stesso tempo una tensione a denti di sega necessaria per la deviazione orizzontale del pennello elettronico nel tubo a raggi catodici.

Il montaggio del multivibratore è rappresentato nella fig. 1. I due tubi I e II sono collegati in modo che la caduta di tensione nel circuito anodico di uno dei tubi, blocca durante un certo tempo, l'altro tubo e viceversa.

Giacchè un tubo inizialmente bloccato, per esempio il tubo I, diventa sede di una corrente di una certa intensità (in seguito alla riduzione della tensione negativa


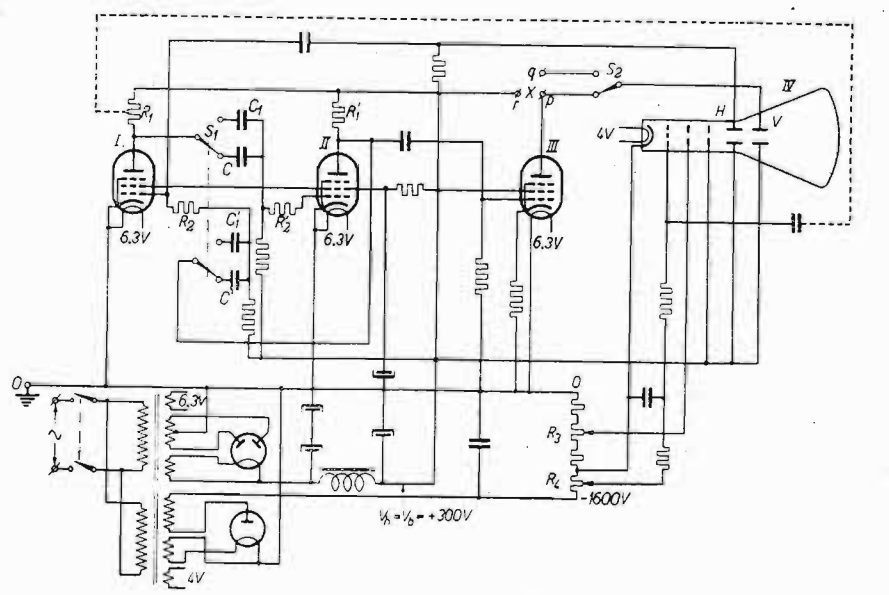


Fig. 3. - Schema di montaggio completo dell'oscillografo. I, II = tubi multivibratori (tipo EL41), III = tubo interruttore (EL41), IV = tubo catodico (DG 10-3).  $R_1$  ed  $R_1'$  = resistenze anodiche,  $R_2$  ed  $R_2'$  = resistenze di griglia del multivibratore. Il commutatore  $S_1$  mette in circuito i condensatori d'accoppiamento C e C', o  $C_1$  e  $C_2$  che permettono di ottenere due frequenze differenti. Fra i morsetti p ed r si collega l'impedenza X da esaminare (commutatore  $S_2$  nella posizione rappresentata sul disegno) o l'ingresso di un quadrupolo da esaminare di cui l'uscita è collegata a q ( $S_2$  nella posizione superiore). H = placche di deviazione orizzontale, V = placche di deviazione verticale.  $R_3$  permette di concentrare il pennello elettronico quando la luminosità dell'oscillogramma si regola con  $R_4$ .
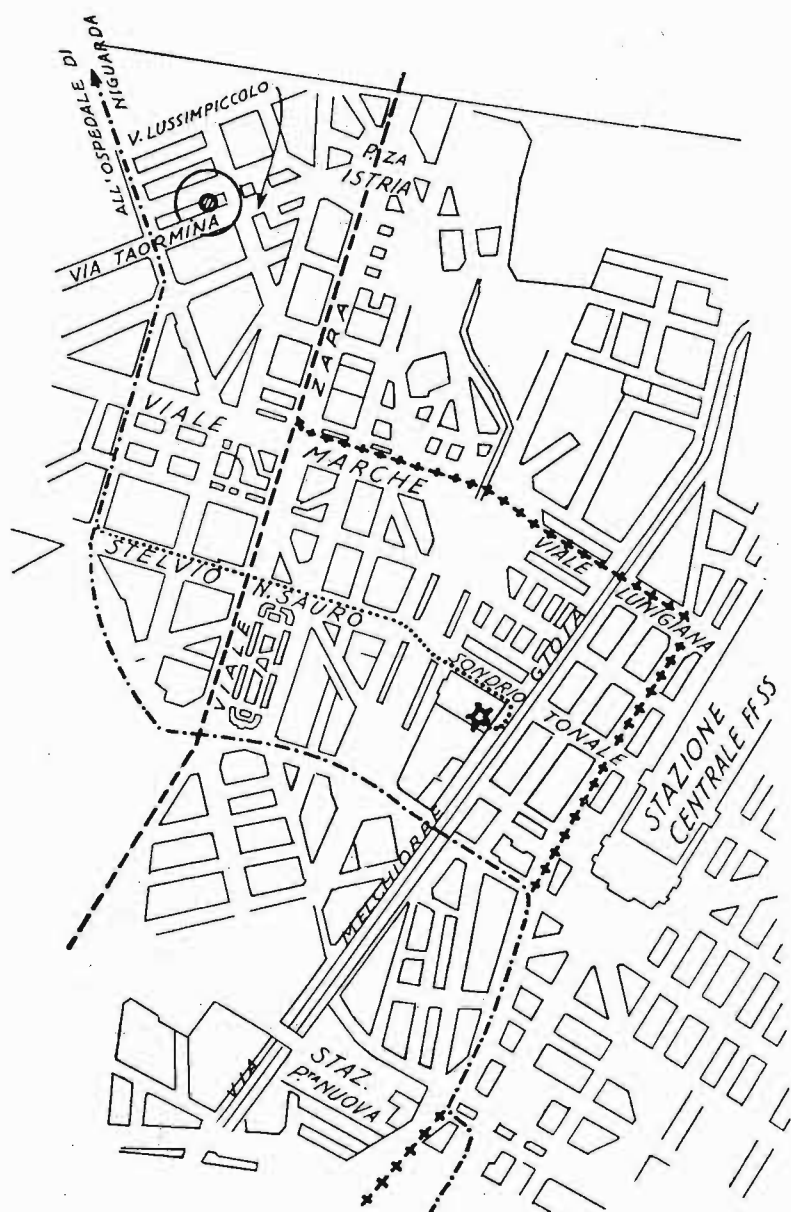
# AVVISIAMO CHE LA DITTA TERZAGO TRANCIATURA S.P.A.

NEL NUOVO STABILIMENTO DI MILANO - VIA TAORMINA, 28 - TEL. 606020 - 600191 - È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI GENERE DI TRANCIATURA - ATTREZZATURA MODERNA ATTA A SODDISFARE QUALUNQUE RICHIESTA SIA IN QUALITÀ CHE IN QUANTITÀ.



..... Percorso dal vecchio stabilimento al nuovo  
+++++ Tram n. 31  
----- Tram n. 4  
- - - - - Filovia da Piazza Santo Stefano all'Ospedale di Niguarda (prossimamente in esercizio)

## RICORDATE!

Terzago Tranciatura  
S. p. A.

## RICORDATE!

Nuovo Stabilimento in  
MILANO  
via Taormina N. 28  
Tel. 606020 - 600191

**ELECTA  
RADIO**  
Marchio Depositato

# A. Galimberti

**COSTRUZIONI  
RADIOFONICHE**

MILANO (411) - VIA STRADIVARI, 7 - TELEFONO 20.60.77



## Mod. 521

Supereterodina 5 valvole.  
2 gamme d'onda.  
Lussuosa scala parlante.  
Altoparlante magnetodinamico ad alta fedeltà serie "Ticonal,,.  
Potenza d'uscita 3,5 watt.  
Controllo automatico di volume.  
Preso per il riproduttore fonografico.  
Selettività, purezza di voce, grande sensibilità.  
Alimentazione in corrente alternata da 110 a 220 volt.  
Mobile di lusso.  
Dimensioni cm.45x25x18  
PREZZO, QUALITÀ, RENDIMENTO. ECCO LE DOTI DI QUESTO RICEVITORE CHE LA "ELECTA RADIO,, HA COSTRUITO PER VOI.

Per saldare senza acidi  
senza paste  
disossidanti

Filo autosaldante in lega di stagno

energo  
super

nella elettrotecnica  
nella radiotecnica

"ENERGO", via padre g. b. martini 10 - tel. 287.166 - milano

# rassegna della stampa

## Studio dei circuiti RLC mediante l'esame oscillografico dei transistori

di J. Van SLOOTEN

a cura di R. BIANCHERI

Revue Technique Philips Febbraio 1951

Già da tempo, la teoria delle misure elettriche, utilizza la reazione di un circuito alla brusca applicazione di una tensione continua al suo ingresso, o alla brusca soppressione di una tensione ivi applicata, o al brusco inoltro di una corrente in questo circuito, o alla brusca interruzione della reazione del circuito ad una dunque la reazione del circuito su di una tensione o ad una corrente che influenza la forma di una funzione detta funzione unitaria. Il grafico di questa reazione in funzione del tempo è chiamato « caratteristica dei fenomeni transitori ». Questa caratteristica fornisce altrettante indicazioni delle « caratteristiche di frequenza » che danno l'ampiezza e la fase della reazione del circuito in funzione della frequenza.

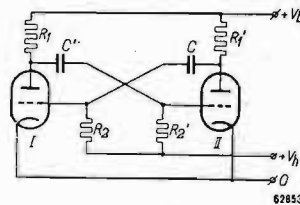


Fig. 1. - Schema di principio del multivibratore. I e II = triodi (o pentodi),  $R_1$  e  $R_1'$  = resistenze anodiche,  $R_2$  e  $R_2'$  = resistenze di griglia,  $C$  e  $C'$  = condensatori d'accoppiamento,  $V_s$  = tensione d'alimentazione,  $V_g$  = tensione ausiliaria.

Dal punto di vista matematico, la caratteristica dei fenomeni transitori è dunque equivalente alle caratteristiche di frequenza. Tuttavia, questo non implica che in pratica poco importi di quali di questi dati si disponga. In televisione e nei radar si incontrano sovente impulsi di larghezza finita; da tempo si sa che, in tale caso, la caratteristica dei fenomeni transitori, costituisce un dato più pratico delle caratteristiche di frequenza. La reazione d'un circuito su di un impulso di larghezza finita, è data dalla differenza fra due caratteristiche del fenomeno transitorio identiche e sfalsate una in rapporto all'altra di una larghezza uguale a quella dell'impulso.

Per studiare la reazione del circuito a degli impulsi di corta durata, sono già stati proposti apparecchi molto complicati. Tuttavia, in molti casi, un apparecchio più semplice potrà rendere servizi eccellenti, non solo per l'esame del circuito abbastanza complicato, ma per ogni specie di misure in uso. In particolare, quando non si impongono condizioni particolarmente severe alla precisione delle misure, — come nelle prove di collaudo per la fabbricazione di elementi di apparecchi radio, per esempio di bobine, di filtri di banda ecc. — l'impiego di un dispositivo di semplice misura, come descritto qui sotto, permette di economizzare molto tempo.

Questo dispositivo permette di osservare, sullo schermo di un tubo a raggi catodici,

la reazione di una impedenza o di un circuito ad una corrente sotto forma di funzione unitaria.

L'oscillogramma ottenuto permette di trarre parecchie conclusioni, che verranno esaminate in seguito con l'aiuto di esempi. La semplicità del dispositivo è attribuibile all'impiego di una funzione unitaria invece di un impulso. Come è già stato detto, in caso di bisogno, si può facilmente dedurre dall'oscillogramma la reazione su di un impulso.

Quando si confronta la reazione d'un circuito ad un impulso di corrente (di larghezza finita) con quella prodotta ad un fenomeno transitorio di corrente della stessa ampiezza, queste reazioni sono dello stesso ordine di grandezza soltanto quando la larghezza di impulso è dell'ordine di un periodo della reazione (quando questa è periodica) oppure della costante di tempo della reazione (quando quest'ultima è aperiodica). Questo implica che in un apparecchio ove si utilizzano questi impulsi, non solo lo scartamento degli impulsi, ma anche la loro larghezza dovrebbe essere regolata indipendentemente. In origine, un tale apparecchio necessita dunque di un montaggio più complicato di quello che viene utilizzato sfruttando sbalzi di corrente.

### Descrizione di tutta l'apparecchiatura

L'apparecchiatura è dotata da un dispo-

sitivo che fornisce il fenomeno transitorio di corrente da iniettare nell'impedenza o nel circuito da esaminare, oltre ad un tubo catodico con accessori.

In vista dell'osservazione oscillografica, non è sufficiente un fenomeno transitorio unico: questo deve essere ripetuto perio-

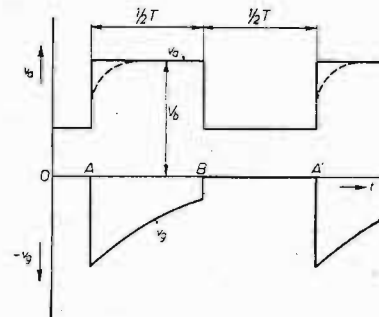


Fig. 2. - Tensione anodica  $v_a$  e tensione di griglia  $v_g$  di uno dei tubi multivibratori (su scale differenti); quando la corrente nel tubo diventa nulla (in A), si ottiene la curva disegnata in punteggiatura che non esiste quando il tubo è sul punto di lasciar passare la corrente (in B).

dicamente. Per tale scopo si utilizza il multivibratore ben conosciuto di Abraham e Bloch che può essere regolato in modo da fornire non solamente una tensione rettangolare, di frequenza desiderata (tensione che comanda un tubo il quale fornisce una corrente rettangolare), ma nello stesso tempo una tensione a denti di sega necessaria per la deviazione orizzontale del pennello elettronico nel tubo a raggi catodici.

Il montaggio del multivibratore è rappresentato nella fig. 1. I due tubi I e II sono collegati in modo che la caduta di tensione nel circuito anodico di uno dei tubi, blocca durante un certo tempo, l'altro tubo e viceversa.

Giacchè un tubo inizialmente bloccato, per esempio il tubo I, diventa sede di una corrente di una certa intensità (in seguito alla riduzione della tensione negativa

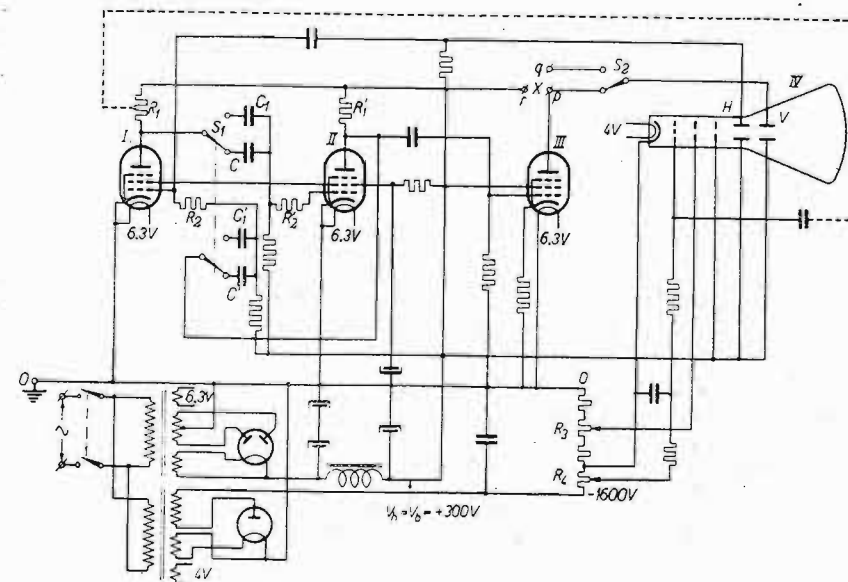


Fig. 3. - Schema di montaggio completo dell'oscillografo. I, II = tubi multivibratori (tipo EL41), III = tubo interruttore (EL41), IV = tubo catodico (DG 10-3).  $R_1$  ed  $R_1'$  = resistenze anodiche,  $R_2$  ed  $R_2'$  = resistenze di griglia del multivibratore. Il commutatore  $S_1$  mette in circuito i condensatori d'accoppiamento  $C$  e  $C'$ , o  $C_1$  e  $C_1'$  che permettono di ottenere due frequenze differenti. Fra i morsetti  $p$  ed  $r$  si collega l'impedenza  $X$  da esaminare (commutatore  $S_2$  nella posizione rappresentata sul disegno) o l'ingresso di un quadripolo da esaminare di cui l'uscita è collegata a  $q$  ( $S_2$  nella posizione superiore).  $H$  = placche di deviazione orizzontale,  $V$  = placche di deviazione verticale.  $R_3$  permette di concentrare il pennello elettronico quando la luminosità dell'oscillogramma si regola con  $R_4$ .



grandezza del fattore di accoppiamento critico è uguale al fattore di smorzamento  $\delta$ :

$$k_{cr.} = \delta \equiv r/\omega_0 L = r \sqrt{C/L}.$$

Per le variazioni (in funzione del tempo) della tensione secondaria  $v$  di un filtro di banda ottenuta quando si fornisce ai morsetti primari un impulso di corrente  $I_{mass.}$

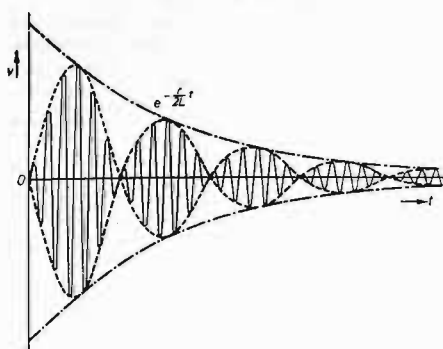


Fig. 10. - Variazioni della tensione secondaria  $v$  del filtro di banda rappresentato sulla fig. 9 quando si inoltra un transitorio di corrente nel primo circuito.

si può stabilire la seguente formula approssimata:

$$v = I_{mass.} \sqrt{L/C} e^{-(\tau/2L)t} \sin \frac{1}{2} k (\omega_0 t - \delta \cdot \cos(\omega_0 t - \delta))$$

(L'approssimazione consiste nel fatto che tanto il fattore di smorzamento che il fattore di accoppiamento sono stati posti piccoli, per es.  $\delta < 0,1$  e  $k < 0,1$ ).

La formula [3] dimostra che il circuito secondario oscilla alla pulsazione sua propria  $\omega_0$  (termine nel coseno) e che questa oscillazione è modulata dalla pulsazione molto più bassa  $\frac{1}{2} k \omega_0$  (termine nel seno); questo fatto si vede nettamente sulla rappresentazione grafica (fig. 10). La formula dimostra inoltre che l'ampiezza dell'oscillazione subisce lo smorzamento naturale (termine esponenziale).

Il termine  $\sin \frac{1}{2} k (\omega_0 t - \delta)$  corrisponde alla oscillazione dell'energia fra i due circuiti. La fig. 10 dimostra che l'ampiezza comporta un certo numero di massimi. Il rapporto di due massimi successivi dipende dal valore di  $\delta/k$ . Il tempo  $\tau$  compreso fra due massimi è dato da  $\frac{1}{2} k \omega_0 t = \pi$ , dunque:

$$\tau = 2\pi/\omega_0 k$$

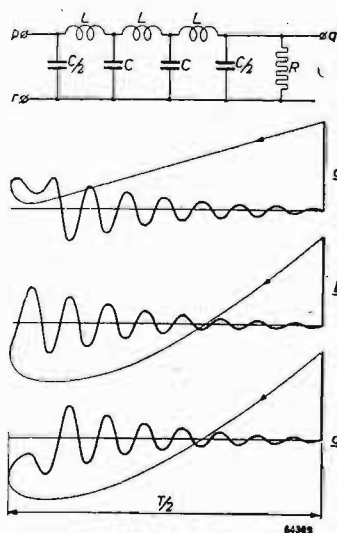


Fig. 11. - Sopra: filtro passa basso, chiuso da una resistenza R. Quando si applica all'ingresso un transitorio di corrente, la tensione di uscita influenza la forma rappresentata in a, b, o c notando che R è troppo grande, che ha il valore richiesto, oppure troppo piccolo.

Il rapporto  $a$  di un massimo dell'involupto tracciato con punteggiatura (fig. 10) al massimo precedente, è dunque:

$$a = e^{-(\tau/2L) \cdot (2\pi/\omega_0 k)} = e^{-(\pi\delta/k)}$$

Mentre la forma della caratteristica di frequenza di un filtro di banda mostra immediatamente se l'accoppiamento è più largo o più stretto dell'accoppiamento critico, (la curva comporta rispettivamente una o due punte) la caratteristica del fenomeno transitorio (fig. 10) non fornisce un criterio così semplice; al passaggio dell'accoppiamento critico, la forma di questa curva non varia in modo notevole.

Tuttavia, questo non impedisce di trarre da una caratteristica del fenomeno transitorio, riprodotta con l'aiuto di un oscillografo, certe indicazioni relative all'accoppiamento. Dalla equazione [4] il rapporto  $a$  cresce regolarmente man mano che l'accoppiamento diventa più stretto; per l'accoppiamento critico,  $a$  ha il valore

$$e^{-\pi} \approx 1/23,$$

cioè il secondo massimo e i massimi seguenti sono allora così piccoli che non si scorgono più sull'oscillografo. Invece, quando l'oscillogramma comporta nettamente più massimi, come nella fig. 10, si può dedurre se l'accoppiamento è notevolmente più stretto che l'accoppiamento critico; è sufficiente misurare il rapporto  $a$  sull'oscillogramma per determinare a mezzo della formula [4], con una approssimazione conveniente, il rapporto  $\delta/k$ .

#### Filtro passa basso

Come ultimo esempio, si consideri il ca-

## RISPOSTA A UN LETTORE

Si come l'argomento che segue ricorre frequentemente nelle corrispondenze dei nostri lettori, crediamo utile pubblicare la risposta che abbiamo inviato al Preside di un Liceo scientifico che ci chiede lo schema elettrico e costruttivo per un apparecchio trasmittente e relativo ricevente da montare e usare a scopo didattico nell'ambito dei locali dell'Istituto.

Le diciamo subito che la costruzione didattica-sperimentale che Lei ci chiede non è stata mai argomento trattato dalla nostra rivista dato che gli enti interessati a queste realizzazioni si sono sempre rivolti a noi direttamente.

La nostra esperienza nel campo ci permette di consigliare il seguente metodo di montaggio: ogni elemento o piccoli gruppi di elementi montati a sè, su basamento in legno e le terminazioni ai reofori fatte con serratili a vite o saldati a boccole per innesto a spina e contrassegnate; i collegamenti fra i singoli elementi fatti con conduttori isolanti volanti se si desidera che nel corso delle esercitazioni di laboratorio gli allievi stessi procedano a turno al montaggio del complesso.

Nel caso invece che tale realizzazione dovesse avere un indirizzo unicamente dimostrativo e quindi amovibile, il tutto potrebbe essere sistemato su di un piano isolante unico; i conduttori relativi ai collegamenti sarebbero allora fissati in modo rigido sul piano stesso e sostituendo ai serratili ed alle boccole d'innesto, terminali metallici infissi nel piano su cui effettuare la connessione tramite saldatura a stagno, fermo restando il contrassegno relativo ad ogni terminale.

Questo per ciò che riguarda il concetto costruttivo che noi pensiamo.

In secondo luogo visto lo scopo di tale montaggio non condividiamo il parere circa l'impiego di tubi elettronici multipli

so d'un filtro passa basso. Si ammetta che ai morsetti di uscita, sia prevista una resistenza di chiusura R e che ai morsetti di entrata, non ci siano resistenze (fig. 11). Secondo che la resistenza di chiusura ha un valore troppo elevato, un valore opportuno oppure un valore troppo basso, si ottengono degli oscillogrammi della tensione di uscita rispettivamente dei tipi a, b, c, della fig. 11.

Quando si prevede ai morsetti di entrata una resistenza di valore approssimativamente uguale all'impedenza caratteristica del filtro, si ottengono delle figure analoghe, ma le oscillazioni sono allora più deboli. Il valore ottimo della resistenza è quella per la quale le oscillazioni sono possibilmente più deboli; questo valore può essere determinato facilmente, per via sperimentale, con l'aiuto dell'oscillografo. E' da osservare che un filtro senza perdite, chiuso ai due lati sulla resistenza caratteristica, presenta ancora delle oscillazioni chiarissime. In modo analogo si può studiare l'effetto di sezioni di filtri inuguali, ciò che necessiterebbe altrimenti calcoli complicatissimi.

L'esame oscillografico seguendo il metodo dei fenomeni transitori non fornisce dei risultati quantitativi precisi; questo metodo offre il vantaggio di indicare rapidamente in un caso determinato gli elementi di accoppiamento essenziali di cui l'importanza è secondaria. Il metodo descritto più sopra conviene soprattutto nei piccoli laboratori, dove non è possibile disporre di tutti i mezzi ausiliari desiderabili.

quali Lei accenna ma bensì pensiamo che l'impiego di tubi elettronici semplici facenti parte di circuiti convenzionali abbia a rispondere maggiormente allo scopo didattico.

Inoltre ci permettiamo rammentare il divieto vigente circa l'impiego sia di antenne esterne sia di frequenze che potrebbero arrecare disturbo ai servizi radio esistenti; a questo proposito potrà dalle Autorità locali avere i dovuti orientamenti ed autorizzazioni.

Nella speranza di avere interpretato in maniera corretta il Suo scritto, Le comunichiamo che il nostro Ufficio consulenza potrà farLe pervenire tanto lo schema elettrico che lo schema costruttivo, entrambi completi di ogni dettaglio circa la reperibilità del materiale e gli accorgimenti di montaggio.

Il giorno 3 agosto è mancata all'affetto dei suoi cari la Signora

#### GIUSEPPINA NOVELLONE INGLESE

madre dell'Ing. Alessandro Novellone, Presidente della Ditta «Nova». «L'antenna», porge all'Ing. Novellone, del Consiglio Direttivo, Collaboratore ed amico della Rivista, i sensi del più vivo cordoglio a nome della Direzione tutta.

Profondamente addolorate dalla tragica scomparsa del Signor

#### CARLO ALBERTO FERRARIS

la Direzione e la Redazione de «L'antenna» porgono alla Famiglia dell'Estinto e alla «Compagnia Radiotecnica Italo-Americana» l'espressione commossa del loro cordoglio.


**MOBILI RADIO Ci. Pi. MILANO**  
**RADIOACCESSORI - GIRADISCHI**  
 TUTTO PER LA RADIO  
 Ufficio commerciale: Via Mercadante 2  
 Magazzino vendite al minuto: Piazza Lima, 3  
 Tel. 22.00.52 - 26.02.02

Un nuovo commutatore rotante che ha la possibilità di 24 contatti al posto dei soliti 12 normali, costruito dalla Ditta L.A.R.A. s.r.l., ci è stato mostrato ultimamente dal noto radiotecnico Giorgio Ricagni che ci ha unita alla presntazio-
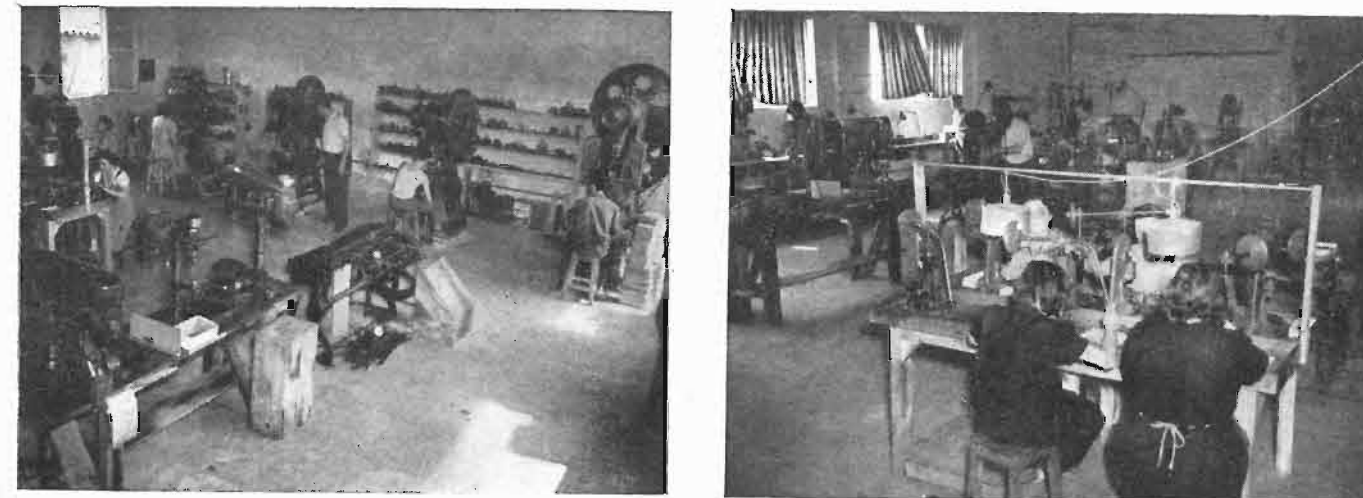
## NUOVA PRODUZIONE

Questa può essere eseguita a richiesta sia in bachelite che in tangendelta. Per questa produzione, che forma attualmen-

vato dal giovane e valente tecnico Venturini, lo stabilimento di Alessandria è condotto con competenza meccanica ed abilità costruttiva dal socio signor Guasco Rocco che ha disposizione una perfetta attrezzatura con macchine adatte



Due aspetti interni dello stabilimento di Alessandria

ne una assai chiara esposizione delle particolarità costruttive. Citeremo, tra queste, quelle che ci sono apparse subito più interessanti e cioè, il doppio contatto strisciante sulle due superfici della piastrina e la speciale chiusura delle mollette per la quale si è provveduto a brevettarne il principio, il modello della stessa piastrina è depositato.

te oggetto di particolare cura tra tutta l'attività della officina di Alessandria, è stata curata al massimo l'attrezzatura e in maniera speciale l'automatizzazione della massima parte dei componenti la relativa costruzione.

Mentre nella sede di Milano, alla progettazione di ogni prototipo si occupa personalmente il signor Ricagni coadiu-

ad ogni fornitura anche per terzi.

Tra l'altro è da notare una trancia di 120 tonnellate.

Per avere una conferma a quanto sopra detto basterà che i tecnici interessati chiedano alla Ditta qualche campione, ne trarranno la convinzione che si tratta di un'industria che merita ogni simpatia.

539-63

# LA UNDA

## radio

## PRESENTA ALLA MOSTRA DELLA RADIO

### I SUOI ULTIMI MODELLI PRODUZIONE 1951/52

<p>Mono 51/2 5 valv. O. M.</p> <p>Tri 53/18 5 » 3 campi d'ond. (portatile)</p> <p>Tri 53/22 5 » 3 » »</p> <p>Tri 53/23 5 » 3 » »</p> <p>Tri 53/24 5 » 3 » »</p> <p>Tri 53/25 5 » 3 » (portatile)</p> <p>Tri 53/26 5 » 3 » »</p>	<p>Tri 63/9 6 valv. 3 campi d'ond.</p> <p>Tri 63/10 6 » 3 » (fono da tav.)</p> <p>Tri 63/11 6 » 3 » »</p> <p>Tri 63/12 6 » 3 » »</p> <p>Quadri 64/7 6 » 4 » » (fono da pav.)</p> <p>Quadri 84/1 8 » 3 » » M.A.</p> <p>Tri 63/8 6 » 3 » » M.F. (telaio)</p>
---	--

Dott. Ing. DONATO PELLEGRINO

## BOBINE PER BASSE FREQUENZE avvolte su nuclei di ferro laminato

«L'opera dell'Ing. Donato Pellegrino racchiude il risultato di una lunga esperienza e di un metodico studio indirizzato al perfezionamento delle bobine e al miglioramento del loro fattore di merito. Nella esposizione chiara e dettagliata, l'Autore parte da leggi fondamentali ben note, in base alle quali sviluppa organicamente la teoria, le applicazioni, le misure, il progetto delle bobine. Così il libro fornisce la possibilità di costruire con razionali procedimenti industriali ed economici, realizzando nello stesso tempo elevati fattori di merito. In complesso il libro, che riunisce tutto quanto può interessare questo particolare argomento, rappresenta un contributo importante al perfezionamento della tecnica che oggi deve essere la principale meta della umanità per la sua resurrezione economica e sociale». (Dalla presentazione del Ch.mo Prof. Ing. Enzo Carlevaro del Politecnico di Napoli).

Il volume di XX-126 pagine, con 38 figure, numerose tabelle ed esempi di calcolo, tratta lo studio razionale del funzionamento elettrico, la teoria generale, il progetto, il collaudo e le misure su circuiti equivalenti. L. 500



G. A. UGLIETTI

## I RADDRIZZATORI METALLICI

I raddrizzatori metallici, cenno storico, considerazioni teoriche, i semiconduttori, raddrizzatori elettrolitici all'ossido di alluminio, raddrizzatori colloidali, raddrizzatori alla «thyrite», raddrizzatori di volume, raddrizzatori a punta e cristallo, raddrizzatori a contatto, raddrizzatori ad ossido di piombo, raddrizzatori al solfuro di rame, raddrizzatori ad ossido di rame, raddrizzatori al selenio, raddrizzatori al germanio, teoria del raddrizzatore a strato di sbarramento. Costruzione, dimensione delle cellule, montaggio delle cellule, classificazione delle cellule, invecchiamento, efficienza, fattore di potenza, capacità, resistenza diretta e inversa, regolazione, autoformazione, temperatura di funzionamento, raffreddamento in olio, calcolo dei circuiti raddrizzatori, installazione dei raddrizzatori, applicazioni.

Il volume di VIII-120 pagine, con 80 figure e una appendice, legato in broccatura con elegante sovraccoperta a due colori L. 700




Dott. Ing. ANTONIO NICOLICH

## LA RELATIVITÀ DI ALBERT EINSTEIN

Alberto Einstein annuncia al mondo di aver completato la teoria unitaria della gravitazione e dell'elettromagnetismo. Per chiunque voglia mettersi in grado di comprendere domani il recente frutto della sua formidabile mente, la Editrice Il Rostro ha pubblicato un volumetto: Ing. A. Nicolich, «La relatività di A. Einstein». Le sue 100 pagine possono familiarizzare ognuno cogli straordinari concetti informativi della nuova scienza, quali lo spazio-tempo tetradimensionale, la limitazione dell'universo, la moderna interpretazione della gravitazione universale, le geometrie non euclidee, le geodetiche del cronotopo, la curvatura degli iperspazi, la massa dell'energia atomica etc.

L. 500

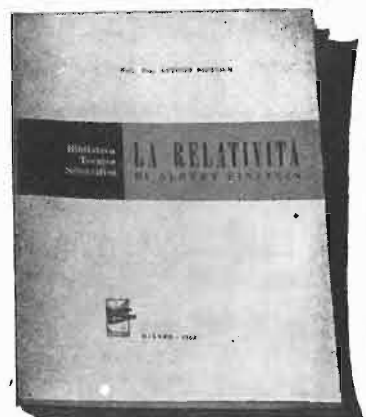

Dott. Ing. G. MANNINO PATANÈ

## ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA ad uso dei radiotecnici

Il volume, di VIII-90 pagine, con 49 illustrazioni e VIII tabelle, redatto in forma elementare, richiama tra le funzioni trigonometriche e sinoidali quelle che trovano applicazione in radiotecnica. E quale sia l'importanza delle funzioni suddette è ben noto. Gli esempi riportati nelle parti terza e quarta del volume ne danno un'idea. Essi sono il noto procedimento dello sviluppo in serie di Fourier, applicabile ad un'ampia classe di funzioni non sinusoidali del tempo, la espressione analitica del fattore di distorsione e la trattazione analitica delle modulazioni in ampiezza, in fase e in frequenza.

La giusta fama dell'Ing. G. Mannino Patané autore di pregevoli pubblicazioni è garanzia della serietà con la quale è stato redatto il volume. L. 500

EDITRICE IL ROSTRO - MILANO - VIA SENATO 24

# Produzione **VICTOR** 1951/52

Il nuovo modello 560 RGL presentato in occasione della XVIII Mostra Nazionale della Radio.

Mod. 560 RGL

Supereterodina a 6 valvole serie E

5 gamme d'onda

Mobile lusso

Potenza d'uscita 5,8W

Distorsione 6%

Complesso fonografico di alta fedeltà

Prezzo L. 97.000, tasse comprese



«erre erre»

VIA ELBA N. 16

MILANO

Telefono 44.323

VISITATECI

alla Mostra Nazionale della Radio e televisione

STAND 14





## Modello L 5 (NUOVA SERIE)

Si tratta di un ricevitore della « nuova serie » a 7 valvole più occhio magico.

Gruppo di sintonia con commutatore variabile, a 5 gamme, onde medie e corte, queste ultime suddivise in 4 sottogamme allargate per una più facile ricerca delle stazioni e precisione di taratura.

Con questo ricevitore le stazioni ad onda corta si prendono colla stessa facilità di quelle ad onda media.

Il gruppo è studiato per una forte selettività di entrata; inoltre un dispositivo regolabile consente di diminuire la sensibilità nelle località dove la sensibilità normale del ricevitore può essere eccessiva per il livello di disturbi locale.

L'apparecchio possiede in entrata un filtro di M.F. accuratamente studiato, e completamente schermato.

Per tutti questi perfezionamenti, e per le ottime medie frequenze, il ricevitore è particolarmente esente da interferenze.

La bassa frequenza è assicurata da un inversore di

fase controeazionata e da due valvole in opposizione, alimentate a tensione piena che possono fornire una diecina di Watt a un altoparlante da 240 mm a forte eccitazione.

Si aggiunga a ciò un perfetto filtraggio, un mobile robusto, una perfetta equilibratura tra note alte e basse, un ottimo controllo di tono e si avrà il risultato: voce ricca di tonalità, armoniosa, di perfetta qualità dai pianissimi ai fortissimi. Qualcosa di veramente eccezionale.

L'apparecchio naturalmente si presta all'uso fonografico. Il mobile è composto di radiche di tre tonalità, con mascherine plastiche di colore avorio, incornicianti l'altoparlante e la scala. Quest'ultima, chiara ed elegante, è a specchio e composta di 5 colori, di insieme gradevolissimo.

Dimensioni: 680 x 370 x 240.

*Nova Radio - Voce d'oro - nuova serie*

**NOVA S. a. Officina Costruzioni Radio Elettriche**  
Piazza Cadorna 11 - MILANO - Telefono 80.22.84      Stab. a Novate Milanese

**radiostilo**  
**DUCATI**

Concessionaria:

**Ditta RINALDO GALLETTI**  
C.so Italia, 35 - MILANO - Telefono 30.580


**IMPIANTI**  
**RADIOFONICI**

Gli impianti radiofonici **DUCATI** sono stati creati per eliminare i disturbi parassitari dalla ricezione radiofonica a cui infatti conferiscono potenza di ricezione e purezza di riproduzione.

## ELETTROMECCANICA L. MAINETTI & C.

MACCHINE BOBINATRICI AUTOMATICHE - AVVOLGITRICI PER CONDENSATORI - AVVOLGIMENTI  
VIA BERGOGNONE 24 - TELEFONO 47.98.86


MILANO

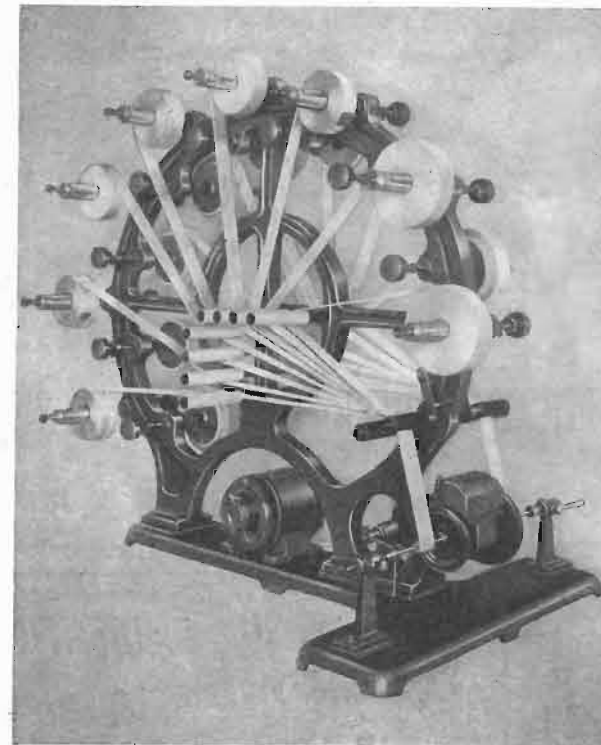

Le nostre bobinatrici, frutto di una lunga esperienza, sono macchine solide, semplici, non soggette a guasti e di lunghissima durata. Sono di facile uso e non richiedono assistenza tecnica specializzata. Sono completamente smaltate a fuoco e con parti cromate.

Fornita  
a richiesta  
di metlicarta  
automatico

**Vendite**  
**rateali**

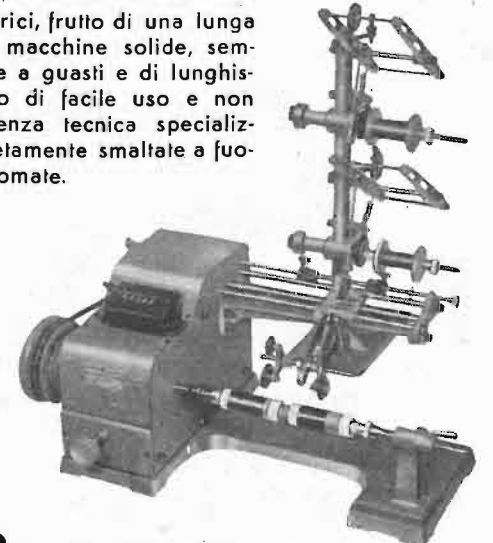

**Bobinatrice Mod. ML 10**  
da uno a più guidefili

### AVVOLGITRICE per CONDENSATORI tipo "SUPER ASTRA" Lit.

- A sedici posti (otto per parte) permette la costruzione di due condensatori alla volta.
- Complesso speciale di nostra creazione per il montaggio dei rotoli, estremamente facile ed in perfetta linea.
- I porta rotoli sono muniti di freni molto sensibili da regolarsi ai diversi diametri dei rotoli.

- Spostamento dei rotoli molto pratico e preciso.
- Morsetto speciale per fermare i fogli dopo il taglio finale.
- Fornita, a richiesta, di contagiri a prenotazione.
- Gli alberini sono forniti, a richiesta, adatti alla contropunta o a sbalzo e nei diametri voluti, rotondi o prismatici.
- Tutto il complesso rotante è montato su cuscinetti a sfere.
- Frizione brevettata per avviamento dolcissimo.

**TIPO "ASTRA"** da otto - dieci - quattordici posti. Caratteristiche come la "Super". Guida a mano o con motore.

# VOT RADIO

Via Alpignano, 15  
TORINO

Gruppi A. F.  
Medie Frequenze  
Apparecchi portatili  
*interpellateci!*



COSTRUZIONI RADIOFONICHE  
**"MASMAR"**  
Comm. M. MARCHIORI

**COSTRUZIONI:**

Gruppi Alta Frequenza - Medie Frequenze: 467 Kc.

**COMUNICATO**

La Ditta MASMAR comunica alla sua affezionata Clientela di aver pronti per il mese di Settembre i nuovi Gruppi a 2 gamme e trasformatori di M.F. di piccole dimensioni per apparecchi portatili.

Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telef. 62.201



MILANO  
Corso Italia 37  
Tel. 38.34.52

Richiedere  
listini


FABBRICA STRUMENTI  
ELETTRICI DI MISURA

Costruzioni di  
ANALIZZATORI - TESTER PROVAVALVOLE  
OSCILLATORI MODULATI - OSCILLOGRAFI  
TESTER ELETTRONICI - MILLIVOLMETRI  
E APPARECCHIATURE SPECIALI



**GINO CORTI** Corso Lodi 108  
**MILANO**

MEDIE FREQUENZE GRUPPI AD ALTA FREQUENZA

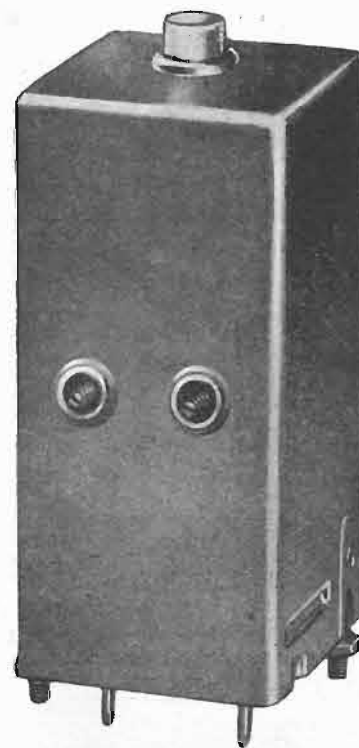

Serie 11 - 13 - 15 - BREVETTATA

**F.M.**


PER OGNI ESIGENZA IL  
MATERIALE PIU ADATTO



Serie 011 - 013 - 015 FM

L'F.M. va sempre più diffondendosi in Italia. Piccoli e medi costruttori disperdono le loro fatiche nella ricerca empirica di soluzioni che solo attrezzatissimi laboratori sono in grado di trovare.

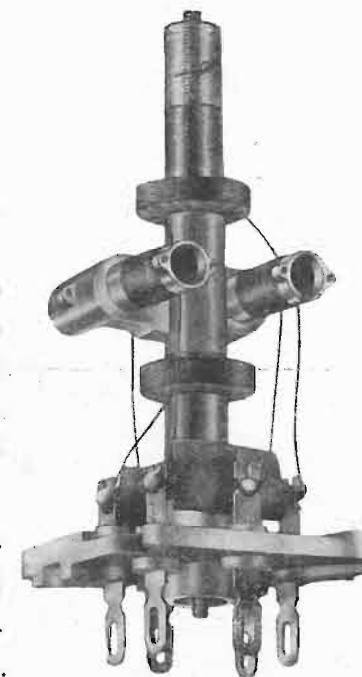Risparmiate tempo e denaro esponendo a noi i Vs. problemi ed impiegando i nostri materiali.



# ARE

FABBRICA RESISTENZE CHIMICHE PER APPLICAZIONI RADIO ELETTRICHE


STABILIMENTO E UFFICIO VENDITA:

MILANO - Via Faà di Bruno, 6/5 - Telefono 58.82.81

## TASSINARI UGO

VIA PRIVATA ORISTANO N. 14 - TELEFONO N. 280647

MILANO (Gorla)

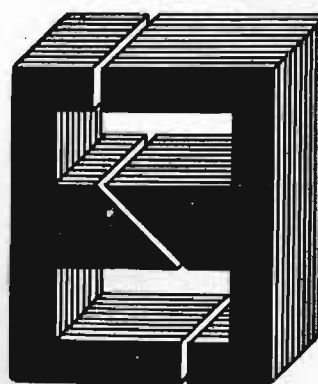

LAMELLE PER TRASFORMATORI  
RADIO E INDUSTRIALI - FASCIE  
CALOTTE - TUTTI I LAVORI DI  
TRANCIATURA IN GENERE

W2	36 x 46	colonna	14	F	68 x 92	colonna	22
W3	40 x 47,5	"	16	B	82 x 105	"	30
W6	44 x 55	"	16	A1	86 x 98	"	30
W6M	45 x 57,5	"	19	A	86 x 96	"	28
I	54 x 54	"	17	C	105 x 105	"	30
W12	58 x 68	"	22	H	116 x 126	"	40
D	72 x 82	"	26	L	76 x 80	"	30
E	72 x 92	"	28	M	196 x 168	"	56

alta qualità  
piccolo ingombro

**CREAS**  
CONDENSATORI

- elettrolitici - a mica
- a carta - telefonici -
- per televisione -
- per magneti -
- per rifasamento

RAPPRESENTANTE  
ESCLUSIVO PER  
LOMBARDIA  
PIEMONTE  
LIGURIA  
"R. C."  
MILANO  
Via Clerici 8 - Tel. 89.69.97

DEPOSITO PER  
IL PIEMONTE  
TORINO  
VIA MAZZINI 31  
Telefono 82.355

DEPOSITO PER  
LA LIGURIA  
GENOVA  
VIA XX SETTEMBRE 45  
Telefono 53.814

# INCAR


INDUSTRIA NAZIONALE COSTRUZIONE APPARECCHI RADIO

**Produzione**




**1951 - 1952**


VZ 515 - 5 valvole + occhio magico  
3 campi d'onde - Dim. cm. 28x37x69

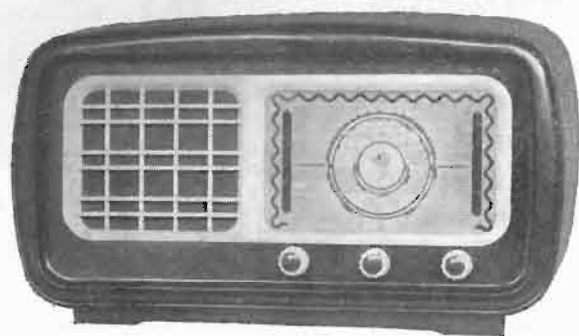


VZ 516  
5 valvole  
3 campi d'onda  
Dim. cm. 29x21x54

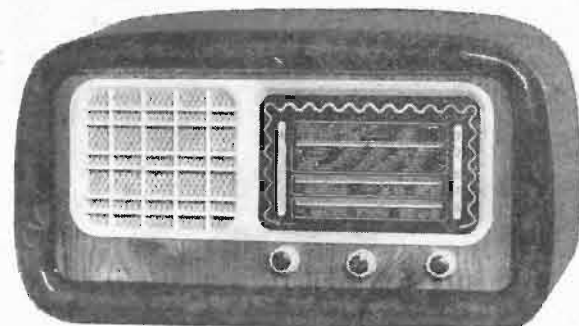


VZ 518  
5 valvole  
3 campi d'onda  
Dim. cm. 30x22x56

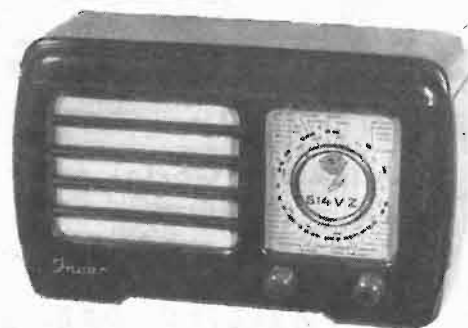

VZ. 514 - 5 valvole  
onde medie - Dim. cm. 10x15x25

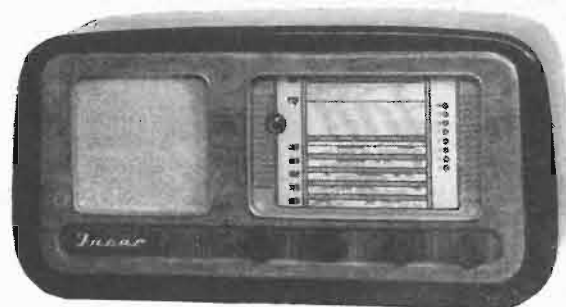

VZ 510 - 5 valvole + occhio magico  
6 campi d'onda - Dim. cm. 69x34x25

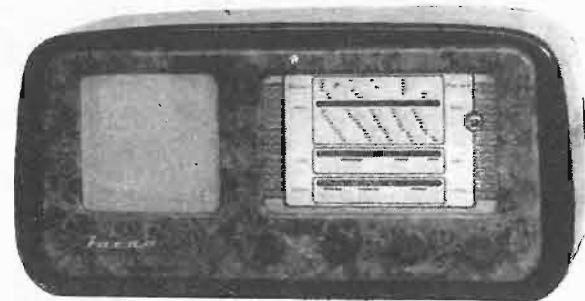

VZ 519 - 5 valvole + occhio magico  
3 campi d'onda - Dim. cm. 69x34x25


**INCAR RADIO** DIREZIONE E STABILIMENTO **VERCELLI** Piazza Cairoli 1 - Tel. 23.47

## Macchine bobinatrici per industria elettrica

Semplici: per medi e grossi avvolgimenti.

Automatiche: per bobine a spire parallele o a nido d'ape.

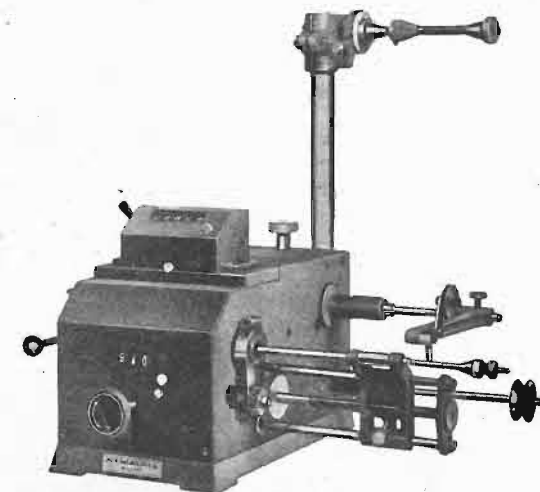Dispositivi automatici: di metti carta di metti cotone a spire incrociate.



**NUOVO TIPO AP 9 p.**  
per avvolgimenti a spire incrociate e progressive

**VENDITE RATEALI**

Via Nerino 8  
MILANO

ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Nerino 8 (Via Torino) - Telefono 803-426



La Ditta

**Radio Belmonte**

ha il piacere di presentare il suo nuovo tipo di apparecchio completo di **MA** e **MF**.

**CARATTERISTICHE DEI RICEVITORI BELMONTE**

- 5 gamme (2 per onde medie, 2 per onde corte, 1 per le onde metriche modulate in frequenza).
- 7 valvole più occhio magico.
- Comando di sintonia unico per le onde medie, corte e metriche.
- Presa d'antenna unica per la ricezione in aree cittadine per tutte le gamme e presa per dipolo di 300 OHM per ricezione distante.
- Bassa frequenza controreazionata a larga banda e bassa distorsione.
- Regolazione del tono.
- Potenza d'uscita 3,5 Watt indistorti.
- Altoparlante alnico V<sup>o</sup> a grande cono (250 cm).
- Attacco per fono (pick-up) con compensazione dei toni.
- Alimentazione per tutte le reti 42 - 60 Hz; 110 - 260 Volt.
- Dimensioni d'ingombro cm. 70 x 40 x 27.


**VISITATECI ALLA XVIII MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO STAND 48**

# MOD. I-2500


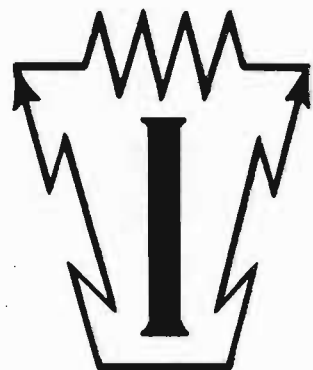
## **Il radiorecettore Famigliare**

- 5 valvole
- 2 gamme d'onda
- 6 circuiti accordati
- 3 Watt di potenza
- Mobile di materia plastica
- Alimentazione con corrente alternata a 125 - 140 - 160 Volt.
- Ampia scala in cristallo
- Dimensioni: cm. 36 x 18 x 12.



## **I T E L E C T R A**

MILANO - VIA VIMINALE, 6 - TEL. 29.37.98

# D A M

di G. MONTALBETTI

## DECORAZIONE ARTISTICA METALLICA

# SERICGRAF

# ?

## SPECIALITÀ SCALE RADIO QUADRANTI DI QUALUNQUE TIPO

## Cartelli artistici pubblicitari per vetrine "industriali e commerciali" su vetro e su metallo

## BREVETTO G. MONTALBETTI

## QUADRANTI RADIO

Una tecnica speciale di stampa per le Vostre realizzazioni, sia per quadranti radio, come per cartelli pubblicitari.

Da più di 10 anni stampiamo industrialmente con procedimento **SERICGRAF**.

Stampiamo su tutti i materiali, vetro, metallo, legno, cartone, materiale plastico, ma soprattutto su vetro per la sua eleganza.

Procedimenti propri brevettati di metallizzazione a colori sul retro della superficie trasparente assicurando così una durata illimitata e una luminosità mai ottenuta.

Teniamo a Vostra disposizione tecnici specializzati per tutte le Vostre realizzazioni.

Nel Vostro interesse interpellateci per tutto il Vostro fabbisogno, preventivi a richiesta.

Attrezzatura di produzione modernissima, lavorazioni accurate, consegne rapide.

# D A M

di G. MONTALBETTI

Laboratorio e Amministrazione:

MILANO - Via Disciplini, 15 - Telefono 89.74.62  
Via Chiusa, 22 89.24.15




**NAPOLI**

Vis Radio - Corso Umberto, 132

**MILANO**

Vis Radio - Via Stoppani 8

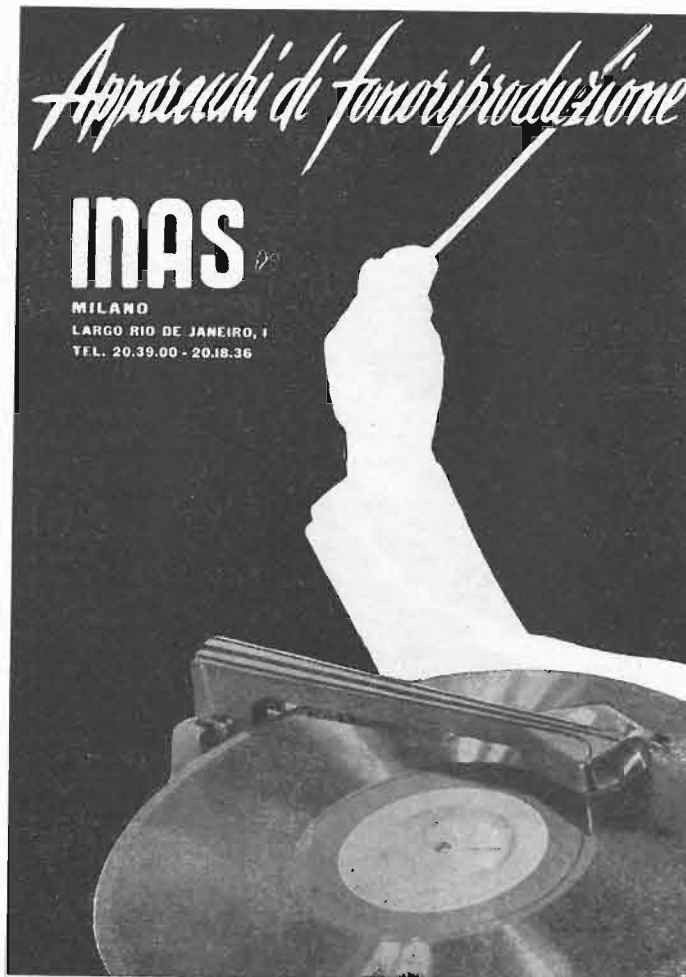

# FIEM

SOC. PER AZIONI

**FABBRICA ISTRUMENTI  
ELETTRICI DI MISURA**

**MILANO**  
VIA DELLA TORRE 39 - TELEFONO 287.410

•

**ISTRUMENTI NORMALI  
DA QUADRO  
DA PANNELLO  
PORTATILI**

**ANALIZZATORI  
OHMMETRI  
PROVAVALVOLE  
MISURATORI D'USCITA**

# L'Avvolgitrice

di **A. TORNAGHI**

*trasformatori radio*

Costruzioni trasformatori industriali di piccola e media potenza - Autotrasformatori - Trasformatori per radio  
Riparazioni - Trasformatori per valvole "Rimlock",

UNICA SEDE:  
MILANO - Via Termopili 38 - Tel. 28.79.78

N. CALLEGARI **RADIOTECNICA PER IL LABORATORIO**

TRATTAZIONE ORGANICA DELLE NOZIONI NECESSARIE ALLA PROGETTAZIONE  
E AL CALCOLO DEI CIRCUITI RADIOELETTRICI E DEGLI ORGANI RELATIVI

Questa opera, di 368 pagine, con 198 illustrazioni costituisce uno degli sforzi più seri di coordinazione e di snellimento della materia radiotecnica.

L'autore, noto per lo spiccato intuito didattico ed esplicativo in precedenti pubblicazioni quali: «Onde corte ed ultracorte» e «Valvole Riceventi», ha saputo rielaborare a fondo il complesso di nozioni teoriche e pratiche relative ai circuiti e agli organi principali e darci un'opera originale che si stacca nettamente dai metodi di trattazione sin qui seguiti e nella quale ogni argomento, trattato con senso spiccatamente realistico e concreto, appare per così dire incastonato in una solida intelaiatura didattica razionale.

L'autore si è preoccupato di non lasciare domande insolite, di arricchire lo sviluppo di ciascun argomento con un complesso di dati pratici e di grafici, in modo che sia evitata al lettore la pena di dover consultare un grande numero di libri, sovente stranieri, per trovare la risposta ad un proprio quesito.

Completano il testo un accurato riepilogo di fisica e di matematica ed una vasta raccolta di ncomogrammi che consentono di risolvere praticamente in pochi minuti complessi calcoli.

Quest'opera, destinata a divenire fondamentale nella nostra letteratura radiotecnica, costituirà sempre un valido ponte per il passaggio dalla preparazione scolastica alle esigenze concrete della tecnica.

L. 1500\*



S.  
A.

# A.L.I.

AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI Fabbrica Apparecchi Radiofonici

**ANSALDO LORENZ INVICTUS**

MILANO - Via Lecco 16 - Tel. 21816

**RADIOPRODOTTI ISTRUMENTI DI MISURA**

Analizzatori - Altoparlanti - Condensatori - Gruppi - Mobili - Oscillatori - Provalvalvole - Scale parlanti - Scatole di montaggio - Telai - Trasformatori - Tester - Variabili - Viti - Zoccoli ecc.

I migliori prezzi - listini gratis a richiesta




## l'interno..... è quello che conta

Oltre ad avere una presentazione estetica perfetta, le lavatrici "Candy," sono garantite in ogni particolare nel loro funzionamento e possono quindi essere vantaggiosamente vendute. Ricordate:

LAVABIANCHERIA **CANDY**

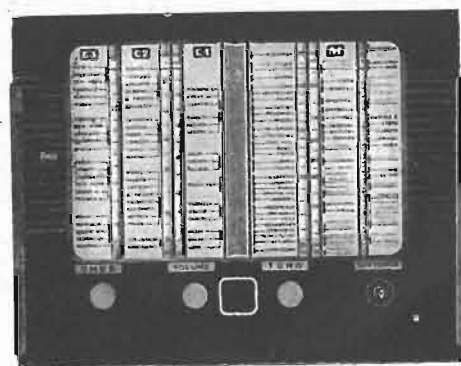OFFICINE MECCANICHE EDEN FUMAGALLI  
VIA G. AGNESI, 2 - **MONZA** - TELEFONO N. 2681



VISITATECI ALLA MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO  
STAND. n. 91

## RADIO F.lli D'ANDREA

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI ED ACCESSORI PER APPARECCHI RADIO

Via Vanvitelli 44 - **MILANO** - Telefono 27.08.16


SCALA PARLANTE formato 15x30

- MOD. 101 — con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme.
- MOD. 103 — Tipo speciale per nuovo gruppo Geloso A.F. 1961.
- MOD. 105 — Scala Piccola formato 11x11 con indice rotativo a 2 gamme d'onda con cristallo a specchio.
- MOD. 104 — SCALA GIGANTE form. cm 24x30 con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme d'onda e nuovo gruppo Geloso 1961-1971.
- MOD. 106 — SCALA GIGANTE formato 24x30 con spostamento indice nel senso verticale con cristallo a specchio a 4 gamme d'onda. Disponiamo anche per nuovo gruppo Geloso A.F. 1961 con e senza occhio Magico.

La ditta **F.A.R.E.F.** è lieta di annunciare che una nuova creazione si aggiunge alla catena dei suoi modelli:
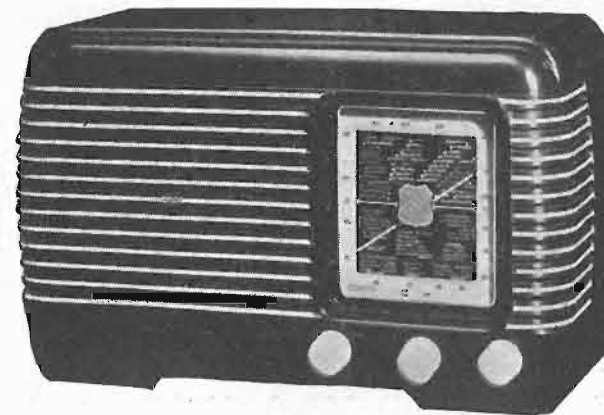
## GEMMA

L'apparecchio di classe  
L'apparecchio portatile  
L'apparecchio al prezzo più conveniente



Supereterodina a 5 valvole Rimlock (UCH41-UAF42-VAF42 UI 41 - UY 41) ● 2 gamme d'onda - altoparlante in Alnico V ● Alimentazione con autotrasformatore ● Tensioni primarie 110, 125, 140, 160, 220 volt ● Mobile in bachelite stampata in colori: Amaranto, Avorio, e Grigio perla ● Dimensioni 25x10x15 cm. ● Quadrante cm. 7,5x 8,2 di facile lettura ● Telaio in ferro stagnato - Variabile Philips. ● Anche questo modello viene fornito su richiesta in scatola di montaggio ● Illustrazioni e listini prezzi a richiesta.

**F.A.R.E.F.**

**MILANO** - LARGO LA FOPPA, 6 - TEL. 63.11.58 - **TORINO** - VIA S. DOMENICO, 25 - TEL. provv. 85.526



MICROFONO  
A NASTRO  
**alma oro**  
ORTOFONICO  
BIDIREZIONALE  
DOPPIA IMPE-  
DENZA  
(200 ohm e  
60.000 ohm)



DINAMICO  
**titanic**  
A BOBINA  
MOBILE  
DIREZIONALE  
DOPPIA IMPE-  
DENZA  
(200 ohm e  
60.000 ohm)



MICROFONO  
A NASTRO  
**majestic**  
BIDIREZIONALE  
DA GRAN  
CONCERTO  
DUE IMPEDENZE  
(50 ohm e  
80.000 ohm)

**A.L.M.A.**

**MILANO** - V.LE S. MICHELE  
DEL CARSO 21 - TEL. 482.693

## diciottesima mostra nazionale radio e televisione

15-24 settembre 1951 - Palazzo dello Sport alla Fiera di Milano

**"Philmagna"**

REGISTRATORE  
RIPRODUTTORE A NASTRO  
MAGNETICO

VISITATECI AL POSTEGGIO N. 114

Commissionaria esclusiva per:  
LOMBARDIA - LIGURIA - VENETO - TRIESTE  
TOSCANA - MARCHE - LAZIO - CAMPANIA  
PUGLIE - BASILICATA - ABRUZZI - EMILIA  
UMBRIA

**A.R.A.**  
S.p.a.

VIA DEL CAMPO, 10  
**GENOVA**

# F.V.M.

GRUPPI ALTA FREQUENZA  
PRODUZIONE PROPRIA E DEPOSITATA

Tipi a 4 - 3 - 2 gamme d'onda e due gamme spaziate per qualsiasi tipo di valvola (Rimlok Miniature - per C.A. e C.C.)

**Gruppi speciali a richiesta**

RIVENDITORI:

**Milano**

M. MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti, 37  
VANNES AMBROSI - Via Scarlatti, 30  
LA RADIOTECNICA - Via Napo Torriani, 3  
COLOMBO - Viale Tunisia

**Genova**

SILVIO COSTA - Galleria Mazzini, 3 R

**Bologna**

SARRE - Via Marescalchi, 7

**Napoli**

Dott. CARLOMAGNO - P.zza Vanvitelli

## A/STARS

DI ENZO NICOLA

Sintonizzatori per  
modulazione di frequenza

**Interpellateci**  
Prospetti illustrati  
a richiesta

**Produzione 1950-51**

Ricevitori Mod. Amp. ed F.M. a 3 e 5 gamme  
Sintonizzatori F.M. Mod. R.G. 1 - R.G. 2 - R.G. 0 ed R.  
G.V. - Mod. T.V. per il suono della Televisione.  
Scatola di montaggio dei ricevitori ed adattatori di cui sopra.  
Parti staccate: Media Frequenze per F.M. con discriminatore  
Antenne per F.M. e Televisione

**A/STARS** Corso Galileo Ferraris 37 - TORINO  
Telefono 49.974



SCALE PER APPARECCHI RADIO E  
TELAJ SU COMMISSIONE

MILANO

Corso Lodi, 106

Tel. N. 589.355

**ALFREDO MARTINI**  
Radioprodotti Razionali

# DERMOIDE e AFFINI



DERMOIDE - TELE CERATE -  
TESSUTI INDUSTRIALI PER  
TUTTE LE APPLICAZIONI -  
SPECIALITÀ DERMOIDE E  
VIPLATI PER CASSETTE RADIO -  
TESSUTI DOPPIATI PER  
FODERE COPRI RADIO

**DEAM** - Via del Lauro, 2 - MILANO - Telef. 80.72.74

## G. Romussi

Via Benedetto Marcello 38 - Telefono 25.477



SCALE PARLANTI  
Nuovi modelli  
Ultime novità

**SCALE PARLANTI ROMUSSI**  
PRODOTTO SUPERIORE

Le più perfette -20 anni di esperienza  
Da molti imitate, da nessuno uguagliate

Diffidare dalle imitazioni

Ogni scala (parte meccanica)  
porta inciso il marchio di fabbrica

Ogni quadrante porta la dicitura  
**G. ROMUSSI - Milano**

## ISTRUMENTI MISURA PER RADIOTECNICI

TESTER - PROVAVALVOLE - OSCILLATORI

### ING. A. L. BIANCONI

Via Caracciolo 65  
MILANO

## Gargaradio

R. GARGATAGLI

Via Palestrina, 40 - MILANO - Tel. 270.888 - 23.449

**Bobinatrici per avvolgimenti lineari  
e a nido d'ape**


## RES NUCLEI FERROMAGNETICI

Via Conte Verde, 5 - MILANO - Telefono 696.894

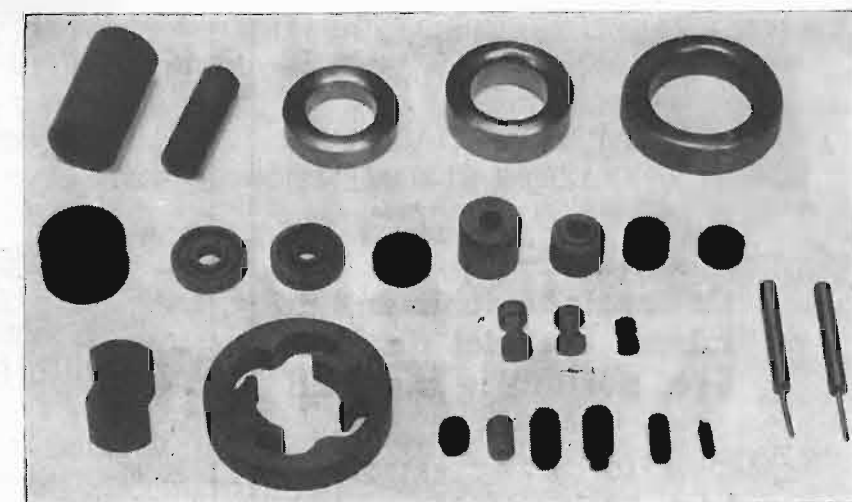**Nuova Sede di prossimo trasferimento Via Magellano, 6 - Tel. 696.894 - Milano**

Produttrice del più vasto assortimento di nuclei per alte, medie e basse frequenze nelle forme standard e su disegni del cliente, per uso in

- ▲ TELEFONIA
- ▲ TELEVISIONE
- ▲ MODULAZIONE DI FREQUENZA
- ▲ SINTONIA A VARIAZIONE D'INDUTTANZA
- ▲ TRASFORMATORI M.F.
- ▲ APPLICAZIONI SPECIALI



# GIROSSI A. G.

## SCALE RADIO

QUADRANTI PER OROLOGI

DECORAZIONI SU VETRO



Viale Abruzzi, 44

Telefono 21.501

Nuova Sede:

Via Inama, 17


Telefoni 230.200 - 230.210



FABBRICA APPARECCHI RADIO

Costruzione - Vendita

VIA MORTARA, 4 - TELEF. 350.566  
MILANO

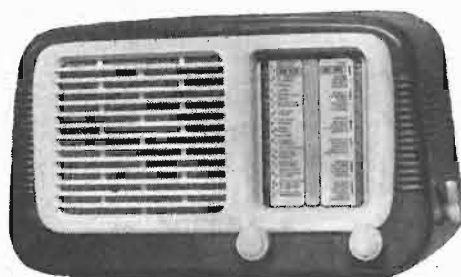


Mod. 52 Apparechio di piccole dimensioni ad alta qualità

Super 5 valvole serie U Rimlok  
Onde medie corte  
Potenza d'uscita 2,5 W indistorti  
Reazione negativa in B.M.  
Altoparlante speciale 13 mm  
Dimensioni 29 x 18 x 13

Si fornisce anche in scatola montaggio

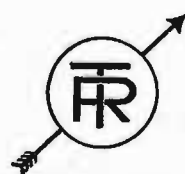La nostra produzione è arricchita da altri tre modelli  
52, A - 54 - 54/A



# ELETTROMECCANICA TROVERO

MILANO - VIA CARLO BOTTA 32

Telefono N. 575.694

LABORATORIO SPECIALIZZATO  
IN RIPARAZIONI STRUMENTI  
DI MISURA ELETTRICI


Costruzione strumenti di  
misura elettrici da qua-  
dro, portatili e tascabili

CAMBIO CARATTERISTICHE  
LAVORAZIONE ACCURATA


INDUSTRIA ITALIANA SUPPORTI  
PER VALVOLE RADIO **UGO SAONER**

VIA ARENA, 22 - MILANO - TEL. 33.684 - 381.808

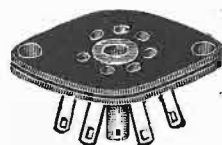
Radioaccessori - Minuterie radiotecniche  
ZOCOLI PER VALVOLE



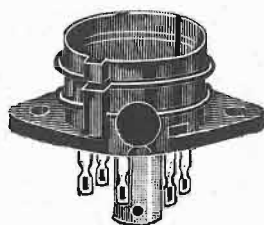
MINIATURE (7 piedini)  
tranc. tangentialdelta



RIMLOCK

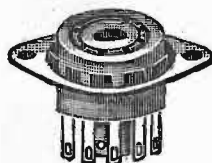

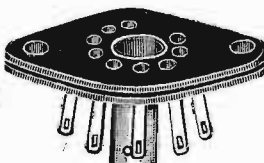MINIATURE (7 piedini)  
stamp. in bachelite  
con ghiera orientabile



NOVAL (9 piedini)  
in tangentialdelta



Radiorecettore tipo R55L

5 valvole  
5 gamme d'onda  
4 Watt di uscita  
Mobile in radica, cm. 67 x 37 x 27

Officine **RADIONDA** MILANO - Via Clerici 1  
Telefono 69.80.17

Radiofonovaligia mod. "WEEK END,,

5 valvole  
2 gamme d'onda  
Complesso "LESA,,  
Discoteca incorporata  
3 Watt di uscita  
Valigia in dermoide, cm. 52 x 36 x 19



LA "LESA" PRESENTA LE SUE PIU' RECENTI REALIZZAZIONI NEL CAMPO DEL MICROSOLCO



"Lesaphon 23"

È un apparecchio portatile contenente l'Equip. "F3U/V,, come descritto, un amplificatore BF ed un altoparlante. Racchiude in sé i pregi dell'eleganza, della musicalità e della tecnica più progredita.



Equipaggio fonografico "F3U/V"

Motore a tre velocità (33 1/3 - 45 - 78 giri) con regolatore centrifugo. Rivoltatore a testine intercambiabili, tipo "Micros A,, a puntina permanente per 33 1/3 e 45 giri e tipo "Tesma A,, a puntina normale per 78 giri.



"Lesavox 33"

Elegante valigetta contenente l'Equip. "F3U/V,, come descritto e gli organi di collegamento. Si accoppia facilmente a qualunque radiorecettore, trasformandolo in un moderno radiofonografo.

# LESA

MILANO - Via Bergamo, 21

Chiedete i cataloghi per i singoli articoli





Un nuovo, interessante modello:

# Simplex Radio

TORINO - Via Carena, 6

il "654 RF", che suona  
anche i dischi da 30 cm. !

**Ing. R. D'AMIA** MILANO - CORSO XXII MARZO 28 - TELEFONO 57.33.74



D 5 RECORDER

APPARECCHIATURE SPECIALI E IMPIANTI PER:

Fonoregistrazione - Riproduzione su Dischi - Filo - Film - Cinematografia 16 mm. e 35 mm.

Richiedete subito il **D 5 RECORDER**

Incisore per dischi applicabile rapidamente a qualsiasi radiofonografo o fonotavolino. Un apparecchio di alta classe a un costo modestissimo. Praticità assoluta.

**Unico apparecchio in commercio**



*Tutto per la Radio*

RESISTENZE FIRE adatte anche per ricevitori portatili

GRUPPI A. F. della Radioprodotti F. Z.

VALVOLE di tutti i tipi

SCATOLE montaggio 4 g. complete di valvole e mobile lusso L. 21.500

**Vasto assortimento mobili  
Parti staccate - Minuterie**

**Radoriparatori  
Radiocostruttori**

nel vostro interesse  
**Visitateci!**

**S.A.R.E. RADIO - Reparto Accessori**

V. Hayez 3 - MILANO - Telef. 278-378  
(via Hayez ang. via Eustacchi)



FABBRICA APPARECCHI RADIO

## Radio Rizzi

*I migliori apparecchi ai prezzi migliori!*

Mod. S. MARCO 5B4 | Mod. SATURNO 5B3  
» S. MARCO 5B2 | » NETTUNO 5B3

VENDITA DIRETTA ANCHE A PRIVATI - Sconti listino 25% e 40%

**VISITATECI! INTERPELLATECI!**

SESTO S. GIOVANNI - Via Oslavia, 42-45 - Via Tolmino, 82  
(MILANO) Casella Postale n. 25 - Telef. 289.674

## la RADIO TECNICA

di FESTA MARIO

Tram (1) - 2 - 11 - 16 - (18) - 20 - 28

VIA NAPO TORRIANI, 3 - TELEF. 61.880

**TUTTO PER:**

**VALVOLE  
RARE**

**COSTRUTTORI  
RIPARATORI  
DILETTANTI**

APPARECCHI DI PROPRIA FABBRICAZIONE  
SCATOLE DI MONTAGGIO  
TUTTO PER MODERNE COSTRUZIONI RADIO

# SYLVANIA ELECTRIC

## Valvole Termojoniche riceventi

per tutte le applicazioni Radio AM - FM - Televisione nelle serie

**NORMALI    METAL  
LOK-IN    MINIATURA**

Serie speciale a 25 mA. per apparecchi a Batterie

**Tubi a Raggi Catodici  
Tubi elettronici speciali  
Raddrizzatori al Germanio ed al Selenio**


**SYLVANIA** un nome che è garanzia di qualità superiore

RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA:

**S. A. TRACO** - Via Monte di Pietà N. 18 - **MILANO** - Tel. 85.960



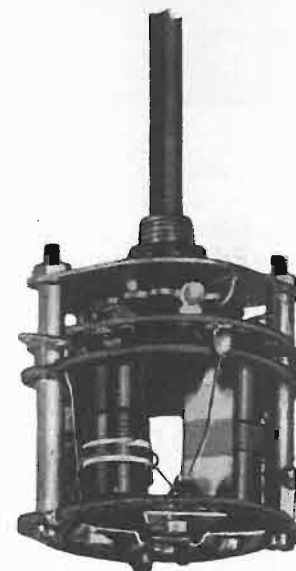Via Solari, 2 - **MILANO** - Telefono 48.39.35



**Gruppi A.F. della nuova  
serie 500 per ricevitori  
piccoli e medi**

**Piccolo ingombro**


**Alta efficienza**

**Massima convenienza di  
prezzo**

Tipo **A 522** - 2 gamme e fono

Tipo **A 523** - 3 " "

Tipo **A 542** - 4 " allargate "

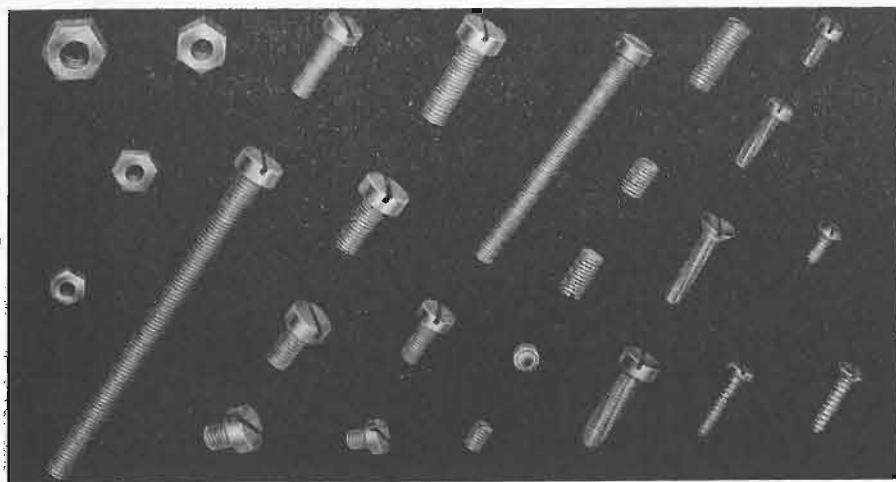

## CERISOLA

VITERIA PRECISA A BASSO PREZZO

- Viti stampate a filetto calibrato
- Grani cementati
- Viti Maschianti brevetto « NSF »
- Viti autoflettanti
- Dadi stampati, calibrati
- Dadi torniti
- Viti tornite
- Qualsiasi pezzo a disegno con tolleranze centesimali
- Viti a cava esagonale.

**CERISOLA DOMENICO**

MILANO

Piazza Oberdan 4 - Tel. 27.86.41

Telegrammi: CERISOLA - MILANO

COSTRUZIONI MECCANICHE RADIOTECNICHE

**G. L. POZZI** DESIO - Via O. Visconti, 5

Scale e telai in serie o su campioni o disegno

Condensatori variabili  
Minuterie metalliche

Catalogo a richiesta



Voltmetro a valvola

# AESSE


Via RUGABELLA 9 - Tel. 18276-156334

## MILANO

Apparecchi e Strumenti  
Scientifici ed Elettrici

- Ponti per misure RCL
- Ponti per elettrolitici
- Ponti per capacità interelettrodiche
- Oscillatori RC speciali
- Campioni secondari di frequenza
- Voltmetri a valvola
- Teraohmmetri
- Condensatori a decadi
- Potenziometri di precisione
- Wattmetri per misure d'uscita, ecc.
- **METROHM A.G. Herisau (Svizzera)** —
- Q - metri
- Ondametri
- **FERISOL Parigi (Francia)** —
- Oscillografi a raggi catodici
- Commutatori elettronici, ecc.
- **RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia)** —
- Eterodine
- Oscillatori campione AF
- Provalvole, ecc.
- Analizzatori di BF
- **METRIX Annecy (Francia)** —

NUOVI PRODOTTI STAGIONE 1951-52

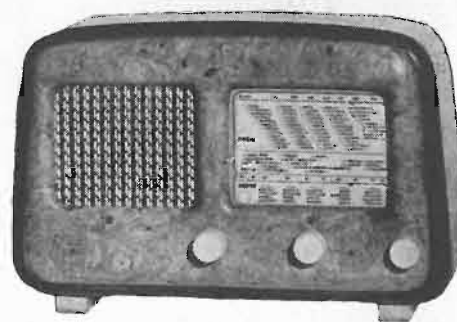


Mod. MIGNON 52

Piccola supereterodina dimensioni 12x17x25 cm.  
a 5 valvole Rimlock - 2 campi d'onda (medie e corte)  
con potenza pari a tutti i grandi apparecchi

Prezzo al pubblico L. 25.000

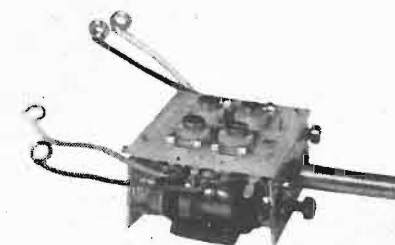GRUPPO MICRON - MIGNON BREVETTATO  
ingombro mm. 20x40x40



2 gamme d'onda e fono (16+52 - 190+580) per  
valvole Rimlock ECH 41/42 - UCH 41/42 o  
miniatur 6BE6 - 12BE6 - 1R5

**"ALI"** AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI

**Radio ANSALDO LORENZ INVICTUS** Via Lecco, 16 Milano Tel. 21816

## PEVERALI FERRARI

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 86469

Riparatori  
Costruttori  
Dilettanti

Prima di fare i vostri acquisti  
telefonate **86.469**  
Troverete quanto vi occorre  
RADIO - PARTI STACCATE  
PRODOTTI GELOSO

**Tutto per la Radio**  
ASSISTENZA TECNICA



Studio BRACCE

PREZZO  
L. 2.900  
\$ 5


ELETTROSALDATORE  
ISTANTANEO

PRODOTTO SU  
BREVETTO

# UNIVERSALDA

Via S. Donato 82 • Telef. 76.406 • TORINO

PRODUZIONE 1951 - 1952

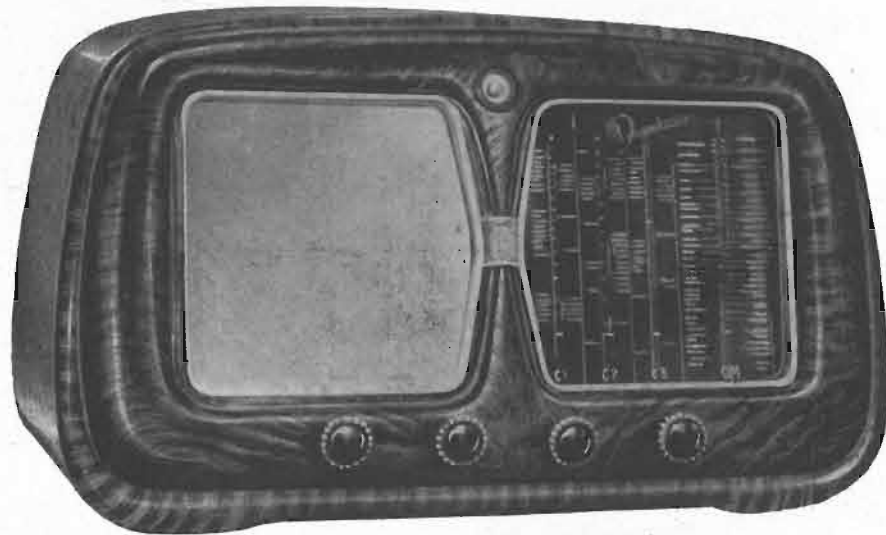


**Mod. 606**  
APPARECCHIO CON  
MOBILE DI LUSO

6 valvole PHILIPS di ultima concezione 4 campi d'onda - Potenza d'uscita 4 W. assoluta - A richiesta 8 valvole push pul 8 W. indistorti.



**Mod. 607**  
APPARECCHIO CON  
MOBILE DI GRAN  
LUSSO

6 Valvole PHILIPS di ultima concezione - Potenza d'uscita 4 W. indistorti.

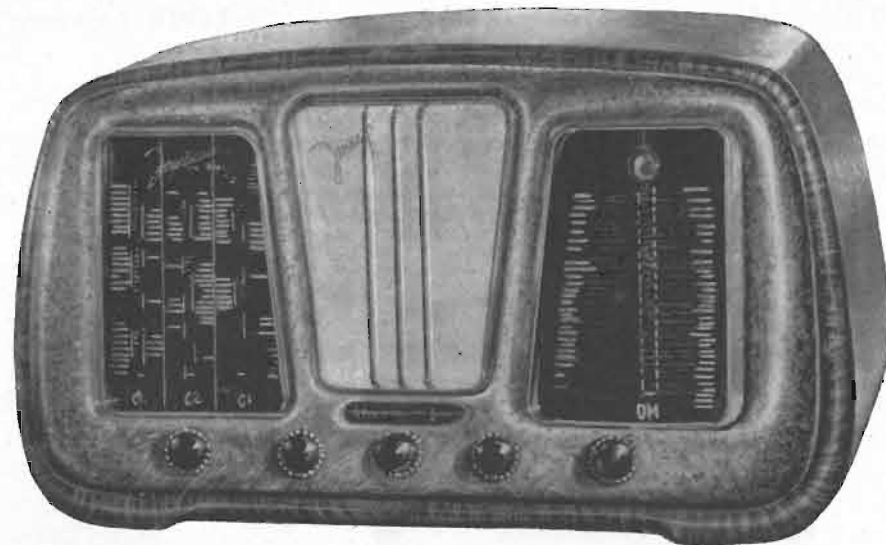

**Mod. 50**  
APPARECCHIO CON  
MOBILE DI LUSO

5 valvole PHILIPS RIM-LOCK UCH 42 - UAF 42 UAF 42 - UL 41 - UY 41 - 3 W. indistorti.




*Attività e Sviluppo  
della Tecnica*

**PHILIPS**

**TV**

**COMUTATORI** ... **STEATITE**

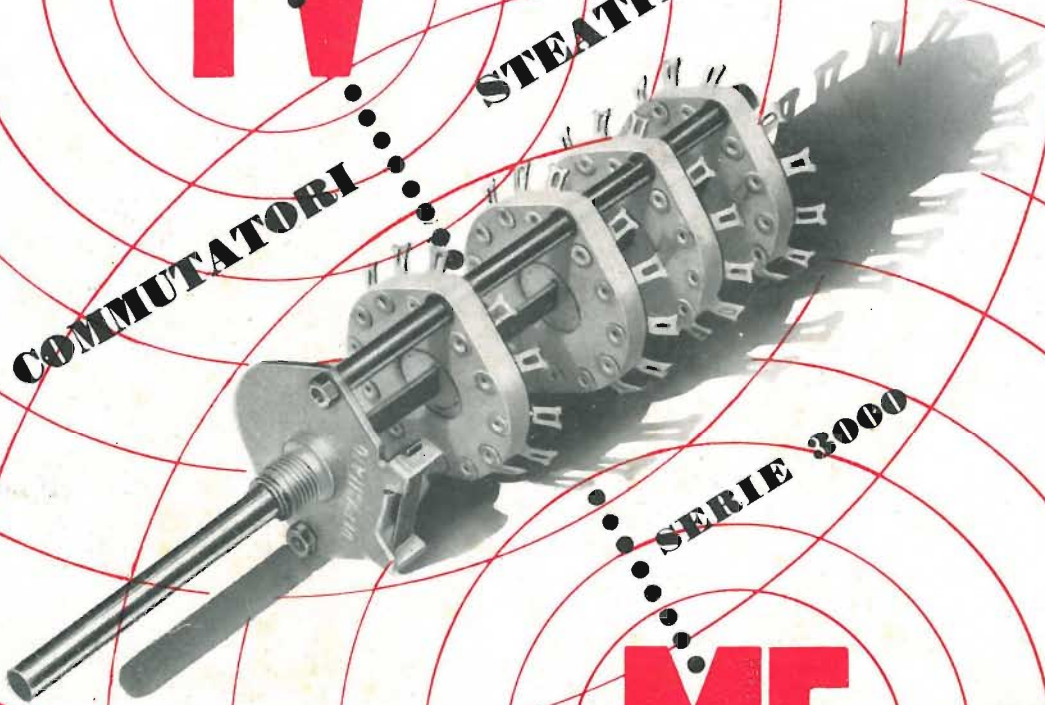

... **SERIE 3000**

**MF**

*Il prodotto di classe  
e una garanzia*

**LARIB** S. R. L.

MILANO - Piazza Cinque Giornate, 1 - Tel. 55.671 - 58.07.62