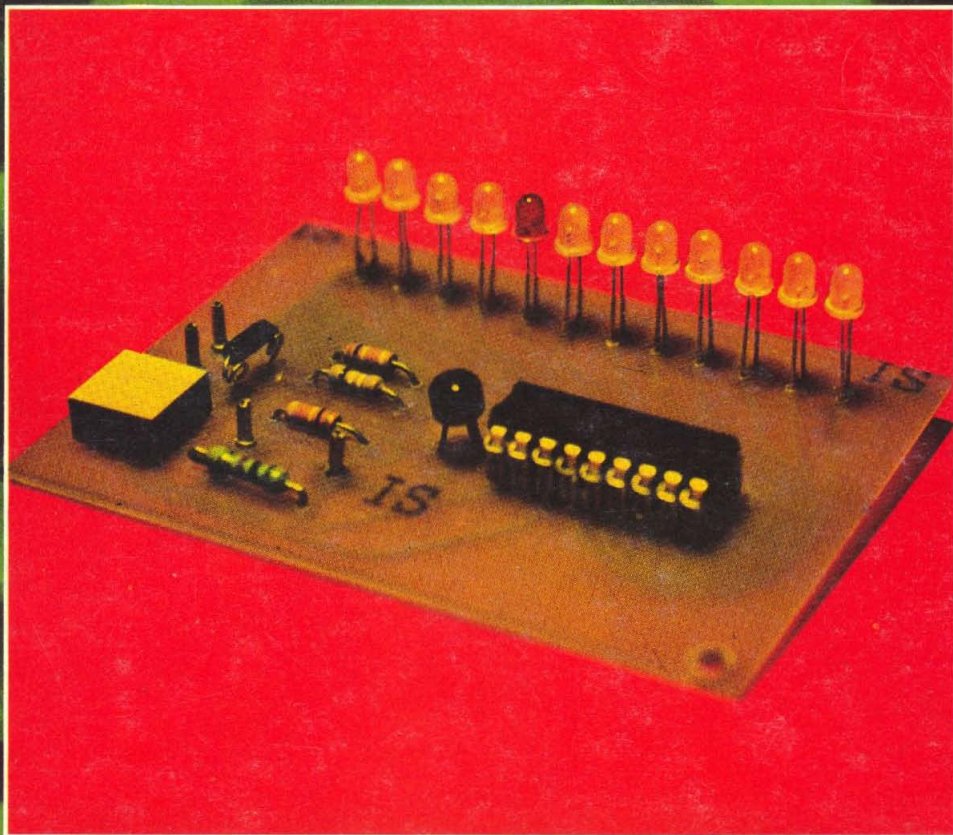


# Radio Elettronica

N. 7 - LUGLIO 1977 - L. 800

Sped. in abb. post. gruppo III

**Elettronica per tutti:  
i primi elementi**



**Termometro  
di grado in grado a led**



# Supertester 680 R / R come Record !!

III SERIE CON CIRCUITO ASPORTABILE!!

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 20.000 ohms / volt

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!!

Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!!

IL CIRCUITO STAMPATO PUO' ESSERE RIBALTATO ED ASPORTATO SENZA ALCUNA DISALDATURA PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE.



*Record di*

ampiezza del quadrante e minimo ingombro! (mm. 128x95x32)  
precisione e stabilità di taratura! (1% in C.C. - 2% in C.A.)  
semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura!  
robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi)  
accessori supplementari e complementari! (vedi sotto)  
protezioni, prestazioni e numero di portate!

E' COMPLETO DI MANUALE DI ISTRUZIONI E GUIDA PER RIPARARE DA SOLI IL SUPERTESTER 680 R IN CASO DI GUASTI ACCIDENTALI.

## 10 CAMPI DI MISURA E 80 PORTATE !!!


- VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi.
- VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V.
- AMP. C.C.: 12 portate: da 50 µA a 10 Amp.
- AMP. C.A.: 10 portate: da 200 µA a 5 Amp.
- OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 100 Megohms.
- Rivelatore di REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms.
- CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 0,5 µF e da 0 a 50.000 µF in quattro scale.
- FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz.
- V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V.
- DECIBELS: 10 portate: da -24 a +70 dB

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. Circuito elettrico con speciale dispositivo per la compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di temperatura. Speciale bobina mobile studiata per un pronto smorzamento dell'indice e quindi una rapida lettura. Limitatore statico che permette allo strumento indicatore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter sopportare sovraccarichi accidentali ed erronei anche mille volte superiori alla portata scelta!!!

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetroico. Il marchio « I.C.E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti.
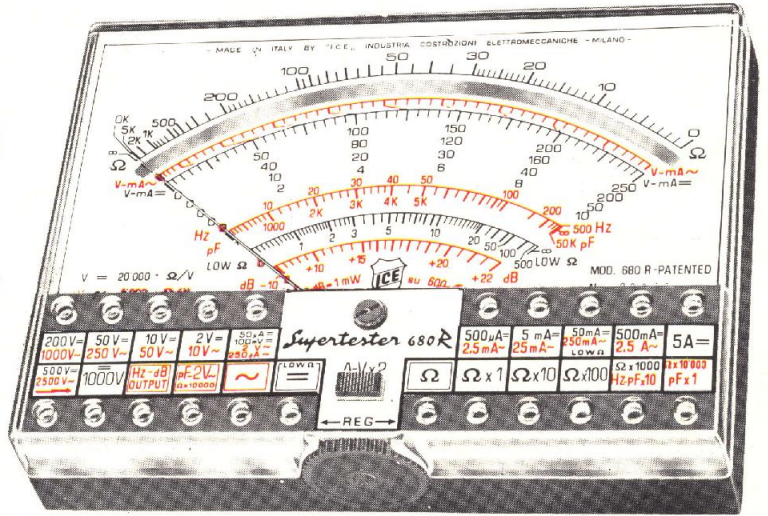
### PREZZO SPECIALE propagandistico L. 23.500

franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine, od alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinselle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doversi estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: grigio.



## IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!!

### ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE AI NOSTRI "SUPERTESTER 680"



**PROVA TRANSISTORS E PROVA DIODI**  
**Transtest**  
MOD. 662 I.C.E.  
Esso può eseguire tutte le seguenti misurazioni: Icbo (Ico) - Iebo (Ieo) - Iceo - Ices - Icer - Vce sat - Vbe hFE (B) per i TRANSISTORS e Vf - Ir per i diodi. Minimo peso: 250 gr. - Minimo ingombro: 128 x 85 x 30 mm. - Prezzo L. 13.200 completo di astuccio - pila - puntali e manuale di istruzione.

**MOLTIPLICATORE RESISTIVO**  
MOD. 25  
Permette di eseguire con tutti i Tester I.C.E. della serie 680 misure resistive in C.C. anche nella portata Ω x 100.000 e quindi possibilità di poter eseguire misure fino a Mille Megohms senza alcuna pila supplementare. Prezzo L. 4.000

**VOLTMETRO ELETTRONICO**  
con transistori a effetto di campo (FET) MOD. I.C.E. 660.  
Resistenza d'ingresso 11 Mohms. Tensione C.C. da 100 mV a 1000 V. Tensione picco-picco da 2,5 V. a 1000 V. Impedenza d'ingresso P.P. 1,6 Mohms con 10 pF in parallelo. Ohmetro da 10 K a 100.000 Megohms. Prezzo L. 40.000

**TRASFORMATORE**  
MOD. 616  
I.C.E.  
Per misurare 1-5-25 50 -100 Amp. C.A. Dimensioni: 60 x 70 x 30 mm. Peso 200 gr. con astuccio. Prezzo L. 9.000

**AMPEROMETRO A TENAGLIA**  
**Amperclamp**  
per misure amperometriche immediate in C.A. senza interrompere i circuiti da esaminare - 7 portate: 250 mA., 2,5-10-25-100-250 e 500 Amp. C.A. - Peso: solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo L. 14.500 completo di astuccio, istruzioni e riduttore a spina Mod. 29.

**PUNTALE PER ALTE TENSIONI**  
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.)  
Prezzo netto: L. 6.000

**LUXMETRO MOD. 24 I.C.E.**  
a due scale da 2 a 200 Lux e da 200 a 20.000 Lux. Ottimo pure come esposimetro!!  
Prezzo netto: L. 13.200

**SONDA PROVA TEMPERATURA**  
istantanea a due scale:  
da - 50 a + 40 °C  
e da + 30 a + 200 °C  
Prezzo netto: L. 11.500

**SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.)**  
MOD. 32 I.C.E. per portate amperometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C.  
Prezzo netto: L. 6.000 cad.

**SIGNAL INJECTOR MOD 63**  
Iniettore di segnali. Esso serve per individuare e localizzare rapidamente guasti ed interruzioni in tutti i circuiti a B.F. - M.F. - V.H.F. e U.H.F. (Radio, televisori, registratori, ecc.). Impiega componenti allo stato solido e quindi di durata illimitata. Due Transistori montati secondo il classico circuito ad oscillatore bloccato danno un segnale con due frequenze fondamentali di 1000 Hz e 500.000 Hz; Prezzo L. 6.000

**GAUSSOMETRO MOD. 27 I.C.E.**  
Con esso si può misurare l'esatto campo magnetico continuo in tutti quei punti ove necessiti conoscere quale densità di flusso sia presente in quel punto; (vedi altoparlanti, dinamo, magneti ecc.) Prezzo L. 11.500

**SEQUENZIOSCOPIO MOD. 28 I.C.E.**  
Con esso si rivela la esatta sequenza di fase per il giusto senso rotatorio di motori elettrici trifasi. Prezzo L. 6.000

OGNI STRUMENTO I.C.E. È GARANTITO. RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A:

**I.C.E. VIA RUTILIA, 19/18 20141 MILANO - TEL. 531.554/5/6**






# gioca nella meraviglia di costruirti

(cose che pensavi solo per grandi tecnici)
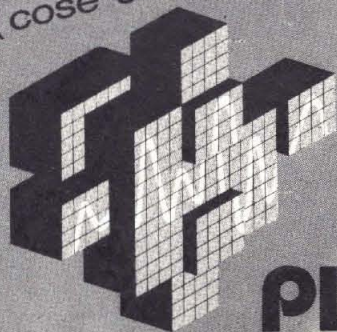
## ALTA FREQUENZA - HIGH FREQUENCY

- KT 413 Lineare VHF 144 MHz 40 W  
144-148 MHz VHF linear amplifier
- KT 414 Match-box adattatore d'impedenza  
Match box
- KT 415 Microfono preamplificato per RTX CB  
Microphone preamplifier with treble control
- KT 416 Rosmetro  
SWR meter
- KT 417 Wattmetro rosmetro 20/200/2000 W  
20-200-2000 Watt Wattmeter SWR Meter
- KT 418 Preamplificatore d'antenna CB + 25db  
Antenna preamplifier
- KT 419 Convertitore CB 27 MHz 540-1800 KHz  
27 MHz - 540-1800 KHz CB converter
- KT 420 Lineare base 70 W 27 MHz  
70-Watt linear amplifier for CB
- KT 421 Miscelatore d'antenna CB RTX-autoradio  
Transceiver-car radio mixer
- KT 422 Commutatore d'antenna a 3 posizioni  
3-position coaxial switch with dummy load
- KT 423 Trasmettitore 27 MHz  
5-watt - 6-channel CB (27 MHz) transmitter
- KT 424 Ricevitore 27 MHz  
CB receiver
- KT 425 BFO SSB-AM  
BFO SSB-AM
- KT 426 Lineare 15 W auto-CB  
15-Watt linear amplifier for CB transceivers (27 MHz)
- KT 427 VFO a varicap, 27 MHz universale  
Universal varicap VFO



**PLAY® KITS** PRACTICAL  
ELECTRONIC  
SYSTEMS

MADE IN ITALY **C.T.E. INTERNATIONAL**

BAGNOLO IN PIANO REGGIO EM. (MOD.)

SISTEMA

Gi

contenitori e accessori per l'elettronica

**richiedete il catalogo  
generale  
ai distributori  
del**

SISTEMA

Gi

**ANCONA**  
C. DE DOMINICIS  
**ASTI**  
L'ELETTRONICA di C. & C.  
**BERGAMO**  
CORDANI F.III  
**BOLOGNA**  
G. VECCHIETTI  
**BOLOGNA**  
ELETTRONICONTROLI  
**BOLZANO**  
ELECTRONIA  
**BUSTO ARSIZIO**  
FERT s.a.s.  
**CATANIA**  
A. RENZI  
**CESENA**  
A. MAZZOTTI  
**COMO**  
FERT s.a.s.  
**COSENZA**  
F. ANGOTTI  
**CREMONA**  
TELCO  
**CROTONE (CZ)**  
L.E.R. s.n.c.  
**FIRENZE**  
PAOLETTI FERRERO  
**GENOVA**  
DE BERNARDI RADIO  
**GORIZIA**  
ELETTRONICA PROFESSIONALE  
**LATINA**  
ZAMBONI FERRUCCIO  
**LIVORNO**  
G.R. ELECTRONICS  
**MANTOVA**  
CALISTANI LUCIANO  
**MARINA DI CARRARA (MS)**  
BONATTI MARIO  
**MILANO**  
C. FRANCHI  
**MILANO**  
MELCHIONI S.p.A.  
**NAPOLI**  
TELERADIO PIRO di Vittorio  
**NAPOLI**  
TELERADIO PIRO di Gennaro  
**ORISTANO (S. GIUSTA)**  
A. MULAS  
**PADOVA**  
Ing. G. BALLARIN  
**PARMA**  
HOBBY CENTER  
**PESCARA**  
C. DE DOMINICIS  
**PIACENZA**  
BIELLA  
**PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)**  
ELETTRONICA BIANCHI  
**ROMA**  
REFIT S.p.A.  
**SAN BONIFACIO (VR)**  
ELETTRONICA 2001  
**S. DANIELE DEL FRIULI**  
D. FONTANINI  
**SONDRIO**  
FERT s.a.s.  
**TARANTO**  
ELETTRONICA RA.TV.EL.  
**TERNI**  
TELERADIO CENTRALE  
**TORINO**  
C.A.R.T.E.R.  
**TORTORETO LIDO**  
C. DE DOMINICIS  
**TRENTO**  
R. TAIUTI  
**TREVISO**  
RADIOMENEGHEL  
**TRIESTE**  
RADIO TRIESTE  
**VARESE**  
MIGLIERINA  
**VENEZIA**  
B. MAINARDI  
**VERONA**  
C. MAZZONI  
**VICENZA**  
ADES  
**VOGHERA**  
FERT s.a.s.

**GANZERLI** s.a.s.

20026 Novate Mil. (Milano) Via Vialba, 70 - Tel. 3542274/3541768

COMPONENTI



ELETTRONICI

NOVITA'

OCCASIONI

- Pacco materiali vari kg. 2 circa L. 2.000
- Pacco 1/2 kg. vetronite L. 1.500
- 100 resistenze assortite L. 500
- 25 resistenze alto wattaggio assortite L. 2.500
- 15 trimmer per c.s. 2 W assortiti con perno in teflon Ø 6 L. 1.500
- 10 manopole piccole Ø 6 L. 500
- 10 commutatori a slitta L. 1.500
- 1 testina registratore Geloso mod. Cr. 15 registrazione e cancellazione L. 2.500
- 5 NTC 390 Ohm L. 1.000
- 1 elegante borsello in Skay o vinilpelle L. 1.500
- 10 valvole assortite Magnadyne L. 3.500
- 100 condensatori ceramici in mica argentata L. 1.500
- Penna per la preparazione dei circuiti stampati direttamente su rame L. 3.000
- Kit per fotoincisione positivo L. 12.500
- 1 flacone di sviluppo L. 6.000
- 1 flacone di fotoresist L. 5.000
- Ventola a chiocciola Vc 55 L. 7.000
- Ventola tangenziale piccola L. 4.000
- Ventola tangenziale grande
- Confezione grasso silicone gr. 25

XR 2216 Monolithic Compondor - Compressore espansore della dinamica dei segnali BF. Adatto per impianti di Alta Fedeltà e per ottenere registrazioni perfette. L. 8.100

XR 2206 - Generatore di funzioni da 0,1 Hz a 1 Mhz. Distorsione massima 0,5%. Il migliore ed il più versatile attualmente in commercio. L. 6.500

XR 4151 Convertitore Tensione-Frequenza - Da 0 Volt a 10 Volt e da 0 Hz a 10 KHz. Per realizzare volmetri ed ohmmetri digitali in abbinamento con un frequenzimetro. Linearità delle 0,1%. Per applicazioni professionali ed industriali, utile per realizzare un moog economico. L. 9.500

XR 2240 Timer programmabile - Per tempi da un microsecondo a parecchi giorni. Precisione dello 0,5%. Utile per realizzare convertitori A/D e per sintetizzatori di frequenza. L. 4.500

ICL 8211 Rivelatore di calo di tensione rispetto al livello prestabilito. L. 2.500

ICL 8212 Rivelatore di aumento di tensione rispetto al livello prestabilito.

Entrambi possono essere usati come:

- a) precisi riferimenti di tensione programmabile
- b) Zener regolabili con continuità mediante un partitore da 2 a 30 V
- c) regolatori serie e regolatori shunt di tensione
- d) indicatori precisi di minimo e di massimo
- e) generatori di corrente costante.

Radiatori - Cavi RG8, RG58 - R, L, C - trimmer, potenziometri, parlanti HI-FI - Transistor - Darlington - TTL, MOS, ECL - Connettori ecc. Richiedete il catalogo-listino.



TRASFERIBILI  
MECANORMA

10 striscie L. 1.800  
al rotolo L. 1.800  
Richiedeteci  
i cataloghi  
Mecanorma  
e listini

COMPONENTI



ELETTRONICI

OROLOGI E CRONOMETRI MOS-LSI

- M 1001 B - National - Modulo completo 4 digit - radio clock L. 15.000
- MM 5311 - National 28 pin BCD multiplex 6 digit L. 11.000
- MM 5314 - National 24 pin BCD multiplex 6 digit L. 9.000
- MK. 50250 - Mostek 28 pin multiplex 6 digit 24 h - Allarm. L. 12.900
- MK. 5017 - Mostek 24 pin - multiplex - 6 digit 3 versioni L. 26.500
- ICM. 7205 - Intersil Crono 24 pin mux 3 funzioni 6 digit L. 30.000
- ICM. 7045 - Intersil - crono 28 pin mux. 4 funzioni 8 digit L. 45.000
- AV.5-1224-GIE - Orologio 16 pin 4 digit mux. L. 6.500

CONTATORI FREQUENZIMETRI

CONVERTITORI A-D

- MK. 5002-5007 - Mostek contatori 4 digit con display decoder L. 16.000
- MK. 5009 - Mostek base tempi contatori 16 pin DC 1 MHz L. 25.000
- ICM. 7208 - Intersil - Contatore 6 MHz 7 digit 28 pin + IVA L. 34.000
- ICM. 7207 - Intersil - Base tempi per 7208 14 pin + IVA L. 9.900
- LD.110 - LD.111 - Siliconix - Coppia convertitore / 1/2 digit - Mux L. 30.000
- 8052-7101 - Intersil - Coppia Convertitore AD - Contatore 3 1/2 digit BCD L. 35.000
- 3814 - Fairchild - Volmetro digitale 4 1/2 digit L. 25.000

MULTIFUNZIONI

- M.252 - Generatore di ritmi L. 10.000
- 5024 - Generat. per organo L. 14.000
- 8038 - Generat. di funzione L. 5.000
- 555 - Timer L. 1.200
- 556 - Dual timer L. 2.400
- 11 C 90 - Prescaler ÷ 10 - 11 - 650 MHz L. 19.500
- UAA.170 - Pilota 16 led per scale L. 4.500
- LM.3900 - OP-AMP - quadruplo L. 1.600
- LM.324 - OP-AMP - quadruplo L. 4.000
- NE.536 - FET - OP-AMP L. 6.000
- SN.76131 - Preamplificatore stereo L. 1.800
- ma 739 - Preamplificatore stereo L. 1.800
- 78XX - Serie regolatori positivi L. 2.000
- 79XX - Serie regolatori negativi L. 2.000
- FCD.810 - Foto isolatore 1500 L. 1.200
- F8 - Microprocessor - Fairchild L. 250.000

E' disponibile su richiesta il catalogo generale e il listino prezzi di tutti i materiali a magazzino. Spedizioni in contrassegno. Spese di trasporto a carico del destinatario.

Spedizione: contrassegno - Spese trasporto (tariffe postali) a carico del destinatario. I prezzi vanno maggiorati di IVA - Chiedeteci preventivi.

via Varesina 205  
20156 MILANO - ☎ 02-3086931

# KITS AZ

I KITS vengono forniti completi di circuito stampato **FORATO e SERIGRAFATO**, componenti vari e accessori, schemi elettrici e di cablaggio, istruzioni per il montaggio e l'uso.

## AZ C3

**INDICATORE DI CARICA ACCUMULATORE AUTO**




Visualizza in ogni istante lo stato della batteria dell'auto, con 3 indicazioni; Led verde: tutto bene. Led giallo: attenzione. Led rosso: pericolo. Alimentazione 12 V 30 mA.

**KIT L. 5.000 Montato L. 6.000**

## AZP2

## AZP5

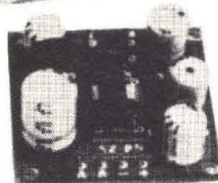

Microamplificatore con TAA611B  
 — Alimentazione 6÷12 V / 85÷120 mA  
 — Pu efficace 0,7÷1,5 W su 4÷80 Ω  
 — Dimensioni 40 x 40 x 25 mm


**KIT L. 3.200  
 PREMONTATO L. 4.000**

Miniamplicatore con TBA800  
 — Alimentatore 6÷24 V / 70÷300 mA  
 — Pu efficace 0,35÷4 W su 8÷16 Ω  
 — Dimensioni 50 x 50 x 25 mm

**KIT L. 4.000  
 PREMONTATO L. 5.000**

	tipo	337	378
Potenza		2+2 W	4+4 W
V Alimentatore		12-24 V	16-30 V
I allm		max 500 mA	max 700 mA
Kit	L.	7.000	8.600
Montato	L.	8.000	9.500

## AZ PS

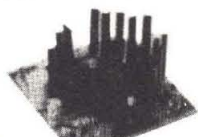

**AZ-IBS**  
**Indicatore di bilanciamento stereo autoprotetto**  
 Utile per il bilanciamento di amplificatori di potenza da 2 W a 100 W R.M.S. mediante regolazione interna.  
 Dimensioni 40 x 20 x 55 mm

**AZ-IBS KIT L. 4.000 - PREMONTATO L. 5.000**

**AZ PU1030**  
**AMPLIFICATORE DI POTENZA FINALI DARLINGTON**  
 Modulo amplificatore a simmetria complementare Darlington HI-FI - Pu: 10+30 W - Rc: 4÷8 Ohm - V alimentazione: ±14 ÷ ±26 Vcc - I max aliment.: 0,6÷1,3 A - Risposta in frequenza (per Pu max): 5 Hz ÷ 35 Hz - D tot (a Pu max): < 0,5%.

**KIT L. 15.000 - MONTATO L. 18.000**


**AZ TP**  
 Temporizzatore fotografico Integrato 1÷99 sec. - V alimentazione: 9 Vca o 12 Vcc - I max aliment.: 0,6÷1,3 A - Regolazione a scatti di 1 sec. - Potenza commutabile max 10 A - 220 V - Comando utilizzatore N.C. e N.O.

**KIT L. 12.500 - Montato L. 15.000**


## AZ-VUS

**INDICATORE D'USCITA AMPLIFICATO**

STEREO

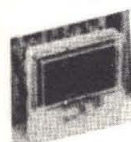

MONO

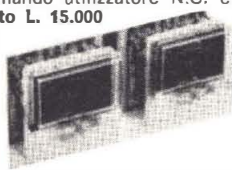

Progettato per l'uso quale indicatore di tensione d'uscita per preamplificatori Alta Fedeltà può essere ottimamente utilizzato come VU meter per amplificatori di potenza. Sensibilità, per la max deviazione, da 550 mV a 250 μV eff - 990 W su 8 Ω - Alimentazione maggiore di 9 V cc.

**KIT mono L. 5.000 montato L. 6.000 - KIT stereo L. 10.000 montato L. 10.000**

## AZ MM1

**KIT L. 6.000 MONTATO L. 7.500**

**METRONOMO MUSICALE con 555**

Regolazione continua del tempo di battuta da 40 (grave) a 210 (prestissimo) - Indicazione acustica e a LED - Alimentazione 6 ÷ 12 V / 25 mA max  
 Dimensioni 60 x 45 mm



## MICROSPIA 80 ÷ 110 MHz


Microspia a modulazione di frequenza con gamma di emissione da 80÷110 MHz. L'eccellente rendimento e la lunga autonomia, con le ridottissime dimensioni fanno in modo che se nascosto opportunamente può captare e trasmettere qualsiasi suono o voce.

**L. 7.000**


**via Varesina 205  
 20156 MILANO - ☎ 02-3086931**
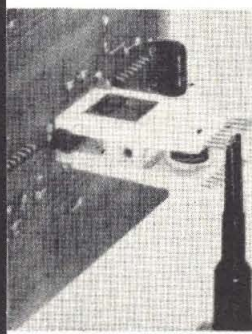
## PINZA PROVA CIRCUITI INTEGRATI

Permette un facile accesso ad ogni piedino - Risolve i problemi di prova con ogni tipo di sonda - Evita il pericolo di danneggiamento degli integrati.



modello	lire
TC-8	9.600
TC-14	5.940
TC-16	6.220
TC-16 LSI	11.720
TC-18	13.970
TC-20	15.130
TC-22	15.130
TC-24	18.100
TC-28	19.940
TC-36	26.050
TC-40	27.450

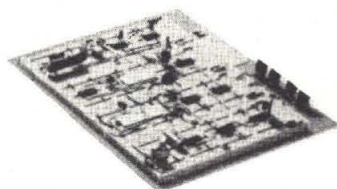

## PIASTRE PROTOTIPI

tipo	punti	C.I.	lire
200-K	728	8	24.750
203	872	8	37.800
201-K	1032	12	32.600
212	1024	12	45.650
218	1760	18	61.350
227	2712	27	78.400
236	3648	36	104.500

## LEDs DIGIT MULTIPLI



7 display TEXAS lente bianca multiplexati - catodo comune  
 12 display TEXAS lente rossa  
 9 display piatto rosso  
 12 display PANAPLEX gas

— Forniti con schema collegamenti. Disponibilità display Fairchild, Opco, National, Litronix **L. 5.000**

E' disponibile su richiesta il catalogo generale e il listino prezzi di tutti i materiali a magazzino. Spedizioni in contrassegno. Spese di trasporto a carico del destinatario.



# AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI S.p.A.

Viale Bacchiglione, 6 - 20139 MILANO - Tel. 5696241-2-3-4-5

## CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	LIRE
1 MF 12 V	70
1 mF 25 V	80
1 mF 50 V	100
2 mF 100 V	100
2,2 mF 16 V	80
2,2 mF 25 V	80
4,7 mF 25 V	80
4,7 mF 25 V	80
4,7 mF 50 V	100
8 mF 350 V	220
5 mF 350 V	200
10 mF 12 V	200
10 mF 25 V	80
10 mF 63 V	100
22 mF 16 V	70
22 mF 25 V	100
32 mF 16 V	80
32 mF 50 V	110
32 mF 350 V	400
32+32 mF 350 V	600
50 mF 12 V	80
50 mF 25 V	120
50 mF 50 V	180
50 mF 350 V	500
50+50 mF 350 V	600
100 mF 16 V	100
100 mF 25 V	140
100 mF 50 V	200
100 mF 350 V	700
100+100 mF 350 V	1000
200 mF 12 V	120
200 mF 25 V	200
200 mF 50 V	250
220 mF 12 V	120
220 mF 25 V	200
250 mF 12 V	250
250 mF 25 V	200
250 mF 50 V	300
300 mF 16 V	140
320 mF 16 V	150
400 mF 25 V	250
470 mF 16 V	180
500 mF 12 V	180
500 mF 25 V	250
500 mF 50 V	350
640 mF 25 V	220
1000 mF 16 V	300
1000 mF 25 V	450
1000 mF 50 V	650
1000 mF 100 V	1000
2000 mF 16 V	350
2000 mF 25 V	500
2000 mF 50 V	1150
2000 mF 100 V	2000
2200 mF 63 V	1200
3000 mF 16 V	500
3000 mF 25 V	600
3000 mF 50 V	1300
3000 mF 100 V	2500
4000 mF 25 V	900
4000 mF 50 V	1400
4700 mF 35 V	1100
4700 mF 63 V	1500
5000 mF 40 V	1600
5000 mF 50 V	1650
200+100+50+25 mF 300 V	1500

## RADDRIZZATORI

TIPO	LIRE
B30-C250	250
B30-C300	350
B30-C400	400
B30-C750	450
B30-C1200	500
B40-C1000	500
B40-C2200/3200	850
B80-C7500	1600

## ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente, città e C.A.P., in calce all'ordine.

Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 8.000; escluse le spese di spedizione. Per ordinazioni superiori a L. 100.000 sconto 15%. Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pagina.

**CONSULTARE LE ALTRE RIVISTE SPECIALIZZATE. Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.**

### Aumento globale del 3% include le spese su tutta la merce

i prezzi indicati sono esclusi di IVA

B80-C1000	500
B80-C2200/3200	900
B120-C2200	1100
B80-C6500	1800
B80-C7000/9000	2000
B120-C7000	1200
B200 A 30 valanga controllata	6000
B200-C2200	1500
B400-C1500	900
B400-C2200	1500
B600-C2200	1800
B100-C5000	1500
B200-C5000	1500
B100-C10000	2800
B200-C20000	3000
B280-C4500	1800

## REGOLATORI E STABILIZZATORI 1,5 A

TIPO	LIRE
LM340K5	2600
LM340K12	2600
LM340K15	2600
LM340K18	2600
LM340K4	2600
LM317	4000
LM180	1650
LM181	3000
LM182	2600
7805	2200
7809	2200
7812	2200
7815	2200
7818	2200
7824	2200

## DISPLAY E LED

TIPO	LIRE
Led rossi	250
Led verdi	400
Led bianchi	600
Led gialli	500
FND70	2000
FND357	2200
FND500	3500
DL 147	3800
DL707 (con schema)	2400

## AMPLIFICATORI

TIPO	LIRE
Da 1,2 W a 9 V con TAA611B Testina con SN 7601	2000
Da 2 W a 9 V magnetica	2600
Da 4 W a 12 V con TAA611C testina magnetica	3000
Da 30 W 30/35 V	15000
Da 30+30 36/40 V con preamplificatore	36000
Da 5+5 V 24+24 com- pleto di alimentatore escluso trasformatore	18000
6 W con preampl.	6000
6 W senza preampl.	5000
10+10 V 24+24 com- pleto di alimentatore escluso trasformatore	19000
Amplificatori 30+30 W con preamplificatore e con al- mentatore escluso trasfor- matore	40000
Contraves decimali	2000
Contraves binari	2000
Spallette	300
Aste filettate con dadl	150

## TIPO S C R

TIPO	LIRE
1 A 100 V	700
1,5 A 100 V	800
1,5 A 200 V	950
2,2 A 200 V	900

COMPACT cassette C/60	L. 700
COMPACT cassette C/90	L. 1000

**ALIMENTATORI** con protezione elettronica anclrculto regolabili: da 0 a 30 V e da 500 mA e 4,5 A L. 20000  
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A L. 10000  
da 6 a 30 V e da 500mA a 4,5 A L. 13000

**ALIMENTATORI** a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per man-  
gianastrl, mangiadischi, registratori ecc. L. 2900

**TESTINE** di cancellazione e registrazione Lesa,  
Geloso, Castelli, Europhon - la coppia L. 3200

**TESTINE K 7 - la coppia** L. 3500

**TESTINA STEREO 8** L. 7000

**TESTINA QUADRIFONICA** L. 13000

**MICROFONI K 7 e vari** L. 2600

**POTENZIOMETRI** perno lungo 4 o 6 cm. e vari L. 280

**POTENZIOMETRI** con interruttore L. 330

**POTENZIOMETRI** micron senza Interruttore L. 300

**POTENZIOMETRI** micron con Interruttore radio L. 350

**POTENZIOMETRI** micromignon con Interruttore L. 220

## TRASFORMATORI D'ALIMENTAZIONE

600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 V o 9 V o 12 V	L. 1700
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V	L. 2450
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V	L. 2300
500 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V	L. 1700
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V	L. 3800
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V	L. 3800
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V	L. 3800
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24 V	L. 7400

## INTEGRATI DIGITALI COSMOS

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
4000	400	4019	1300	4043	1800
4001	400	4020	2700	4045	1000
4002	400	4021	2400	4049	1000
4006	2800	4022	2000	4050	1000
4007	400	4023	400	4051	1600
4008	1850	4024	1250	4052	1600
4009	600	4025	400	4053	1600
4010	1300	4026	3600	4055	1600
4011	400	4027	1200	4086	1300
4012	400	4028	2000	4072	550
4013	900	4029	2600	4075	550
4014	2400	4030	1000	4082	550
4015	2400	4033	4100	UAA 170	4000
4016	1000	4035	2400	UAA 180	4000
4017	2600	4040	2300	STAGNO al Kg.	L. 8200
4018	2300	4042	1500		

## ALIMENTATORI STABILIZZATI

TIPO	LIRE
Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V	4500
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V	5200

## UNIGIUNZIONI

TIPO	LIRE
2N1671	3000
2N2160	1800
2N2646	850
2N2647	1000
2N4870	700
2N4871	700
MPU131	800

## ZENER

BT119	3200	da 400 mW	220
BT120	3200	Da 1 W	300
BT128	4300	Da 4 W	750
BT129	4300	Da 10 W	1200
BT130	4300		
S 3702	3000		
S 3703	3000		
S 3900	4500		
S 3901	4500		



CIRCUITI INTEGRATI		TIPO	LIRE	SN7448	1500	SN76001	1800	TAA310	2400	TBA750	2300
TIPO	LIRE	L131	1600	SN7450	500	SN76005	2200	TAA320	1500	TBA760	2300
CA3075	2000	SG555	1500	SN7451	500	SN76013	2000	TAA350	3000	TBA780	1600
CA3018	2000	SG556	2200	SN7453	500	SN76533	2000	TAA435	4000	TBA790	1800
CA3026	2000	SN16848	2000	SN7454	500	SN76544	2200	TAA450	4000	TBA800	2000
CA3028	2000	SN16861	2000	SN7460	500	SN76600	2000	TAA550	700	TBA810S	2000
CA3043	2000	SN16862	2000	SN7473	800	TDA2620	3200	TAA570	2200	TBA820	1700
CA3045	2000	SN7400	400	SN7474	600	TDA2630	3200	TAA611	1000	TBA900	2400
CA3046	2000	SN7401	400	SN7475	900	TDA2631	3200	TAA611B	1200	TBA920	2400
CA3065	1800	SN7402	400	SN7476	800	TDA2660	3200	TAA611C	1600	TBA940	2500
CA3048	4000	SN7403	500	SN7481	1800	SN76660	1200	TAA621	2000	TBA950	2200
CA3052	4000	SN7404	500	SN7483	1800	SN74H00	600	TAA630	2000	TBA1440	2500
CA3080	2400	SN7405	500	SN7484	1800	SN74H01	650	TAA640	2000	TCA240	2400
CA3085	3200	SN7406	700	SN7485	1400	SN74H02	650	TAA661A	2000	TCA440	2400
CA3089	2000	SN7407	650	SN7486	1800	SN74H03	650	TAA661B	1600	TCA511	2200
CA3090	3000	SN7408	450	SN7489	5000	SN74H04	650	TAA710	2200	TCA600	900
LA702	1500	SN7410	350	SN7490	1000	SN74H05	650	TAA761	1800	TCA610	900
LA703	1000	SN7413	800	SN7492	1100	SN74H10	650	TAA970	2400	TCA830	2000
LA709	950	SN7415	450	SN7493	1000	SN74H20	650	TB625A	1600	TCA900	900
LA710	1500	SN7416	650	SN7494	1100	SN74H21	650	TB625B	1600	TCA910	950
LA711	1400	SN7417	650	SN7495	900	SN74H30	650	TB625C	1600	TCA930	2000
LA723	950	SN7420	350	SN7496	1600	SN74H40	650	TBA120	1200	TCA940	2200
LA732	2400	SN7425	450	SN74143	2900	SN74H50	650	TBA221	1200	TDA440	2400
LA733	2500	SN7430	400	SN74144	3000	SN74H51	650	TBA321	1800	9366	3000
LA739	1800	SN7432	800	SN74154	2700	SN74H60	650	TBA240	2200	9370	2800
LA741	1000	SN7437	800	SN74165	1600	SN74H87	3800	TBA 261	2000	SAS560	2400
LA747	2000	SN7440	500	SN74181	2500	SN74H183	2000	TBA271	600	SAS570	2400
LA748	900	SN7441	900	SN74191	2200	SN74L00	750	TBA311	2500	SAS580	2200
L120	3000	SN7442	1000	SN74192	2200	SN74L24	750	TBA400	2500	SAS590	2200
L121	3000	SN7443	1400	SN74193	2400	SN74LS2	700	TBA440	2500	SAJ180	2000
L129	1600	SN7444	1500	SN74196	2200	SN74LS3	700	TBA460	2000	SAJ 220	2000
L130	1600	SN7445	2000	SN74197	2400	SN74LS10	700	TBA490	2500	SAJ 310	1800
LN311	3000	TIPO	LIRE	SN74198	2400	TIPO	LIRE	TBA510	2200	ICL8038	4500
		SN7446	1800	SN74544	2100	SN74S158	2000	TBA520	2200	95H90	15000
		SN7447	1500	SN74540	2800	TAA121	2000	TBA530	2200	SN29848	2600
						TAA141	1200	TBA540	2200	SN29861	2600
								TBA550	2200	SN29862	2600
								TBA560	2000	TAA775	2400
								TBA560	2000	TBA760	2000
								TBA570	2300	SN74141	900
								TBA830	1900	SN74142	1500
								TBA331	2000	SN74150	2000
								TIPO	LIRE	SN74153	2000
								TBA641	2000	SN74160	1500
								TBA716	2300	SN74161	1500
								TBA720	2300	SN74162	1600
								TBA730	2200	SN74163	1600
										SN74164	1600
										SN74168	1600
										SN74170	1600
										SN74176	1600
										SN74180	1150
										SN74182	1200
										SN74194	1500
										SN74195	1200
										SN74196	1500
										SN74198	3200
										TBA970	2400
										TAA300	3200
										TBA700	2500
										TBA990	2400
										TBA7500	2200
										TBA750B	2200
										BDX53	1800
										BDX54	1800
										TAA970	2400
										LA732	2400
										LA739	1800
										TCA930	2000
										TDA1200	3000
										TDA1270	3000
										2SC1096	1000
										2SA634	1000

### VALVOLE

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
DY87	900	EL84	900	PL81	1300	6SN7	1100
DY802	900	EL90	1000	PL82	1300	6CG7	1000
EABC80	900	EL95	1000	PL83	1300	6CG8	1000
EC86	1000	EL503	4000	PL84	950	6CG9	1000
EC88	1000	EL504	2000	PL95	1000	12CG7	950
EC900	1000	EM81	1200	PL504	1900	25B06	2000
ECC81	900	EM84	1200	PL802	1100	6D06	1800
ECC82	900	EM87	1200	PL508	2500	9EA8	1000
ECC83	900	EY81	800	PL509	5000		
ECC84	1000	EY83	800	PY81	800		
ECC85	850	EY86	800	PY82	800		
ECC88	1000	EY87	800	PY83	800		
ECC189	1000	EY88	800	PY88	850		
ECC808	1000	PC86	1050	PY500	3000		
ECF80	950	PC88	1050	UBC81	900		
ECF82	950	PC92	750	UCH81	900		
ECF801	1000	PC900	1000	UBF89	900		
ECH81	900	PC888	1000	UCC85	900		
ECH83	1000	PC189	1000	UCL82	1200		
ECH84	1000	PCF80	950	UL41	1300		
ECL80	1000	PCF82	950	UL84	950		
ECL82	950	PCF200	1200	UY85	950		
ECL84	950	PCF201	1200	1B3	1100		
ECL85	1050	PCF801	1000	1X2B	1000		
ECL86	1050	PCF802	950	5U4	1200		
EF80	800	PCF805	950	5X4	1200		
EF83	900	PCH200	950	5Y3	1200		
EF85	800	PCL82	950	6AX4	1100		
EF89	800	PCL84	900	6AF4	1400		
EF163	700	PCL86	950	6A05	900		
EF184	700	PCL805	1000	6AL5	900		
EL34	3200	PFL200	1500	6EM5	1200		
EL36	2300	PL36	1900	6CB6	800		
25B06	2000	PL519	5000	25AX4	1000		

### TRIAC

TIPO	LIRE
1 A 400 V	800
4,5 A 400 V	1200
6,5 A 400 V	1500
6 A 600 V	1800
10 A 500 V	1800
10 A 400 V	1600
10 A 600 V	2200
15 A 400 V	3300
15 A 600 V	3800
25 A 400 V	12000
25 A 600 V	14000
40 A 400 V	24000
40 A 600 V	30000
100 A 600 V	60000
100 A 800 V	70000
100 A 1000 V	80000

### TRASFORMATORI

TIPO	LIRE
10 A 18 V	16500
10 A 24 V	16500
10 A 34 V	18000
10 A 25 + 25 V	18000

### DARLINGTON


TIPO	LIRE
BD701	2200
BD702	2200
BDX33	2200
BDX34	2200
BD699	2000
BD700	2000
TIP6007	2000
TIP120	1800
TIP121	1800
TIP125	1800
TIP122	1700
TIP125	1800
TIP126	1800
TIP127	1800
TIP140	2200
TIP141	2200
TIP142	2200
TIP145	2200
MJ2500	3000
MJ2502	3000
MJ3000	3000
MJ3001	3100

### DIODI


TIPO	LIRE
BY189	1300
BY190	1300
BYX71	1000
BY167	4000
BY165	2200
BF905	1600
AY102	1000
AY103K	700
AY104K	700
AY105K	8



TIPO	LIRE	BC134	220	BC441	450	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AD145	900	BC135	220	BC460	500	BD588	1000	BFX84	800	2N3061	500
AD148	800	BC136	400	BC461	500	BD600	1200	BFX89	1100	2N3232	1000
AD149	800	BC137	400	BC512	250	BD605	1200	BSX24	300	2N3300	600
AD150	800	BC138	400	BC516	250	BD606	1200	BSX26	300	2N3375	5800
AD156	700	BC139	400	BC527	250	BD607	1200	BSX45	600	2N3391	220
AD157	700	BC140	400	BC528	250	BD608	1200	BSX46	600	2N3442	2700
AD161	650	BC141	400	BC537	250	BD610	1600	BSX47	5500	2N3502	600
AD162	650	BC142	400	BC538	250	BD663	1000	BSX50	600	2N3702	300
AD262	800	BC143	400	BC547	250	BD664	1000	BSX51	300	2N3703	300
AD263	800	BC144	450	BC548	250	BD677	1500	BU100	1500	2N3705	300
AF102	500	BC145	450	BC542	250	BF110	400	BU102	2000	2N3713	2200
AF105	500	BC146	220	BC595	300	BF115	400	BU104	2000	2N3731	2000
AF106	400	BC147	220	BCY58	320	BF117	400	BU105	4000	2N3741	600
AF109	400	BC148	220	BCY59	320	BF118	400	BU106	2000	2N3771	2800
AF114	350	BC153	220	BCY71	320	BF119	400	BU107	2000	2N3772	2800
AF115	350	BC154	220	BCY72	320	BF120	400	BU108	4000	2N3773	4000
AF116	350	BC157	220	BCY77	320	BF123	300	BU109	2000	2N3790	4000
AF117	350	BC158	220	BCY78	320	BF139	450	BU111	1800	2N3792	4000
AF118	550	BC159	220	BD	1300	BF152	300	BU112	2000	2N3855	1300
AF121	350	BC160	400	BD107	1300	BF154	300	BU113	2000	2N3866	3000
AF124	350	BC161	450	BD109	1400	BF155	500	BU115	2400	2N3925	5100
AF125	350	BC167	220	BD111	1150	BF156	500	BU120	2000	2N4001	500
AF126	350	BC168	220	BD112	1150	BF157	500	BU121	2800	2N4031	500
AF127	350	BC169	220	BD113	1150	BF158	320	BU122	1800	2N4033	600
AF134	300	BC171	220	BD115	700	BF159	320	BU124	2000	2N4134	450
AF135	300	BC172	220	BD116	1150	BF160	300	BU125	1500	2N4231	800
AF136	300	BC173	220	BD117	1150	BF161	400	BU126	2200	2N4241	700
AF137	300	BC177	300	BD118	1150	BF162	300	BU127	2200	2N4347	3000
AF138	300	BC178	300	BD124	1500	BF163	300	BU128	2200	2N4348	3200
AF139	500	BC179	300	BD131	1200	BF164	300	BU133	2200	2N4404	600
AF147	350	BC180	240	BD132	1200	BF166	500	BU134	2000	2N4427	1300
AF148	350	BC181	220	BD135	500	BR167	400	BU204	3500	2N4428	3800
AF149	350	BC182	220	BD136	500	BF169	400	BU205	3500	2N4429	8000
AF150	350	BC183	220	BD137	600	BF173	400	BU206	3500	2N4441	1200
AF164	350	BC184	220	BD138	600	BF174	500	BU207	3500	2N4443	1800
AF166	350	BC187	450	BD139	600	BF177	300	BU208	4000	2N4444	2200
AF169	350	BC201	700	BD140	600	BF178	450	BU209	4000	2N4904	1300
AF170	350	BC202	700	BD142	900	BF179	450	BU210	3000	2N4912	1000
AF171	350	BC203	700	BD149	600	BF180	500	BU211	3000	2N4924	1300
AF172	350	BC204	220	BD157	900	BF181	600	BU212	3000	2N5016	16000
AF178	500	BC205	220	BD158	900	BF182	700	BU310	2200	2N5131	330
AF181	650	BC206	220	BD159	900	BF184	400	BU311	2200	2N5132	330
AF185	700	BC207	220	BD160	2000	BF185	400	BU312	2000	2N5177	14000
AF186	700	BC208	220	BD162	650	BF186	400	BUY71	4000	2N5320	650
AF200	300	BC209	220	BD163	700	BF194	250	2N174	2200	2N5321	650
AF201	300	BC210	400	BD175	700	BF195	250	2N270	330	2N5322	650
AF202	300	BC211	400	BD176	700	BF196	250	2N301	800	2N5323	700
AF239	600	BC212	250	BD177	700	BF197	250	2N371	350	2N5589	13000
AF240	600	BC213	250	BD178	700	BF198	250	2N395	300	2N5590	13000
AF267	1200	BC214	250	BD179	700	BF199	250	2N398	330	2N5649	9000
AF279	1200	BC225	250	BD180	700	BF200	500	2N407	330	2N5703	16000
AF280	1200	BC231	350	BD215	1000	BF207	400	2N409	400	2N5764	15000
AF367	1200	BC232	350	BD216	1100	BF208	400	2N411	900	2N5855	350
AL100	1400	BC237	220	BD221	700	BF222	400	2N456	900	2N5856	350
AL102	1200	BC238	220	BD224	700	BF232	500	2N482	250	2N5857	350
AL103	1200	BC 239	220	BD232	700	BF233	300	2N483	230	2N5858	350
AL112	1000	BC250	220	BD233	700	BF234	300	2N526	300	2N6122	700
AL113	1000	BC251	220	BD234	700	BF235	300	2N554	800	MJ340	700
ASY26	400	BC258	220	BD235	700	BF236	300	2N696	400	MJE3030	2000
ASY27	450	BC259	250	BD236	700	BF237	300	2N697	400	MJE3055	1000
ASY28	450	BC267	250	BD237	700	BF238	300	2N699	500	MJE3771	2200
ASY29	450	BC268	250	BD238	700	BF241	300	2N706	350	MJE2955	1300
ASY37	400	BC269	250	BD239	800	BF242	300	2N707	450	TBA480	2400
ASY46	400	BC270	250	BD240	800	BF251	450	2N708	350	TBA970	2400
ASY48	500	BC286	450	BD241	800	BF254	300	2N709	700	TBA700	2500
ASY75	400	BC287	450	BD242	800	BF257	450	2N711	800	TBA750	3300
ASY77	500	BC288	600	BD249	3600	BF258	500	2N914	300	TBA1010	3000
ASY80	500	BC297	270	BD250	3600	BF259	500	2N918	400	TBA2020	5000
ASY81	500	BC300	440	BD273	800	BF261	500	2N929	350	TCA640	4000
ASZ15	1100	BC301	440	BD274	800	BF271	400	2N930	350	TCA650	4200
ASZ16	1100	BC302	440	BD281	700	BF272	500	2N1038	800	TCA660	4200
ASZ17	1100	BC303	440	BD282	700	BF273	350	2N1100	5000	TDA2660	4200
TSZ18	1000	BC304	440	BD301	900	BF274	350	2N1226	350	TDA2640	4200
AU106	2200	BC307	220	BD302	900	BF302	400	2N1304	400	TDA2620	4200
AU107	1500	BC308	220	BD303	900	BF303	400	2N1305	400	TDA2630	4200
AU108	1500	BC309	220	BD304	900	BF304	400	2N1307	450	TDA2631	4200
AU110	2000	BC315	280	BD375	700	BF305	500	2N1308	450	TDA1040	1800
AU111	2000	BC317	220	BD378	700	BF311	320	2N1338	1200	TDA1041	1800
AU112	2100	BC318	220	BD432	700	BF332	320	2N1565	400	TDA1045	1800
AU113	2000	BC319	220	BD433	800	BF333	320	2N1566	450	TDA 2020	4000
AU206	2200	BC320	220	BD434	800	BF344	400	2N1613	300	TIP3055	1000
AU210	2200	BC321	220	BD436	700	BF345	400	2N1711	400	TIP31	800
AU213	2200	BC322	220	BD437	600	BF394	350	2N1890	500	TIP32	800
AUY21	1600	BC327	350	BD438	700	BF395	350	2N1983	450	TIP32	1000
AUY22	1600	BC328	250	BD439	700	BF456	500	2N1986	450	TIP33	1000
AUY27	1000	BC337	250	BD461	700	BF457	500	2N1987	450	TIP34	1000
AUY34	1200	BC338	250	BD462	700	BF458	600	2N1987	450	TIP44	900
AUY37	1200	BC340	400	BD507	600	BF459	700	2N2048	500	TIP45	900
BC107	220	BC341	400	BD508	600	BFY46	500	2N2160	2000	TIP47	1200
BC108	220	BC347	250	BD515	600	BFY50	500	2N2188	500	TIP48	1600
BC109	220	BC348	250	BD516	600	BFY51	500	2N2218	500	40260	1000
BC113	220	BC349	250	BD575	900	BFY52	500	2N2219	500	40261	1000
BC114	220	BC360	400	BD576	900	BFY56	500	2N2222	400	40262	1000
BC115	240	BC 361	400	BD578	1000	BFY57	500	2N2284	380	40290	3000
BC116	240	BC384	300	BD579	1000	BFY64	500	2N2904	320	PT4544	14000
BC117	350	BC395	300	BD580	1000	BFY74	500	2N2905	360	PT5649	20000
BC118	220	BC396	300	BD586	1000	BF W16	2000	BFY90	1200	PTB710	21000
BC119	360	BC413	250	BD587	1000	BFX17	1200	2N2906			

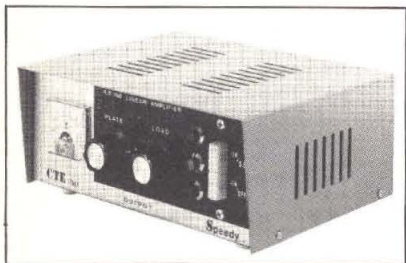

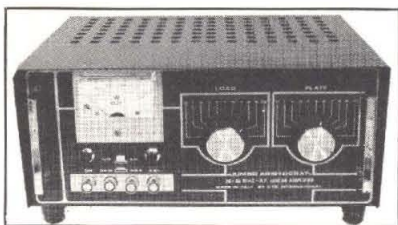
**AMPLIFICATORE LINEARE « CB »  
da stazione base**  
POTENZA: AM 70 W-SSB 140 W  
con accordatore di R.O.S. in ingresso  
MOD. « SPEEDY » RF 100




**AMPLIFICATORE LINEARE « CB »  
da mobile**  
POTENZA: AM 30 W-SSB 60 W  
ALIMENTAZIONE: 12 Volt  
MOD. « COLIBRI' 30 »

**AMPLIFICATORE LINEARE « CB »  
da mobile**

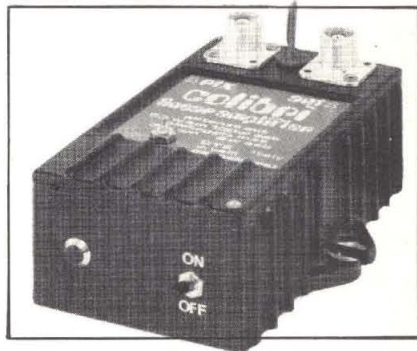POTENZA: AM 50 W-SSB 100 W  
ALIMENTAZIONE: 12 Volt  
MOD. « COLIBRI' 50 »



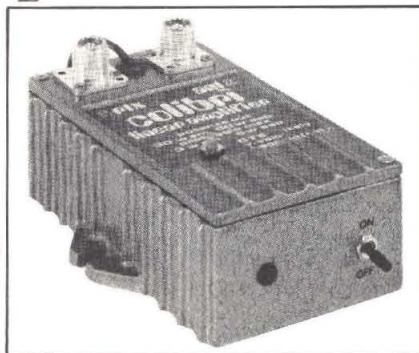**AMPLIFICATORE LINEARE « CB »  
da mobile**  
POTENZA: AM 12-18 W-SSB 25-30 W  
ALIMENTAZIONE: 12 Vcc  
MOD. « BABY »




**AMPLIFICATORE LINEARE « CB »  
con preamplificatore d'antenna  
da stazione base**  
POTENZA: AM 300 W-SSB 600 W  
MOD. « JUMBO ARISTOCRAT »



**C.T.E. INTERNATIONAL**

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) - ITALY

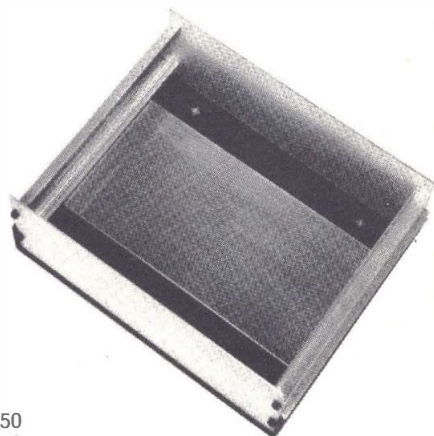**Finalmente possiamo essere fieri di costruire contenitori, fra i migliori esistenti tutt'oggi sul mercato europeo, possiamo perfettamente offrirli al miglior prezzo di qualsiasi altro.**



**Questo è l'ultimo nato dalle idee di PIERO PORRA**  
E' disponibile nelle seguenti misure:

Tipo 1: 200 x 80 x 200	Tipo 11: 350 x 80 x 250	Tipo 21: 400 x 130 x 350
» 2: 250 x 80 x 200	» 12: 250 x 100 x 200	» 22: 400 x 160 x 350
» 3: 300 x 80 x 200	» 13: 250 x 110 x 300	» 23: 400 x 200 x 350
» 4: 200 x 100 x 200	» 14: 300 x 110 x 300	» 24: 400 x 250 x 350
» 5: 255 x 105 x 200	» 15: 250 x 130 x 300	» 25: 450 x 300 x 350
» 6: 300 x 100 x 200	» 16: 350 x 130 x 300	» 26: 450 x 200 x 400
» 7: 350 x 100 x 200	» 17: 400 x 130 x 300	» 27: 450 x 400 x 450
» 8: 400 x 100 x 200	» 18: 200 x 200 x 300	» 28: 500 x 120 x 350
» 9: 200 x 80 x 250	» 19: 150 x 200 x 350	» 29: 500 x 150 x 350
» 10: 250 x 80 x 250	» 20: 400 x 100 x 350	» 30: 500 x 200 x 350

#### **Caratteristiche dei nuovissimi contenitori professionali:**

L'involucro esterno è diviso in 2 parti, una superiore ed una inferiore; complete entrambi di fori per la circolazione interna dell'aria. E' completo di 2 profilati di alluminio anodizzato (vedi figura) e studiato appositamente per dare al contenitore un aspetto altamente elegante e professionale; nonché una assoluta praticità e indipendenza dai 2 coperchi, superiore ed inferiore. Sono compresi 2 pannelli anodizzati dello spessore di 2 mm., a richiesta anodizzati nero opaco, ed una base di alluminio per il fissaggio di circuiti stampati. Il pannello posteriore è completo di un foro da 10 mm. con relativo passacavo. Completano il contenitore 8 viti a brugola filettate da 4 mm. nere, una chiave a brugola, 4 piedini di gomma, 1 alzo brunito per chi volesse porre il contenitore in posizione obliqua.

Tutti i contenitori sono firmati *Piero Porra ITALIA*.

**costruzioni  
elettroniche  
professionali**  
castelgomberto (vicenza)  
telefono 0445 / 90132

Richiedete al Vs. Fornitore la misura a Voi più adatta.

Contenitori verniciati con vernice gofrato RAL grigio antracite o nero, Lechler. Modelli sotto brevetto internazionale.

Progetti, design & realizzazione di **PIERO PORRA**.

#### **Elenco rivenditori:**

TORINO: TELSTAR  
IVREA: VERGANO  
MILANO: ACEI  
MILANO: AZ  
MILANO: RONDINELLI  
MILANO: ERMEI  
FORTE dei MARMI: PELLEGRINI  
GENOVA: ELETTRONICA LIGURE  
PADOVA: IDAC  
ANCONA: ELETTRONICA PROFF.  
COLFOSCO: BELLUNO  
CONEGLIANO: ELCO  
PESCARA: AZ  
BRESCIA: FOTOTECNICA  
COVATTI

VARESE: LAE  
LIVORNO: MAESTRI  
TERNI: SUPER ELETTRONICA  
FIRENZE: PASCAL TRIPODO  
RIMINI: BEZZI  
ORIANO: LORENZON  
PORDENONE: CORSALE  
TRIESTE: RADIO KALIKA  
THIENE: ELETTRONICA  
MONTECCHIO: BAKER  
ESCLUSIVISTA PER L'EUROPA  
DE MEC: ECA - MONACO DI  
BAVIERA (D)  
NAPOLI: ABBATE  
ROMA: TODARO & KOWALSKI  
ROVIGO: GA ELETTRONICA  
SAN REMO: VIA MARTIRI  
DELLA LIBERTA' 85

#### **Modalità di consegna:**

**Spedizioni in contrassegno ovunque, tranne nelle città ove operano i nostri rivenditori. Prezzi: i migliori che esistano sul mercato.**

**POSSIAMO COSTRUIRE QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE SU SPECIFICO PROGETTO, LA CONSEGNA VERRA' EFFETTUATA A DOMICILIO; PURCHE' LA QUANTITA' NON SIA MINIMA DI 100 PEZZI.**

Per il 15 aprile funzionerà a Vicenza un nostro nuovo negozio di elettronica, in viale San Lazzaro 1, un ambiente nuovo che vi libererà decisamente dal monopolio sui componenti elettronici finora esistente in città.



**KIT PER CASSA ACUSTICA  
MOD. ADS K1080**

**DATI TECNICI**

Tipo: sospensione pneumatica  
Altoparlanti: n. 1 Woofer  $\varnothing$  250 mm.  
n. 1 Squawker  $\varnothing$  130 mm.  
n. 1 Tweeter  $\varnothing$  25 mm. a cupola  
Frequenze di taglio: 500/4000  
Risposta in frequenza: 30-20KHz  
Impedenza: 8 ohm  
Potenza: 90W RMS  
Dimensioni consigliate: H 550, L. 300, P. 260  
Volume interno: 43 litri ~  
Lit. 88.000  
Contrassegno - spese a carico

I ns. prodotti sono reperibili presso i concessionari

**MA.G.E.L.**

e i negozi

**G.B.C.**  
italiana

**audio dynamic system**

via milanese 11  
20099 sesto s. giovanni  
tel. 2470.667 - 2488.983

**NIRO**



# Kits elettronici

# ultime novità

## Preamplificatore microfonico UK 277

Questo modulo permette di amplificare la modulazione normalmente emessa da un microfono in modo da aumentare considerevolmente il livello in uscita, ciò consente di potersi collegare ad un normale amplificatore di bassa frequenza.

Alimentazione:  $9 \div 20$  Vcc  
Assorbimento (12 V): 0,8 mA  
Sensibilità (90 mV): 3 mV  
Imped. d'ingresso:  $200 \div 20.000$   $\Omega$   
Impedenza d'uscita: 5 k $\Omega$

**L.3900**



## Decodificatore Stereo FM UK 253

Questo dispositivo è stato realizzato per coloro che vogliono costruirsi un ottimo ricevitore FM stereo. Può essere applicato a qualsiasi ricevitore FM mono purché la banda passante sia portata ad un valore minimo di +240 KHz a -3 dB.

Alimentazione:  $8 \div 14$  Vcc  
Impedenza d'ingresso: 50 k $\Omega$   
Impedenza d'uscita: 3,9 k $\Omega$   
Separazione stereo: 30 dB  
Distorsione: 0,3%  
Livello di commutazione (19 kHz): 20 mV max.

**L.8500**



## Filtro crossover 2 vie 20 W, UK 799

Per realizzare un diffusore acustico con ottima resa; occorre avere degli ottimi altoparlanti, un diffusore o box con determinata capacità volumetrica e un filtro crossover in grado di selezionare le diverse frequenze musicali in modo che ogni altoparlante riproduca quella quantità propria di frequenze.

Potenza: 20 W  
Impedenza: 8 $\Omega$   
Crossover: 2,5 KHz - 12 dB/oct

**L.6500**



## Microtrasmettitore FM UK 108

Questo apparecchio, dalle dimensioni molto ridotte, consente di ascoltare, con una normale radio FM, tutto quello che succede in una stanza o comunque in un luogo dove non si è presenti:

Portata massima: 300 metri  
Alimentazione: pila da 9 V  
Gamma di frequenza:  $88 \div 108$  MHz

**L.9900**




## Preamplificatore stereo R.I.A.A. UK 169

Questo dispositivo oltre a rendere possibile una elevata amplificazione dei segnali deboli, permette di ottenere una curva di equalizzazione secondo le norme R.I.A.A. per quanto concerne una testina magnetica di un giradischi.

Alimentazione:  $9 \div 20$  Vcc  
Assorbimento (12 Vcc): 1,2 mA  
Sensibilità (110 mV): 4 mV  
Impedenza ing. : 47 k $\Omega$   
Impedenza uscita: 6 k $\Omega$   
Diafonia: >60 dB  
Distorsione: >0,3%

**L.5800**

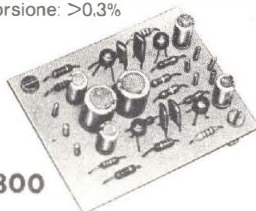


## Sintonizzatore stereo FM UK 542

Questo modulo consente di ricevere tutte le emittenti mono o stereo comprese nella gamma da 88 a 108 MHz. Realizzato con circuiti integrati e visualizzatori a LED. Regolazione del livello di uscita, dei canali destro e sinistro.

Gamma di frequenza:  $88 \div 108$  MHz  
Sensibilità (S/N - 30 dB): 1,5  $\mu$ V  
Livello d'uscita:  $0 \div 500$  mV  
Distorsione: <0,5%  
Separazione stereo (1 KHz): 30 dB  
Impedenza d'ingresso: 75  $\Omega$   
Impedenza d'uscita: 12 k $\Omega$   
Alimentazione: 115-220-250 Vca

**L.33000**

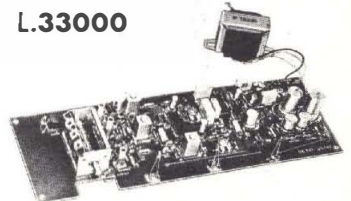

**ogni Kit contiene  
istruzioni dettagliate  
e disegni che ne  
facilitano il montaggio**

## IL LIBRO NUOVO PER CHI VUOLE INTRODURSI NEL MONDO DEI MICROELABORATORI



Introduzione ai  
microelaboratori  
di M. Molinari


Lo scopo di questo libro è di presentare le strutture fondamentali dei microelaboratori; le metodologie ed i supporti necessari allo sviluppo del progetto.

Il primo capitolo descrive l'ambiente tecnologico in cui sono nati i microelaboratori. La discussione parte sempre da problemi di progetto per descrivere prima la struttura del microelaboratore (cap. II-IV), ed allargarsi quindi ai problemi delle memorie (cap. V e VI) e dei circuiti di I/O (cap. VII). Il capitolo VIII riguarda i problemi dei supporti necessari allo sviluppo del progetto, ed il cap. IX è un riesame dei precedenti con una discussione completa di un progetto.

Copertina a 2 colori - pagg. 113 - formato 17x24 - figg. 71 - prezzo IVA compresa L. 8000.
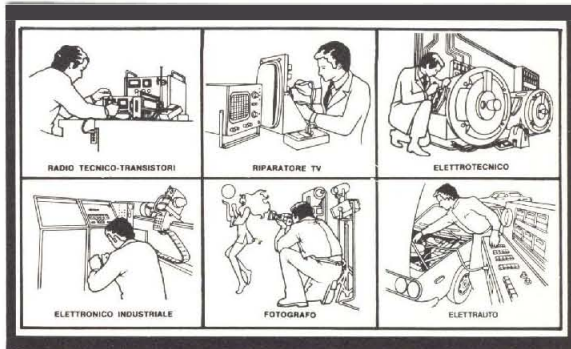
# COSA VORRESTE FARE NELLA VITA?

Quale professione vorreste esercitare nella vita? Certo una professione di sicuro successo ed avvenire, che vi possa garantire una retribuzione elevata. Una professione come queste:



Le professioni sopra illustrate sono tra le più affascinanti e meglio pagate: la Scuola Radio Elettra, la più grande Organizzazione di Studi per Corrispondenza, in Europa ve le insegna con i suoi

**CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA (con materiali)**  
RADIO STEREO A TRANSISTORI - TELEVISIONE BIANCO-NERO E COLORI - ELETTEOTECNICA - ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA - ELETTRAUTO.

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le lezioni, i materiali necessari alla creazione di un laboratorio di livello professionale. In più, al termine di alcuni corsi, potrete frequentare gratuitamente i laboratori della Scuola, a Torino, per un periodo di perfezionamento.

**CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**  
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI - DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIALE - IMPIEGATA D'AZIENDA - TECNICO D'OFFICINA - MOTORISTA AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE e i modernissimi corsi di LINGUE.

Imparerete in poco tempo, grazie anche alle attrezzature didattiche che completano i corsi, ed avrete ottime possibilità d'impiego e di guadagno.

**CORSO ORIENTATIVO PRATICO (con materiali)**  
SPERIMENTATORE ELETTRONICO  
particolarmente adatto per i giovani dai 12 ai 15 anni.

**CORSO NOVITÀ (con materiali)**  
ELETTRAUTO

Un corso nuovissimo dedicato allo studio delle parti elettriche dell'automobile e arricchito da strumenti professionali di alta precisione.

**IMPORTANTE:** al termine di ogni corso la Scuola Radio Elettra rilascia un attestato da cui risulta la vostra preparazione.

Scrivete il vostro nome cognome e indirizzo, e segnalateci il corso o i corsi che vi interessano.

Noi vi forniremo, gratuitamente e senza alcun impegno da parte vostra, una splendida e dettagliata documentazione a colori.

Scrivete a:

**Scuola Radio Elettra**  
Via Stellone 5/771  
10126 Torino

dolci ady

PRESA D'ATTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 1391

PERCORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO

**SCUOLA RADIO ELETTRA** Via Stellone 5/771 10126 TORINO  
INVIATEMI, GRATIS E SENZA IMPEGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

Di \_\_\_\_\_ (segnare qui il corso o i corsi che interessano)

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Cap. Post \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Motivo della richiesta: per hobby  per professione o avvenire

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (o incollato su cartolina postale)

EDITRICE IL ROSTO  
Via Montegeneroso, 6A - 20155 Milano

Vogliate spedirmi il volume «Introduzione ai microelaboratori» in contrassegno di L. 8000 al seguente indirizzo:

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

(da staccare e spedire in busta chiusa)

R.E.

## ALIMENTATORI STABILIZZATI

220 Vac 50 Hz  
**BRS-30:** tensione d'uscita: regolaz. continua  
 5 ÷ 15 Vcc, corrente 2,5 A protez. elettronica strumento a doppia lettura V-A L. 23.000  
**BRS-29:** come sopra ma senza strumento L. 15.000  
**BRS:** 28 come sopra tensione fissa 12,6 Vcc 2 A L. 12.000



## CARICA BATTERIE AUTOMATICO BRA-50

6-12V 3 A  
 Protezione elettronica  
 Led di cortocircuito  
 Led di fine carica L. 20.000

## COSTRUITEVI UN DISPLAY PANORAMIC



### ECCEZIONALE STRUMENTO (SURPLUS)

**MARCONI NAVY TUBO CV 1522** (Ø 38 mm. lung. 142 visualtà utile 1") correato di caratteristiche tecniche del tubo in contenitore alluminio comprende gruppo comando valvola alta tensione zoccolatura e supporto tubo potenz. a filo ceram. variabili, valvole in miniatura comm. ceramici ecc. a sole L. 29.000

## FONOVALIGIA portatile AC/DC

33/45 giri

L. 8.000  
 rete 220 - - pile 4,5 V



## TRASFORMATORI MONOFASI

35 W	V1 220-230-245	V2 8+8	L. 3.500
100 W	V1 220	V2 22KV AC e DC	L. 3.500
150 W	V1 200-220-245	V2 25 A3+	
		V2 110 A 0.7	L. 4.500
500 W	V1 UNIVERSALE	V2 37-40-43	L. 15.000
2000 W	AUTOSTRASFOR.	V 117-220	L. 20.000

## OFFERTA SCHEDE COMPUTER

3 schede mm. 350x250 1 scheda mm. 250x160 10 schede mm. 160x110 15 schede assortite con montato una grande quantità di transistor, cond. elettrici, cond. tantalio, circuiti integrati, trasformatori d'impulsi, resistenze, ecc. L. 10.000

## PACCO FILO COLLEGAMENTO

Kg. 1 spezconi Trecciola stagnata e isolata P.V.C. ÷ vetro silicene ÷ ecc. sez. 0,10÷5 mm. spezconi da 30 ÷ 70 cm. colori assortiti L. 1.800



## TELEPHONE DIALS

(New) L. 2.000

## CICALINO 48 Vcc

55 x 45 x 15 mm L. 1.000

## MOTORI MONOFASE A INDUZIONE SEMISTAGNI - REVERSIBILI

220 V 50 W	900 RPM	L. 6.000
220 V 1/16 HP	1400 RPM	L. 8.000
220 V 1/4 HP	1400 RPM	L. 14.000



## VENTOLA TANGENZIALE

Costruzione USA 35 W - mm. 250 x 100 L. 9.000  
**STRUMENTI: OFFERTA DEL MESE**  
 Ricondizionati - Esteticamente perfetti  
**MARCONI INSTRUMENTS**  
 mod. TF 1041 B Voltmetro a valv. AC-DC L. 200.000  
 mod. TF 1100 Millivolmetro sensit. a valv. L. 160.000  
 mod. TF 893 A Misuratore potenza uscita L. 160.000  
 mod. TF 1067 Frequenzimetro eterodine da 2-4 MHz.

Le frequenze più alte vengono campionate con le relative armoniche (Freq. camp. 10 Kc/s) \* 100 Kc/s L. 500.000  
 mod. 920 Generatore di R.F. da 50 Kc/s a 50 Mc/s L. 130.000

## WESTON

mod. 985 VHF Calibrator freq. variabile 4-110 MHz - Freq. fissa 1,5 MHz/4,5 MHz L. 130.000

## KLEIN e HUMMEL

mod. RV 12 Voltmetro Elettronico Vcc Vca 1,5-1500 V 10 Ω/10 M Ω batt. interna (manca la sonda) L. 70.000

## ROHDE & SCHWARZ

Type VDF BN 19451 FNr M 1218/11 - Doppio volmetro 10 Hz - 500 KHz 3 mV÷300 V - 10 commutazioni - 0 dB÷+50 dB 0 dB÷-50 dB L. 560.000

**COMMUTATORE** rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350

100 pezzi sconto 20%

**COMMUTATORE** rotativo 1 via 12 posiz. L. 1.800

15 A Ø 80 perno Ø 6

**NIXI GN9** Ø 18x37 (rossa) L. 1.900

**NIXI GN9A** Ø 18x37 (chiara) L. 1.800

**CONNETTORI SOURI AU-8607-62-14-201**

cont. 62 femm. L. 1.500

**RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY**

4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.500

**RELE' REED** miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800

2 cont. NC L. 2.500; INA+INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10%

- 100 p. sconto 20%.

## VENTOLE 6 ÷ 12 V c.c. (Auto)

Tipo 7 amper a 12 V

5 pale Ø 180 mm.

Prof. 130 mm.


Alta velocità L. 9.000

Tipo 4,5 Amper a 12 V

4 pale Ø 220 mm.

Prof. 130 mm.

Media velocità L. 9.500

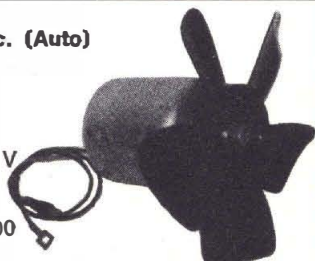

## VENTOLA PAST-MOTOREN

220 V 50 Hz 28 W

Ex computer Interamente in metallo

stator rotante cuscinetto reggispinta

autolubrificante mm 113 x 113 x 50

kg 0,9 - giri 2750 - m³/h 145 - Db (A) 54

L. 11.500



## OFFERTA SPECIALE (TEMPORANEA) PER I LETTORI DI RADIO ELETTRONICA

### GM1000 MOTOGENERATORE

220 Vac - 1200 VA  
 Pronti a magazzino  
 Motore « ASPERA »  
 4 tempi a benzina  
 1000 W a 220 Vac. (50 Hz)  
 e contemporaneamente  
 12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A  
 per carica batteria  
 dim. 490 x 290 x 420 mm  
 kg 28. Viene fornito con  
 garanzia e istruzioni per l'uso.

GM 1000 Watt L. 360.000+IVA

GM 1500 Watt L. 400.000+IVA

N.B. In caso di pagamento anticipato il trasporto è a nostro carico in più il prezzo non sarà gravato delle spese rimborso contrassegno.






Modalità: — Spedizioni non inferiori a L. 5.000  
— Pagamento contrassegno

— Spese trasporto (tariffe postali) e imballo  
a carico del destinatario.

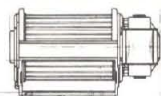
### VENTOLA TANGENZIALE

costruzione inglese  
220 V 15 W 170x110 mm. L. 5.000  
costruzione U.S.A.  
220 V 35 W 250x100 mm L. 9.000



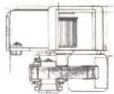
### PICCOLO VC55

Ventilatore centrifugo  
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W  
Port. m<sup>3</sup>/h 23 L. 6.200




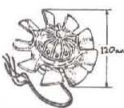**VENTOLA BLOWER**  
200-240 Vac 10 W  
PRECISIONE GERMANICA  
motor reversibile  
diametro 120 mm  
fissaggio sul retro con viti 4 MA L. 12.500



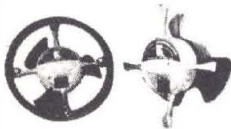
### VENTOLA ROTRON SKIPPER

Leggera e silenziosa V220-W12  
2 possibilità di applicazione  
diametro pale mm 110  
profondità mm 45  
peso kg. 0,3  
Disponiamo di quantità L. 9.000


 
### CONTATTI REED IN AMPOLLA

Lunghezza mm 21 - Ø 2,5 . . . . L. 400 10 pezzi L. 3.500  
**MAGNETE PER DETTI**  
Lunghezza mm 9x2,5 . . . . . L. 200 10 pezzi L. 1.500  
**SCONTI PER QUANTITA'**



**ACCENSIONE ELETTRONICA a scarica capacitiva 6÷12-18 V**  
**NEW SPECIAL** per auto con sistema che permette in caso di guasto il passaggio automatico da elettronica a normale L. 14.000



**ELETT. 132/5** per auto normali auto e moto a 2 splinterogeni, 2 bobine (Ferrari, Honda, Guzzi, Laverda ecc.) L. 16.000  
**ELETT. 132 SPECIAL/4** per auto normali e moto a 3 splinterogeni, 3 bobine (Kawasaki, Suzuki, ecc.) con sistema di passaggio autom. da elettronica a normale In caso di guasto. L. 18.000

**VENDITA PER CORRISPONDENZA  
NON DISPONIAMO DI CATALOGO**

## NUOVO STOCK (Prezzo eccezionale)

**DAGLI U.S.A. EVEREADY  
ACCUMULATORE RICARICABILE  
ALKALINE ERMETICA  
6 V 5 Ah/10 h.**

Contenitore ermetico In acciaio  
verniciato mm 70x70x136 kg 1  
Caricatore 120 Vac 60 Hz - /  
110 Vac 50 H

Ogni batteria è corredata di caricatore L. 12.000

### Possibilità d'impiego

Apparecchi radio e TV portatili, rice-trasmittitori, strumenti di misura, flash. Impianti di illuminazione e di emergenza. Impianti di segnalazione, lampade portatili, utensili elettrici, giocattoli, allarmi, ecc. Oltre al già conosciuti vantaggi



degli accumulatori alcalini come resistenza meccanica, cassa autoscari e lunga durata di vita. L'accumulatore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione.

### MATERIALE SURPLUS

20 Schede Remington 150x75 trans. Silicio ecc.	L. 3.000
20 Schede Siemens 160x110 trans. Silicio ecc.	L. 3.500
10 Schede Univac 150x150 trans. Silicio Integ. Tant. ecc.	L. 3.000
20 Schede Honeywell 130x65 trans. Silicio resisten. diodi ecc.	L. 3.000
5 Schede Olivetti 150x250±(250 Integrati)	L. 5.000
3 Schede Olivetti 350x250±(60 trans.+500 comp.	L. 5.000
5 Schede con Integ. e Transistor Potenza ecc.	L. 5.000
Contaimpulsivi 100 Vcc con azzeratore	L. 2.500
Contaimpulsivi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore	L. 2.500
10 MICRO SWITCH 3-4 tipi	L. 4.000
Diodi 10 A 250 V	L. 150
Diodi 40 A 250 V	L. 400
Diodi 100 A 600 V	L. 3.000
Diodi 200 A 600 V GE	L. 4.500
Diodi 275 A 600 V lavoro	L. 6.000
Raffreddatore per detto	L. 1.000
Diodi 275 A 1000 V lavoro	L. 8.000
Raffreddatore per detto	L. 1.000
SCR 300 A 800 V 222S13 West con raff. incorporato 130x105x50	L. 25.000
Lampadina Incand. Ø 5x10 mm 9-12 V	L. 50
Pacco 5 Kg. materiale elettrico Interr. camp. cand. schede switch elettromagneti comm. ecc.	L. 4.500

### OFFERTE SPECIALI

500 Resist. assort. 1/4 10%-20%	L. 4.000
500 Resist. assort. 1/4 5%	L. 5.500
100 Cond. elettr. 1÷4000 assor.	L. 5.000
100 Policarb. Mylard assort. da 100÷600 V	L. 2.800
200 Cond. Ceramici assort.	L. 4.000
100 Cond. Polistirolo assort.	L. 2.500
20 Manopole foro Ø 6 3÷4 tipi	L. 1.500
10 Potenzimetri grafite assort.	L. 1.500
30 Trimmer grafite assort.	L. 1.500

### Pacco extra speciale (500 compon.)

50 Cond. elettr. 1÷4.000 µF	
100 Cond. policar. Mylard 100÷600 V	
50 Cond. Mica argent. 0.3%	
300 Resist. 1/4÷1/2 W	
5 Cond. a vitone 1.000 µF	
Il tutto a L. 10.000	


**Filo rame smaltato tipo S. classe E (120°). In rocchetti 100-2500 g. a seconda del tipo**

Ø mm	L. al kg	Ø mm	L. al kg
Rocchetti da 200-500 g		Rocchetti da 700-3000 g	
0,05	14.000	0,17	4.400
0,06	10.500	0,18	4.400
0,07	8.500	0,19	4.300
		0,20	4.250
		0,21	4.200
Ø mm	L. al kg	0,22	4.150
Rocchetti da 300-1200 g		0,23	4.000
0,08	7.000	0,25	4.000
0,09	6.400	0,28	3.800
0,10	5.500	0,29	3.750
0,11	5.500	0,30	3.700
0,12	5.000	0,35	3.500
0,13	5.000	0,40	3.600
0,14	4.900	0,50	3.450
0,15	4.800	0,55	3.400
0,16	4.500	1,30 Rocchetti 15/16 Kg.	L. 2.800
		Filo stagnato isol. doppia seta 1 x 0,15	L. 2.000
		Filo LITZ IN SETA rocchetti da 20 m, 9 x 0,05 - 20 x 0,07 - 15 x 0,05	L. 2.000
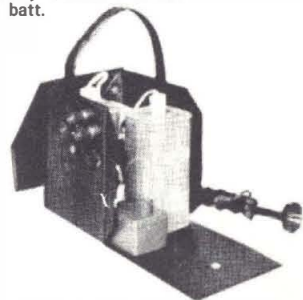
### ASTUCCIO PORTABILE 12 Vcc 5 Ah/10 h

L'astuccio comprende 2 caricatori - 2 batterie - 1 cordone alimentazione - 3 morsetti serrafilo schema elettrico per poter realizzare:

Alimentazione rete 110 Vac/220 Vac da batt. (parall.) 6 Vcc 10 Ah/10h da batt. (serie) +6 Vcc -6 Vcc 5 Ah/10h (zero cent.) da batt. (serie) 12 Vcc 5 Ah/10h



**IL TUTTO  
A L. 25.000**

nome \_\_\_\_\_  
 cognome \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
 cap \_\_\_\_\_  
 E  
 Inviare il CATALOGO 1977 a tale scopo unico L. 500 in francobolli

# 15+15= 76.000



# prova!

Prova e scoprirai che con i nostri «premontati» si può realizzare, con enorme soddisfazione personale, un'amplificatore HI-FI 15 + 15 Watt, con sole 76.000 Lire circa. Questo infatti è il prezzo base di tutti i componenti, al quale andranno aggiunte solo poche migliaia di lire per cavi e minuterie varie, (denaro che potrai risparmiare nel caso che questo materiale sia già in tuo possesso) e L. 1.500 di spese postali per l'invio a domicilio in contrassegno.

**2 MARK 30** L. 11.000 cad.

Alimentazione: da 15 V min. a 32 Vcc. max.  
 Potenza d'uscita: 16 W eff. su 4 ohm (RMS).  
 Impedenza d'uscita: 4 ÷ 16 ohm.  
 Sensibilità d'ingresso: 0,1 ÷ 0,5 V pp (tarata per 0,5 V).  
 Risposta in frequenza: 15 ÷ 50000 ± 1,5 dB.  
 Distorsione: minore 0,15% a 15 W 1 KHz.  
 Impiega 1 circuito integrato, 7 semiconduttori, 1 NTC.  
 Dimensioni: 91 x 86 x 23 mm.

**1 AMPLIBOX 1** L. 11.000

Elegante contenitore per apparecchiature HI-FI. E' formato da 2 laterali in legno impiallacciato noce. Copertura superiore in lamiera verniciata a fuoco, nero opaco. Copertura inferiore in lamiera forata nero opaco.  
 Dimensioni esterne: larghezza mm. 390 - profondità mm. 270 - altezza mm. 105.  
 Dimensioni interne: larghezza mm. 320 - profondità mm. 250 - altezza mm. 100.  
 Dimensioni utili pannelli: 105 x 355.

**1 PE 7** L. 24.500

Sensibilità:  
 2,5 mV rivelatore magnetico.  
 25 mV rivelatore piezoelettrico.  
 60 mV ausiliario lineare usi generali.  
 Uscita: 300 mV con bilanciamento a metà su 10 Kohm min.  
 Rapporto segnale disturbo migliore 65 dB.  
 Diafonia: a 1000 Hz, maggiore 40 dB.  
 Bilanciamento: campo di regolazione 13 dB.  
 Escursione dei toni a 1000 Hz.  
 Bassi: esaltazione 14 dB, attenuazione 17 dB a 20 Hz.  
 Acuti: esaltazione 16 dB, attenuazione 15 dB a 20.000 Hz.  
 Banda passante: 15 ÷ 50000 Hz ± 1 dB.  
 Distorsione: minore 0,1%.  
 Alimentazione minima: 25 V.c.c.  
 Consumo: 6 ÷ 10 mA.  
 Dimensioni: 245 x 90 x 40 mm.

**1 PANNELLO PE 7 C** L. 1.900

**1 TRASFORMATORE 670/B** L. 11.500

**1 PANNELLO POSTERIORE** L. 1.900

**1 PONTE E ELETTROLITICO PER ALIMENTATORE** L. 3.000


Richiedi tutto l'occorrente (specificando se con minuterie o senza) alla

**GIANNI VECCHIETTI**  
 Casella Postale 3136  
 40100 BOLOGNA

oppure ai nostri distributori autorizzati presenti in tutta Italia.

16122 Genova - De Bernardi - Via Tollot 7 - Tel. 010/587416 - 16129 Genova - E.L.I. - Via A. Odero 30 - Tel. 010/565425 - 10128 Torino - Allegrò Francesco - C.so Re Umberto 31 - Tel. 011/510442 - 20129 Milano - Marucci S.p.A. - Via Bronzetti 37 - Tel. 02/5461443 - 39100 Bolzano - Electronia S.p.A. - Via Portici 1 - Tel. 0471/26631 - 32042 Cortina (BL) - Maks Equipments - Via C. Battisti 34 - Tel. 0436/3313 - 34170 Gorizia - B. e S. - Eleltr. Professionale - V.le XX Settembre 37 - Tel. 0461/32193 - 37847 Verona - Eleltr. 2001 Palesa - C.so Venezia 85 - Tel. 045/610213 - 35100 Padova - Ballarin Giulio - Via Jappelli 9 - Tel. 049/654500 - 34125 Trieste - Radio Trieste - V.le XX Settembre 15 - Tel. 040/795250 - 30125 Venezia - Mainardi Bruno - Campo d. Frari 3014 - Tel. 041/22238 - 30030 Oriago (VE) - Eleltr. Lorenzon - Via Venezia 115 - Tel. 041/429429 - 43100 Parma - Hobby Center - Via Torelli 1 - Tel. 0521/66933 - 41100 Modena - Eleltr. Componenti - Via S. Marino 39 - Tel. 059/232519 - 47100 Forlì - Radioforniture Remagnola - Via F. Orsini 41-43 - Tel. 0543/33211 - 58123 Firenze - Paolo Il Ferrero - Via Il Prato 40/3 - Tel. 055/294974 - 00127 Roma - Committeri e Allie - Via G. da Castelbolognese 37 - Tel. 06/5813611 - 60100 Ancona - DeDo Electronic - Via G. Bruno 45 - Tel. 071/85813 - 85100 Pescara - De-Do Electronic - Via N. Fabrizi 71 - Tel. 085/37195 - 64018 Tortoreto (TE) - De-Do Electronic - Via Trieste 88 - Tel. 0861/79134 - 70121 Bari - Benivoglio Filippo - Via Carulli 60 - Tel. 080/339875 - 74100 Taranto - RA.TV.EL. - Via Dante 241/243 - Tel. 099/621551 - 98100 Messina - Edison Radio Caruso - Via Garibaldi 80 - Tel. 090/773816 - 98071 Capo D'Orlando (ME) - Papiro Roberto - Via 27 Settembre 27 - Tel. 0941/91727 - 95128 Catania - Renzi Antonio - Via Papale 51 - Tel. 095/447377.
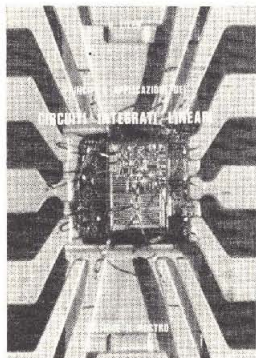
# DUE LIBRI ECCEZIONALI SUI CIRCUITI INTEGRATI




Copertina telata lino a 4 colori - Pagg. 436 - Figg. 481 - Tabelle 46 - Formato 17x24 - Prezzo L. 15.000 (Compreso IVA).

## PRINCIPI E APPLICAZIONI DEI CIRCUITI INTEGRATI LINEARI

di H. Lilen
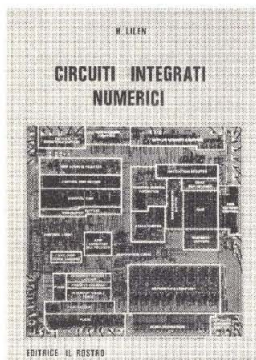
### Contenuto:

Panorama della micro-elettronica; Tecnologia; L'evoluzione degli schemi con integrazione; I circuiti differenziali; L'amplificatore operazionale; Analisi di alcuni schemi di amplificatori operazionali; Compensazione in frequenza; Gli amplificatori a banda larga e a banda stretta; I comparatori; Alcune regole per l'impiego dei circuiti integrati lineari; Misure sui circuiti integrati lineari; Il rumore; I circuiti integrati a MOS; I circuiti integrati a film sottile; Schemi fondamentali; Circuiti con diversi trasduttori; Funzioni elettroniche semplici; Circuiti classici per comparatori; Schemi diversi; Alimentatori stabilizzati; Telecomunicazioni e applicazioni ai beni di consumo.



Copertina telata lino a colori - Pagg. 456 - Figg. 478 - Tabelle 45 - Formato 17x24 - Prezzo L. 18.000 (Compreso IVA).

## CIRCUITI INTEGRATI NUMERICI

di H. Lilen

### Contenuto:

I circuiti integrati e i loro parametri; Le porte logiche; Flip-Flop; Le porte DCTL, RTL e RCTL; La famiglia DTL; Le famiglie TTL (dalla TTL convenzionale alla Schottky); Le famiglie ECL; Dall'isolamento dielettrico ai substrati isolanti (SOS); Circuiti integrati MOS monocanali (PMOS e NMOS); I MOS complementari o CMOS; Circuiti J-FET e FET Schottky; La logica bipolare a iniezione ( $I^2L$ ); La logica a isolamento per diffusione di collettore (CDI); I dispositivi a trasferimento di carica (CTD): CCD, BBD e SCT; Metodi avanzati di produzione - Beam Lead e Flip-Chip; Applicazioni ai circuiti combinatori; Circuiti sequenziali: i contatori; I registri a scala statici e dinamici - Funzioni MOS dinamiche; Le memorie RAM; Memorie per sola lettura o per lettura maggioritaria: ROM, PROM, REPROM, CROMM, RMM e loro applicazioni; Altri tipi di memorie: associative, silo, a nuclei magnetici e CCD; Funzioni e applicazioni particolari dei circuiti integrati.

### EDITRICE IL ROSTRO

Via Montegeneroso, 6/A - 20155 MILANO

#### Desidero ricevere:

« Principi e applicazioni dei circuiti integrati lineari » in contrassegno di L. 15.000.

« Circuiti integrati numerici » in contrassegno di L. 18.000.

Nome e Cognome .....

Via .....

C.A.P. .... Città .....

Re



# HOBBY ELETTRONICA

via G. Ferrari, 7

20123 MILANO

Tel. 02/8321817

(ingresso da via Alessi, 6)

**Allimentatore per radio, mangianastri, registratori** etc. entrata 220 V - uscita 6-7,5-9-12 Vcc - 0,4 A - Attacchi a richiesta secondo marche L. 4.500+s.s.  
**Come sopra**, con uscita 3-4,5-6-7,5-9 Vcc. - 0,4 A L. 4.500+s.s.  
**Riduttore di tensione per auto** da 12 V a 6-7,5-9 V stabilizzata - 0,5 A L. 4.500+s.s.  
**V.F.O. per CB sintesi** 37.600 Mhz. Permette di sintonizzare dal canale 2 al canale 48/50 della gamma CB, compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti a richiesta. L. 28.000+s.s.  
**Equalizzatore preamplificatore stereo** per ingressi magnetici senza comandi curva equalizzaz. RIAA  $\pm$ 1 dB - bilanciamento canali 2 dB - rapporto S/N migliore di 80 dB - sensibilità 2/3 mV - alimentazione 18-30 V oppure 12 V dopo la resistenza da 3.300 Ohm - dimensioni mm. 85 x 50. L. 5.800+s.s.  
**Controllo toni** mono esaltazione e attenuazione 20 dB da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente articolo si può ottenere un ottimo preamplificatore stereo a comandi totalmente separati. L. 5.800+s.s.  
**Modulo per amplificatore** 7 Watt con TBA 810 alimentazione 16 V L. 4.800+s.s.  
**Amplificatore finale** 50 Watt RMS segnale ingresso 250 mV alimentazione 50 V. L. 19.500+s.s.

**VU Meter** doppia sensibilità 100 microAmpere per apparecchi stereo dimensioni luce mm. 45 x 37, esterne mm. 80 x 40 L. 4.500+s.s.  
**VU Meter** monoaurale per impianti di amplificazione sensibilità 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 esterne mm. 52 x 45 L. 3.000+s.s.  
**Kit per circuiti stampati** completo di piastre, inchiostro, acido e vaschetta antiacido cm. 180 x 230 L. 3.000+s.s.  
**Come sopra**, con vaschetta antiacido cm. 250 x 300 L. 3.500+s.s.  
**Pennarello** per tracciare circuiti stampati L. 3.000+s.s.  
**Vetronite** misure a richiesta L. 5 al cm<sup>2</sup>  
**Bachelite** ramata misure a richiesta L. 3 al cm<sup>2</sup>  
**Confezione materiale surplus** Kg. 2 L. 3.000+s.s.  
**Inchiostro antiacido** di tipo autosaldante diluibile con alcool denaturato  
     flacone 10 c.c. L. 700+s.s.  
     flacone 50 c.c. L. 1.200+s.s.  
     L. 500+s.s.

**Cloruro ferrico** da diluire con 1 litro d'acqua

Disponiamo di un vasto assortimento di transistor, circuiti integrati, SCR, Triac e ogni altro tipo di semiconduttori. Troverete inoltre accessori per l'elettronica di ogni tipo, come: spinotti, impedenze, zoccoli, dissipatori, trasformatori, relé, contatti magnetici, vibratori, sirene e accessori per antifurto, ecc.

INTERPELLATECI !!!

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

*Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo di L. 3.000 (tremila), che può essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli. Si prega scrivere l'indirizzo in stampatello, compreso CAP.*

## CESARE FRANCHI

componenti  
elettronici  
per RADIO TV

via Padova 72  
20131 MILANO  
tel. 28.94.967

# distribuiamo prodotti per l'elettronica delle seguenti ditte:

MULLARD - contenitori GANZERLI sistema Gi - spray speciali per l'elettronica della ditta KF francese - zoccoli per integrati - strumenti da misura delle ditte LAEL - 10HM - cavità per allarme CL 8960 della ditta MULLARD - transistor - integrati logici e lineari - diodi - led - dissipatori - casse acustiche - resistenze - condensatori - trapanini e punte per circuiti stampati - kit per la realizzazione di circuiti stampati **transistor e integrati MOTOROLA**

# INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

**INTERESSANTE E DIVERTENTE SCATOLA DI MONTAGGIO!!!**

## KIT N. 47 Micro trasmettitore F.M. 1 Watt


Questa scatola di montaggio progettata dalla WILBIKIT, è una minuscola trasmittente con un ottimo rendimento.

La sua gamma di trasmissione è compresa tra gli 88 e i 108 MHz, le sue emissioni quindi sono udibili in un comune ricevitore radio.

Il suo uso è illimitato: può servire come antifurto potendo da casa vostra tenere sotto controllo il vostro negozio, come scherzo per degli amici che resteranno strabiliati nell'udire la vostra voce nella radio, oppure per controllare dalla stanza abituale da voi frequentata il regolare gioco dei vostri ragazzi, che sono nella stanza opposta alla vostra.

Può inoltre essere usato assieme ad un captatore telefonico per realizzare un ottimo amplificatore telefonico senza fili.

**L. 6.500**

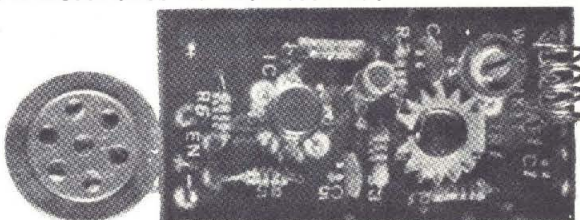

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	— 88-108 MHz
Potenza max.	— 1 WATT
Tensione di alimentazione	— 9-35 Vcc
Max assorbimento per 0,5 W	— 200 mA

Kit N. 1 - Amplificatore 1,5 W	<b>L. 4.500</b>
Kit N. 2 - Amplificatore, 6 W R.M.S.	<b>L. 7.500</b>
Kit N. 3 - Amplificatore 10 W R.M.S.	<b>L. 9.500</b>
Kit N. 4 - Amplificatore 15 W R.M.S.	<b>L. 14.500</b>
Kit N. 5 - Amplificatore 30 W R.M.S.	<b>L. 16.500</b>
Kit N. 6 - Amplificatore 50 W R.M.S.	<b>L. 18.500</b>
Kit N. 7 - Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza	<b>L. 7.500</b>
Kit N. 8 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc	<b>L. 3.950</b>
Kit N. 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc	<b>L. 3.950</b>
Kit N. 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc	<b>L. 3.950</b>
Kit N. 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc	<b>L. 3.950</b>
Kit N. 12 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc	<b>L. 3.950</b>
Kit N. 13 - Alimentatore stabilizzato 2A 6 Vcc	<b>L. 7.800</b>
Kit N. 14 - Alimentatore stabilizzato 2A 7,5 Vcc	<b>L. 7.800</b>
Kit N. 15 - Alimentatore stabilizzato 2A 9 Vcc	<b>L. 7.800</b>
Kit N. 16 - Alimentatore stabilizzato 2A 12 Vcc	<b>L. 7.800</b>
Kit N. 17 - Alimentatore stabilizzato 2A 15 Vcc	<b>L. 7.800</b>
Kit N. 18 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 6 Vcc	<b>L. 2.950</b>
Kit N. 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 7,5 Vcc	<b>L. 2.950</b>
Kit N. 20 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 9 Vcc	<b>L. 2.950</b>
Kit N. 21 - Luci a frequenza variabile 2.000 W	<b>L. 12.000</b>
Kit N. 22 - Luci psichedeliche 2000 W canali medi	<b>L. 6.950</b>
Kit N. 23 - Luci psichedeliche 2000 W canali bassi	<b>L. 7.450</b>
Kit N. 24 - Luci psichedeliche 2000 W canali alti	<b>L. 6.950</b>
Kit N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W	<b>L. 4.950</b>
Kit N. 26 - Carica batteria automatico regolabile da 0,5A a 5A	<b>L. 16.500</b>
Kit N. 27 - Antifurto superautomatico professionale per casa	<b>L. 28.000</b>

## NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI

kit N. 52 Carica batteria al Nichel cadmio	<b>L. 15.500</b>
kit N. 53 Aliment. stab. per circ. digitali con generatore a livello logico di impulsi a 10Hz-1Hz.	<b>L. 14.500</b>
kit N. 54 Contatore digitale per 10	<b>L. 9.750</b>
kit N. 55 Contatore digitale per 6	<b>L. 9.750</b>
kit N. 56 Contatore digitale per 2	<b>L. 9.750</b>
kit N. 57 Contatore digitale per 10 programmabile	<b>L. 14.500</b>
kit N. 58 Contatore digitale per 6 programmabile	<b>L. 14.500</b>
kit N. 59 Contatore digitale per 2 programmabile	<b>L. 14.500</b>
kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria	<b>L. 13.500</b>
kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria	<b>L. 13.500</b>
kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria	<b>L. 13.500</b>
kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memorie program.	<b>L. 18.500</b>
kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria program.	<b>L. 18.500</b>
kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria program.	<b>L. 18.500</b>
kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante	<b>L. 7.500</b>

Kit N. 28 - Antifurto automatico per automobile	<b>L. 19.500</b>
Kit N. 29 - Variatore di tensione alternata 8000 W	<b>L. 12.500</b>
Kit N. 30 - Variatore di tensione alternata 20.000 W	<b>L. 18.500</b>
Kit N. 31 - Luci psichedeliche canale medi 8000 W	<b>L. 14.500</b>
Kit N. 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W	<b>L. 14.900</b>
Kit N. 33 - Luci psichedeliche canale bassi 8000 W	<b>L. 14.500</b>
Kit N. 34 - Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per Kit N. 4	<b>L. 5.500</b>
Kit N. 35 - Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per Kit N. 5	<b>L. 5.500</b>
Kit N. 36 - Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per Kit N. 6	<b>L. 5.500</b>
Kit N. 37 - Preamplificatore Hi-Fi bassa impedenza	<b>L. 7.500</b>
Kit N. 38 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con protezione S.C.R. 3A	<b>L. 12.500</b>
Kit N. 39 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con protezione S.C.R. 5A	<b>L. 15.500</b>
Kit N. 40 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con protezione S.C.R. 8A	<b>L. 18.500</b>
Kit N. 41 - Temporizzatore da 0 a 60 secondi	<b>L. 8.500</b>
Kit N. 42 - Termostato di precisione al 1/10 di grado	<b>L. 14.500</b>
Kit N. 43 - Variatore crepuscolare in alternata con fotocellula 2000 W	<b>L. 5.950</b>
Kit N. 44 - Variatore crepuscolare in alternata con fotocellula 8000 W	<b>L. 12.500</b>
Kit N. 45 - Luci a frequenza variabile. 8.000 W	<b>L. 17.500</b>
Kit N. 46 - Temporizzatore profess. da 0-45 secondi, 0-3 minuti, 0-30 minuti	<b>L. 18.500</b>
Kit N. 47 - Micro trasmettitore FM 1 W	<b>L. 6.500</b>
Kit N. 48 - Preamplificatore stereo per bassa o alta impedenza	<b>L. 19.500</b>
Kit N. 49 - Amplificatore 5 transistor 4 W	<b>L. 6.500</b>
Kit N. 50 - Amplificatore stereo 4+4 W	<b>L. 12.500</b>
Kit N. 51 - Preamplificatore per luci psichedeliche	<b>L. 7.500</b>

kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con fotocellula	<b>L. 7.500</b>
kit N. 68 Logica timer digitale con rele 10A.	<b>L. 18.500</b>
kit N. 69 Logica cronometro digitale	<b>L. 16.500</b>
kit N. 70 Logica di programmazione per conta pezzi digitale a pulsante	<b>L. 26.000</b>
kit N. 71 Logica di programmazione per conta pezzi digitale con fotocellula.	<b>L. 26.000</b>
kit N. 72 Frequenzimetro digitale	<b>L. 75.000</b>
kit N. 73 Luci stroboscopiche	<b>L. 29.500</b>

## NOVITA'

Kit N. 74 Compressore dinamico	<b>L. 11.800</b>
Kit N. 75 Luci psichedeliche in c.c. canali medi	<b>L. 6.950</b>
Kit N. 76 Luci psichedeliche in c.c. canali bassi	<b>L. 6.950</b>
Kit N. 77 Luci psichedeliche in c.c. canali alti	<b>L. 6.950</b>
Kit N. 78 Temporizzatore per tergitristallo	<b>L. 8.500</b>
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz.	<b>L. 13.500</b>
Kit N. 80 Segreteria telefonica	<b>L. 33.000</b>
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc	<b>L. 33.500</b>

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeri precedenti di questa Rivista.

**I PREZZI SONO COMPRESIVI DI I.V.A.**

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 450 lire in francobolli.

**PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO**

# ...COMPONENTI ELETTRONICI



- TIPO  
AC179K  
AC180  
AC180K  
AC181  
AC181K  
AC183  
AC184K  
AC185K  
AC184  
AC187  
AC188  
AC188  
AC187K  
AC188K  
AC190  
AC191  
AC192  
AC193  
AC19  
AC1  
AD  
AD139  
AD142  
AD143
- 330
  - 250
  - 330
  - 330
  - 220
  - 330
  - 330
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 330
  - 330
  - 330
  - 1000
  - 1000
  - 800
  - 800
  - 800
  - 800
  - 800
  - 800
  - 400
  - 400
  - 450

- SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413  
SN7413

- AC127  
AC128  
AC128K  
AC132  
AC135  
AC135  
AC138  
AC138K  
AC138
- 250
  - 330
  - 250
  - 330
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 250
  - 330
  - 50


# APL

COMPONENTI ELETTRONICI

Agenzia: E.S.T.A.  
37100 VERONA - VIA TOMBETTA 35/a - TELEFONO 582633

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTR

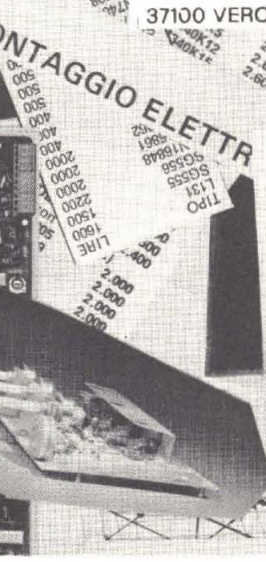ANTENNE PER RADIOAMATORI A MULTIPILA PER STAZIONI FISSE



A FEDELTA'

SENZAZIONALE OFFERTA : RADIOMICROFONO FM 96-104 MHz £. 7000-



...RICETRASMITTENTI

SPEDIZIONE CATALOGO CON COMPONENTI OMAGGIO PAGERETE ALLA CONSEGNA £.1000 PIU'SPESE POSTALI

- TIPO  
BD701  
BD702  
BD703  
BD704

- TIPO  
MJ255  
MJ255K  
MJ3000  
MJ3001



# BREM

PARMA - TEL. 0521/72209

MOD. BRP 3000  
LUCI PSICHEDELICHE  
STROBOSCOPIE  
3000 W. MUSICALI

MOD. BRS-28  
ALIM. STABIL.  
12,6 V 2 A

MOD. BRL-50  
AMPL. LINEARE  
27 W/Hz/30 W AM  
60 W SSB

MOD. BRS-30  
ALIM. STABIL.  
5-15 V 2,5 A

MOD. BRS-31  
ALIM. STABIL.  
CON OROLOGIO  
DIGITALE  
5-15 V 2,5 A

MOD. BRA-50  
CARICA BATT. AUTOM.  
ELETTR. 6-12 V 3 A

CONTENITORE  
IN ALLUMINIO  
170 x 85 x 135

MOD. BRG-22  
ROSOMETRO  
WATTMETRO

MOD. BR12  
OROLOGIO DIGITALE  
PER AUTO A QUARZO  
12 VOLT

BIELLA GBR  
BOLOGNA FANTINI  
BRESCIA CORTEM  
CASTELVETRO (TP) MAEL  
CATANZARO/LIDO LA NUOVA ELETTRONICA  
CERIGNOLA TELCO  
CREMONA TELCO  
CUNEEO ELETTRONICA DR. BENSO  
FIRENZE PAOLETTI  
GENOVA CARDELLA ELETTRONICA  
IMOLA CEI  
MILANO A.C.E.I.  
MILANO ELETTRONICA CEA


MILANO ELETTRONICA CORNO  
MILANO L.E.M.  
MODENA ELETTRONICA BIANCHINI  
NOVARA AUTO HOBBY  
NOVARA BERGAMINI I  
PARMA HOBBY CENTER  
PARMA ZODIAC  
REGGIO E. FERRETTI  
ROMA AQUILI ELETTRONICA  
ROMA DE RICA ELETTRONICA  
ROMA G.B. ELETTRONICA

ROMA LYSTON  
ROMA TODARO & KOWALSKI  
SAMPIERDARENA (GE) ELETTRONICA VART  
SARZANO RELAIS  
SARZANO ELETTRONICA VART  
TORINO ALLEGRO FRANCESCO  
TORINO TELSTAR  
TRENTO EL DOM  
VENEZIA MAINARDI B  
VERCELLI ELETTRONICA DI BELLANO  
VIAREGGIO CENTRO GB  
VIAREGGIO FABBRINI M

VERONA GENERAL S.R.L.  
PAVIA MONTANARI & COLLI  
CARPI (MO) ELETTRONICA P.D.  
PARMA C. & C.  
AZIO (VA) TROTTI COLOMBO  
SUVONA ELISA  
PARMA CABRINI IVO  
PARMA GANDOLFI  
ROMA PANAVAGNETICS  
CORIGLIANO SCALO (CS) RUSSO G.  
IMPERIA ONEGLIA FEL  
GENOVA GARELLA  
CHIAVARI (GE) M.I.R.
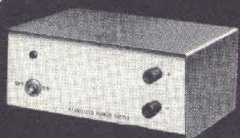
# ACCESSORI CB PREZZI SPECIALI

Ai possessori della nostra tessera di sconto «Communications Personal Card» verrà effettuato un ulteriore sconto.



### Alimentatore stabilizzato

Con protezione elettronica a limitatore di corrente.

Uscita: 12,5 V  
2 A  
Carico: 2 A  
Alimentazione: 220 V - 50 Hz  $\pm$  10%  
Dimensioni: 180x140x78

NT/0010-00

L. 10.700



### Alimentatore stabilizzato

Con protezione elettronica contro il cortocircuito.

Tensione di uscita: 6  $\pm$  14 Vc.c.  
Corrente di uscita max: 2,5 A  
Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz  
Dimensioni: 180x165x78

NT/0210-00

L. 12.900



### Alimentatore stabilizzato con strumento

Con protezione elettronica contro il cortocircuito.

Tensione di uscita: 6  $\pm$  14 Vc.c.  
Corrente di uscita max: 2,5 A  
Alimentazione: 220 V - 50, 60 Hz  
Dimensioni: 180x165x78

NT/0410-00

L. 17.500



### Amplificatore R.F. «LORAY»

Mod. 128

Gamma di funzionamento: Banda CB  
Perdita di inserzione in TX: 0,2 dB  
Potenza massima applicabile: 15 W  
Comando di variazione del guadagno: 12 V  
Alimentazione: 12 V  
Dimensioni: 34x14,5x90

ZR/5000-40

L. 11.000



### V.F.O. «LORAY»

Mod. 131

Per ricetrasmittitori sintetizzati.  
Controllo di sintonia.  
Controllo fine di sintonia.  
Gamma di frequenza: 11,5  $\div$  12,3 MHz  
Alimentazione: 12 Vc.c.  
Corrente assorbita: 25 mA  
Dimensioni: 144x77x50

ZR/5000-41

L. 21.000



### V.F.O. «LORAY»

Mod. 131

Per ricetrasmittitori sintetizzati.  
Controllo di sintonia.  
Controllo fine di sintonia.  
Gamma di frequenza: 37,4  $\div$  38,2 MHz  
Alimentazione: 12 Vc.c.  
Corrente assorbita: 25 mA  
Dimensioni: 144x70x50

ZR/5000-42

L. 21.000



### Tasto telegrafico

Base in legno.  
Dimensioni: 138x70x30

ZR/8100-00

L. 2.250

### Alimentatore «Dallas» con preamplificatore «Loray 128».

Completo di altoparlante da 5 W.

Sezione alimentatore

Autoprotetto contro il cortocircuito.

Tensione d'uscita: 6  $\pm$  14 Vc.c.

Corrente max: 2,5 A

Voltmetro indicatore della tensione d'uscita.

Presse per cuffia.

Sezione preamplificatore

Gamma di funzionamento: 26,8  $\div$  27,5 MHz (banda CB)

Guadagno: 24 dB

Absorbimento: 1 mA

Potenza max applicabile: 15 W

NT/4680-00

L. 48.500



### Commutatore d'antenna

Consente il collegamento di 3 antenne ad un ricetrasmittitore.

Impedenza d'ingresso e uscita: 52  $\Omega$

NT/1550-00

L. 7.300

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI

**G.B.C.**  
italiana

a MILANO : Via Petrella, 6



# Con Josty Kit mi diverto e risparmio!



**NT 300**  
ALIMENTATORE STABILIZZATO  
DA LABORATORIO  
**L. 24.500**  
IVA COMPRESA

**AT 353**  
FILTRI RUMORE  
PER TRIAC E SCR  
**L. 11.400**  
IVA COMPRESA

**AT 347**  
RULETTE ELETTRONICA  
**L. 21.000**  
IVA COMPRESA


**AT 60**  
COMANDO LUCI PSICHEDELICHE  
**L. 15.900**  
IVA COMPRESA

**AT 351**  
FILTRI RUMORE  
PER TRIAC E SCR  
**L. 6.550**  
IVA COMPRESA

**AT 56**  
REGOLATORE DI POTENZA  
TRIAC C.A. - 10 AMPERE  
**L. 13.850**  
IVA COMPRESA

**AT 50**  
REGOLATORE TRIAC DI  
INTENSITA LUMINOSA 2 AMPERE  
**L. 8.850**  
IVA COMPRESA

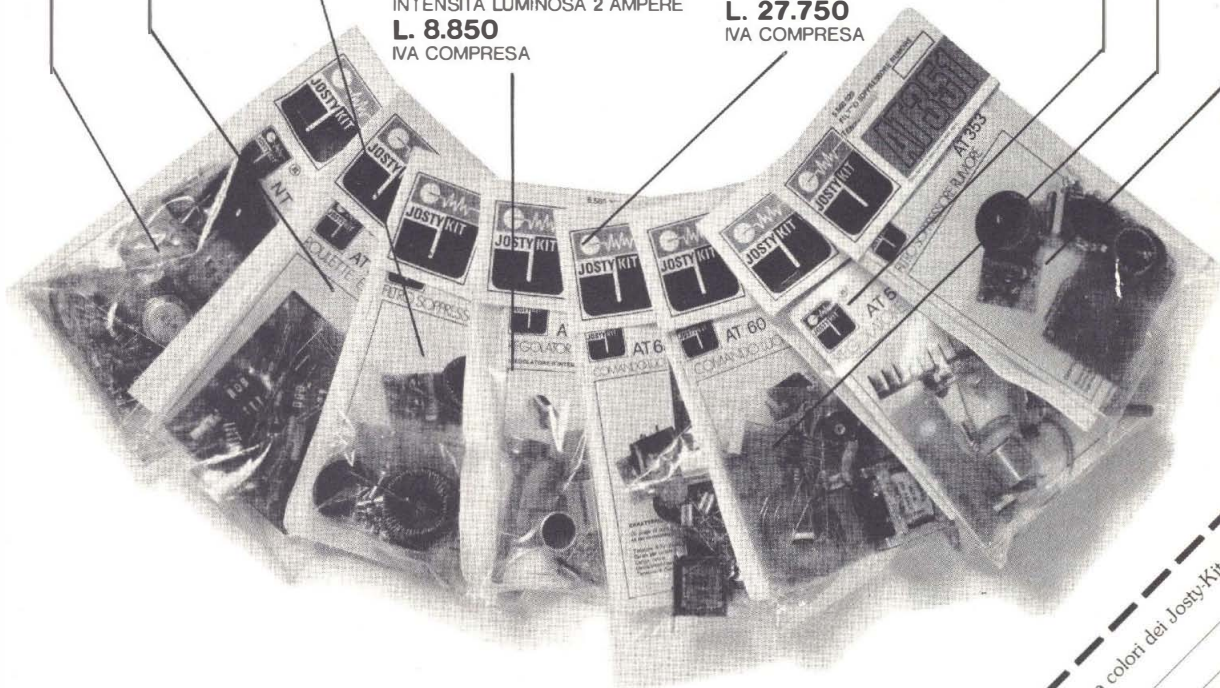**AT 65**  
COMANDO LUCI PSICHEDELICHE  
**L. 27.750**  
IVA COMPRESA



**MARCUCCI** S.p.A.

il supermercato dell'elettronica  
20129 Milano - Via F.lli Bronzetti, 37  
Telefono: 73.86.051 (5 linee)

Desidero ricevere gratis il catalogo illustrato a colori dei Josty-Kit

Nome \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_  
altri hobby \_\_\_\_\_  
RF \_\_\_\_\_

CONDENSATORI ELETTROLITICI		RADDRIZZATORI		INTEGRATI DIGITALI COSMOS		CIRCUITI INTEGRATI		TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE				
1 mF 12 V	70	B30-C750	450	4000	400	LI A709	950	SN74H05	650	AC139	250
1 mF 25 V	80	B30-C1200	500	4001	400	LI A710	1600	SN74H10	650	AC141	250
1 mF 50 V	100	B40-C1000	500	4002	400	LI A723	950	SN74H20	650	AC142	250
2 mF 100 V	100	B40-C2200/3200	850	4006	2800	LI A741	900	SN74H21	650	AC141K	330
2,2 mF 16 V	80	B80-C7500	1600	4007	400	LI A747	2000	SN74H30	650	AC142K	330
2,2 mF 25 V	80	B80-C1000	500	4008	1850	L120	3000	SN74H40	650	AC180	250
4,7 mF 12 V	80	B80-C2200/3200	900	4009	600	L121	3000	SN74H50	650	AC180K	330
4,7 mF 25 V	80	B120-C2200	1100	4010	1300	L129	1600	TAA435	4000	AC181	250
4,7 mF 50 V	100	B80-C6500	1800	4011	400	L131	1600	TAA450	4000	AC181K	330
8 mF 350 V	220	B80-C7000/9000	2000	4012	400	SG555	1500	TAA570	700	AC183	220
5 mF 350 V	200	B120-C7000	2200	4013	900	SG556	2200	TAA575	2000	AC184K	330
10 mF 12 V	60	B200 A. 30 valanga		4014	2400	SN16848	2000	TAA611	1200	AC185K	330
10 mF 25 C	80	controllata	6000	4015	2400	SN16861	2000	TAA611B	1200	AC184	250
10 mF 63 V	100	B200-C2200	1500	4016	2400	SN16862	2000	TAA620	1600	AC185	250
22 mF 16 V	70	B400-C1500	700	4017	1000	SN17400	400	TAA630	2000	AC187	250
22 mF 25 V	100	B400-C2200	1500	4018	2600	SN16866	2000	TAA640	2000	AC188	250
32 mF 16 V	80	B600-C2200	1800	4019	2300	SN17401	500	TAA651A	2000	AC187K	330
32 mF 50 V	110	B100-C5000	1500	4020	1300	SN17402	500	TAA661B	2000	AC188K	330
32 mF 350 V	400	B200-C5000	1500	4021	2700	SN17403	500	TAA671	1800	AC191	250
32+32 mF 350 V	600	B100-C10000	2800	4022	2400	SN17404	500	TAA761	1800	AC192	250
50 mF 12 V	70	REGOLATORI E STABILIZZATORI 1,5 A		4023	2000	SN17405	500	TAA861	2000	AC193	250
50 mF 25 V	80	TIPO	LIRE	4024	400	SN17406	400	TB625A	1600	AC194	250
50 mF 50 V	180	LM340K5	2600	4025	3600	SN17407	600	TB625B	1600	AC193K	330
50 mF 350 V	500	LM340K12	2600	4026	1200	SN17408	400	TB625C	1600	AC194K	330
50+50 mF 350 V	800	LM340K15	2600	4027	2000	SN17410	400	TBA120	1200	AD142	800
100 mF 16 V	100	LM340K18	2600	4028	2600	SN17413	800	TBA221	1200	AD143	800
100 mF 25 V	140	LM340K15	2600	4029	2600	SN17415	400	TBA321	1800	AD149	800
100 mF 50 V	200	LM340K18	2600	4030	1000	SN17416	400	TBA240	2200	AD161	650
100 mF 350 V	700	LM340K4	2600	4033	4100	SN17417	600	TBA261	2000	AD162	650
100+100 mF 350 V	1000	7805	2200	4035	2400	SN17418	600	TBA271	600	AD262	700
200 mF 12 V	120	7809	2200	4040	2300	SN17420	400	TBA311	2500	AD263	800
200 mF 25 V	200	7812	2200	4042	1500	SN17425	500	TBA400	2650	AF102	500
200 mF 50 V	250	7815	2200	4043	1800	SN17430	400	TBA440	2550	AF106	400
220 mF 12 V	120	7818	2200	4044	1000	SN17432	800	TBA460	2000	AF109	400
220 mF 25 V	200	7824	2200	4045	1000	SN17437	800	TBA490	2400	AF114	350
250 mF 12 V	150	DISPLAY E LED		4049	1000	SN17440	500	TBA500	2300	AF115	350
250 mF 25 V	200	TIPO	LIRE	4050	1000	SN17441	900	TBA510	2300	AF116	350
250 mF 50 V	300	Led rossi	300	4051	1600	SN17442	900	TBA520	2200	AF117	350
300 mF 16 V	140	Led verdi	600	4052	1600	SN17443	1400	TBA530	2200	AF118	550
320 mF 16 V	150	Led bianchi	700	4053	1600	SN17444	1500	TBA540	2200	AF121	350
400 mF 25 V	250	Led gialli	600	4055	1300	SN17445	2000	TBA550	2400	AF126	350
470 mF 16 V	180	FND70	2000	4056	550	SN17446	1800	TBA560	2200	AF127	350
500 mF 12 V	180	FND357	2200	4072	550	SN17447	1500	TBA570	2300	AF138	300
500 mF 25 V	250	FND500	3500	4075	550	SN17448	1500	TBA580	2000	AF170	350
500 mF 50 V	350	DL147	3800	4082	550	SN17449	1500	TBA590	2000	AF172	350
640 mF 25 V	220	DL707 (con schema)	2400	F E T		SN17450	500	TBA716	2300	AF200	300
1000 mF 16 V	300	TIPO	LIRE	BC264	700	SN17451	500	TBA720	2300	AF201	300
1000 mF 25 V	450	BF244	700	BF245	700	SN17452	500	TBA730	2200	AF239	600
1000 mF 50 V	650	BF246	650	BF247	650	SN17453	500	TBA750	2300	AF240	600
1000 mF 100 V	1000	MPF102	700	2N3822	1800	SN17454	500	TBA760	2300	AF249	1200
2000 mF 16 V	350	2N3819	650	2N3820	1000	SN17455	500	TBA780	1600	AF280	1200
2000 mF 25 V	500	2N3823	1800	2N5457	700	SN17476	800	TBA800	2000	AF367	1200
2000 mF 50 V	1150	2N5458	700	3N128	1600	SN17477	800	TBA810S	2000	AL100	1400
2000 mF 100 V	1800	DIAC		TIPO	LIRE	SN17481	1800	TBA820	1700	AL102	1200
2200 mF 63 V	1200	DA 400 V	400	BD701	2200	SN17483	1800	TBA900	2400	AL103	1200
3000 mF 16 V	400	DA 500 V	500	BD702	2200	SN17484	1800	TBA920	2400	AL112	1000
3000 mF 25 V	600	SN17485	1400	BD699	2000	SN17486	1800	TBA940	2500	AL113	1000
3000 mF 50 V	1300	SN17487	1800	BD700	2000	SN17489	5000	TBA950	2500	ASV75	400
3000 mF 100 V	1800	SN17492	1000	TIP120	1800	SN17490	1000	TCA240	2400	AU106	2200
4000 mF 25 V	900	SN17493	1000	TIP121	1800	SN17491	1000	TCA440	2400	AU107	1500
4000 mF 50 V	1400	SN17494	1100	TIP122	1800	SN17492	1000	TCA511	2200	AU108	1500
4700 mF 35 V	1100	SN17495	900	TIP125	1800	SN17493	1000	TCA600	900	AU110	2000
4700 mF 63 V	1500	SN17496	1600	TIP126	1800	SN17494	1100	TCA610	900	AU111	2000
5000 mF 40 V	1400	SN17497	1600	TIP127	1800	SN17495	900	TCA830	2000	AU112	2100
5000 mF 50 V	1500	SN17498	900	TIP128	1800	SN17496	1600	TCA900	900	AU113	2000
200+100+50+25 mF 300 V	1500	SN17499	2900	TIP129	1800	SN17497	900	TCA910	950	AU206	2200
TIPO S C R	LIRE	SN174143	2200	TIP130	1800	SN17498	1600	TCA920	2200	AU210	2200
1 A 100 V	700	SN174144	3000	TIP131	1800	SN17499	2900	TCA940	2200	AU213	2200
1,5 A 100 V	800	SN174154	2700	TIP140	2200	SN17500	3000	TDA440	2400	BC107	220
1,5 A 200 V	850	SN174165	1600	TIP141	2200	SN17501	2500	9370	3000	BC108	220
2,2 A 200 V	900	SN174181	2500	TIP142	2200	SN17502	2500	95H90	15000	BC109	220
3,3 A 400 V	1000	SN174191	2200	TIP145	2200	SN17503	2200	SAS560	2400	BC113	220
8 A 100 V	1000	SN174192	2200	MJ3000	3000	SN17504	1200	SAS570	2400	BC114	220
8 A 200 V	1050	SN174193	2200	MJ3001	3100	SN17505	1200	SAS580	2200	BC115	220
8 A 300 V	1200	SN174196	2400	TIPO	LIRE	SN17506	2400	SAS590	2200	BC116	220
6,5 A 400 V	1600	SN174197	2400	BD701	2200	SN17507	2400	SN29848	2600	BC117	350
8 A 400 V	1700	SN174198	2400	BD702	2200	SN17508	2400	SN29861	2600	BC118	220
6,5 A 600 V	1900	SN174199	2100	MJ3000	3000	SN17509	2100	SN29862	2600	BC119	350
8 A 600 V	2200	SN174200	2800	MJ3001	3100	SN17510	2800	TBA810AS	2000	BC120	360
10 A 400 V	2000	DARLINGTON		TIPO	LIRE	SN17511	1800	Semiconduttori		BC121	600
10 A 600 V	2200	TIPO	LIRE	BD701	2200	SN17512	1800	AC125	250	BC125	300
10 A 800 V	2000	BD702	2200	BD699	2000	SN17513	2200	AC126	250	BC126	300
25 A 400 V	5500	TIPO	LIRE	BD700	2000	SN17514	2200	AC127	250	BC134	220
25 A 600 V	7000	SN174165	1600	TIP120	1800	SN17515	2200	AC128	250	BC135	220
35 A 600 V	7500	SN174181	2500	TIP121	1800	SN17516	2200	AC127K	330	BC136	400
50 A 500 V	11000	SN174191	2200	TIP122	1800	SN17517	2400	AC128	250	BC137	400
90 A 600 V	29000	SN174192	2200	TIP125	1800	SN17518	2400	AC128K	330	BC138	400
120 A 600 V	46000	SN174193	2200	TIP126	1800	SN17519	2400	AC132	250	BC139	400
240 A 1000 V	64000	SN174196	2400	TIP127	1800	SN17520	2100	AC138	250	BC140	400
		SN174197	2400	TIP128	1800	SN17521	2100	AC138K	330	BC141	400
		SN174200	2800	TIP129	1800	SN17522	2800			BC142	400
		SN17510	2800	TIP130	1800	SN17523	1800			BC143	400
		SN17511	1800	TIP140	2200	SN17524	2200				
		SN17512	1800	TIP141	2200	SN17525	2200				
		SN17513	2200	TIP142	2200	SN17526	2200				
		SN17514	2200	TIP145	2200	SN17527	2200				
		SN17515	2200	MJ3000	3000	SN17528	1200				
		SN17516	2200	MJ3001	3100	SN17529	1200				
		SN17517	2400	TIPO	LIRE	SN17530	1200				
		SN17518	2400	BD701	2200	SN17531	1200				
		SN17519	2100	BD702	2200	SN17532	1200				
		SN17520	2100	MJ3000	3000	SN17533	600				
		SN17521	2100	MJ3001	3100	SN17534	600				
		SN17522	2800	TIPO	LIRE	SN17535	650				
		SN17523	1800	BD701	2200	SN17536	650				
		SN17524	1800	BD702	2200	SN17537	650				
		SN17525	2200	MJ3000	3000	SN17538</					

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BC144	450	BC527	250	BD598	1000	BFW16	1500				
BC145	450	BC528	250	BD600	1200	BFW30	1600				
BC147	220	BC537	250	BD605	1200	BFX17	1200				
BC148	220	BC538	250	BD606	1200	BFX34	800				
BC149	220	BC547	250	BD607	1200	BFX38	600				
BC153	220	BC548	250	BD608	1200	BFX39	600				
BC154	220	BC542	250	BD610	1600	BFX40	600				
BC157	220	BC595	300	BD663	1000	BFX41	600				
BC158	220	BCY58	320	BD664	1000	BFX84	800				
BC159	220	BCY59	320	BD677	1500	BFX89	1100				
BC160	400	BCY77	320	BF110	400	BSX24	300				
BC161	450	BCY78	320	BF115	400	BSX26	300				
BC167	220	BCY79	320	BF117	400	BSX45	600				
BC166	220	BD106	1300	BF118	400	BSX46	600				
BC169	220	BD107	1300	BF119	400	BSX50	600				
BC171	220	BD109	1400	BF120	400	BSX51	300				
BC172	220	BD111	1150	BF123	300	BU100	1500				
BC173	220	BD112	1150	BF139	450	BU102	2000				
BC177	300	BD113	1150	BF152	300	BU104	2000				
BC178	300	BD115	700	BF154	300	BU105	4000				
BC179	300	BD116	1150	BF155	500	BU106	2000				
BC180	240	BD117	1150	BF156	500	BU107	2000				
BC181	220	BD118	1150	BF157	500	BU108	4000				
BC182	220	BD124	1500	BF158	320	BU109	2000				
BC183	220	BD131	1200	BF159	320	BU111	1800				
BC184	220	BD132	1200	BF160	300	BU112	2000				
BC187	250	BD135	500	BF161	400	BU113	2000				
BC201	700	BD136	500	BF162	300	BU120	2000				
BC202	700	BD137	600	BF163	300	BU122	1800				
BC203	700	BD138	600	BF164	300	BU125	1500				
BC204	220	BD139	600	BF166	500	BU126	2200				
BC205	220	BD140	600	BF167	400	BU127	2200				
BC206	220	BD142	900	BF169	400	BU128	2200				
BC207	220	BD157	800	BF173	400	BU133	2200				
BC208	220	BD158	800	BF174	500	BU134	2000				
BC209	200	BD159	850	BF176	300	BU204	3500				
BC210	400	BD160	2000	BF177	450	BU205	3500				
BC211	400	BD162	650	BF178	450	BU206	3500				
BC212	250	BD163	700	BF179	500	BU207	3500				
BC213	250	BD175	700	BF180	600	BU208	4000				
BC214	250	BD176	700	BF181	600	BU209	4000				
BC225	220	BD177	700	BF182	700	BU210	3000				
BC231	350	BD178	700	BF184	400	BU211	3000				
BC232	350	BD179	700	BF185	400	BU212	3000				
BC237	220	BD180	700	BF186	400	BU310	2200				
BC238	220	BD215	1000	BF194	250	BU311	2200				
BC239	220	BD216	1100	BF195	250	BU312	2000				
BC250	220	BD221	700	BF196	250	2N696	400				
BC251	220	BD224	700	BF197	250	2N697	400				
BC258	220	BD232	700	BF198	250	2N699	500				
BC259	250	BD233	700	BF199	250	2N706	280				
BC267	250	BD234	700	BF200	500	2N707	400				
BC268	250	BD235	700	BF207	400	2N708	300				
BC269	250	BD236	700	BF208	400	2N709	500				
BC270	250	BD237	700	BF222	400	2N914	280				
BC286	450	BD238	700	BF232	500	2N918	350				
BC287	450	BD239	800	BF233	300	2N1613	300				
BC288	600	BD240	800	BF234	300	2N1711	320				
BC297	270	BD241	800	BF235	300	2N1890	500				
BC300	440	BD242	800	BF236	300	2N1938	450				
BC301	440	BD249	3600	BF237	300	2N2218	400				
BC302	440	BD250	3600	BF238	300	2N2219	400				
BC303	440	BD273	800	BF241	300	2N2222	300				
BC304	440	BD274	800	BF242	300	2N2904	320				
BC307	220	BD281	700	BF251	450	2N2905	360				
BC308	220	BD282	700	BF254	300	2N2906	250				
BC309	220	BD301	900	BF257	450	2N2907	300				
BC315	280	BD302	900	BF258	500	2N2955	1500				
BC317	220	BD303	900	BF259	500	2N3053	600				
BC318	220	BD304	900	BF261	500	2N3054	900				
BC319	220	BD375	700	BF271	400	2N3055	900				
BC320	220	BD378	700	BF272	500	2N3300	600				
BC321	220	BD432	700	BF273	350	2N3442	2700				
BC322	220	BD433	800	BF274	350	2N3702	250				
BC327	350	BD434	800	BF302	400	2N3703	250				
BC328	250	BD436	700	BF303	400	2N3705	250				
BC337	250	BD437	600	BF304	400	2N3713	2200				
BC338	250	BD438	700	BF305	500	2N4441	1200				
BC340	400	BD439	700	BF311	320	2N4443	1600				
BC341	400	BD461	700	BF332	320	2N4444	2200				
BC347	250	BD462	700	BF333	320	MJE3055	1000				
BC348	250	BD507	600	BF344	400	MJE2955	1300				
BC349	250	BD508	600	BF345	400	TIP3055	1000				
BC350	400	BD515	600	BF394	350	TIP31	800				
BC361	400	BD516	600	BF395	350	TIP32	800				
BC384	300	BD575	900	BF456	500	TIP33	1000				
BC395	300	BD576	900	BF457	500	TIP34	1000				
BC396	300	BD578	1000	BF458	600	TIP44	900				
BC413	250	BD579	1000	BF459	700	TIP45	900				
BC414	250	BD580	1000	BFY46	500	TIP47	1200				
BC429	600	BD586	1000	BFY50	500	TIP48	1600				
BC430	600	BD587	1000	BFY51	500	40260	1000				
BC440	450	BD588	1000	BFY52	500	40261	1000				
BC441	450	BD589	1000	BFY56	500	40262	1000				
BC460	500	BD590	1000	BFY57	500	40290	3000				
BC461	500	BD595	1000	BFY64	500						
BC512	250	BD596	1000	BFY74	500						
BC516	250	BD597	1000	BFY90	1200						

**L. E. M.**  
Via Dìgione, 3  
20144 MILANO  
tel. (02) 4984866 -

**NON SI ACCETTANO  
ORDINI INFERIORI  
A LIRE 5000 -  
PAGAMENTO  
CONTRASSEGNO +  
SPESE POSTALI**

**ECCEZIONALE OFFERTA n. 1**

100 condensatori pin-up  
200 resistenze 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W  
3 potenziometri normali  
3 potenziometri con interruttore  
3 potenziometri doppi  
3 potenziometri a filo  
10 condensatori elettrolitici  
5 autodiodi 12A 100V  
5 diodi 40A 100V  
5 diodi 6A 100V  
5 ponti B40/C2500

**TUTTO QUESTO MATERIALE  
NUOVO E GARANTITO  
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI  
LIT 5.000 + s/s**

**ECCEZIONALE OFFERTA n. 2**

1 variabile mica 20 x 20  
1 BD111  
1 2N3055  
1 BD142  
2 2N1711  
1 BU100  
2 autodiodi 12A 100V polarità revers  
2 autodiodi 12A 100V polarità revers  
2 diodi 40A 100V polarità normale  
2 diodi 40A 100V polarità revers  
5 zener 1.5W tensioni varie  
100 condensatori pin-up  
100 resistenze

**TUTTO QUESTO MATERIALE  
NUOVO E GARANTITO  
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI  
LIT 6.500 + s/s**


**ECCEZIONALE OFFERTA n. 3**

1 pacco materiale surplus vario  
2 Kg. **L. 3.000 + s/s**

La Ditta L.E.M. s.r.l. comunica alla affezionata clientela che a partire dal 1° gennaio 1976 aprirà un nuovo banco di vendita in via Dìgione, 3 - Milano, con un vasto assortimento di semiconduttori e materiale radiantistico.

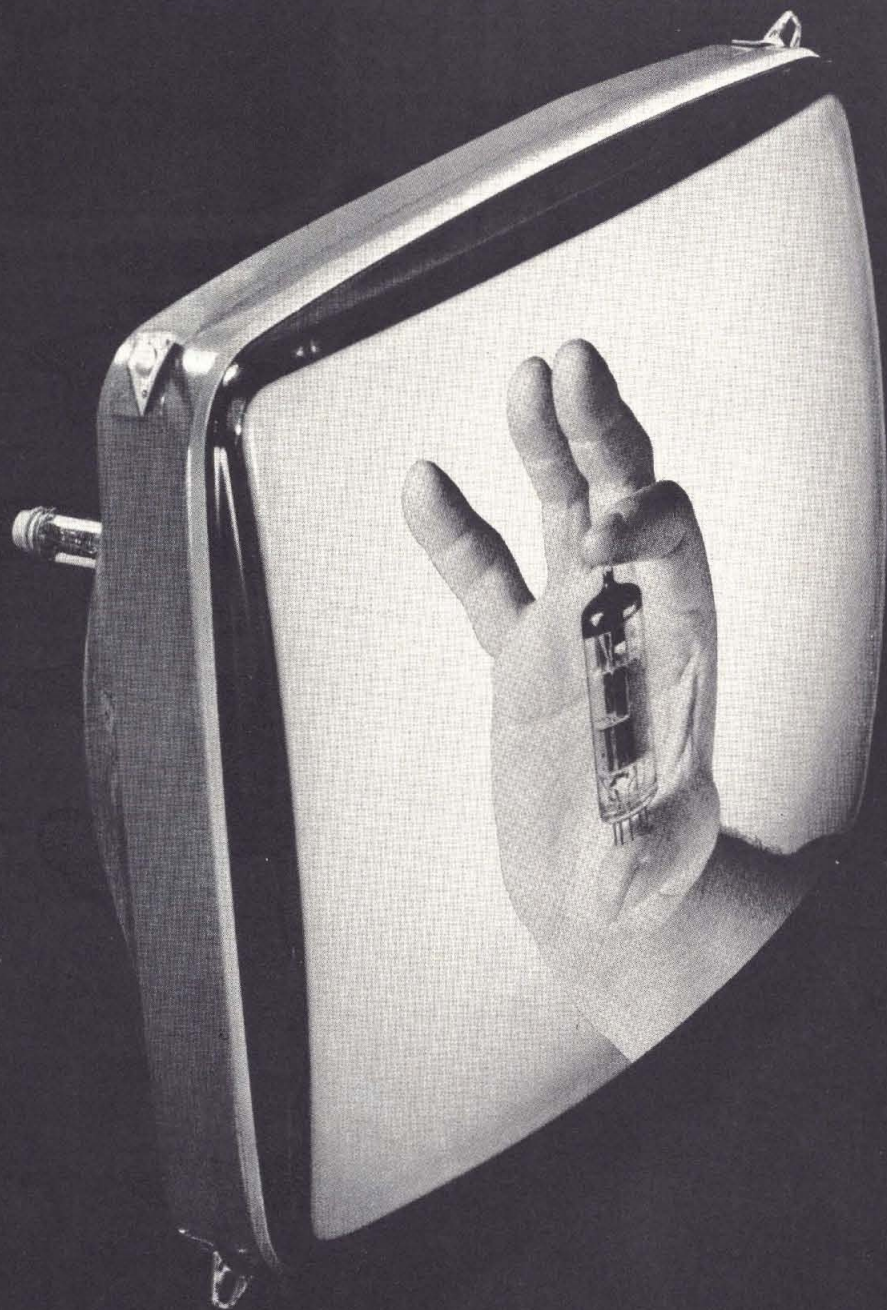 **UNITRA**

**Cinescopi TV B/N 12" 16" 20" 24" collo corto**  
**Valvole elettroniche**



**Ginescopi UNITRA**  
Rappresentante per l'Italia

**Valvole elettroniche UNITRA**  
Importatore esclusivo per l'Italia

**GUERRINI VINCENZO**

**Cinescopi - Valvole elettroniche - Semiconduttori - Cannoni elettronici**

20154 Milano - Via Melzi d'Eril, 12 - Tel. 314.670-315.893 Telex: 37402 Genermil - Indirizzo Teleg. Genermil-Milano

# Frequenzimetro HC-200



**Capacità di lettura:** da 10 Hz a oltre 200 MHz in due scale  
**Visualizzazione:** 7 cifre con display a 7 segmenti (FND - 313)

**Base dei tempi:** 1 MHz controllata a quarzo (precisione  $10^{-6}$ )

**Sensibilità:** da 5 mV a 40 mV - Tipica 30 mV

**Risoluzione:** 1 Hz in LF (da 10 Hz a 9.999.999 Hz) 100 Hz in HF

**Precisione:**  $10^{-6} \pm 1$  digit

**Impedenza d'ingresso:** 1 M $\Omega$  - 10 pF in LF - 1 M $\Omega$  - 1 pF in HF

**Tempi di lettura:** 1'' in LF - 0,1'' in HF

**Trigger:** automatico

**Zeroblanking:** automatico (soppressione zeri non significativa)

**Massima tensione ingresso:** 50 V

**Alimentazione:** 220 VAC/50 Hz

**Dimensioni:** 235 x 87 x 240 (base x h x profondità)

**Peso:** 2.500 g.

Lo strumento è realizzato su circuito stampato in vetronite doppia traccia argentata. Tutti i display e gli integrati sono montati su zoccoli.

**L. 265.000** IVA COMPRESA



**saet**  
INTERNATIONAL

**Saet è il primo Ham Center Italiano**

Punti vendita:

MILANO - Viale Toscana 14 Tel. (02) 5464666

Ufficio commerciale:

MILANO - Viale Toscana 14 Tel. (02) 5464666

BOLOGNA - Borgonuovo di Pontecchio

Tel. (051) 846.652

BRESCIA - Via S. Maria Crocefissa di Rosa, 78

Tel. (030) 390.321

**UN VALIDO STRUMENTO  
PER IL TECNICO ELETTRONICO!**



Guida per la sostituzione  
dei circuiti integrati  
di G. Panarello

Lo spirito di questo libro è fornire un utile e pratico strumento di lavoro ai tecnici, progettisti e a tutti quelli che si occupano di elettronica, che eviteranno così il difficile e oneroso lavoro di ricerca per le sostituzioni.

Di 1200 circuiti integrati principali sono stati trovate circa 25.000 sostituzioni. Copertina a due colori - pagg. 181 - formato 16x21 - prezzo compreso IVA L. 8000.

**EDITRICE IL ROSTO**

Via Montegeneroso, 6A - 20155 Milano

Vogliate spedirmi il volume «Guida per la sostituzione dei circuiti integrati» in contrassegno di L. 8000 al seguente indirizzo:


Nome e cognome .....

Indirizzo .....

CAP ..... Città .....

[da staccare e spedire in busta chiusa]

R.L.

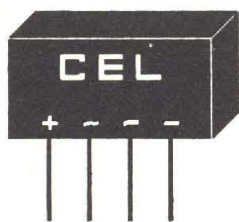

## Componenti Elettronici

Via S. Anna alle Paludi, 126

Napoli - Tel. 266325

Per la zona di Capua prego rivolgersi alla ditta Guarino

MX1D deviatore FEME'	L. 850
MX2D commutatore FEME'	L. 1.100
Relé 1 scambio 12V FEME'	L. 1.650
Relé 1 scambio 6V FEME'	L. 1.600
Relé 1 scambio 12V FEME' a cartoline	L. 1.650
Relé 3 scambi 12V-10A FINDER	L. 2.500
Pulsante normalmente aperto	L. 240
Pulsante normalmente chiuso	L. 250
Zoccolo 14 pin TEXAS	L. 220
Zoccolo 16 pin TEXAS	L. 250
MICROBOCCOLA Ø 2,5	L. 160
Presca RCA	L. 185
1 confezione rame smaltata o stagnata	L. 300
1 confezione inchiostro	L. 750
1 confezione acido 1lt.	L. 1.400
Molla di riverbero	L. 6.800
Fotoresist positivo 65 gr. KONTAKT CHEMIE	L. 3.500
Lacca trasparente protettrice KONTAKT CHEMIE	L. 2.300
Led rosso	L. 220
Led colorati	L. 400

### PRODOTTI NIRO

Trimmer 20 giri	L. 1.500
MC1310P decoder	L. 3.250
TDA1200	L. 2.400
2SC799	L. 4.900
A4031P	L. 2.500
Quarzo 1MHz	L. 6.500
Oscilloscopio HAMEG finito	L. 195.000
Oscilloscopio HAMEG montato	L. 175.000
Sonda rapporto 1/10 adatta per oscilloscopio HAMEG	L. 10.000
Tick film 2036 - 2034 - 2039 - Integrati - Mos - Cosmos - Resistenze Phier - Condensatori poliestere - Ceramici - Mylar - Policarbonato - Elettrolitici - Tantalio - Serie R41 trasferibili	

**Spedizioni ovunque. Interpellateci per altro materiale non descritto.**


**ANTENNA RFT 21-71 Large Sounds**

**L. 12.000**

vendita per corrispondenza  
 spedizione in contrassegno + spese postali  
 interpellateci Vi risponderemo

**earth** ITALIANA  
 43100 PARMA casella postale 150  
 Tel. 48631


**FILODIFFUSORE F.D. 249**

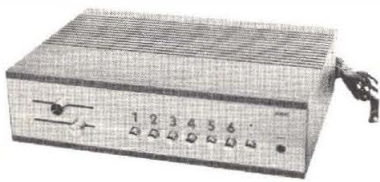

- Potenza uscita: 3 W
- Risposta di frequenza: 60+15.000 Hz
- Segnale in antenna: 7 mV + 50 mV
- Impedenza ingresso antenna: 300 Ohm
- Impedenza altoparlante supplementare: 4 Ohm
- Presa per cuffia: 4 Ohm + 600 Ohm
- Presa per registratore
- Tensione alimentazione: 125-160-220 V ca
- Prezzo: L. 19.600

**VENDITA ECCEZIONALE**

**RADIOROLOGIO U.R. 540**

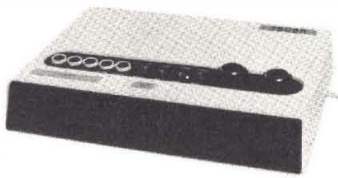

- Gamma di ricezione:  
 AM: 520 - 1600 Hz  
 FM: 88 - 104 Mhz
- Orologio digitale a display rossi e con comandi a sensor
- Regolazione veloce e lenta dei minuti
- Tasto per evidenziare i secondi
- Tasto temporizzatore d'accensione radio
- Tasto di rinvio d'accensione della sveglia
- Commutatore di luminosità diurna o notturna del display
- Commutatore AM-FM
- Commutatore per la sveglia radio o cicalino
- Presa altoparlante esterno
- Alimentazione: 220 V cc
- Prezzo: L. 37.800

**FILODIFFUSORE ELA 43-12**



- Potenza di uscita: 2,5 W RMS
- Risposta frequenza: 30+12.000 Hz
- Segnale in antenna: 5+60 mV
- Impedenza ingresso antenna: 300 Ohm
- Impedenza altoparlante supplementare: max 10 Ohm
- Presa per registratore
- Tensione alimentazione: 125-160-220 V ca
- Prezzo: L. 26.800

**SINTO AMPLIFICATORE STEREO S.T. 711**



- Gamme di ricezione:  
 AM: 535 - 1605 Hz  
 FM: 88 - 108 Mhz con decoder stereo
- Potenza uscita: 2x15 W musicali
- Comandi volume, bilanciamento e tono
- Commutatore per le varie funzioni
- Presa per cuffia
- Ingressi: fono, ausiliario e registratore
- Prese per antenna FM
- Altoparlanti 8 Ohm
- Dimensioni: 405x260x130
- Prezzo: L. 87.000



**RADIO RICEVITORE PORTATILE MD 1000**

- Gamme di ricezione:  
 FM: 87 - 108 Mhz  
 AM: 530 - 1605 Hz
- Potenza uscita: 1 W
- Alimentazione: 6 V cc oppure 220 V ca
- Dimensioni: 210x185x68
- Prezzo: L. 27.500

**NOVITA'**

**RICETRASMETTITORE DIGITALE RTX 1002**



- 40 canali tutti funzionanti
- Potenza stadio finale: 5 W
- Completo di microfono
- Prese per microfono, antenna e altoparlante esterno
- Indicatore S/R/F
- Controllo volume e squaleh
- Noise blanker
- Commutatore CB/PA
- Sensibilità di ricezione: 0,7 mV per 10
- Frequenza: 26,960 - 27,410 Mhz
- Alimentazione: 13,8 V cc
- Dimensioni: 64x193x215
- Peso: kg. 1,6
- Prezzo: L. 142.000

**RADIO RICEVITORE MD 900**



- Gamma di ricezione:  
 AM: 535 - 1605 KHz  
 FM: 88 - 108 Mhz
- Potenza uscita: 400 mV
- Alimentazione: 6 V cc
- Dimensioni: 13,6x90x45
- Prezzo: L. 12.300



**RADIO RICEVITORE PORTATILE MD 760**

- Gamme di ricezione:  
 FM: 88 - 108 Mhz  
 AM: 530 - 1605 KHz
- Potenza uscita: 500 mV
- Alimentazione: 6 V cc oppure 220 V ca
- Dimensioni: 205x210x78
- Prezzo: L. 21.600

# Hellesens la pila parlante.



La pila Hellesens dice a quale uso è più adatta.

Lo dice con facili simboli, affiancati da una, due o tre crocette.

Uno, due o tre significano:  
buono, migliore  
oppure ottimo.

Basta una rapida occhiata alla pila per scoprire come se ne può ricavare la massima resa.

Enorme successo fra i rivenditori e i consumatori di tutta l'Europa.

La pila Hellesens parlante è ora disponibile anche in Italia.

L'alta qualità Hellesens si è arricchita di un servizio in più a vantaggio di chi la usa.

Per questo motivo la pila Hellesens conserva più a lungo la sua freschezza.

**Hellesens  
la pila danese  
più venduta  
nel mondo.**





# elettromeccanica ricci

21040 cislago (va) via Cesare Battisti 792 tel. 02/9630672

## COMPONENTI NUOVI O SPECIALI

VARI		LIRE
TBA 570	A.M. CHANNEL RECEIVERS	2.800
TDA 2610	6W POWER SOUND OUTPUT CIRCUIT	4.000
TDA 1006	MOTOR REGULATOR	3.500
LM 381	DUAL LOW NOISE PRE-AMPLIFIER	2.500
76131	PREAMP. STEREO	1.600
NE 540	POWER DRIVER	3.000
TDA 1024	TRIGGER MODULE	3.500
LM 339	QUAD COMPARATOR	2.500
LM 324	QUAD OP. AMPL.	2.200
NE 553	QUD TIMER	3.500
NE 564	DIGITAL PHASE LOCKED LOOP	3.500
NE 567	tone DECODER	2.900
NE 570	COMPANDER	8.000
AP 2157	TUNERS F.M. RADIO 87.5-108 MHZ	19.500
OM 335	AMPLIFICATORE LARGA BANDA 40-860 MHZ	14.000
MC 1310	STEREO DECODER	3.500
ICL 8038	FUNCTION GENER.	5.000
TDA 2020	AMPLIFICATORE 20 W	4.800
UAA 170	LED DRIVER	4.500
UAA 180	LED DRIVER	4.500
9368	DECODER-LACHT	2.000
95H80	DECADE 300 MHZ	13.500
11C900	DECADE 600 MHZ	19.000
MK 50240	GENERATORE DI OTTAVE	14.000
MK 5009	BASE TEMPI PROGRAMMABILI	14.000
MK 50395	CONTATORE 8 DECADI	20.000
MM 5865N	TYMER-UNIVERSALE	14.500
MM 74C925	CONTATORE 4 CIFRE	14.000
MA 1003	MODULO OROLOGIO PER AUTO	28.000

## MOS PER OROLOGI

5314	6 CIFRE	8.000
50250	6 CIFRE CON SVEGLIA	9.000
3817	4 CIFRE CON SVEGLIA	7.500
7002	8 CIFRE SVEGLIA-CALENDARIO-BCD	12.000
7004	6 CIFRE SVEGLIA E CALENDARIO	12.000

## VOLTMETRI

LD 110-111	3 e 1/2 DIGIT SILICONICS	25.000
LD 130	3 DIGIT SILICONICS	17.500
14.443	3 e 1/2 DIGIT MOTOROLA	15.000

## OPTOELETTRONICA

LED ROSSI 5 mm	200
LED ROSSI 3 mm	200
LED GIALLI 5 mm	350
LED VERDI 5 mm	350
FND 357	1.800
FND 500	2.000
FND 501	2.500

## C/MOS

4510	CONTATORE UP-DOWN	2.000
4511	BCD TO 7 SEGMENT LATCH/DRIVER	2.500
4514	1 OF 16 DECODER/DEMULTIPLER WITH IMPUT LATCH	4.900
4518	DUAL 4 BIT DECADE COUNTER	2.300
4520	DUAL 4 BIT BINARY COUNTER	2.300
4528	DUAL RETRIGGERABLE RESET MONOST. MULTIVIBR.	2.800
4553	3 DIGIT COUNTER MULTIPLEXER	7.000

## MEMORIE PROM

82S123	32x8	4.500
82S129	256x4	4.500
82S131	512x4	11.000

## MEMORIE RAM

2606	258x4	6.500
2102	1024x1	3.800

## DOCUMENTAZIONE TECNICA

NATIONAL	3.500
AUDIO HANBOOK	3.500
LINEAR DATA BOOK	4.000
LINEAR APPLICATION VOL. 1	5.000
LINEAR APPLICATION VOL. 2	5.000
VOLTAGE REGULATOR	2.500
SPECIAL FUNCTION	3.000
TRANSDUCER	3.000
INTERFACE	4.000
TTL DATA BOOK	4.000
CMOS	2.500
MEMORY	4.000
FAIRCHILD	5.500
LINEAR	3.500
FULL LINE	3.500
MOS CCD-CMOS	4.000
TTL LPS	3.500
TTL APPLICATION	4.500
POWER	3.000
BIPOLAR MEMORY	3.000
MACROLOGIC	2.500
TEXAS	8.000
TTL	4.000
SUPPLEMENTO TTL	4.000
SIGNETICS	8.000
FULL-LINE	8.000

Per più di un volume sconto 10% oltre i 10 volumi anche diversi sconto 20%.  
A richiesta fotocopia dei vari componenti a lire 100 il foglio.

SCATOLE DI MONTAGGIO	KIT	MONTATO
OROLOGIO 6 CIFRE CON SVEGLIA E BATTERIE	39.000	36.000
OROLOGIO DA PANNELLO 6 CIFRE	30.000	28.000
OROLOGIO 6 CIFRE CON SVEGLIA	29.000	33.000
VOLTMETRO DIGITALE 3 e 1/2 DIGIT	60.000	70.000
VOLTMETRO DIGITALE CON CAMBIO DI PORTATA	74.000	81.000
CONTASECONDI A PREDISPOSIZ.	68.000	78.000

## TTL SERIE LPS

74LS00	QUAD 2-IMP. NAND GATE	450
74LS01	QUAD 2-IMP. NAND GATE W/OPEN COLLECTOR OUTPUTS	450
74LS02	QUAD 2-IMP. NOR GATE	450
74LS03	QUAD 2-IMP. NAND GATE (OPEN COLLECTOR)	450
74LS04	HEX INVERTER	490
74LS05	HEX INVERTER (OPEN COLLECTOR)	490
74LS08	QUAD 2-IMP. AND GATE	450
74LS09	QUAD 2-IMP. AND GATE (OPEN COLLECTOR)	450
74LS10	TRIPLE 3 IMP. NAND GATE	450
74LS11	TRIPLE 3 IMP. AND GATE	450
74LS12	TRIPLE 3 IMP. POSITIVE-NAND GATES WITH (OPEN COLL.)	450
74LS13	SCHMITT-TRIGGER POSITIVE-NAND GATES AND INVERTERS W TOTEM-POLE OUTPUTS	850
74LS14	HEX SCHMITT TRIGGER	2.450
74LS15	TRIPLE 3 IMP. AND GATE (OPEN COLLECTOR)	450
74LS20	DUAL 4 IMP. NAND GATE	450
74LS22	DUAL 4 IMP. NAND GATE (OPEN COLLECTOR)	450
74LS26	QUADRUPLE 2-IMP. HIGH-VOLTAGE INTERFACE POSITIVE-NAND GATES	560
74LS27	TRIPLE 3 IMP. NOR GATE	450
74LS30	6 IMP. NAND GATE	450
74LS32	QUAD 2 IMP. OR GATE	470
74LS37	QUAD 2 IMP. NAND BUFFER	550
74LS38	QUAD 2 IMP. NAND BUFFER (OPEN COLLECTOR)	550
74LS40	DUAL 4 IMP. NAND BUFFER	500
74LS42	1 OF 10 DECODER	1.850
74LS47	BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS	1.650
74LS48	BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS	1.600
74LS54	2-3-3-2 IMPUT	450
74LS55	2 WIDE 4 IMPUT	450
74LS73	DUAL JK FLIP-FLOP	700
74LS74	DUAL D FLIP-FLOP	700
74LS75	4 BIT BISTABLE LATCHES	1.000
74LS76	DUAL J-K FLIP-FLOP	700
74LS78	DUAL J-K NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP	700
74LS83	4-BIT FULL ADDER	1.800
74LS85	4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS	2.000
74LS86	QUAD ESCLUSIVE OR GATE	700
74LS90	DECADE COUNTER	1.050
74LS92	DIVIDE-BY-12 COUNTER	1.050
74LS93	4 BIT BINARY COUNTER	1.050
74LS107	DUAL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOP	750
74LS109	DUAL JK EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP	750
74LS112	DUAL JK EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP	750
74LS113	DUAL JK EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP	750
74LS114	DUAL JK EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP	750
74LS125	QUAD 3-STATE BUFFER (LOW ENABLE)	900
74LS126	QUAD 3-STATE BUFFER (HIGH ENABLE)	900
74LS132	QUAD 2-IMP. SCHMITT TRIGGER	1.500
74LS136	QUAD ESCLUSIVE OR (OPEN COLLECTOR)	750
74LS138	1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLER	1.800
74LS139	DUAL 1-OF-4 DECODER/DEMULTIPLER	1.600
74LS151	8 IMPUT MULTIPLEXER	1.600
74LS153	DUAL 4 IMPUT MULTIPLEXER	1.600
74LS154	4-LINE TO 16-LINE DECODER/DEMULTIPLER	2.400
74LS155	DUAL 1 OF 4 DECODER	1.600
74LS158	DUAL 1 OF 4 DECODER (OPEN COLLECTOR)	1.600
74LS157	QUAD 2 IMPUT MULTIPLEXER (NON INVERTING)	1.600
74LS158	QUAD 2 IMPUT MULTIPLEXER (INVERTING)	1.500
74LS160	BCD DECADE COUNTER WITH DIRECT CLEAR	2.000
74LS161	SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER	2.000
74LS162	BCD DECADE COUNTER, SYNCHRONOUS RESET	2.000
74LS163	4 BIT BINARY COUNTER, SYNCHRONOUS RESET	2.000
74LS164	8 BIT SHIFT REGISTER (SERIAL IN-PARALLEL OUT)	1.800
74LS168	SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS	2.400
74LS169	SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS	2.400
74LS170	4x4 REGISTER FILE (OPEN COLLECTOR)	4.000
74LS173		3.000
74LS174	HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR	2.000
74LS175	QUAD D FLIP-FLOP W/CLEAR	2.000
74LS190	UP/DOWN DECADE COUNTER	2.400
74LS191	UP/DOWN BINARY COUNTER	2.400
74LS192	UP/DOWN DECADE COUNTER	2.400
74LS193	UP/DOWN BINARY COUNTER	2.400
74LS196	DECADE COUNTER	2.400
74LS197	4-BIT BINARY COUNTER	2.200
74LS247	BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS	1.700
74LS248	BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS	1.600
74LS249	BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS	1.700
74LS253	DUAL 4-IMP. MULTIPLEXER (3-STATE)	2.100
74LS257	QUAD 2-IMP. MULTIPLEXER (3-STATE)	1.700
74LS258	QUAD 2-IMP. MULTIPLEXER (3-STATE)	2.000
74LS266	QUAD ESCLUSIVE NOR (OPEN COLLECTOR)	750
74LS283	4 BIT FULL ADDER (ROTATED LS83)	1.800
74LS352	DUAL 4-TO-1 DATA SELECT/NUX	1.800
74LS353	DUAL 4-TO-1 DATA SELECT (3 STATE)	1.800
74LS365	HEX BUFFER W/COMMON ENABLE (3-STATE)	1.100
74LS366	HEX INVERTER W/COMMON ENABLE (3-STATE)	1.100
74LS387	HEX BUFFER, 4 BIT E 2 BIT (3-STATE)	1.100
74LS388	HEX INVERTER, 4 BIT E 2 BIT (3-STATE)	1.100
74LS386	QUADRUPLE 2-IMP. EXCLUSIVE-OR GATES	750
74LS670	4x4 REGISTER FILE (3-STATE)	5.000

OLTRE I 10 PEZZI, ANCHE ASSORTITI, SCONTO DEL 15%.

## PRINCIPALI CASE TRATTATE

FAIRCHILD	- componenti
NATIONAL	- componenti
TEXAS	- componenti
MOTOROLA	- componenti
SIGNETICS	- componenti
SPECTROL	- pot. trimmer
FEME	- relè - interr.
BOURNS	- potenz. trimmer
CANNON	- connettori
ELPOWER	- batterie ricaric.
ITT	- condensatori
WELLER	- saldatori
ELMI	- manopole - minuteria
WILBIKIT	- scatole di montaggio

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

*per chi ha interessi  
amatoriali  
e professionali  
nella riproduzione  
sonora  
e nella comunicazione  
via radio*

11

S

I

M

**SALONE INTERNAZIONALE DELLA MUSICA  
High Fidelity 1977**

In un modemo quartiere espositivo di 45.000 mq., oltre 700 marche di 35 Paesi presentano la piú aggiornata produzione mondiale di:

**STRUMENTI MUSICALI**

ed elettromusicali, amplificazione, componenti ed accessori

**HIGH FIDELITY**

apparecchiature HiFi, nastri ed accessori, edizioni discografiche e riviste specializzate

**AUDIO PROFESSIONALE**

materiali ed impianti per discoteche, per studi di registrazione e per la sonorizzazione

**EMITTENTI RADIO TV**

attrezzature radiotelevisive, videosistemi, apparecchi per attività radioamatoriali OM e CB.

**8 - 12 SETTEMBRE '77**

**FIERA DI MILANO  
VIA SPINOLA (PORTA MECCANICA)**

il pubblico è ammesso  
nei giorni 9-10-11 Settembre  
Ingresso L. 1.500

**8 e 12 SETTEMBRE  
"GIORNATE PROFESSIONALI"  
senza ammissione del pubblico**

L'ingresso è consentito solo ai  
visitatori muniti di "invito"

**ORARI:**

Dall'8 all'11 Settembre: 9.30 - 19  
Il 12 Settembre: 9.30 - 18



Per l'ingresso alla mostra nelle giornate professionali (8-12 Settembre), i commercianti, i tecnici, gli operatori e gli imprenditori del settore, i musicisti, gli impresari e gli utilizzatori professionali di strumenti e di apparecchiature audio (studi di registrazione, emittenti radiotelevisive, discoteche, sale di spettacolo, scuole di musica, ecc.) possono richiedere l'invito alla Segreteria del SIM scrivendo su carta intestata dalla quale risulti nome, indirizzo, telefono, iscrizione alla CCIA o ad altri organismi o quanto altro possa attestare l'attività svolta dal richiedente nel campo della musica e della riproduzione sonora.



Sede: 31030 COLFOSCO - via Barca II 46 - telefono 0438-27143  
 Filiale: 31015 CONEGLIANO - via Manin 26/B - tel. 0438-34692  
 Filiale: 32100 BELLUNO - via Rosselli 109

### ALTOPARLANTI RCF per alta fedeltà (impedenza solo 8 Ohm)

#### WOOFER

Tipo	Dim. Ø	Pot. W	Freq. Hz	Prezzo
L8P/04	210	45	32/3000	L. 23.600
L10P7	264	60	30/3000	L. 30.500
L12P/13	320	75	20/3000	L. 63.800

#### MIDDLE RANGE

MR45	140	40	800/23000	L. 20.900
------	-----	----	-----------	-----------

#### TWEETERS

TW10	96	40	3000/25000	L. 18.800
TW105	130	40	5000/20000	L. 21.800

#### TROMBE PER MEDIE ALTE FREQUENZE senza unità

Tipo	Dimensioni	Prezzo
H2010	200 x 100 x 158	L. 7.800
H2015	200 x 150 x 192	L. 11.200
H4823	235 x 485 x 375	L. 42.400

#### UNITA' PER TROMBE

Tipo	Dim. Ø	Prof.	Pot. W	Freq. Hz	Prezzo
TW15	86	78	20	800/15000	L. 24.900
TW25	85	80	30	800/15000	L. 36.700
TW103	176	65	100	3000/20000	L. 57.900

#### TWEETER A TROMBA COMPLETO di unità e lente acustica

Tipo	Dim.	Pot. W	Freq. Hz	Prezzo
TW200	800x350x530	100	500/20000	L. 198.000

#### ALTOPARLANTE PER STRUMENTI MUSICALI tipo professionale

Tipo	Dim. Ø	Pot. W	Freq. Hz	Prezzo
L15P/100A	385	150	45/10000	L. 120.800

#### ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI - Impedenza 4 o 8 Ohm da specificare nell'ordine

Dim. Ø	Pot. W	Ris. Hz	Freq. lav. Hz	Prezzo
200	15	90	80/7000	L. 6.300
250	30	65	60/8000	L. 10.800
320	30	65	60/7000	L. 22.500
250	60	100	80/4000	L. 23.400
320	40	65	60/6000	L. 37.800
380	60	60	40/6000	L. 52.200

#### ALTOPARLANTI DOPPIO CONO

200	6	70	60/15000	L. 4.900
250	15	65	60/14000	L. 11.700
320	25	50	40/16000	L. 31.500
320	40	60	50/13000	L. 39.500
450	80	25	20/8000	L. 99.000

### ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA'

#### Tweeter

Dim. Ø	Pot. W	Ris. Hz	Freq. lav. Hz	Prezzo
88x88	10		20/18000	L. 4.500
88x88	15		20/15000	L. 5.400
88x88	40		20/20.000	L. 9.500
Ø110	50		20/20000	L. 10.800

#### Middle range

130	25	400	800/10000	L. 9.000
130	40	300	600/9000	L. 11.700

#### Woofers

200	20	28	40/3000	L. 15.300
200	30	26	40/2000	L. 18.900
250	35	24	40/2000	L. 25.200
250	40	22	35/1500	L. 32.500
320	50	20	35/1000	L. 46.800

#### TUBI PER OSCILLOSCOPIO

2AP1	L. 11.800
3BP1	L. 13.600
5CP1	L. 16.000
7BP7	L. 22.600
DG7/32	L. 46.000
DG13/132	L. 65.000
Confezione 100 resistenze assortite	L. 500
Confezione 100 condensatori assortiti	L. 2.600
Confezione 10 zoccoli per integrati 14/16 pin	L. 2.000
Confezione 10 zoccoli per integrati piedini sfalsati	L. 2.400

#### CONNETTORI LUMBERG FEMMINA per schede passo 3,96 mm contatti dorati

	Terminali a saldare	per circuito stampato	terminali lunghi
15 poli	L. 1.750	L. 1.750	L. 1.950
18 poli	L. 2.000	L. 2.000	L. 2.200
22 poli	L. 2.250	L. 2.300	L. 2.500
15+15 poli	L. 2.600	L. 2.600	L. 2.850
18+18 poli	L. 3.000	L. 3.000	L. 3.300
22+22 poli	L. 3.500	L. 3.500	L. 3.850

#### VALVOLE SPECIALI

QQE03/12	L. 6.400	OA2	L. 2.200
QQE03/20	L. 42.700	813	L. 22.900
2D21	L. 2.400	2050	L. 3.400
807	L. 2.800	6011	L. 23.100
811A	L. 8.300	6146/A	L. 7.100
812A	L. 16.400	6146/B	L. 8.100
		4CX250	L. 50.000

**Attenzione:** Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di indirizzare a Conegliano e di scrivere in stampatello, indicando indirizzo completo città e C.A.P. Richiedeteci qualsiasi tipo di materiale elettronico anche se non è pubblicato nella presente rivista. Forniamo a richiesta qualsiasi preventivo. Quotazioni speciali per industrie. Condizioni di pagamento: Contrassegno più le spese per la spedizione. Non si prendono in considerazione ordinativi per un importo inferiore a L. 5.000. N.B.: i prezzi possono subire delle variazioni dovute all'andamento di mercato. Sconti particolari per quantitativi.



**elettromeccanica ricci**

**ELETTROMECCANICA  
RICCI**

Via Cesare Battisti, 792  
21040 CISLAGO (VA)  
Tel. 02/9630672

*Componenti elettronici in genere - orologi  
digitali - frequenzimetri - timers - oscillo-  
scopi montati e in kit.*



**La rivista  
specializzata  
in alta fedeltà**

**In tutte le edicole  
ogni mese  
a L. 800**



**G.R. ELECTRONICS**

via Roma, 116 - C.P. 390  
57100 LIVORNO  
tel. 0586/606020

- spedizioni in contrassegno ovunque -

**Componenti elettronici e stru-  
mentazioni**



**EARTH ITALIANA**

Casella Postale 150  
43100 PARMA  
Tel. 0521/48631

*Vendita per corrispondenza di: compo-  
nenti Hi-Fi - apparecchiature e accessori  
per CB-OM - calcolatrici - radioregistra-  
tori portatili.*




**ELETRONICA PROFESSIONALE**

**B&S ELETTRONICA  
PROFESSIONALE**

Viale XX settembre, 37  
34170 GORIZIA  
Tel. 0481/32193

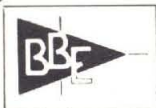*Componenti elettronici professionali - stru-  
menti di misura analogici e digitali - antenne  
per telecomunicazioni Caletti - contenitori  
Ganzerli - moduli BF Vecchietti - laboratorio  
di elettronica professionale*



**BBE**

via Novara, 2  
13031 BIELLA  
tel. 015/34740

Accessori CB-OM



**GIANNI VECCHIETTI**

via della Beverara, 39  
40131 BOLOGNA  
tel. 051/370.687

*Componenti elettronici per  
uso industriale e amatoriale  
Radiotelefoni - CB - OM -  
Ponti radio - Alta fedeltà*



**E.T.M.**

via Molinetto, 20  
25080 BOTTICINO MATT. (BS)  
tel 030/2691426

**Trasformatori di tutti i tipi -  
alimentatori stabilizzati**

**BREMI**

**BREMI**

Via Pasubio, 3/C  
43100 PARMA  
Tel. 0521/72209

**Rosmetri · Orologi digitali  
Alimentatori  
Carica batteria lineari**



**BASE ELETTRONICA**

Via Volta, 61  
22070 CARBONATE (CO)  
Tel. 0331/831381

*Apparecchiature per radioamatori  
centralini televisivi  
impianti antiturbo*



**ELETTRONICA  
PROFESSIONALE**

via XXIX Settembre, 14  
60100 ANCONA  
tel. 071/28312

**Radioamatori - componenti e-  
lettronici in generale**



**MARCUCCI** S.p.A.

via f.lli Bronzetti, 37  
20129 MILANO  
tel. 02/7386051

 **LAFAYETTE**  
Radiotelefoni ed accessori  
CB - apparati per  
radioamatori e componenti  
elettronici e prodotti per  
alta fedeltà

**mega**  
*elettronica*

**MEGA ELETTRONICA**  
via A. Meucci, 67  
20128 MILANO  
tel. 02/2566650

Strumenti elettronici di misura  
e controllo

**MICROSET**

**MICROSET**

via A. Peruch, 64  
33077 SACILE (PN)  
tel. 0434/72459

Alimentatori stabilizzati fino a  
15 A - lineari e filtri anti distur-  
bo per mezzi mobili

ELETTRONICA  
**E. R. M. E. I.**

ELETTRONICA E.R.M.E.I.  
via Corsico, 9  
20144 MILANO  
tel. 02/8356286

Componenti elettronici per tut-  
te le applicazioni

ELETTROMECCANICA  
 **Caletti** s.r.l.

ELETTROMECC. CALETTI  
via Felicità Morandi, 5  
20127 MILANO  
tel. 02/2827762-2899612

Produzione:  
\* antenne CB-OM-NAUTICA  
\* trafilati in vetroresina  
\* componenti elettronici

**DIGITRONIC**

STRUMENTI DIGITALI

**DIGITRONIC**

Provinciale, 59  
22038 TAVERNERIO (CO)  
tel. 031/427076-426509

Videoconverter - demodulatori RTTY  
monitor - strumenti digitali



**COSTRUZIONI  
ELETTRONICHE  
PROFESSIONALI**

Via Bottego, 20  
MILANO  
Tel. (02)2562135

Amplificatori lineari per 27 MHz  
di varie potenze  
per stazioni base e mobili



**RADIOFORNITURE**

via Ranzani, 13/2  
40127 BOLOGNA  
tel. 051/263527-279837

Componenti elettronici - radio-  
tv - HIFI - autoradio ed acces-  
sori

**Pagani Utensili**

20154 MILANO  
Via Cenisio, 34  
Tel. 342496

Tutti gli utensili specifici  
per elettronica e radiantistica

Offerta mese - Sped. contrass.

**DISSALDATORI A POMPETTA**



Mod. "Mini" m/m 140 L. 6.500  
Mod. "Maxi" m/m 216 L. 8.700

**ELETTROACUSTICA  
VENETA**

**ELETTROACUSTICA VENETA**

via Firenze, 24  
36016 THIENE (VI)  
tel. 0445/31904

Apparecchi per luci psichedeliche -  
moduli per detti - filtri Cross-over  
a 2 e 3 vie con o senza regola-  
zione toni.

**nelle Marche**

**nella PROVINCIA DI  
PESARO**

**BORGOGELLI AVVEDUTI  
LORENZO**

P.zza del Mercato, 11  
61032 FANO (PS)

Apparecchiature OM - CB -  
Vasta accessoristica compo-  
nenti elettronici - Tutto per  
radioamatori e CB - Assorti-  
mento scatole di montaggio



**MIRO**  
ELECTRONIC MEETING

**MIRO**  
via Dagnini, 16/2  
40137 BOLOGNA  
tel. 051/396083

Componenti elettronici

**Sigma**  
**Antenne**

**SIGMA ANTENNE**  
via Leopardi  
46047 S. ANTONIO DI PORTO  
MANTOVANO (MN)  
tel. 0376/39667

Costruzione antenne per: CB-OM  
nautica

**ZETA ELETTRONICA**  
via Lorenzo Lotto, 1  
24100 BERGAMO  
tel. 035/222258

Amplificazione Hi-fi - stereofonia in kit e montata

**RONDINELLI**  
già Elettronord italiana

**RONDINELLI**  
via F. Bocconi, 9  
20136 MILANO  
tel. 02/589921

Transistor - circuiti integrati - interruttori - commutatori - dissipatori - portafusibili - spinotti - Jack-din giapponesi - bocchettoni - manopole - variabili - impedenze - zoccoli - contenitori - materiale per anti-furto - relè di ogni tipo.

**mondo**  
**sommerso**

rivista internazionale  
del mare

in edicola ogni mese  
a Lire 1.800

# INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

## NOVITÀ MONDIALE!!!

### OROLOGIO DIGITALE PER AUTO 12 Vcc

Il modulo **MA 1003** della National è un circuito logico per orologi digitali MOS LSI monolitico MM 5377, comprendente un digit a 4 displays di 8 mm. a fluorescenza verde, un cristallo (quarzo) a 2,097 MHz per la base dei tempi e i componenti necessari a formare un orologio completo e funzionante a 12 Vcc. Il modulo è completamente protetto contro i sbalzi di movimento ed inversione di polarità nella batteria.

Il controllo di luminosità del Kit avviene tramite un interruttore che accende o spegne i displays lasciando inalterato il conteggio dell'orologio. La regolazione dei minuti e delle ore sono dati da due pulsanti in dotazione. Il colore verde dei displays è filtrabile (per chi lo desidera) a varie tinte VERDE - BLU - GIALLO.

Le connessioni sono semplificate con l'uso del connettore a 6 piedini. Il Kit può essere applicato in tutte quelle esigenze in cui vi sia una batteria a 12 Vcc. ESEMPIO: AUTO - BARCHE - PANFILI - AUTOBUS - CAMION ecc.


**IMPORTANTE:** tutti i kit prima di essere evasi vengono accuratamente collaudati e controllati.

L. 33.500

**Ditta BENEDETTO RUSSO**  
Via Campolo, 46  
Tel. 091/567.254  
90145 PALERMO

HOURS  
SET  
SWITCH


MINUTES  
SET  
SWITCH

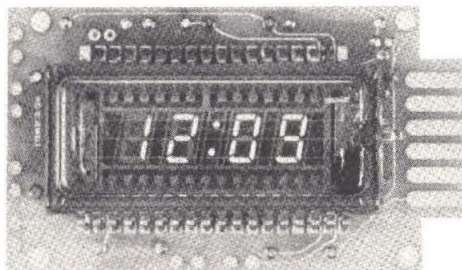

6 GROUND  
5 NC  
4 PARK LIGHTS  
3 BATTERY  
2 DASH LAMPS  
1 IGNITION

DISPLAY SWITCH
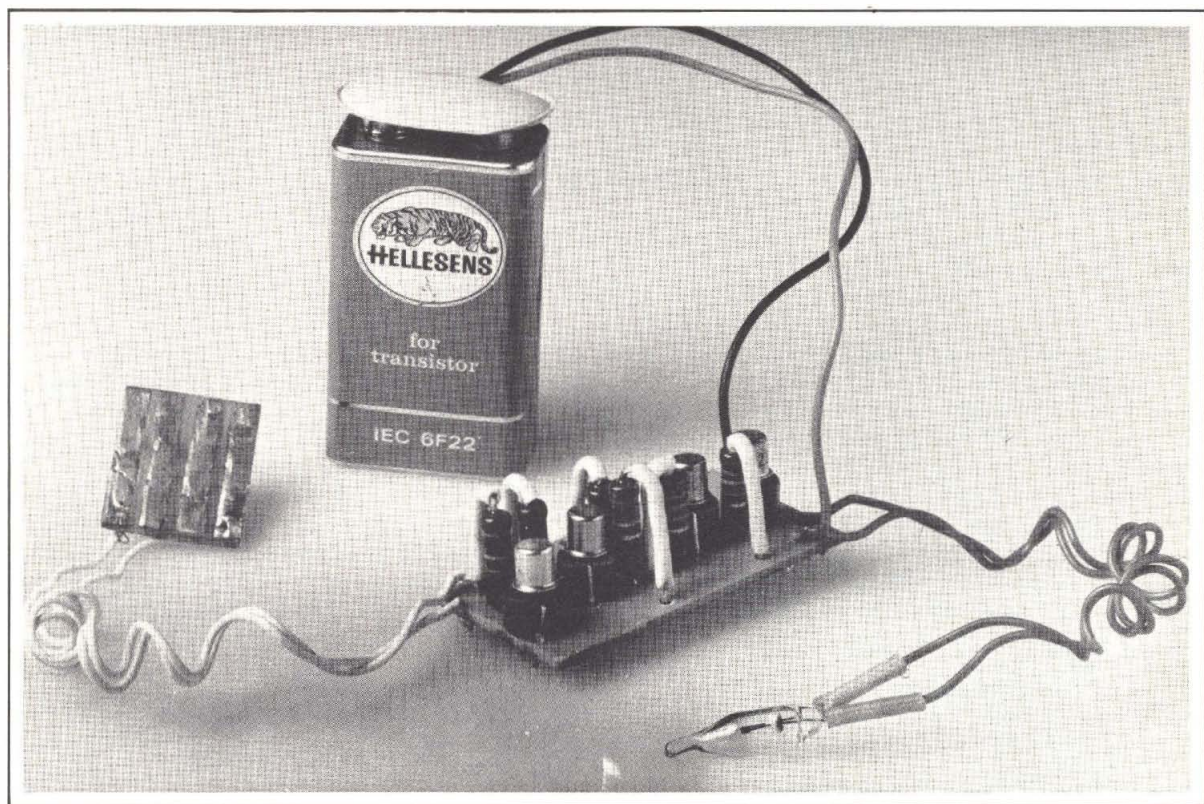
# Appena un soffio, e l'interruttore scatta



In ogni momento della vita c'è sempre un'occasione dove qualcuno si accosta per la prima volta ad un argomento. Sicuramente fra quanti leggono questo numero di Radio Elettronica c'è qualcuno che per la prima volta prende in mano un giornale specializzato di elettronica. Il nuovo potenziale « elettronico » gira le pagine una dopo l'altra soffermandosi a leggere i titoli, i sommari, ad osservare le immagini e le didascalie. È affascinato ma


**Attuatore sensitivo applicabile in numerosi campi, dal gadget, all'allarme di livello per liquidi: basta il contenuto di umidità di un soffio per realizzare il contatto elettrico sul sensore.**

di MARIO TAGLIABUE

anche intimorito: trova un progetto interessantissimo, ma per lui che non ha mai fatto una saldatura ogni piccola difficoltà appare come una montagna invalicabile.

Il nuovo amico molte volte deve, in un primo tempo, fintanto che non si è fatta la giusta esperienza, rinunciare a certi progetti tanto tanto affascinanti e ripiegare su circuiti molto più accessibili.

Questo interruttore sensitivo

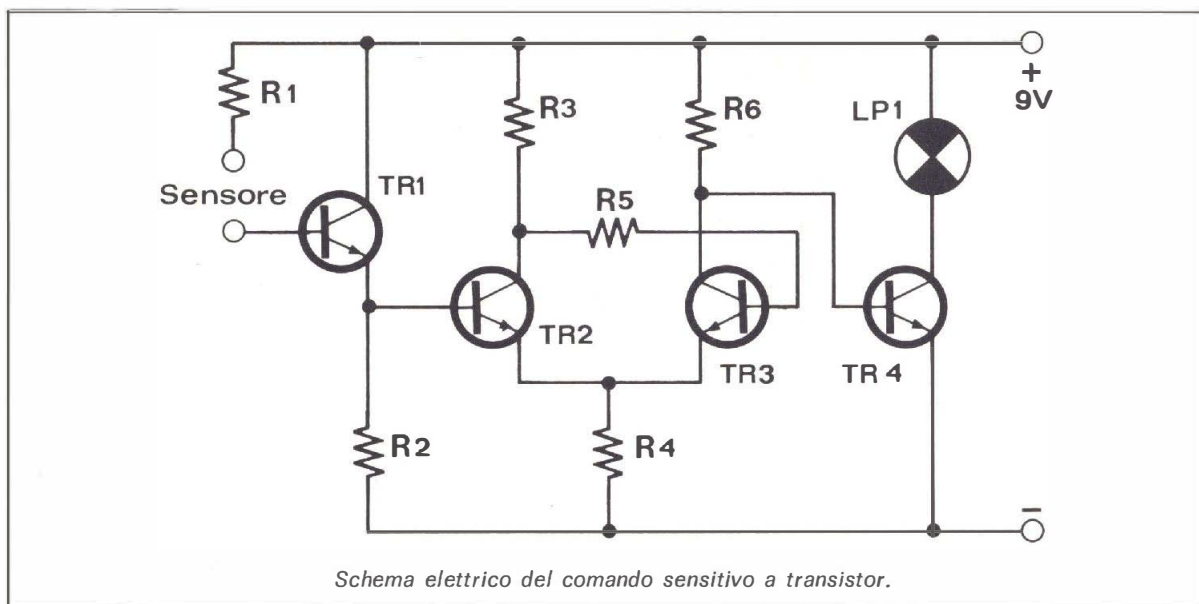

che vi proponiamo è stato studiato soprattutto per quanti si accostano all'elettronica per la prima volta e vorrebbero costruire qualcosa che pur essendo semplice, possa suscitare lo stupore e la meraviglia degli amici.

I componenti utilizzati per sviluppare il circuito del controllo sensitivo sono in numero veramente esiguo. Quattro transistor e sei resistenze è quanto occorre. Il carico, la lampadina, può essere sostituito con un relais in modo da mantenere l'aggancio del contatto ogni qualvolta il

controllo elettronico viene messo in azione.


Vediamo ora in sintesi come funziona il circuito.

Quando alla base di TR1 si verifica la condizione di contatto fra la base stessa ed R1, la tensione presente all'emettitore di TR1 è applicata alla base di TR2 che in questo caso conduce portando l'ampiezza del segnale ad una condizione tale da consentire, tramite l'accoppiamento di TR3 e TR4 l'accensione della lampadina, oppure l'eccitazione di un eventuale relais.

Il collegamento fra R1 e la base di TR1 è realizzato dal contatto della pelle sulla piastrina del sensore. L'esigua conduzione della pelle al limitato valore di tensione applicata nel punto del sensore è comunque sufficiente per consentire il contatto fra le piste normalmente isolate fra loro dal punto di vista elettrico.

Il fatto che il corpo umano abbia un livello di conduzione lo potete verificare sperimentalmente utilizzando il vostro tester: è un esperimento sempli-


## Il montaggio

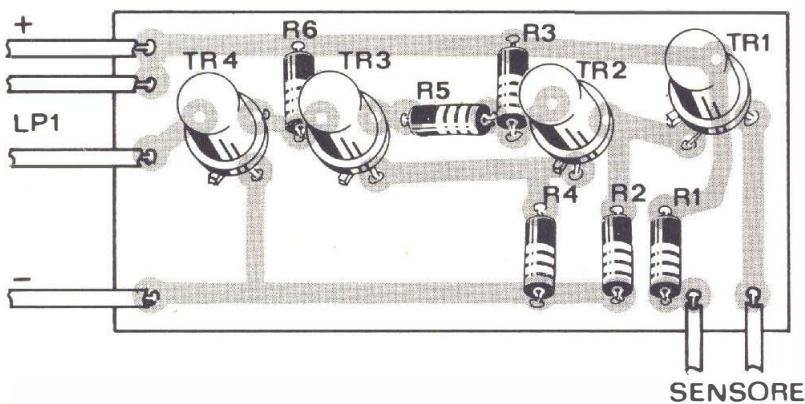
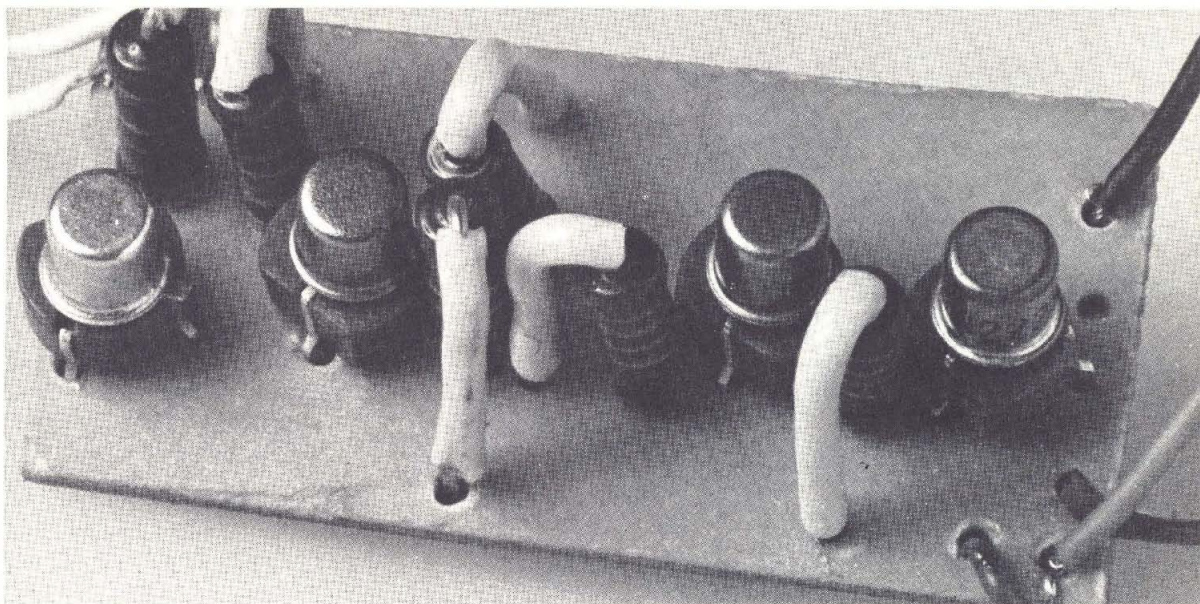
## Componenti

- R1 = 10 Kohm
- R2 = 330 Kohm
- R3 = 10 Kohm
- R4 = 100 ohm
- R5 = 22 Kohm
- R6 = 2,2 Kohm
- TR1 = 2N222 o BC108
- TR2 = 2N222 o BC108
- TR3 = 2N222 o BC108
- TR4 = 2N222 o BC108
- Lp = 9 V, 20 mA lampadina





cissimo. Prendete il tester e lo mettete nelle condizioni adatte per misurare sulla portata più elevata dei carichi resistivi. Prendete poi un puntale di misurazione per mano e stringetene le estremità fra pollice ed indice: l'ago dello strumento si muove e misura la resistenza che esiste fra i due punti che state sondando. Il valore letto è molto elevato ma, con nulla, può avere degli sbalzi fortissimi. Provate ad esempio ad inumidire le dita e ripetere la stessa misura. Il valore di resistenza scende mol-

tissimo e quindi (per la legge di Ohm  $V=RI$ ) il valore della corrente che in quel momento circola nel corpo (a parità di tensione) sale notevolmente. Fate un poco di conti simulando che la tensione applicata corrisponda a 220 volt e vedete, naturalmente senza fare prove sperimentali sotto tensione, quanta è la corrente che circolerebbe nel vostro corpo in caso di contatto accidentale alla tensione di rete con le mani asciutte oppure bagnate: tenete presente che se la corrente supera il livello di pochi


mA la « scossa » è da considerarsi mortale.

Verificate pure quanto vi abbiamo detto, ma naturalmente solo utilizzando il tester come ohmmetro: così la tensione applicata corrisponde ad un massimo di 5 ÷ 6 volt a seconda del modello di analizzatore utilizzato.
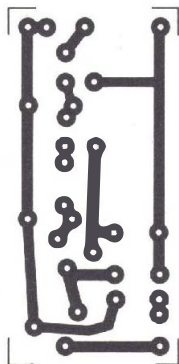
## Il montaggio


L'esecuzione pratica dell'interruttore sensitivo è stata realizzata avvalendosi di due pic-


*Sotto, basetta in dimensioni naturali. A destra, esempio di sensore: in questo caso le dimensioni sono libere.*


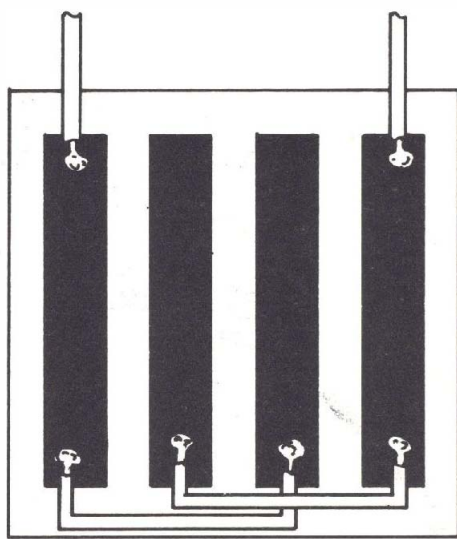
### Per il materiale

I componenti adoperati per la costruzione dell'apparecchio sono elementi di facile reperibilità. La cifra orientativa necessaria per l'acquisto delle parti corrisponde a circa a circa 3.500 lire.



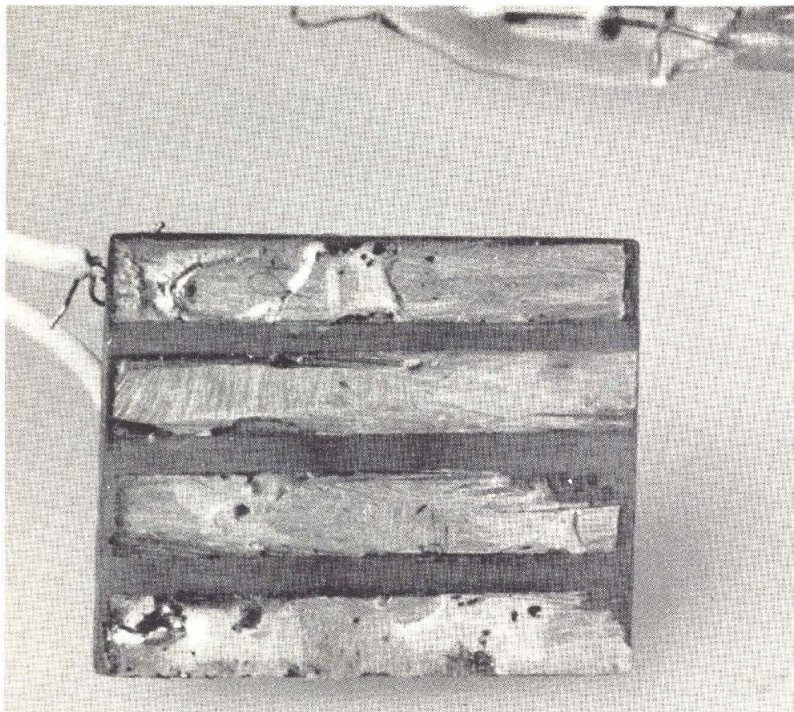

*Nell'immagine un sensore realizzato facendo uso di un pezzo di basetta prestampata per circuiti sperimentali. La struttura del sensore è libera e deve essere adeguata al tipo di utilizzazione dell'apparecchio.*

coli circuiti stampati: uno per l'apparecchio vero e proprio, l'altro per il sensore.

Le dimensioni del circuito stampato del nucleo base corrispondono a circa 45 per 25 millimetri, quelle del sensore sono a piacere: possono essere molto limitate oppure molto consistenti in funzione dell'utilizzazione pratica che si intende dare al circuito.

Particolari accorgimenti da tenere per completare l'esecuzione

del montaggio non ve ne sono. Prima si provvede alla saldatura delle resistenze, poi all'insierimento secondo la disposizione dei terminali dei quattro transistor.

Le saldature da effettuare sono poche però debbono essere curate con l'attenzione di sempre. Varie saldature debbono anche essere effettuate sulla piastrina sensore per collegare fra loro alcune delle piste del disegno realizzato sul circuito stam-

pato. Lo stampato del sensore può anche non essere realizzato con il solito metodo dell'incisione, perché ci si può avvalere direttamente delle basette ramate a striscie approntate per montaggi sperimentali che si trovano in commercio con estrema facilità.

Il circuito può essere utilizzato come un semplice gadget da tenere sulla scrivania come soprammobile che ad un tocco si illumina, oppure può essere destinato ad altre applicazioni pratiche molto diverse fra loro.

Una di queste può essere la preparazione di un allarme di livello per liquidi: quando il liquido sotto controllo determina il contatto fra le diverse piste del sensore la luce si accende oppure un relais che a sua volta può comandare una elettrovalvola può far chiudere la conduttura come un rubinetto automatico.

Altra applicazione « strana » è quella di proteggi bucato. Si realizza il sensore in dimensioni abbastanza consistenti e lo si installa in una posizione dove le prime gocce di pioggia possano realizzare il contatto fra le piste. In questo modo il bucato quasi asciutto è sotto controllo perché una sirena, un campanello o qualsivoglia allarme provvede ad avvertire che la biancheria stesa deve essere ritirata subito subito.

Queste sono dunque alcune proposte per dare un'applicazione pratica a questo circuitino che potete realizzare con poca spesa e pochi attimi di lavoro.



## AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI S.p.A.

Viale Bacchiglione, 6 - 20139 MILANO - Tel. 5696241-2-3-4-5

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a:  
CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI - via Della Giuliana, 107 - telefono 319493 - 00195 ROMA

per la zona di GENOVA:

Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria, 78/r - 16122 GENOVA - telefono 010-593467

per la zona di NAPOLI:

Ditta C.E.L. - via S. Anna alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI - telefono 081-338471

per la zona di PUGLIA:

CENTRO ELETTRONICO PUGLIESE - via indipendenza, 86 - 73044 GALATONE (Lecce) - telefono 0833-867366

— si assicura lo stesso trattamento —


per la zona di CALABRIA:

TELESPRINT - piazza Zumbini, 40 - COSENZA - telefono 30619

per la zona di CAGLIARI:

Ditta C.B. ELETTRONICA - Via Brigata Sassari, 36 - QUARTO S. ELENA

# le superofferte 1977

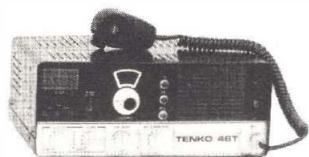

## TENKO 46T - Valvolare

Potenziometro volume, squelch, preamplificatore microfonico e compressore della dinamica. Presa per microfono antenna (52  $\Omega$ ). Strumento indicatore S/RF e potenza d'uscita. Ricevitore sensibilità: 0,8  $\mu$ V per 10 dB S+N/N. Potenza uscita audio: 4 W. Potenza ingresso stadio finale: 5 W. Alimentazione: 220 V.c.a. 50 Hz - 13,5 V.c.c. Dimensioni: 305x128x210.

L. 185.000



## AUTORADIO OM/FM Mod. WI-260 con riproduttore stereo per cassette 4 piste.

Comandi di regolazione volume, tono, bilanciamento canali e sintonia. Tasti di avanzamento veloce del nastro, espulsione della cassetta. Potenza di uscita 5 watt per canale. Alimentazione in c.c. 12 V negativo a massa. Dimensioni: 18,5 x 5,5 x 16,5 cm.

L. 59.000



## AUTORADIO OM/FM Mod. CR-62

Controlli di volume, tono e sintonia. Tasti di preselezione per onde medie e modulazione di frequenza. Potenza di uscita 5 watt. Impedenza di uscita 8 Ohm. Alimentazione in c.c. 12 V negativo o positivo a massa. Dimensioni: 16x4,5x13,5 cm.


L. 34.000



## NASA 72 GX

69 canali quarzati - completo di microfono, prese per antenna ed altoparlante esterno - indicatore SWR - indicatore automatico di rumore - 10 Watt input - sensibilità di ricezione - 17 dB (0 dB =  $\mu$ V - 1,000 Hz) - controllo automatico di frequenza.

L. 190.000

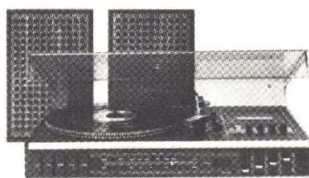

## «UNIVERSUM» tipo RGR 9003

L. 185.000

con garanzia

### DATI TECNICI:

Allacciamento alla rete: 220 V - 50 Hz  
Assorbimento: max. 45 W  
Dispositivo di protezione: fusibile primario: M 250 mA  
fusibile secondario: M 2 A

Semiconduttori: 4 ICS (circuiti integrati)  
21 transistor  
33 diodi  
1 raddrizzatore a ponte

### Amplificatore

Potenza di uscita: 2 x 15 Watt musicali  
Regolazione alti e bassi:  $\pm$  12 dB  
Impedenza altoparlanti: 4 Ohm

### Giradischi

Motore: motore a corrente continua con controllo elettronico  
230 mm  $\varnothing$   
Piatto giradischi: 33 1/3-45 giri/min.  
Braccio: braccio tubolare lunghezza 260 mm.  
Capsula: sistema STEREO in ceramica con microzaffiro 15  $\mu$   
Pressione braccio: 6 g.  
Gamme d'onda: FM 87,5 - 104,5 MHz  
OM 510 - 1850 kHz  
OC 5,85 - 6,3 MHz  
OL 145 - 270 kHz

Decoder STEREO IC con commutazione automatica STEREO/MONO

Prese DIN: altoparlante sinistro/destro, presa universale a 7 poli, presa per cuffia sec. DIN, antenna esterna FM, antenna esterna AM a terra

### Registratore

Motore: motore a corrente continua regolato da IC  
Tipo di nastro: compact cassette (sistema IEC e DIN)  
Numero piste: 4 tracce stereo  
Velocità nastro: 4,75 cm/sec.  
Wow e Flutter:  $\leq$  0,3%  
Gamma di risposta:  $\leq$  40 - 10000 Hz  
Dimensioni apparecchio: 490 x 300 x 130 mm  
Peso: 4,2 kg  
Potenza altoparlanti: 10 W musicali min.  
Impedenza: 4 Ohm  
Dimensioni: 280 x 186 x 110 mm  
Peso: 2 x 1,5 kg

## VI. EL VIRGILIANA ELETTRONICA

Casella Postale 34 - 46100 Mantova  
☎ (0376) 25616

Spedizione: in contrassegno + spese postali.  
Laboratorio specializzato riparazioni apparecchiature ricetrasmittenti di ogni tipo.

La VI.EL è presente a tutte le mostre radiantistiche.


Calcolatori « BROTHER » **CHIEDERE OFFERTE PER QUANTITATIVI**

Un problema al quale lo sperimentatore deve sempre essere in grado di fare fronte o per collaudare un nuovo circuito o per dare un'occhiatina alla radiolina dell'amico (o dell'amica eh!) è quello di avere a disposizione una apposita sorgente di alimentazione.


Il far ricorso alle pile a secco non è di certo il metodo più conveniente specialmente in caso di riparazioni in quanto sarebbe necessario avere sempre una certa scorta di pile di vario genere e formato.

La soluzione ottimale è indubbiamente quella di acquistare od autocostruirsi un alimentatore a tensione variabile in grado di fornire una corrente di almeno un ampère. Sul mercato esiste oramai un assortimento molto vasto di tali apparecchiature indubbiamente valide e di sicuro funzionamento e l'unico fattore che può dissuadere dall'acquistarle è il costo delle medesime dovuto in massima parte alle elevate prestazioni che questi strumenti sono in grado di offrire.

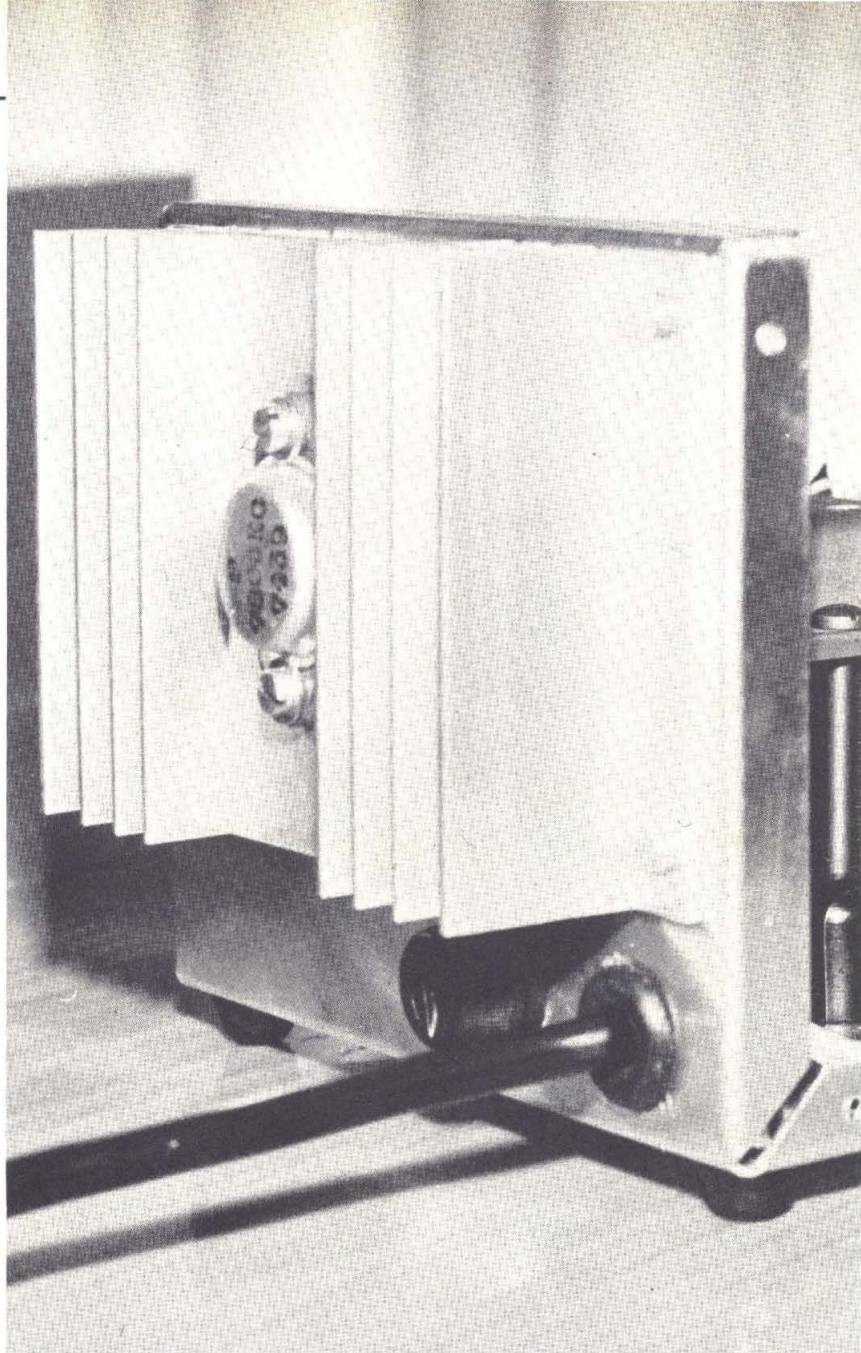Una di queste è l'eccezionale stabilità della tensione di uscita ottenibile indipendentemente dal carico applicato. Si hanno scarti dello 0,5% da zero a pieno carico per i circuiti più semplici mentre gli alimentatori di classe altamente professionale sono in grado di contenere la variazione della tensione di uscita entro intervalli pari allo 0,01% o migliore per tutta la gamma delle



# Alimentatore a tensione

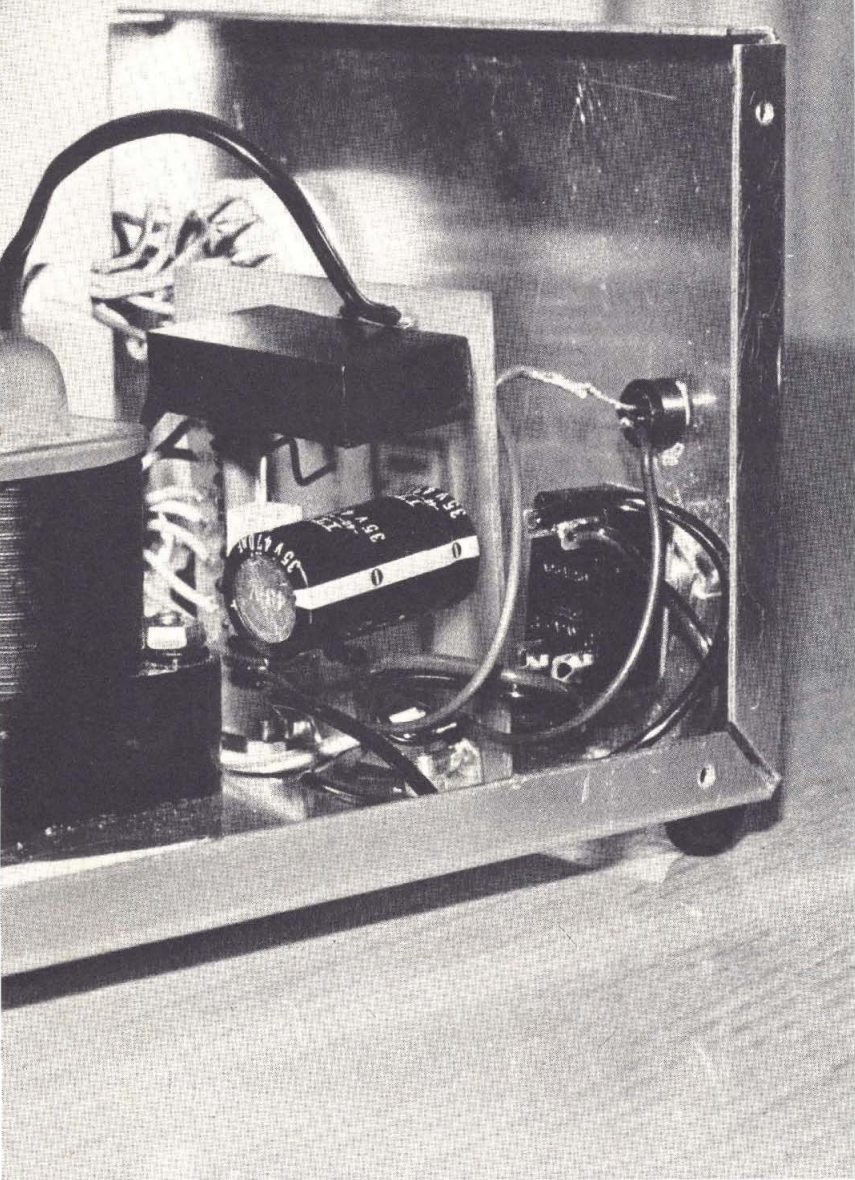

# discreto... variabile



correnti erogabili. Quelli fra questi più sofisticati sono muniti di voltmetro ed amperometro digitali e possiedono circuiti di limitazione della corrente di uscita tarabili da pochi milliamperé fino ai valori massimi consentiti.

Se apparecchiature di questo tipo sono oggi indispensabili a chi opera professionalmente in questo settore, è altrettanto vero che le esigenze di chi si occupa di elettronica solo per hobby sono indubbiamente minori e diverse.



Al lettore interessa un qualcosa che consideri nel modo migliore la semplicità circuitale, la sicurezza di funzionamento, il rapido montaggio ed il basso costo senza, però, che si debba transigere eccessivamente sulle prestazioni dell'apparecchio.

Si deve pur sempre avere una buona stabilità della tensione di uscita nei confronti delle variazioni della corrente erogata e di quelle della tensione di alimentazione mentre il ripple (alternata residua) è bene sia contenuto entro limiti molto bassi al fine di non introdurre disturbi nel circuito in prova specialmente quando si lavora con amplificatori BF.

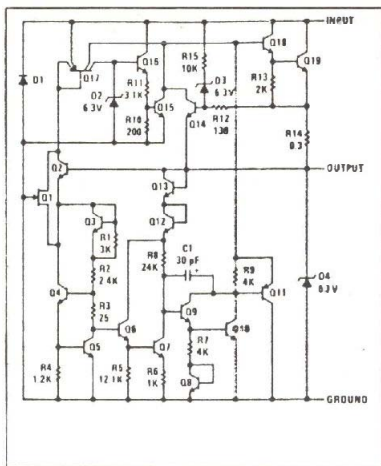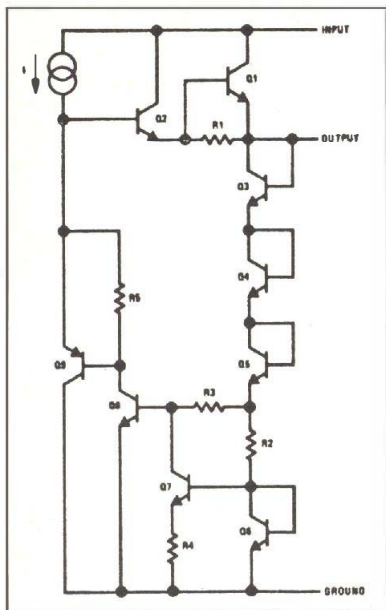È di grande utilità, se non proprio indispensabile, che lo strumento sia dotato di un circuito di protezione ad azione rapida contro i sovraccarichi in modo da impedire non solo la messa fuori uso dell'alimentatore in seguito ad un errore



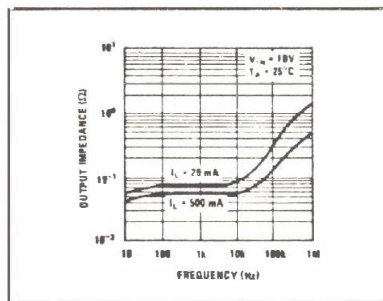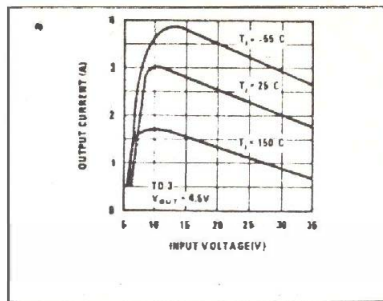Nei disegni trovate raffigurati lo schema elettrico della struttura del circuito integrato regolatore di tensione e le curve caratteristiche di cui si deve tener conto in fase di progettazione.



o ad un corto circuito accidentali ma anche di salvare da immatura fine l'apparecchio sotto prova.

Se poi lo strumento è in grado di far sapere allo sperimentatore quale precisa tensione stia erogando sul momento senza che questi debba far ricorso al tester, magari impegnato nella misura di altri parametri del circuito in esame, si può tranquillamente affermare di avere fra le mani un alimentatore di discre-

ta qualità e pratico da usarsi.

In quelli usuali del commercio questa indicazione la si ottiene inserendo un voltmetro in parallelo ai morsetti di uscita ed è questo che viene ad incidere in maniera sensibile sul prezzo totale dell'alimentatore a causa dell'elevato costo dello strumento a bobina mobile.

Nel caso di strumenti autocostituiti, lo sperimentatore si vede costretto a procedere al montaggio del voltmetro con tutte

le annesse operazioni di taratura le quali, in genere, risultano poco gradite e rendono ulteriormente complessa la realizzazione dell'alimentatore.

Sembrerebbe, a questo punto, impossibile mettere d'accordo il basso costo e la semplicità circuitale con le buone prestazioni e la semplicità d'uso ed invece questo è il quanto è stato ottenuto con il circuito che andiamo ora a descrivere.




Non si tratta del solito alimentatore ormai trito e ritrito facente capo agli ancor più soliti  $\mu$ A 723 e 2N 3055 contornati da una rete più o meno complessa di componenti passivi ma di una applicazione, invero insolita dell'integrato LM 109. Questo viene normalmente usato negli alimentatori stabilizzati per integrati TTL in quanto è in grado di erogare una tensione precisa e costante di 5 Volt con una corrente massima di 1,5 ampère.

In figura è rappresentato lo schema elettrico dettagliato dell'integrato mentre nella tabella n. 1 sono brevemente riassunte le sue caratteristiche di funzionamento date per una temperatura di 25°C. I dati più salienti che si possono osservare sono: la sua bassissima resisten-

## LM 109

## CARATTERISTICHE

definizione	condizioni	valore
tensione di uscita		5 volt
corrente di uscita		1,5 ampère
resistenza di uscita		0,03 ohm
campo di regolazione	$7V \leq V_{in} \leq 35V$	0,005 %/V
temperatura	$-55^{\circ}C \leq T_a \leq 125^{\circ}C$	0,02 %/C
tensione minima	$I_{out} = 1 A$	6,5 volt
tensione del rumore	$10 Hz \leq f \leq 100 KHz$	40 $\mu$ V
resistenza termica	LM109H (TO5)	15°C/W
della giunzione al contenitore	LM109K (TO3)	3°C/W

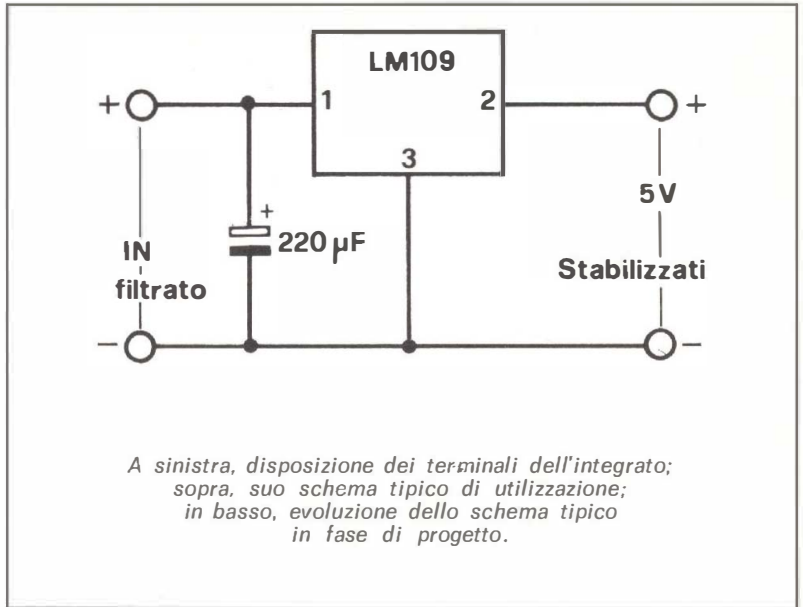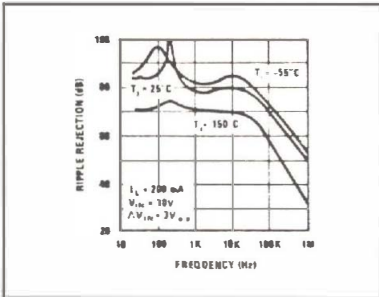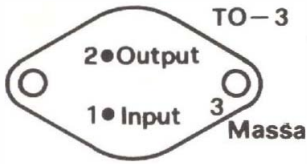

za di uscita (0,03 ohm), la scarsa deriva termica (temperature drift) in seguito alla quale la tensione di uscita varia dello 0,02% al variare di un grado della temperatura, la notevole stabilità della tensione di uscita rispetto alle variazioni della tensione di alimentazione (line regulation).

Una spiegazione dettagliata del funzionamento di questo integrato, come la si può desumere dal manuale « Linear Applications » volume primo della National richiederebbe molto spazio e notevoli conoscenze scientifiche per essere compreso e pertanto ci limiteremo ad una esposizione più concisa basata sullo schema semplificato che appare in figura dalla quale è facile osservare come i transistori Q3, 4, 5 ed 8 (collegati a diodo) forniscono una parte della tensione di riferimento con coefficiente di temperatura negativo pari a quattro volte la caduta di tensione che si ha ai capi della giunzione base-emettitore mentre la resistenza R3 provvede la restante parte ma con coefficiente di temperatura positivo.

Con una opportuna scelta dei transistori e del valore di R3 si ottiene una quasi perfetta compensazione degli effetti termici



nei confronti della tensione di riferimento rendendo così la deriva termica estremamente bassa. Il transistor Q9 pilota lo stadio di uscita (Darlington modificato) costituito da Q2 e Q1 il quale è il transistor di potenza.


L'integrato LM 109 è anche protetto contro i sovraccarichi da un apposito circuito limitatore di corrente facente capo a Q14, D3 e R15 mentre Q15, Q16 e D2 costituiscono la rete di protezione termica nella qua-

le Q15 funge da sensore della temperatura.

Il risultato dell'azione combinata di questi due dispositivi di sicurezza è visibile nella figura in cui la temperatura  $T_j$  presa come parametro è la temperatura della giunzione del transistor di potenza Q1.

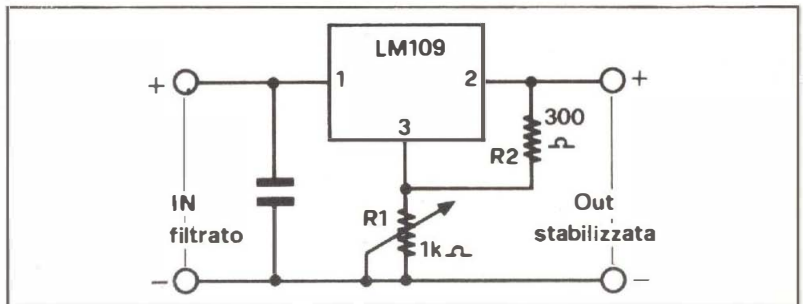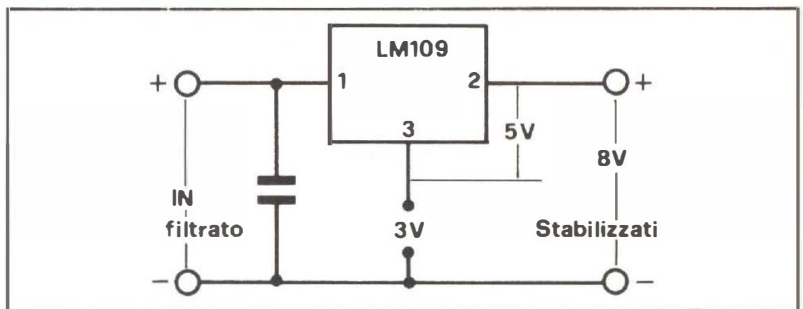Nei grafici sono rappresentate rispettivamente l'andamento della impedenza di uscita e l'attenuazione (ripple rejection) della ondulazione della tensione di in-



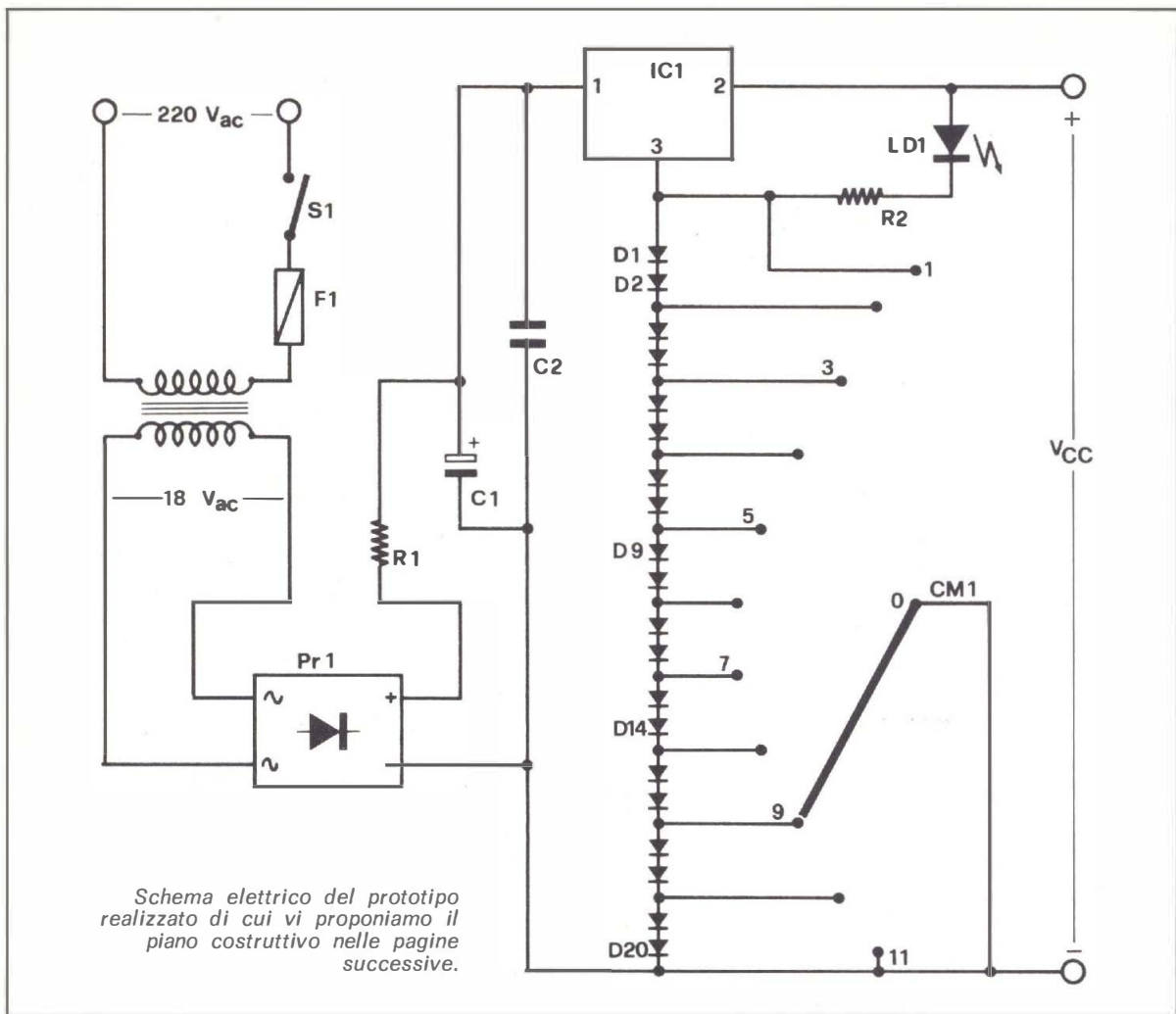

gresso in funzione della frequenza.

Il ripple rejection rimane a valori molto elevati fino a 10 KHz mentre cala rapidamente per frequenze superiori e pertanto la stessa National consiglia di inserire fra il terminale di ingresso e la massa un condensatore da 220 nF specie quando l'integrato è piazzato ad una certa distanza dai condensatori di filtro per prevenire il verificarsi di oscillazioni che ne disturberebbero il regolare funzionamento.

Il lettore si chiederà, però, come sia possibile con un tale tipo di integrato costruire un alimentatore a tensione variabile dato che questo fornisce un potenziale fisso di 5 Volt in

uscita.


Il trucco è molto semplice in quanto i cinque volt si manifestano ai capi 2 e 3 dell'integrato e sono 5V rispetto a massa solo se il terminale n. 3 è ad essa collegato mentre se lo si collega con un punto a potenziale più elevato, poniamo 3 Volt, questi si sommano ai precedenti cinque e in uscita si otterrà una tensione di 8 Volt.

La soluzione circuitale è molto semplice e ci è fornita dalla stessa casa costruttrice con la quale si possono ottenere in uscita tensioni variabili con continuità a partire ovviamente da 5 Volt in su. La stabilità di questa risulta un pelino degradata ma è sempre più che eccellente per uso amatoriale.

Ai capi di R1 sono presenti i 5 Volt e pertanto attraverso di essa fluirà una corrente di 18 mA; questa, unitamente a quella (quiescent current) in uscita dal terminale n. 3 dell'I.C. passerà attraverso R2 causando ai suoi capi una caduta di tensione proporzionale secondo la legge di Ohm ( $V=R \times I$ ) al valore di R2 causando così un pari incremento della tensione di uscita. La corrente che scorre attraverso R1 deve essere maggiore della quiescent current dell'integrato affinché le variazioni di questa ultima, rispetto alla temperatura ed alla tensione di alimentazione, influenzino in modo poco apprezzabile la tensione che si sviluppa ai capi di R2.

Il circuito qui illustrato po-



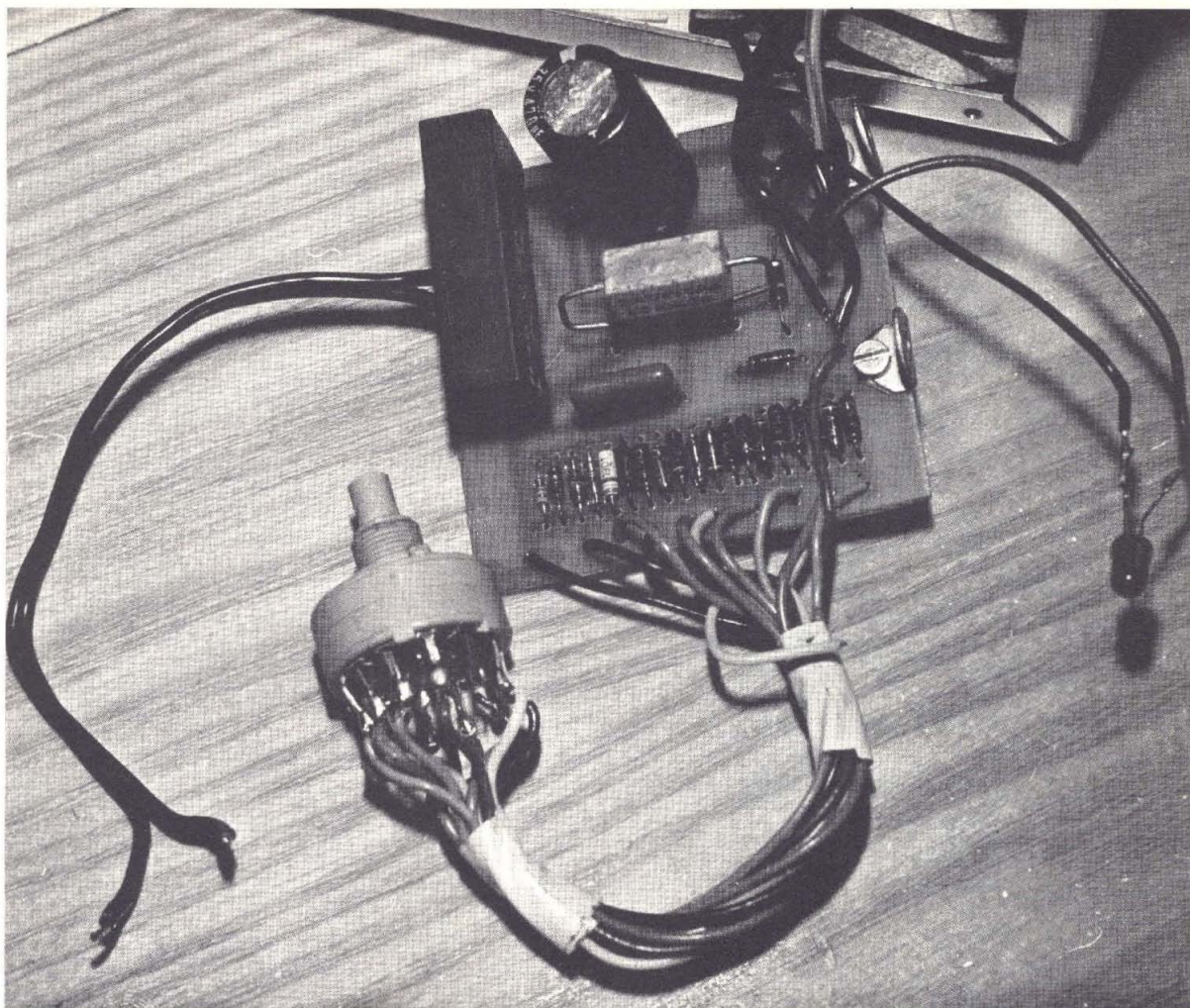

trebbe andare benissimo in quanto è quanto di più semplice si possa pensare ma tuttavia presenta pur sempre il piccolo neo di richiedere la presenza di un voltmetro in parallelo all'uscita oppure una accurata taratura della manopola (graduata) del reostato R2 e noi sappiamo benissimo che la parola taratura in genere è poco gradita agli sperimentatori.

Si è posto rimedio a questo con un altro semplice truccetto consistente nello sfruttare il fatto che ai capi della giunzione di un diodo al silicio si ha una caduta di potenziale di  $0,6 \div 0,7$  Volt indipendentemente dalla corrente che la attraversa. Questa tensione varia leggermente a seconda del tipo di diodo usa-

to e risente delle variazioni di temperatura diminuendo all'aumentare di questa (coefficiente negativo) e quindi si avrà con questa soluzione una leggera deriva termica la quale però sarà pur sempre contenuta in limiti ampiamente accettabili dallo sperimentatore. Le alterazioni che possono venir indotte da questo fatto nei parametri dei circuiti in esame non sono misurabili con i comuni tester.

### Schema elettrico


Avendo visto il principio teorico in base al quale andremo a produrre la tensione di riferimento da applicare al piedino n. 3 dell'integrato e non essendoci da parte nostra la sadica intenzione di farvi sorbire un

qualche trattatello di fisica dello stato solido per spiegare il perché ed il percome di tutto il macinato, passiamo subito a vedere la cosa da un lato meramente pratico invitandovi a pilotare i vostri sensori ottici verso la figura dove giace pomposamente lo schema elettrico del nostro beneamato trabiccolo.

Gli appetitosi 220 V.a.c. che l'Enel ci fornisce quotidianamente ( o quasi) vengono pre-masticati e ridotti a 18 V.a.c. dal trasformatore T1 in modo da essere facilmente assimilabili dal ponte di diodi costituito da D1 Pr1 mentre il fusibile F1 impedisce pericolose indigestioni di corrente.

La corrente raddrizzata ma pulsante uscente dal ponte sud-

## Il montaggio

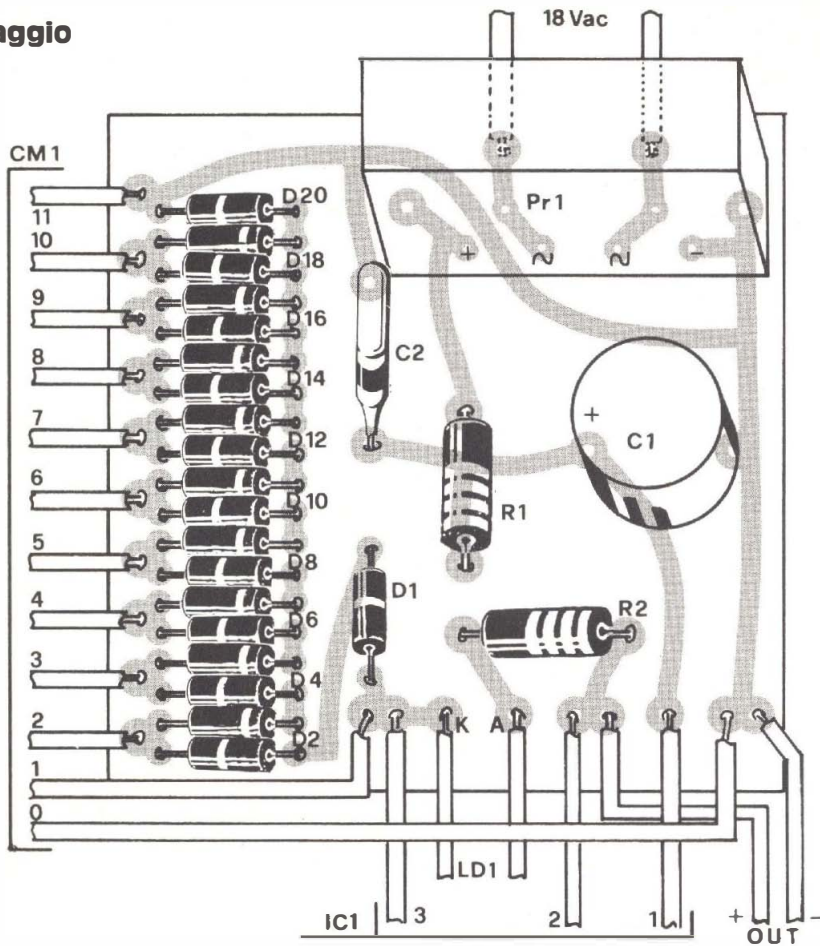

detto viene affidata tramite R1 al condensatore elettrolitico C1 il quale provvede a darle una bella stiratina livellandola abbondantemente mentre la resistenza limitatrice R1 impedisce che all'atto dell'accensione, essendo C1 completamente scarico, un forte impulso di corrente passi attraverso i diodi del ponte danneggiandoli.

La tensione ai capi di C1 non sarà di 18 Vc.c. ma molto più grande in quanto i diciotto volt della tensione alternata vanno qui intesi come valore efficace e non come valore di picco ed il condensatore viene caricato a mezzo del ponte di raddrizzamento ad una tensione di poco inferiore a quella di picco in quanto si hanno delle cadute di

tensione ai capi dei diodi e della resistenza limitatrice.

La relazione che lega il valore efficace di una tensione o di una corrente (carico resistivo) al valore di picco è data dalla seguente formula:

$V \text{ picco} = V \text{ efficace} \times \sqrt{2}$   
nel nostro caso avremo:

$V \text{ picco} = 18 \times 1,41 = 25 \text{ Volt}$

Di questo fatto bisognerà tenerne conto per il dimensionamento del trasformatore di alimentazione in quanto si può facilmente cadere in errore e vediamo la cosa con un semplice esempio: si alimenti con questo apparecchio un circuito a 10 V il quale assorba una corrente di 1,5 A; la potenza dissipata da questo carico sarà:

$W = 10V \times 1,5A = 15 \text{ Watt}$

la potenza dissipata dall'integrato sarà di:

$W = (25 - 10) V \times 1,5A = 15V \times 1,5A = 22,5 \text{ Watt}$

la potenza totale dissipata e che deve venir fornita dal trasformatore sarà quindi:


$22,5 + 15 = 37,5 \text{ Watt}$   
oppure

$25V \times 1,5A = 37,5 \text{ Watt}$   
e non già

$18V \times 1,5A = 27 \text{ Watt}$

Come si può anche vedere la potenza richiesta al trasformatore, in questo caso, dipende esclusivamente dalla corrente che scorre attraverso il carico e non dal potenziale presente sui morsetti di uscita dell'alimentatore.

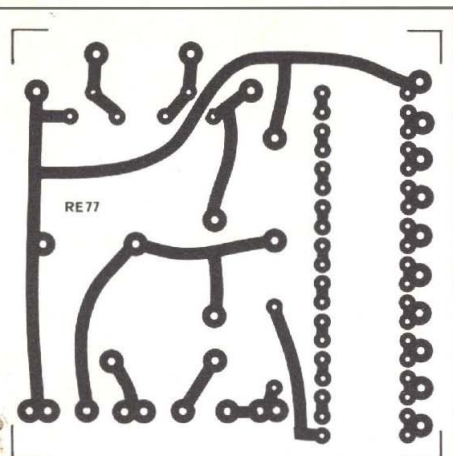Dai calcoli sopra accennati si vede come la potenza che si



## Componenti

- R1 = 1,2 ohm 2 watt
- R2 = 330 ohm 1/4 watt
- C1 = 1000 µF 35 V I electr.
- C2 = 220 nF poliestere
- PR1 = ponte da 35 V 2 A
- D1 ÷ 20 = 1N914 o BA128  
anche ex schede
- LD1 = led rosso
- IC = LM109 National
- S1 = interruttore
- CM1 = Commutat. 1 via 11 pos.
- F1 = 100 mA fusibile

La cifra orientativa necessaria per l'acquisto delle parti corrisponde a circa 12.000 lire.

richiede al trasformatore sia di 37,5 W e pertanto per la realizzazione dell'alimentatore ne sceglieremo uno da 40 Watt. Chi, per risparmio o perché già lo possiede, volesse far uso di un trasformatore di potenza inferiore (p. es. 25 W) lo può fare benissimo ma tenga però presente che in tale caso la corrente massima che potrà ottenere in uscita sarà di solo un Ampère.

Vediamo ora in dettaglio il circuito che provvede la tensione variabile di riferimento per il terminale n. 3 dell'integrato. Esso è costituito da una catena di 20 diodi al silicio 1N 914 o similari anche recuperati da vecchie schede di calcolatori; ogni due di questi è realizzata una presa intermedia che andrà


a collegarsi al commutatore CM1 (1 via 11 posizioni).

Quando questo è sulla posizione n. 1 il pin 3 dell'LM 109 è collegato a massa e quindi in uscita saranno presenti i 5 Volt classici mentre per posizioni crescenti fino all'undicesima questa tensione salirà a scatti di 1,3 Volt fino al valore di 18 Volt.

Sempre in merito all'LM109 bisogna ancora risolvere il suo impellente bisogno che ha di dissipare convenientemente il

L'integrato viene fornito in due versioni: in contenitore TO-5 (LM 109H) ed in contenitore TO-3 (LM 109K) e sarà opportuno scegliere quest'ultima in quanto presenta (vedi tabella) una più bassa resistenza termica fra giunzione e contenitore il che facilita notevolmente la dissipazione del calore.

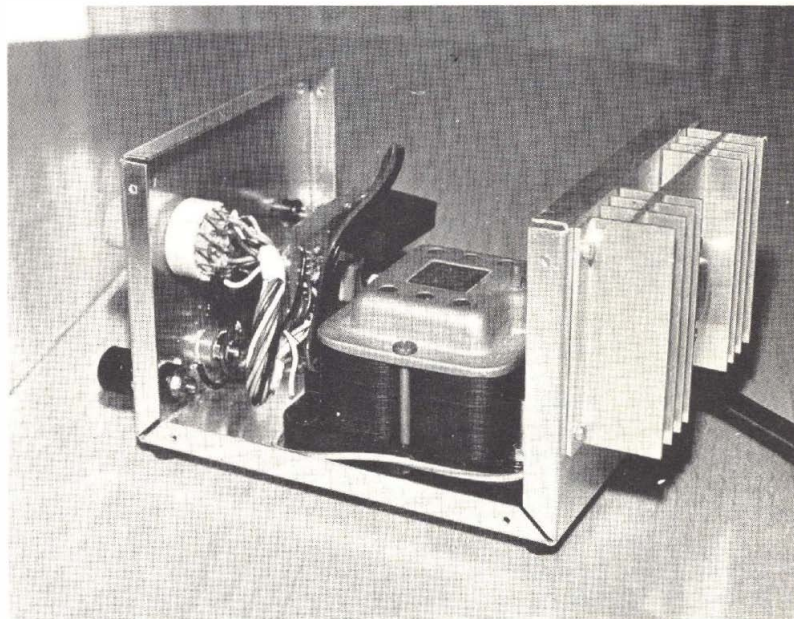La stessa scatola in cui monterete l'alimentatore può servire egregiamente da radiatore a patto che venga realizzata in allumi-



calore che si sviluppa nel suo interno e la prima cosa da fare è quindi quella di calcolare la potenza massima che tale integrato può trovarsi a dover dissipare e questo si verifica quando gli vengono richiesti 1,5 Ampère alla tensione di 5 Volt.

All'ingresso dell'IC abbiamo circa 25 Volt e pertanto la caduta di potenziale ai suoi capi sarà di 20 V e quindi dalla legge  $P = V \times I$  segue:

$$P = 20 \times 1,5 = 30 \text{ Watt}$$

Si intuisce subito, a prima vista, che sarà necessario munire l'LM109 di un apposito dissipatore di calore se si vogliono evitare nefaste fumate classicamente seguite da disdicevoli manifestazioni di carattere motorio e vocale.

nio da 1 mm. di spessore ed abbia un pannello posteriore di almeno 120 x 100 mm. sul quale andrà fissato esternamente l'integrato facendo uso delle apposite rondelle isolanti di mica sulle quali si stenderà una sottile patina di grasso al silicone per migliorare la conducibilità termica del tutto.

Diversamente bisognerà munire l'integrato di un apposito dissipatore di calore con resistenza termica inferiore a 6°C/W oppure rinunciare ad avere delle forti correnti alle tensioni più basse fornibili dall'alimentatore. A titolo indicativo diciamo che a 18 V 1,5 A la potenza dissipata dall'LM109 è di soli  $P = (25-18)V \times 1,5A = 10,5 \text{ Watt}$  e pertanto anche un radiatore

autocostruito con una piastrina di alluminio di  $100 \times 80$  mm potrebbe risultare sufficiente.

La soluzione ottimale è comunque quella di montare l'integrato esternamente su di un dissipatore con resistenza termica di  $8 \div 10^\circ\text{C/W}$  (figura 6B) saldamente fissato al contenitore dell'alimentatore ed in tal modo la temperatura all'interno di questo non salirà eccessivamente e di conseguenza risulterà contenuta entro limiti assai stretti la deriva termica della tensione fornita. A tale scopo risulta molto opportuno praticare alcuni fori di aereazione sul pannello posteriore.



### Montaggio e collaudo


A causa delle forti correnti in gioco il circuito stampato è stato eseguito con piste molto larghe che sarà opportuno rivestire con una buona passata di stagno; le piazzole di saldatura del ponte di diodi sono state eseguite con più fori per facilitare il montaggio di modelli diversi da quello da noi usato ne prototipo.

Le uniche cose a cui bisognerà prestare, come al solito, la dovuta attenzione sono la corretta inserzione degli elettrolitici, dei diodi ed un esatto collegamento tra il circuito stampato e l'integrato. Per i motivi già visti è bene che la basetta con i relativi componenti sia tenuta il più possibile distante dalle sorgenti di calore (trasformatore, dissipatore).

Nel prototipo si è fatto uso di un comune commutatore rotativo ma chi volesse può benissimo adottarne uno di tipo « Contraves » decisamente migliore sul piano estetico ma anche più caro ed inoltre bisognerà, in tal caso, rinunciare ad una delle undici tensioni ottenibili.

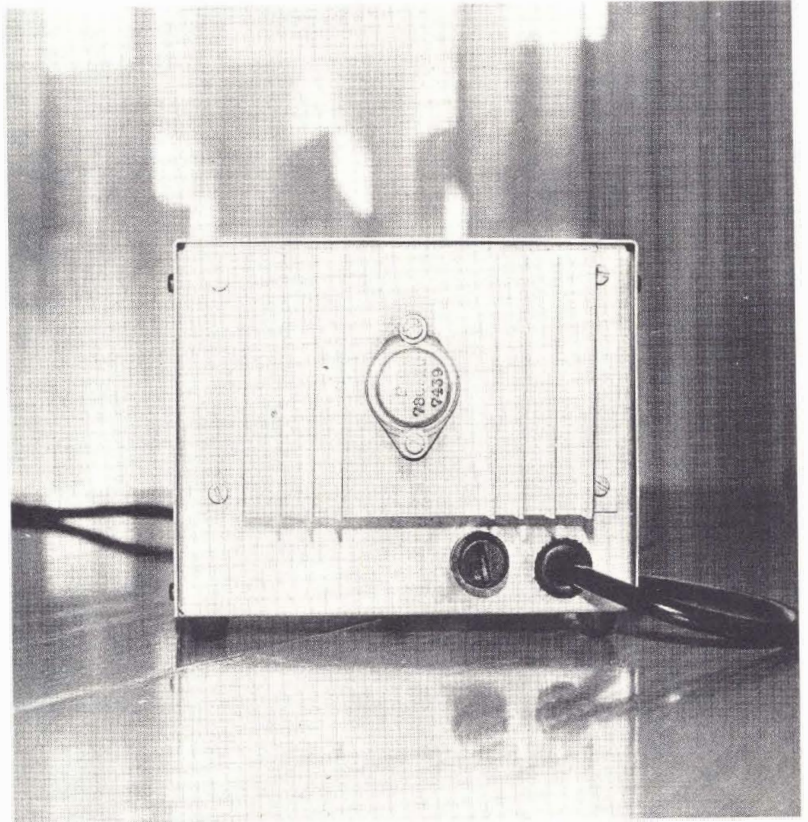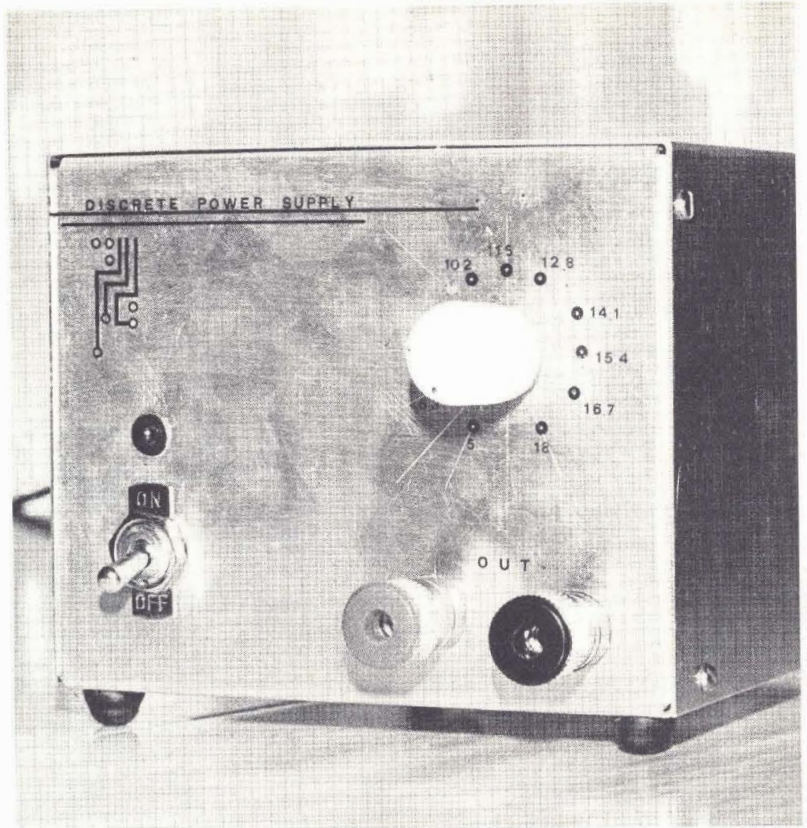Il diodo fotoemittente Ld1, la cui corrente è limitata dalla resistenza R2, assolve ad una duplice funzione; esso serve



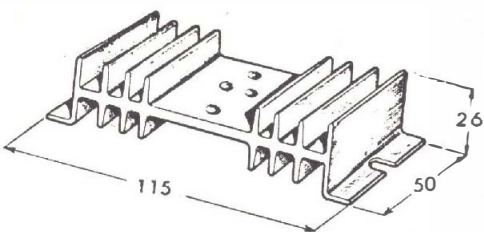

Per la stabilità ai livelli massimi di corrente accettabili è fondamentale la dissipazione termica. Nel disegno, in alto, un dissipatore da 4°C/W.

Nelle foto a sinistra l'apparecchio su cui abbiamo rilevato le caratteristiche riportate nel tabulato. Le tensioni di uscita sono determinate dal punto della presa del commutatore rispetto alla catena di diodi.

LE TENSIONI	
POSIZIONE CM 1	VOLT USCITA
1	5
2	6,3
3	7,6
4	8,9
5	10,2
6	11,5
7	12,8
8	14,1
9	15,4
10	16,7
11	18

infatti come spia per indicare quando l'alimentatore è acceso e funge pure da precarico per lo stesso. Questo fatto è molto importante in quanto, come speriamo sappiate, gli alimentatori non devono mai funzionare in assenza totale di carico all'uscita se si vuole evitare una loro possibile messa fuori uso.

Ld1 va piazzato sul pannello frontale dello strumento e richiede un po' di attenzione per il suo allacciamento al circuito in quanto è facile confondere i suoi terminali; l'anodo va collegato alla resistenza R2 ed il catodo a massa.

Il riconoscimento dei terminali dei LED non lo si può effettuare col semplice aiuto di un tester (usato come ohmmetro) alimentato da una batteria da 1,5 volt in quanto questo darebbe sempre una indicazione di resistenza infinita. Questo fatto è determinato dall'alto valore (1,6V o più) del potenziale di barriera della giunzione del LED.

Il riconoscimento dei terminali andrà allora fatto ponendo in serie al diodo una resistenza da 390÷470 ohm e collegando poi il tutto ad una pila da 4,5 V. Ovviamente il LED si accenderà quando risulterà polarizzato direttamente (anodo al +).

Il contenitore è costituito da una comune scatola di alluminio della AG (dimensioni 125x100x150) ma chi avesse particolari esigenze estetiche può far ricorso ai contenitori della Ganzerli decisamente molto belli. Sulla parte posteriore è fissato il fusibile di protezione, l'integrato con il relativo dissipatore. Sul frontalino compaiono invece l'interruttore generale, il commutatore ed i morsetti di uscita rosso e nero per facilitare il riconoscimento della polarità (rosso+ nero-).

Per i collegamenti tra la catena di diodi ed il commutatore converrà fare uso di uno spezzone di trecciola a dodici fili diversamente colorati per facilitare le operazioni di cablaggio.

Una fotografia dell'insieme completa, meglio che le parole, la descrizione del montaggio del nostro alimentatore.

Ancora in merito all'integrato da usare per questo circuito vi segnaliamo che l'LM 109 può venir facilmente sostituito con prodotti equivalenti di altre ditte quale potrebbe essere il 7805 ottenendo dei risultati del tutto analoghi.

L'unica operazione di taratura, non indispensabile, da effettuare consiste nello accendere, ovviamente, l'apparecchio e con CM1 commutato nella posizione necessaria per ottenere la massima tensione di uscita (l'undicesima) misurare la medesima con l'aiuto di un comune tester.

Poniamo che si misurino in uscita 18 V ed allora per conoscere il valore delle tensioni intermedie sarà sufficiente eseguire i semplici calcoli sotto indicati:

$$18 \text{ V} - 5 \text{ V} = 13 \text{ V}$$

questa è la caduta di tensione che si verifica ai terminali della catena dei venti diodi e pertanto ai capi di ognuno cadranno

$$13 \text{ V} : 20 = 0,65 \text{ V}$$

le prese intermedie lungo la catena sono realizzate ogni due diodi e pertanto l'incremento o il decremento di tensione che si ottiene spostando il commutatore di una posizione sarà di

$$0,65 \text{ V} \times 2 = 1,3 \text{ V}$$

La scala completa di taratura relativa la si può osservare nella tabella n. 2 (allegata) e la si può considerare sufficientemente valida per tutti i casi e pertanto chi volesse può evitarsi anche la semplicissima operazione di taratura sopra descritta.

L'unico difetto imputabile a questo alimentatore è che la tensione di uscita non scende al di sotto dei 5 Volt, ma questo fatto sussiste anche per altri apparecchi di questo genere che, per motivi di semplicità, non fanno ricorso ad una sorgente separata di alimentazione per generare la tensione di riferimento (negativa rispetto a massa).

ALTA FREQUENZA

# Perché il radioascolto

SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

APARTADO No. 7026-HABANA-CUBA



NIEDERÖSTERREICH

Wo Ferien noch Ferien sind

Where holidays are really fun

Où les vacances sont encore  
des vacancesDonde las vacaciones aún son  
vacaciones

Le condizioni di propagazione delle onde corte dipendono dalla intensità delle radiazioni ultraviolette, variano secondo l'angolo d'incidenza con la terra e dall'altezza del sole lungo l'arco della giornata e nel corso dell'anno e con l'attività delle macchie solari.

Oggi attraversiamo un periodo dove le macchie solari sono limitate, e le stazioni radio perciò devono usare le basse frequenze o grandi lunghezza d'onda, come dir si voglia, per le trasmissioni a distanza in onde corte, poiché manca una forte ionizzazione e quindi una grande capacità riflessiva.

Le alte frequenze, invece, vengono usate quando è in atto una grande attività solare e una conseguente riflessione nella ionosfera in tali frequenze.

La conoscenza esatta delle condizioni di propagazione è la base di una perfetta utilizzazione delle lunghezze d'onda a se-

condo della zona da irradiare.

Vi sono perciò delle previsioni a media e lunga scadenza, un esempio ci è fornito dal grafico pubblicato da Radio Berlino Internazionale nel suo R.B.I. Journal:

Per « coprire » una zona poi non è sempre conveniente usare l'irradiazione diretta ma quella indiretta.

Molte stazioni europee che trasmettono per esempio per l'Australia, anziché irradiare i loro programmi verso il continente asiatico irradiano verso l'America latina adoperando il cosiddetto « lungo sentiero ».

Ciò perché le differenti zone di giorno e notte sulla terra sono favorevoli alla propagazione delle onde corte per notevoli distanze.

Le grandi emittenti radio, onde evitare che le loro trasmissioni giungano con poca potenza nella zona desiderata, dispongono di stazioni ripetitrici (sta-

zioni relais) radiocomandate, installate in diverse parti del mondo.

È bene perciò informarsi prima di disporre un'antenna in una certa direzione, delle zone da dove vengono irradiati i programmi.


Ciò si potrà sapere scrivendo alla stazione radio in esame che provvederà a fornirvi tutte le indicazioni necessarie.

Le onde elettromagnetiche si propagano con la velocità di 300.000 chilometri al secondo, ciò vuol dire che una oscillazione per secondo corrisponde a una lunghezza d'onda di 300.000 Km. Si chiamano onde lunghe quelle comprese circa fra 1000 e 2000 metri, onde medie quelle comprese fra 180 e 600 metri circa, onde corte quelle comprese fra 10 e 80 metri circa.

Se vogliamo sapere per esempio quanti Hertz (unità di misura corrispondente ad una oscillazione al secondo) ci sono in una

di LUCIANO COCCHIA

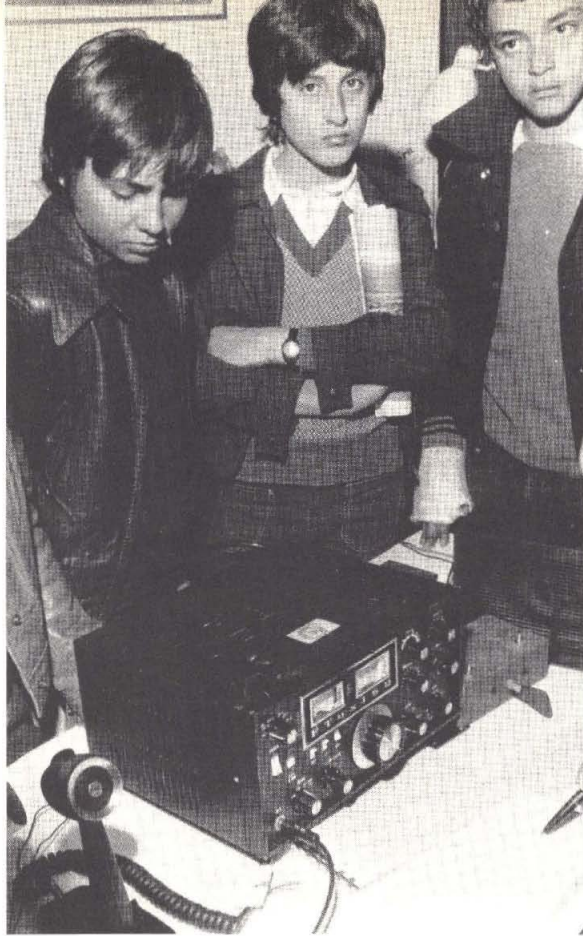Proseguiamo in questa seconda parte le considerazioni aperte il mese scorso sul tema dell'ascolto delle stazioni radio amatoriali e broadcasting. Antenne e lunghezza d'onda.



onda corta di 10 metri, basta calcolare quante onde di 10 metri sono necessarie per ottenere 300.000.000 metri o 300.000 km. Il risultato è che l'onda di 10 metri contiene un numero di oscillazioni di 30.000.000 Herzt (Hz) pari a 30.000 Kilohertz (KHz) ed a 30 megahertz (MHz).

Esempio pratico:

$$\frac{300.000}{m} = \frac{300.000}{10} = 30.000 \text{ KHz}$$

oppure

$$\frac{300.000}{\text{KHz}} = \frac{300.000}{30.000} = 10 \text{ m}$$

Riportiamo qui di seguito la tabella di conversione delle bande-metri in frequenze:

49 metri = 5950-6200 KHz  
41 metri = 7100-7300 KHz  
25 metri = 11700-11975 KHz  
16 metri = 17700-17900 KHz  
onde lunghe 160-255 KHz  
75 metri = 3950-4000 KHz  
31 metri = 9500-9775 KHz  
19 metri = 15100-15450 KHz

13 metri = 21450-21750 KHz  
onde medie 525-1605 KHz

## Il ricevitore

Una buona ricezione dipende per l'80% da un ricevitore sempre in efficienza.

Per questo si raccomanda ai possessori di ricevitori, in particolare casalinghi, di controllare frequentemente le valvole ed i principali circuiti.

È buona norma per chi debba comperare un ricevitore in onde medie e corte tener presente che:

A) l'apparecchio possa captare le bande comprese fra circa 190 e 500 metri e le bande dei 75 m (4 MHz), 49 m (6 MHz), 41 m (7 MHz), 31 m (9 MHz), 25 m (11 MHz), 19 m (15 MHz), 16 m (17 MHz), 13 m (21 MHz).

B) il ricevitore sia munito di un preamplificatore ad alta frequenza e possibilmente anche di un dispositivo d'accordo.

C) nel caso di un ricevitore portatile sia provvisto di un attacco per l'antenna esterna.

D) il ricevitore debba avere un regolatore di selettività a comando manuale in modo da separare diversamente due stazioni più o meno vicine.


E) la scala di ogni singola banda sia la più larga possibile in modo da avere una lettura maggiormente precisa.

F) abbia un misuratore di segnale S-Meter.

In reve le caratteristiche di un buon ricevitore sono buona sensibilità ed una buona selettività.

Per sensibilità si intende quella caratteristica del ricevitore di amplificare i segnali prima che incominci a crescere il rumore del ricevitore stesso fino a livelli elevati.

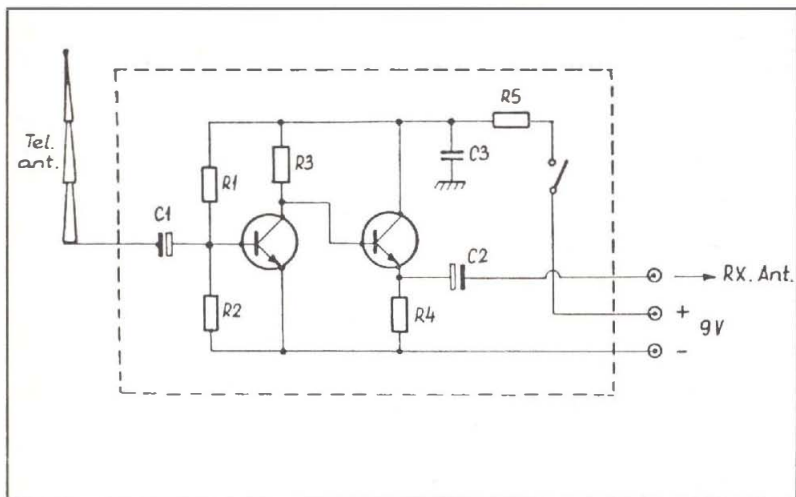Per selettività s'intende la capacità dell'apparecchio radio di separare due stazioni in canali adiacenti.



Se il ricevitore non ha contemporaneamente la scala in metri e quella in chilohertz, ma solo per esempio quella in metri, si potrà ricercare la frequenza di una stazione radio nei modi seguenti: con un contatore digitale oppure per approssimazione.

Il primo metodo consente una lettura esatissima: al KHz. Il costo elevato del contatore o frequenzimetro però renderà a molti inattuabile questa soluzione.

Il secondo metodo usato maggiormente consiste nel captare alcune stazioni radio di cui si conoscano le frequenze e basarsi su quest'ultime per la ricerca delle frequenze sconosciute. Esempio pratico: la sta-

zione X trasmette nella banda dei 49 m nella frequenza di 6025 KHz, la stazione Y trasmette sempre sulla banda dei 49 m, nella frequenza di 6015 KHz, deduciamo quindi che la stazione Z che si trova fra le due trasmette su 6020 KHz.

Disponendo poi di una scala abbastanza ampia sarà possibile con l'individuazione di nuove frequenze tararla con segni di pennarello o segmentini trasferibili, di 10 in 10 o addirittura di 5 in 5 KHz.

## Antenne da DX

Per una buona ricezione oltre ad un apparato radio sempre funzionante fin nei minimi particolari, contribuisce moltissimo




l'antenna e la sua direzione nei confronti della emittente da captare.

Il miglior segnale ed una migliore selettività si otterrà con una antenna direzionale: che riceve cioè solamente da un lato le stazioni radio.

Se si dispone di un'antenna verticale (omnidirezionale), si capteranno contemporaneamente tutte le stazioni radio nella medesima frequenza con tutta la loro potenza, con le inevitabili interferenze.


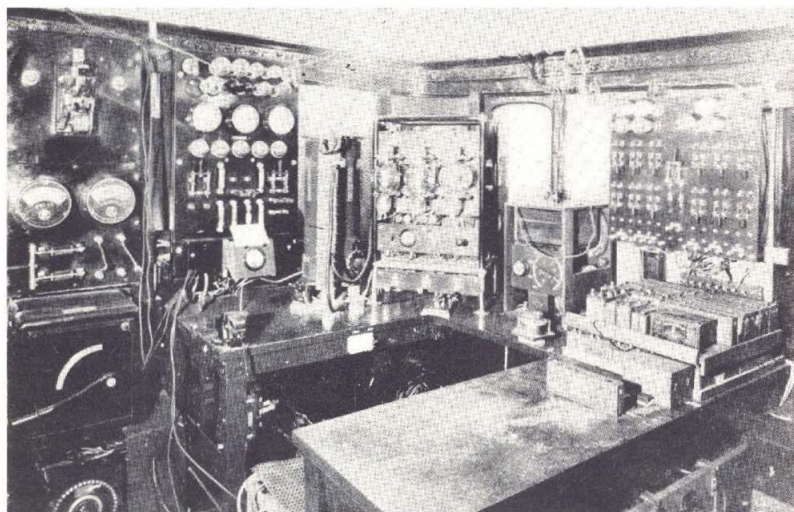
L'effetto direzionale con una antenna posta orizzontalmente dipenderà: 1) da una non eccessiva lunghezza dell'antenna rispetto alla lunghezza d'onda in esame. Per questo si dovranno costruire antenne risonanti su



*In alto, schema elettrico di un preamplificatore d'antenna ed un modernissimo ricevitore multibanda. A sinistra un'immagine del 1943: la cabina dell'« Elettra » prima del disarmo.*

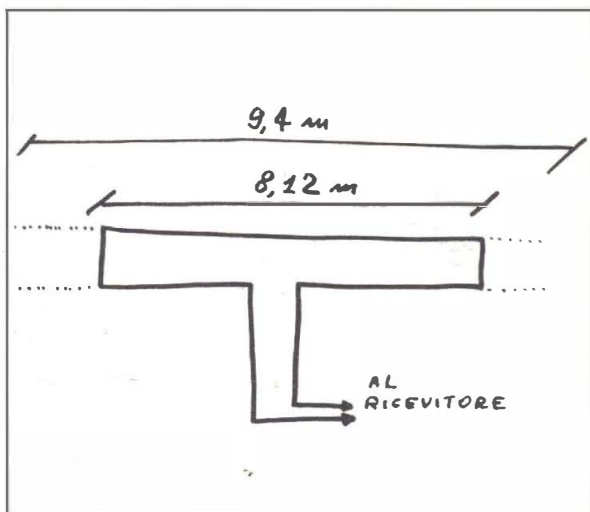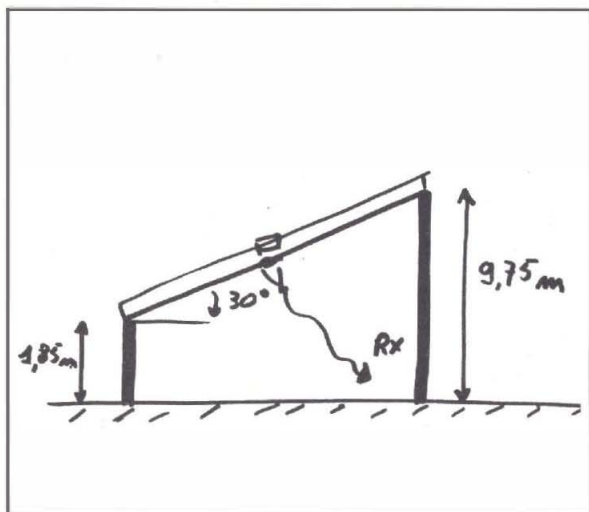*Nella pagina di destra alcuni disegni legati al discorso della captazione del segnale radioelettrico. Nel testo trovate diffuse spiegazioni su ciascuna delle illustrazioni che si riferiscono ad antenne definite rispettivamente TFD, dipolo a laccio, ATU, loop.*





un quarto od un mezzo della banda desiderata. 2) da una buona sistemazione dell'antenna, quest'ultima (se direttiva) cioè dovrà risultare perpendicolare alle onde trasmesse dalla emittente.

È bene inoltre porre l'antenna lontana da linee dell'alta tensione e telefoniche, oggetti metallici ed installarla il più in alto possibile.

La linea di collegamento antenna-ricevitore dovrà essere formata possibilmente da cavetto schermato onde evitare che funzioni anche essa da antenna creando disadattamento.

Una buona messa a terra è indispensabile per qualsiasi antenna installata esternamente, in modo che in caso di temporali fun-

zioni da parafulmine e tutto sia protetto.

Un deviatore posto nella linea di discesa dell'antenna che permetta la connessione con il ricevitore e la terra a secondo i casi, servirà allo scopo.

La messa a terra è costituita da un filo di rame plasticato collegato per esempio con il rubinetto dell'acqua o ad un tubo di ferro zincato di 1-2 metri, infisso al di sotto del suolo.



Passiamo ora a presentarvi alcuni tipi di antenne proposte da radio Budapest nel suo RBSWC DX NEWS ed una antenna a quadro per onde medie.


### Dipolo a laccio

Per coloro che esercitano l'at-

tività DX la banda dei 19 metri è la preferita. La costruzione di un'antenna a laccio non è affatto difficile, oltretutto neanche ingombrante poiché per la banda dei 19 metri il dipolo misura meno di 12 metri. La parte orizzontale è costituita da piattina TV di 9 metri e 40 centimetri. Le due estremità vengono sguainate e collegati i due fili della piattina ad una distanza dal centro del dipolo di 4 metri e 6 centimetri. La discesa avrà la lunghezza desiderata. L'antenna dovrà essere saldamente fissata ai pali di sostegno ed isolata con isolatori ad uovo in vetro o in porcellana. Naturalmente di questa antenna si potranno fare versioni per tutte le bande in

(segue a pagina 92)

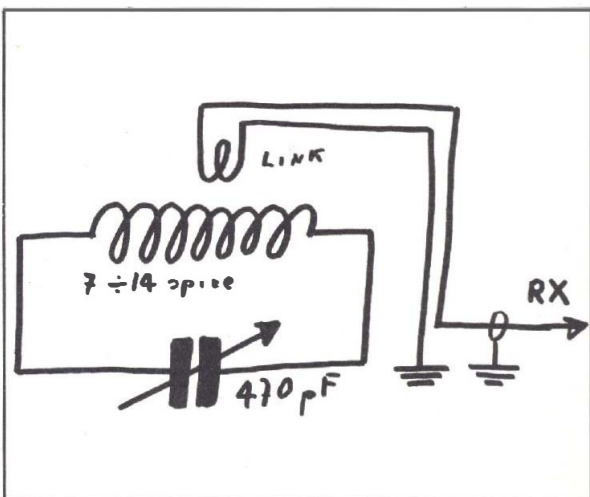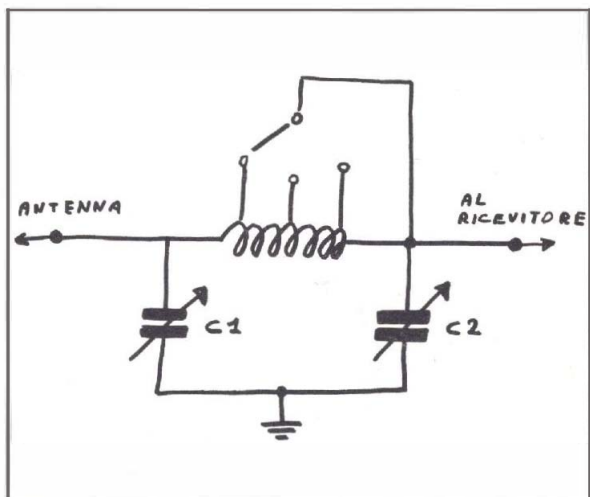

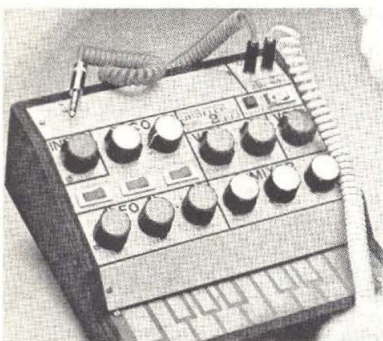


Fino a quando è possibile inviarci le foto del sintetizzatore per poter essere inseriti nella lista dei lettori che possono aspirare all'assegnazione di ricetrasmittitore da cinque watt e ventitre canali per la banda cittadina? Questa è la domanda che spesso ci viene rivolta con lettere oppure girata direttamente alla segreteria di redazione per mezzo telefono.


Bene, c'è ancora tempo: per dare ad un maggior numero di lettori la possibilità di proporci la propria realizzazione abbiamo deciso di considerare come termine ultimo per l'invio delle foto il 30 di agosto.

Fino ad oggi ci sono pervenute moltissime foto accompagnate da lettere in cui ci viene illustrato come si è proceduto alla realizzazione dell'apparecchio. Molti si sono avvalsi di tastiere per organi giocattolo, altri si sono dati da fare per accoppiare il circuito base del sintetizzatore Orbiter 2000 con



# Dall'Orbiter 2000 al baracchino 27 MHz

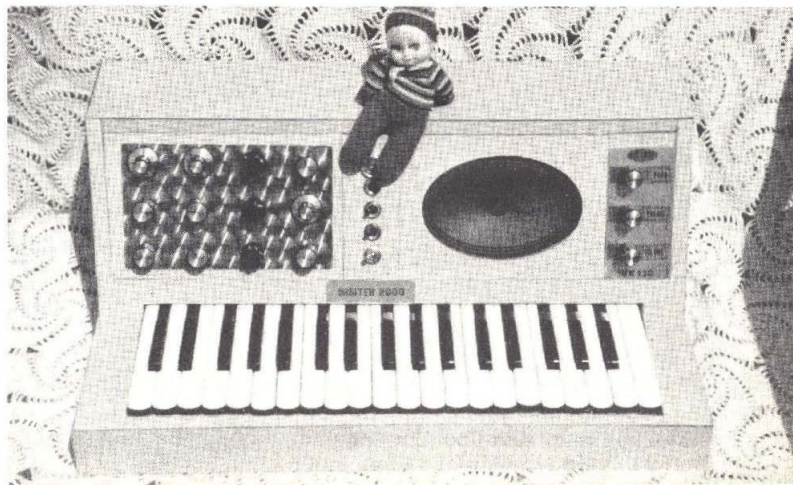

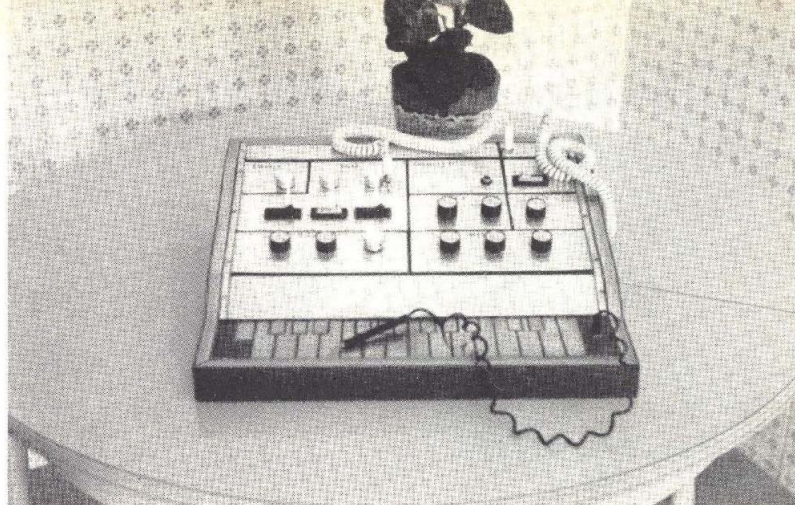

*Sopra Orbiter 2000 di Antonio Binaggia, via Armelio, Imperia. Sotto, l'apparecchio di Salvatore Carbonaro, via Mormino Panna 25, Scigli. In basso da sinistra le foto mandateci da Giancarlo Lomi, via Nazionale 78, Torino e da Davide Tesselli di Ravenna.*

Ecco le vostre foto! Al sintetizzatore meglio realizzato un ricetrasmittitore in regalo. C'è ancora tempo, inviateci le immagini delle vostre realizzazioni e potrete partecipare. Vediamo intanto in cosa consiste il regalo e qual'è il termine per l'invio delle foto.




altri progetti apparsi su Radio Elettronica.

Le soluzioni offerteci sono molte e diverse così come svariate sono state le scelte estetiche. Taluni si sono attenuti all'impostazione stilistica del nostro prototipo, altri, chiaramente i più inseriti nella logica della musica elettronica, hanno preso a modello le strutture dei Moog professionali con cui gli « Emerson » della situazione danno vita ai loro concerti.



Sul piano della valutazione stilistica ci sono già aperte discussioni nell'ambito della redazione, ciascuno ha già una propria opinione, ma ad ogni foto che arriva si ricomincia da capo. Ogni giorno la lista dei possibili candidati alla premiazione cambia. Forza, cosa aspettate voi che non ci avete ancora inviato a foto del vostro apparecchio, siete ancora in tempo!

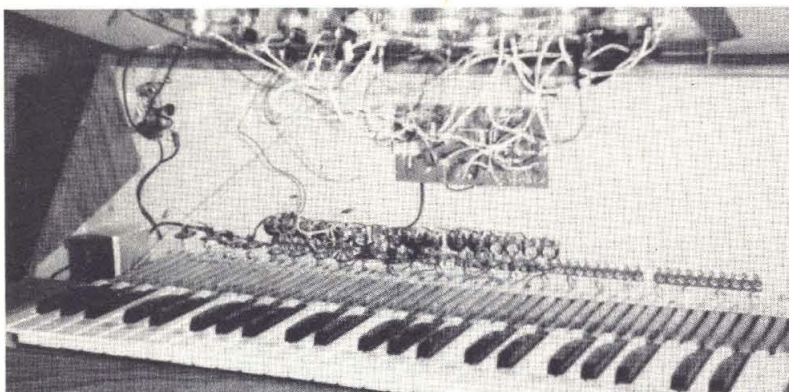Rimaniamo dunque in attesa delle foto, ma ricordate: gli ap-



Dall'alto verso il basso ecco gli apparecchi di Claudio Serra, via Chieti 7, Torrevecchia; Luciano De Luca, via Fontana Stri 27, Roma e Giuliano Adami, via Follo 51, S. Stefano Treviso.

A destra, vista d'insieme dell'apparecchio destinato al costruttore della più pregevole realizzazione. Il ricetrasmittitore opera su ventitre canali in modulazione di ampiezza con controllo di frequenza sintetizzato a quarzo. Naturalmente se vi trovate in difficoltà per reperire il materiale necessario per fare un Orbiter, scriveteci, è disponibile il kit della basetta con i componenti a Lire 24.000 da pagare al postino.

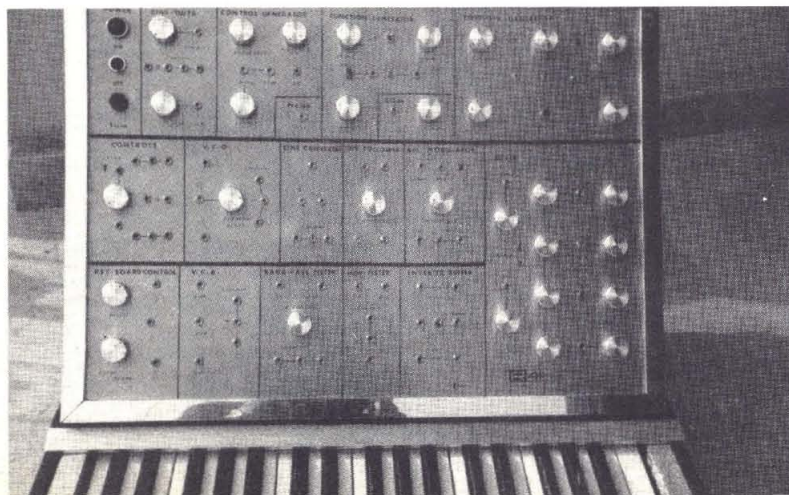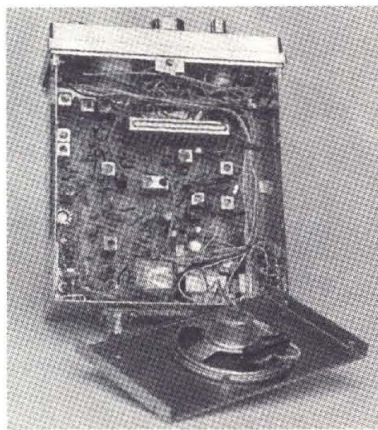

parecchi non debbono essere « uova senza sorpresa », perché chiederemo al prescelto la dimostrazione pratica del funzionamento dell'apparecchio e, naturalmente oltre al costruttore, anche l'apparecchio dovrà essere presente il giorno della premiazione.

A settembre il premio. In occasione della presentazione del nuovo centro alta fedeltà allestito dall'Autostereo di Milano, proprio vicino al già esistente punto di installazione per radiotelefoni ed apparecchiature stereofoniche per auto, si terrà la premiazione.

All'autore del progetto prescelto, insindacabilmente dalla redazione, viene offerta in assoluto regalo a titolo di riconoscimento un ricetrasmittitore CB modello CB 7000 della SK. Il baracchino, 23 canali 5 watt, viene gentilmente messo a disposizione dall'Autostereo e dall'Alpha Sound.

Bene, ora sapete tutto, date uno sguardo alle foto che vi proponiamo come esempio del materiale inviatoci per partecipare: pensate di saper fare meglio? Datecene la dimostrazione, attendiamo anche le vostre foto e magari anche una vostra foto come autore.

All'autore dell'Orbiter 2000, che per l'insieme dell'originalità delle soluzioni adottate per la costruzione sarà stato scelto, verrà consegnato il radiotelefono per uso mobile prodotto dalla SK con a denominazione CB-7000.

Si tratta di un ricetrasmittitore CB da 5 watt e 23 canali realizzato con l'impiego di 18 transistor, 16 diodi ed un varistor.

La sezione ricevente, interamente controllata a quarzo come la parte di trasmissione, è del tipo supereterodina a doppia conversione con filtro ceramico per l'eliminazione delle interferenze e con automatic noise limiter per la soppressione delle scariche di QRM.

# INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

## SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE

**OGGI TUTTO E' PATRIMONIO . . . DIFENDILO CON LE TUE STESSE MANI!!**

### **KIT N. 27 L. 28.000**

L'antifurto super automatico professionale « **WILBI-KIT** » vi offre la possibilità di lasciare con tutta tranquillità, anche per lunghi tempi, la Vostra abitazione, i Vostri magazzini, depositi, negozi, uffici, contro l'incalzare continuo dei ladri, salvaguardando con modica spesa i vostri beni.


### **NOVITA'**

#### **4 TEMPORIZZAZIONI**

L'unico antifurto al quale si può collegare direttamente qualsiasi sensore: reed, micro interruttori, foto cellule, raggi infrarossi, ecc. ecc.
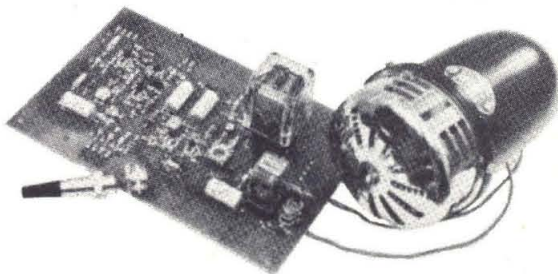
#### **VARI FUNZIONAMENTI:**


- chiave elettronica a combinazione
- serratura elettronica con contatti trappola
- porte negative veloci
- porte positive veloci
- porte negative temporizzate
- porte positive temporizzate
- porte positive inverse temporizzate
- porte negative inverse temporizzate
- tempo regolabile in uscita
- tempo regolabile in entrata
- tempo regolabile della battuta degli allarmi
- tempo di disinnesco aut. regolabile
- reinserimento autom. dell'antifurto
- alimentazione 12 Vcc.
- assorbimento in preallarme 2 mA
- carico max ai contatti 15 A.



**VERSIONE AUTO L. 19.500**

### **KIT. N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE**


**L. 29.500**

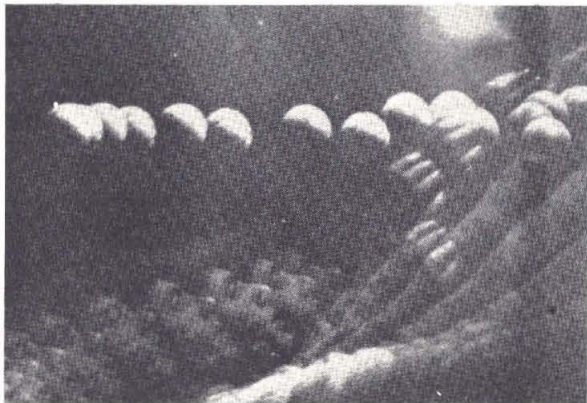


#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

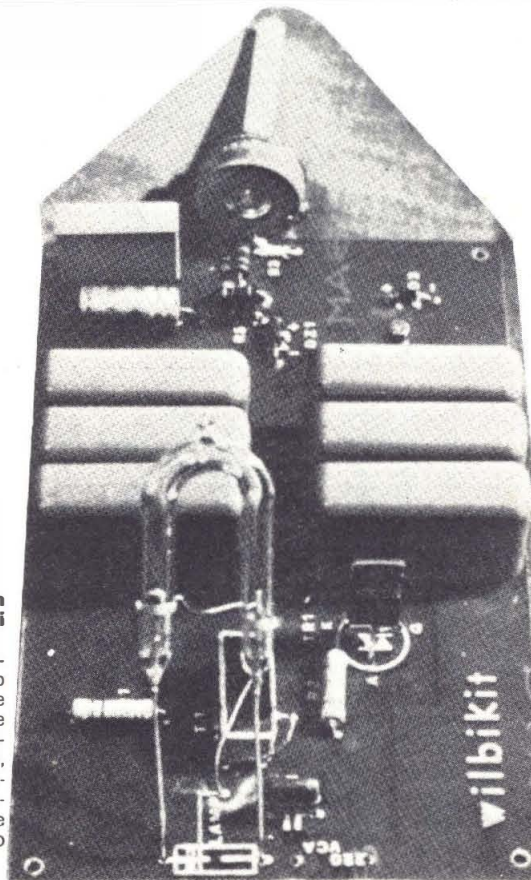
**Alimentazione autonoma: 220 V ca - Lampada stroboscopica in dotazione - Intensità luminosa: 3000 Lux - Frequenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del lampo: 2 m./sec.**

Prestigioso effetto di luci elettroniche il quale permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto nel suo raggio di luminosità rendendo estremamente irreali l'ambiente in cui è situato, creando una sequenza di immagini spezzettate tra di loro. Tramite questo Kit realizzato dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci nei locali di discoteche, nei night, nelle vetrine in cui vi sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad essere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle incredibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o nell'attimo in cui si rompono cadendo a terra.



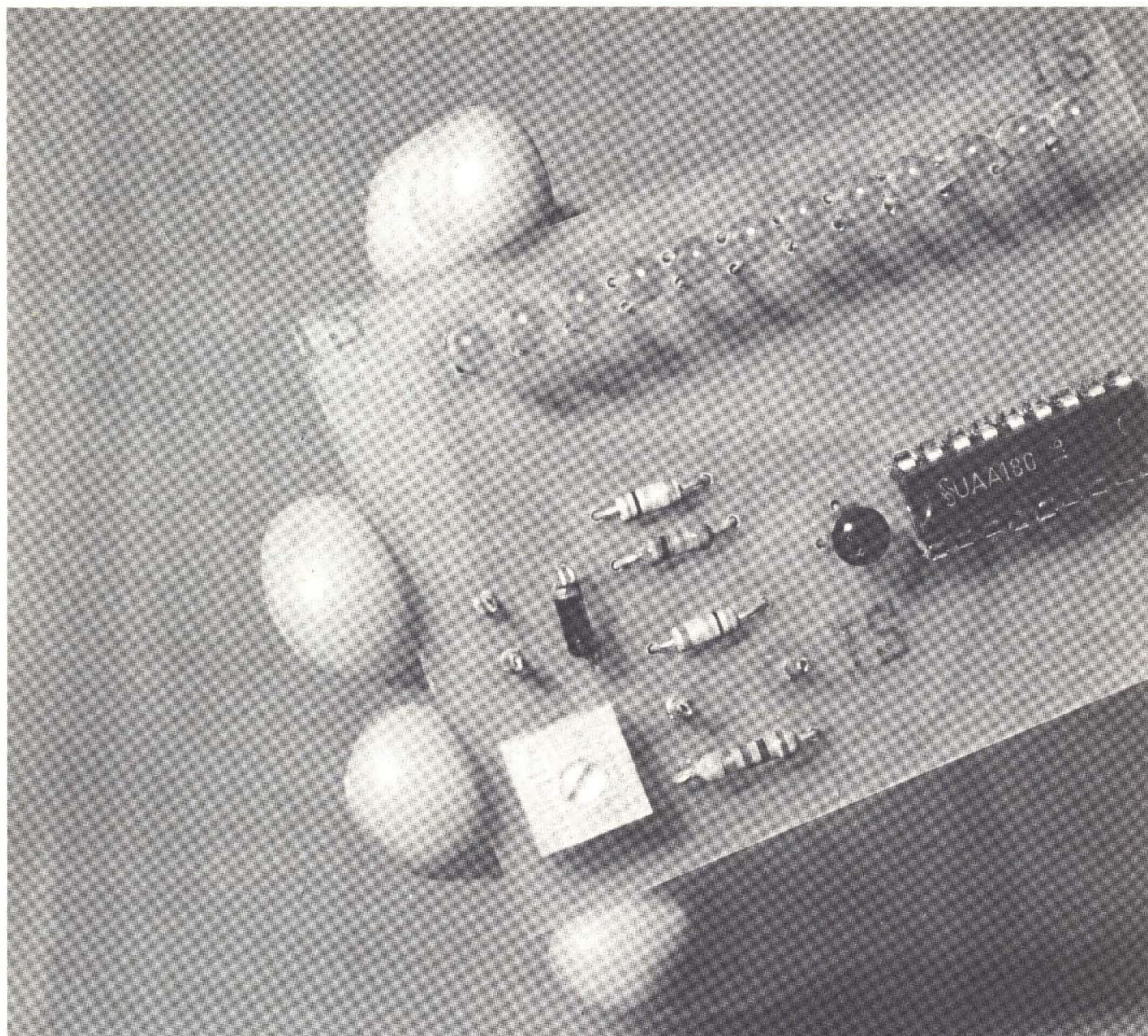

# Un termometro di grado in grado a led

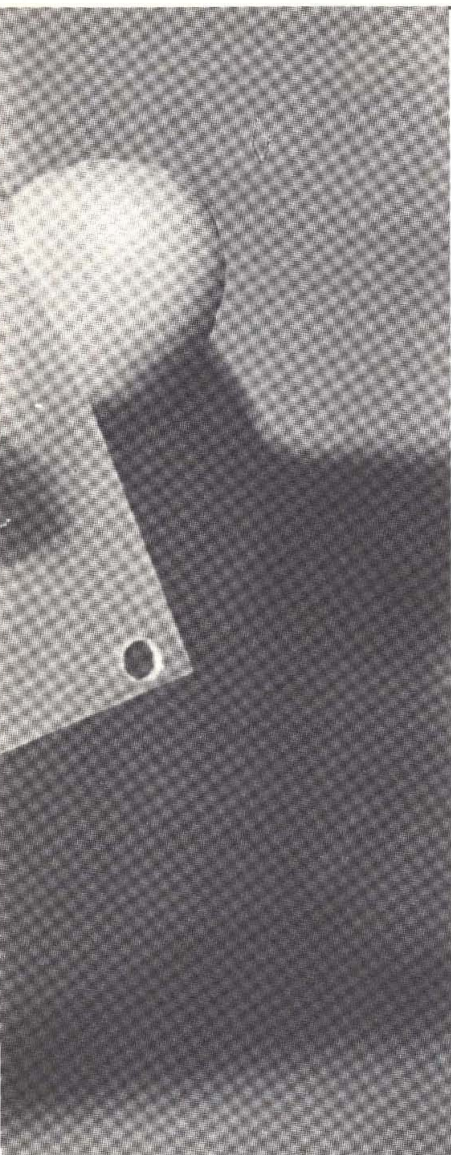

di GIORGIO LA FORTEZZA

Un colpo d'occhio e si vede il valore della temperatura, l'indicazione è più evidente grazie ad una striscia di led scalati secondo la taratura prevista. Elevata risoluzione di lettura ed estrema semplicità di montaggio.

**I**l progetto che vi proponiamo in queste pagine consente la costruzione pratica di un termometro.

Ovviamente, trattando l'argomento su di una rivista di elettronica, anche l'aggettivo elettronico deve essere accoppiato al termometro che vi presentiamo.

La realizzazione di un termometro elettronico non è cosa nuova. Da molti anni sono stati proposti progetti che utilizzando componenti discreti (transistor, diodi ecc.) consentono di visualizzare la lettura termica che si intende effettuare sulla scala di un milliamperometro.

Ma la fase dei componenti discreti può dirsi decisamente superata dalle nuove generazioni degli integrati per moltissime applicazioni. Con i nuovi componenti integrati si sono realizzati termometri digitali ad elevatissimo grado di risoluzione; i limiti alla precisione sono determinati dai trasduttori che debbono provvedere a convertire con proporzionalità il fenomeno termico in fenomeno elettrico.

Alla luce di questa realtà anche noi ci siamo posti come obiettivo quello di realizzare un termometro elettronico.

In un primo tempo si pensava di utilizzare qualche circuito logico per ottenere una indicazione numerica su di un pannello a display; ma successivamente, una volta dato uno sguardo al foglio di caratteristiche tecniche del circuito integrato UAA 180 abbiamo optato

per un'altra soluzione.


Abbiamo costruito un termometro che con una scala di punti luminosi ci indica con estrema facilità di lettura il livello della temperatura sotto misura. La soluzione display è stata scartata essenzialmente per due ragioni: per il costo e per la difficoltà di lettura in rapporto al grado di risoluzione.

Il primo fattore non ha certo bisogno di spiegazioni; sul secondo è doveroso soffermarsi.

Il rapporto fra la funzionalità di lettura ed il grado di risoluzione che si intende ottenere dal circuito è un elemento fondamentale.

Se dovessimo realizzare un termometro elettronico da laboratorio con risoluzione anche solo al decimo di grado opteremmo per il metodo a display, ma dovendo realizzare un termometro da ambiente dove il salto fra un'indicazione e l'altra può essere di due gradi il metodo analogico di lettura è senz'altro più pratico: un colpo d'occhio e si vede subito dove cade la lancetta dello strumento.

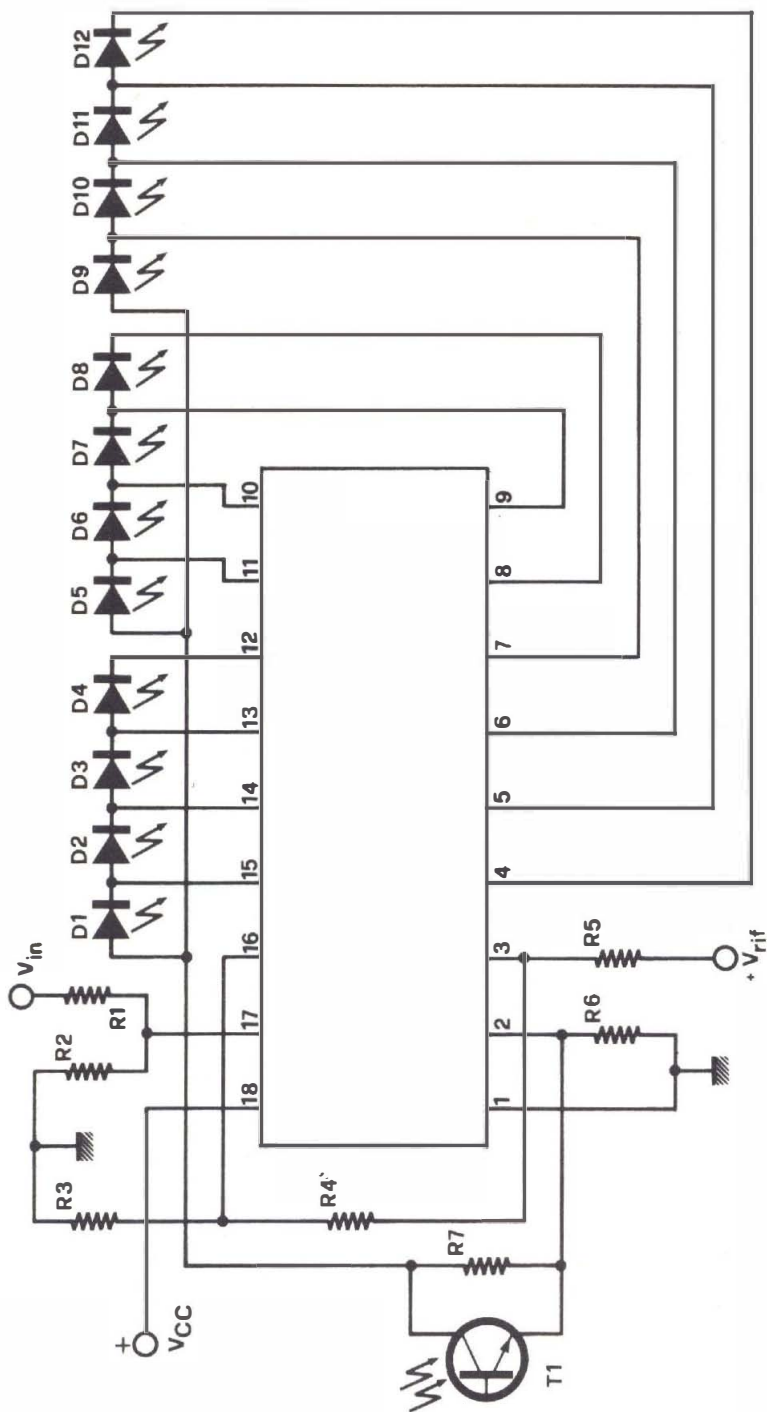Tuttavia, anche se il sistema analogico è per questa applicazione più funzionale abbiamo intravisto la possibilità di ottenere comunque dei miglioramenti grazie alle esperienze compiute nel settore dell'elettronica logica. Il termometro costruito può dunque essere definito display-analogico. Vale a dire che con un colpo d'occhio si vede il valore della temperatura come



Schema di principio per l'utilizzazione del circuito integrato UAA180. In ingresso è stato collegato un foto-transistor ed il dispositivo serve per misurare soglie luminose: in pratica si tratta di un esposimetro. Vi interessa? Provate a fare un master.

può accadere sulla scala di un milliamperometro, ma l'indicazione è più evidente grazie ad una striscia di led scalati secondo la taratura prevista.

Come abbiamo accennato per la realizzazione che vi presentiamo si è fatto uso dell'integrato UAA 180.

Questo circuito integrato è in grado di pilotare 12 diodi luminosi disposti in colonna in modo da formare una scala luminosa. Le variazioni di temperatura vengono rilevate da un termistore che si comporta da resistore variabile. Uno stadio a transistor genera la tensione variabile necessaria per ottenere il funzionamento in un campo di temperatura compresa tra 8 e 30 gradi centigradi.

### L'integrato UAA 180

Prima di passare alla descrizione del termometro riteniamo necessario spendere due righe a proposito di questo integrato in quanto conoscendo le sue caratteristiche esso può essere usato in molte applicazioni come ad esempio esposimetri, contagiri per auto, strumenti di misura ecc.

Fisicamente l'UAA 180 si presenta in contenitore « dual-line » a 18 piedini disposti su due file. Le funzioni dei piedini possono essere così riassunte: dodici piedini servono a pilotare altrettanti diodi luminosi, due piedini servono per l'alimentazione, i rimanenti quattro per il comando e il controllo del circuito.


In figura è riportato lo schema tipico di applicazione fornito dal costruttore; come potete notare la tensione di alimentazione positiva  $V_{cc}$  viene applicata al piedino 18, mentre il ritorno di tensione verso massa avviene attraverso il piedino 1.

La tensione continua  $V_{in}$  per la quale la scala luminosa si accende (tensione da misurare) viene applicata al piedino 17 attraverso il partitore di tensione costituito dai resistori R1 e R2; esso sarà dimensionato in



modo tale che al piedino 17 non giunga mai una tensione superiore a 6 V. La tensione  $V_{in}$ , per essere misurata, deve essere confrontata con una tensione di riferimento  $V_{rif}$  applicata ai capi del resistore R5.

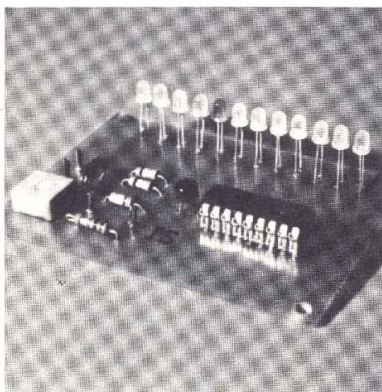Come si nota dallo schema, R5 si trova in serie a R4 ed R3 che termina a massa, per mezzo di questo partitore è possibile determinare i valori di tensione per i quali D1 (valore minimo) e D12 (valore massimo) si ac-




endono. La tensione minima che fa accendere D1 deve essere applicata al piedino 16, essa corrisponde alla tensione esistente tra R3 ed R4; la tensione massima per la quale D12 si accende deve essere applicata al piedino 3: essa corrisponde alla tensione esistente tra R5 ed R4.

Se noi colleghiamo il piedino 16 a massa D1 si accende quando tra R1 e R2, cioè al pin 17, c'è una tensione di 0,4 V. Se invece dimensioniamo R3 in modo tale che al piedino 16 sia presente la tensione di 1 V, D1 si accende quando al piedino 17 è presente una tensione di 1,4 V.

Il discorso è analogo per l'accensione di D12: se mai applichiamo al piedino 3 una tensione di 5 V, D12 si accenderà soltanto quando al piedino 17 sarà presente una tensione di 5 V.

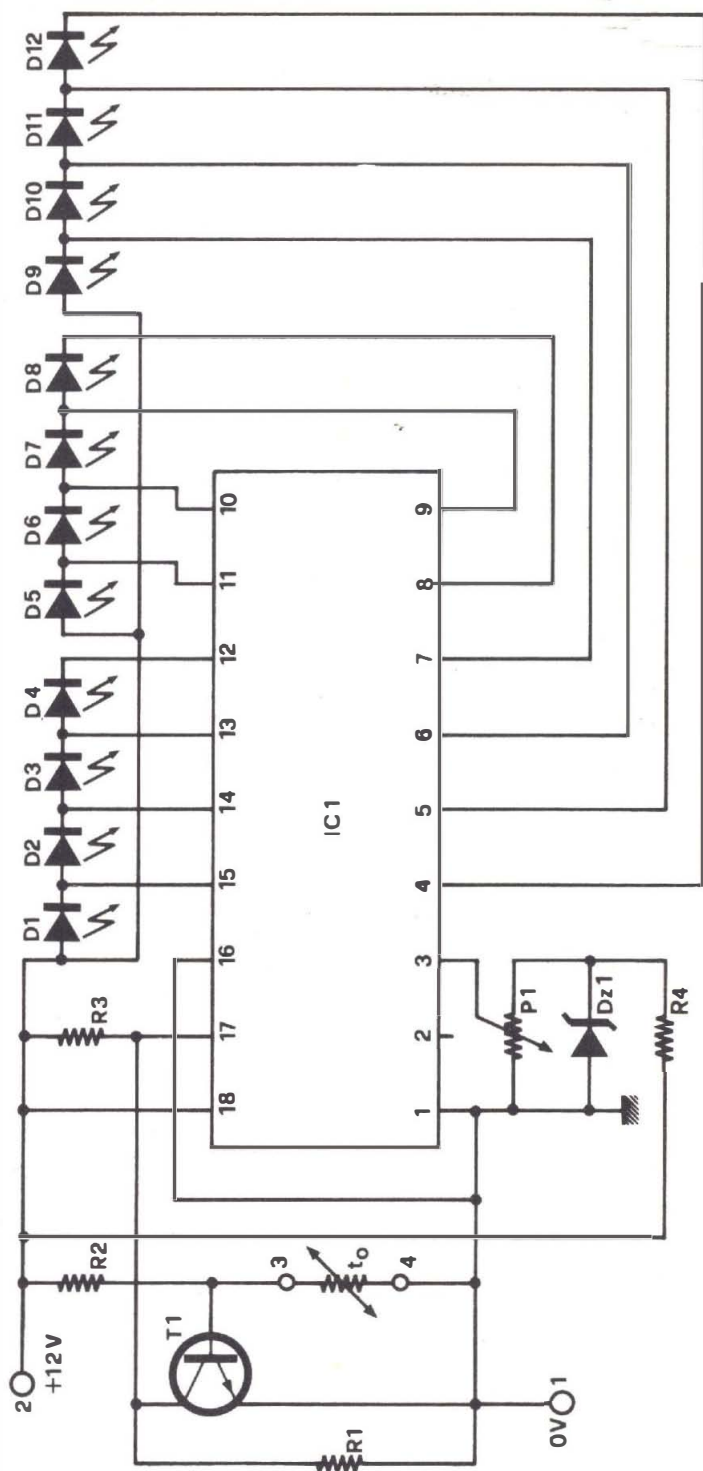
In conclusione, con un opportuno dimensionamento del partitore costituito dai resistori R3,




*Schema elettrico da noi sviluppato per arrivare alla costruzione di un termometro elettronico a soglia. L'elemento che determina il segnale d'ingresso è in questo caso una termoresistenza connessa alla base di un transistor.*

R4 e R5 viene determinata la soglia minima e la soglia massima per le quali il primo e l'ultimo diodo si accendono.

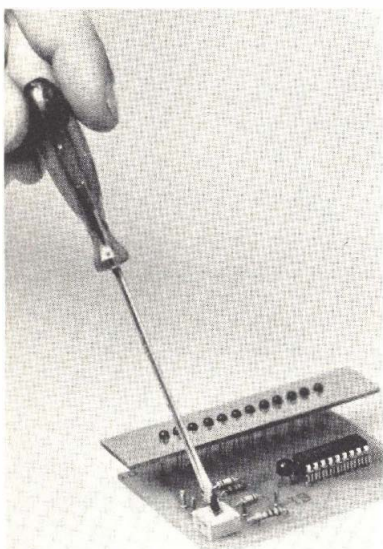Nel calcolo di questo partitore è da tener presente che né al piedino 3, né al piedino 16 può essere applicata una tensione superiore a 6V; inoltre tramite il valore di R4 è possibile ottenere un passaggio di accensione lento oppure rapido tra un diodo e l'altro. Una transizione luminosa graduale si ottiene adottando i



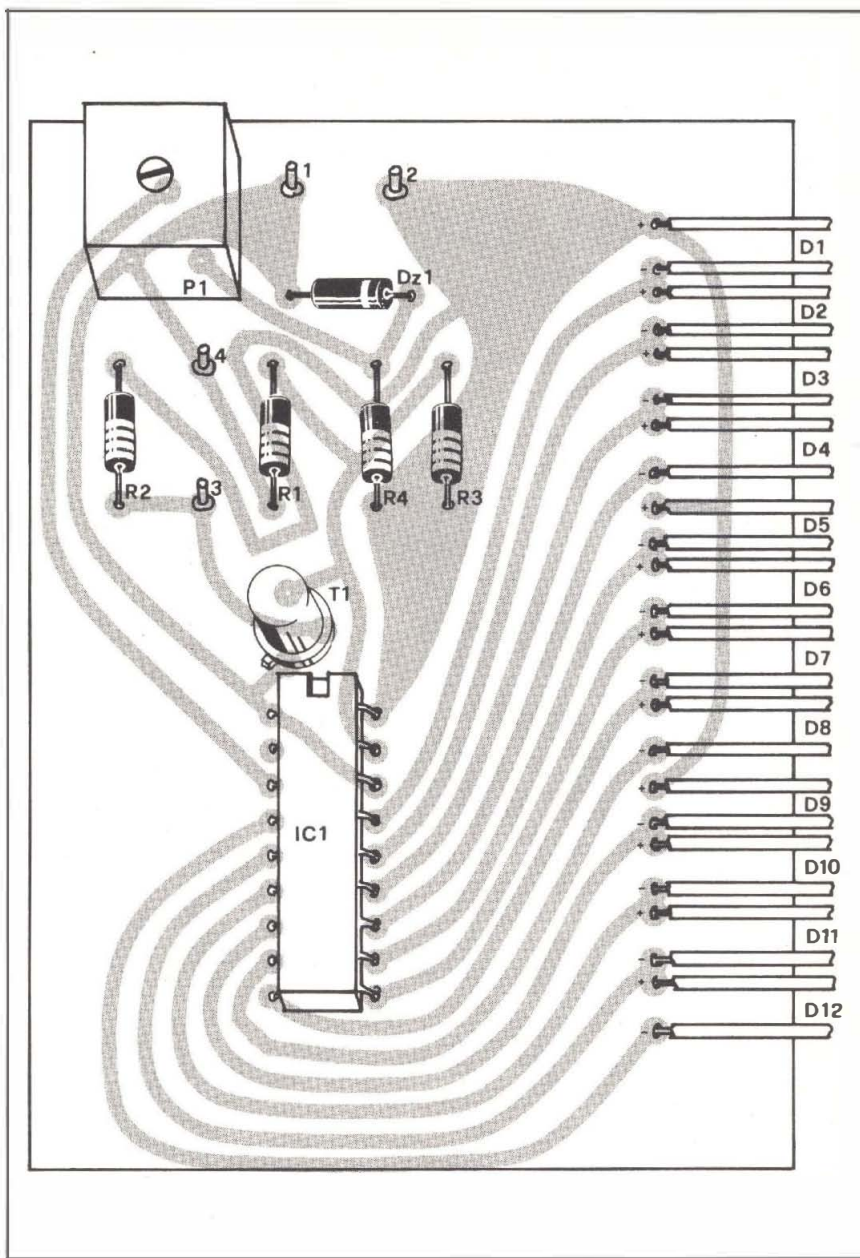*A montaggio ultimato l'unica operazione per rendere operativo il termometro consiste nella regolazione del trimmer da 10 Kohm. Naturalmente per le prove adoperate una sorgente di alimentazione con amperometro inserito per la verifica della corrente assorbita.*



seguenti valori: R3 = 2,2 K $\Omega$ ; R4 = 10 K $\Omega$ ; R5 = 150 K $\Omega$ .

Una particolarità di questo integrato consiste nel fatto di poter regolare la luminosità dei diodi mediante una tensione applicata al piedino 2. Se questo piedino viene lasciato libero i diodi raggiungono la massima luminosità, mentre se viene collegato a massa tramite un resistore (R6 nello schema base) la luminosità diminuisce; il valore di questo resistore deve essere

compreso tra 2,2 K $\Omega$  e 100 K $\Omega$ . La minima luminosità è determinata da R7, se in parallelo a questo resistore viene collegato il fototransistore T1, la luminosità dei diodi viene regolata automaticamente in funzione della luminosità dell'ambiente; diminuendo il valore di R7 la luminosità dei diodi aumenta.

I resistori R1 ÷ R7 dello schema tipico di applicazione sono soggetti a variazioni in funzione all'impiego a cui è destinato l'in-

tegrato, ovviamente tali variazioni non devono portare l'integrato a funzionare al di fuori delle sue caratteristiche che, per comodità del lettore, elenchiamo qui di seguito.

### Dati limite

Tensione di alimentazione: 18 V. Tensione ai piedini: 3,16, 17 : 6 V. Temperatura di esercizio: -25 ÷ 80°C.

## Il montaggio



## Componenti

- R1** = 10 Kohm 1/3 W 5%  
**R2** = 1 Mohm 1/3 W 5%  
**R3** = 10 Kohm 1/3 W 5%  
**R4** = 1 Kohm 1/3 W 5%  
**P1** = 10 Kohm trimmer  
**NTC** = 100 Kohm termistore in vetro  
**DZ1** = 5,6 V 400 mW zener  
**T1** = BC 107 o equivalente  
**IC1** = UAA 180  
**D1 ÷ D12** = led LD30 o equiv.



## Per il materiale

I componenti adoperati per la costruzione dell'apparecchio sono elementi di facile reperibilità. La cifra orientativa necessaria per l'acquisto delle parti corrisponde a circa 12.000 lire.


A sinistra, piano generale per la disposizione dei componenti sulla basetta allestita per la realizzazione del termometro elettronico; in alto, traccia in dimensioni naturali, vista dal lato rame, del circuito stampato.

momento che essa è stabilizzata dallo zener.

Agendo sul cursore di P1 è possibile regolare il campo di intervento della banda luminosa.

Il piedino 16 dell'integrato è collegato a massa, per cui il primo diodo luminoso si accenderà quando all'ingresso del piedino 17 è presente una tensione di circa 0,4 V.

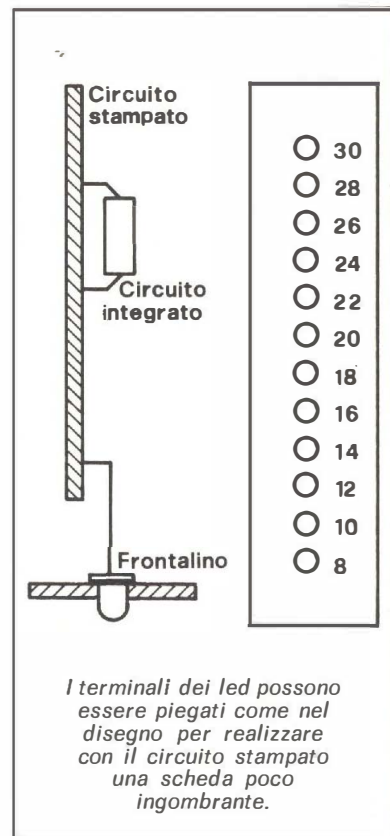Il rilevatore di temperatura è costituito dal resistore NTC collegato tra la base del transistor



## Dati caratteristici

Assorbimento di corrente senza diodi: 5,5 mA. Corrente di ingresso: 0,3 µA. Corrente di pilotaggio per ciascun diodo: 10 mA. Differenza di tensione per l'accensione progressiva dei diodi: 0,5 V.


## Il circuito

Compreso il funzionamento del circuito integrato, capire il

funzionamento del termometro sarà molto semplice.

In figura è riportato lo schema di principio, analizziamolo: il diodo zener Dz1 polarizzato dal resistore R4 fornisce una tensione stabilizzata di 5,6 V ai capi del potenziometro P1; il suo cursore è collegato al piedino 3 dell'integrato IC1. A questo piedino, come abbiamo visto in precedenza, viene inviata la tensione di riferimento che in questo caso è molto stabile dal

T1 e massa. La resistenza di questo componente varia con il variare della temperatura. Questa variazione di resistenza fa variare la tensione alla base del transistor T1, ciò porta ad una variazione della tensione di collettore il quale è collegato al piedino 17 dell'integrato ed al ramo positivo dell'alimentazione attraverso il resistore R3. Nel caso che la temperatura aumenti, la resistenza dell'NTC diminuisce e di conseguenza si ha un

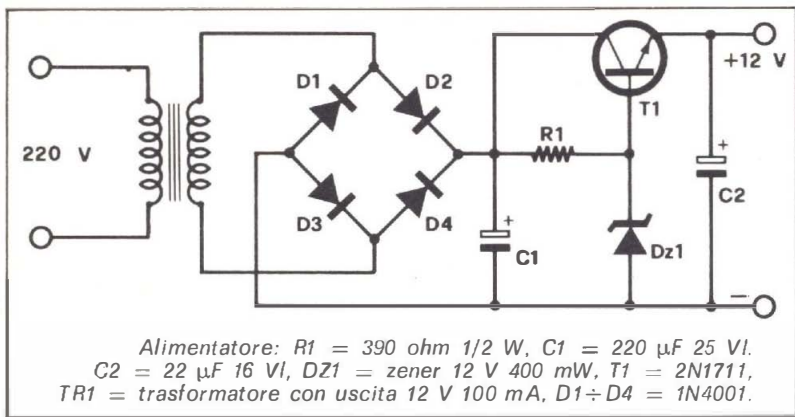


abbassamento della tensione di base ed un aumento della tensione di collettore.

La variazione della tensione di collettore costituisce la tensione d'ingresso dell'integrato, la scala luminosa si illuminerà in funzione di questa tensione. Con i valori dei componenti riportati nell'elenco materiale, il campo di misura della temperatura varia da  $+8^\circ\text{C}$  a  $+30^\circ\text{C}$ , ogni diodo perciò indica una variazione di 2 gradi.

Le tolleranze dei componenti possono far oscillare questi valori, se ciò si verifica, può essere ovviato variando il valore di  $R1$  oppure del termistore.

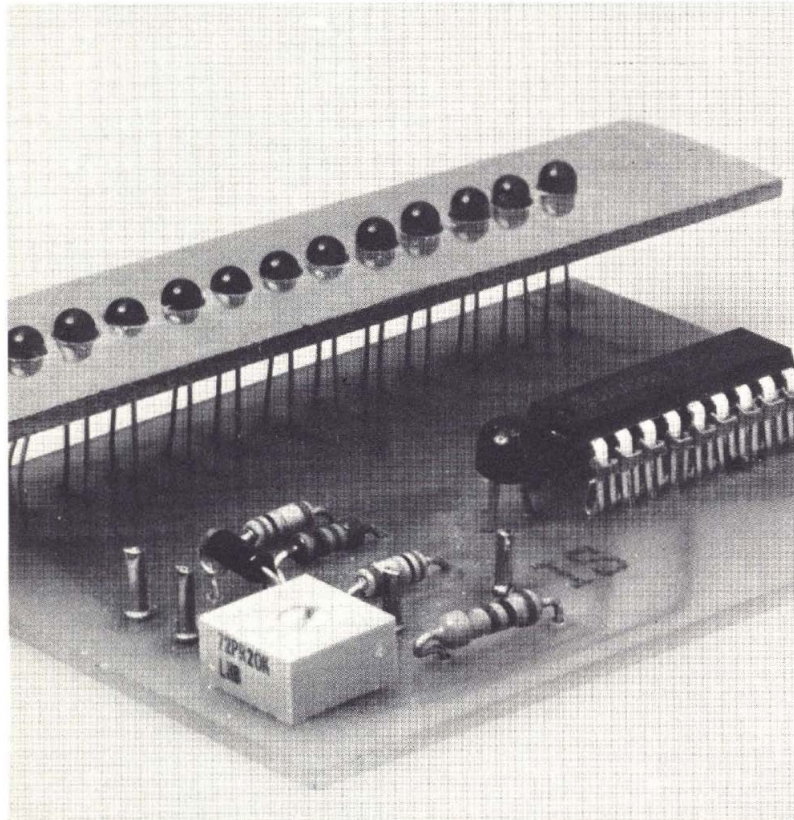Il trimmer  $P1$  serve per la centratura del campo d'intervento della scala luminosa. Dopo aver dato tensione al circuito, il trimmer deve essere regolato in modo che per una temperatura di  $24^\circ\text{C}$  si abbia l'accensione del diodo  $D9$ . La condizione ottimale di funzionamen-



to si ha con il trimmer  $P1$  ruotando a metà corsa, in tal modo la sensibilità del circuito è massima e l'accensione di ciascun diodo luminoso avviene per valori di temperatura ben definiti.

Variando il valore nominale del resistore NTC si possono avere vari campi di misura della temperatura, è bene però tener presente che il valore resistivo deve essere possibilmente superiore a  $100 \text{ K}\Omega$  a  $25^\circ\text{C}$ .

Nel caso che si voglia realizzare un esposimetro a scala luminosa è sufficiente sostituire il termistore con un fotoresistore: il risultato è molto soddisfacente.

Il circuito è dimensionato per funzionare con una tensione da  $12 \text{ V}$  fornita da una batteria di pile o da un semplice alimentatore stabilizzato come quella da noi proposta in figura.


L'assorbimento di corrente varia in funzione del numero dei diodi luminosi accesi; a titolo indicativo è bene tener presente che il circuito senza alcun diodo acceso assorbe  $10 \text{ mA}$ , con un diodo acceso  $20 \text{ mA}$ , con 6 diodi accesi  $30 \text{ mA}$ , con 12 diodi accesi  $40 \text{ mA}$ .

A questo punto è interessante notare che l'assorbimento di corrente è direttamente proporzionale al numero dei diodi accesi. Il motivo è molto semplice: i diodi vengono accesi in serie in gruppi da quattro, per cui accendere un diodo o quattro l'assorbimento non cambia. Di conseguenza la corrente assorbita da cinque diodi accesi è la stessa di otto diodi.

La realizzazione del termometro è alla portata di tutti in quanto non presenta alcuna difficoltà.

La scelta dei componenti non è critica, l'unico componente a cui deve essere riservata un po' di attenzione è l'NTC; questo componente è reperibile in commercio in vari tipi di contenitori, il tipo più idoneo per questa applicazione ha il contenitore in vetro.

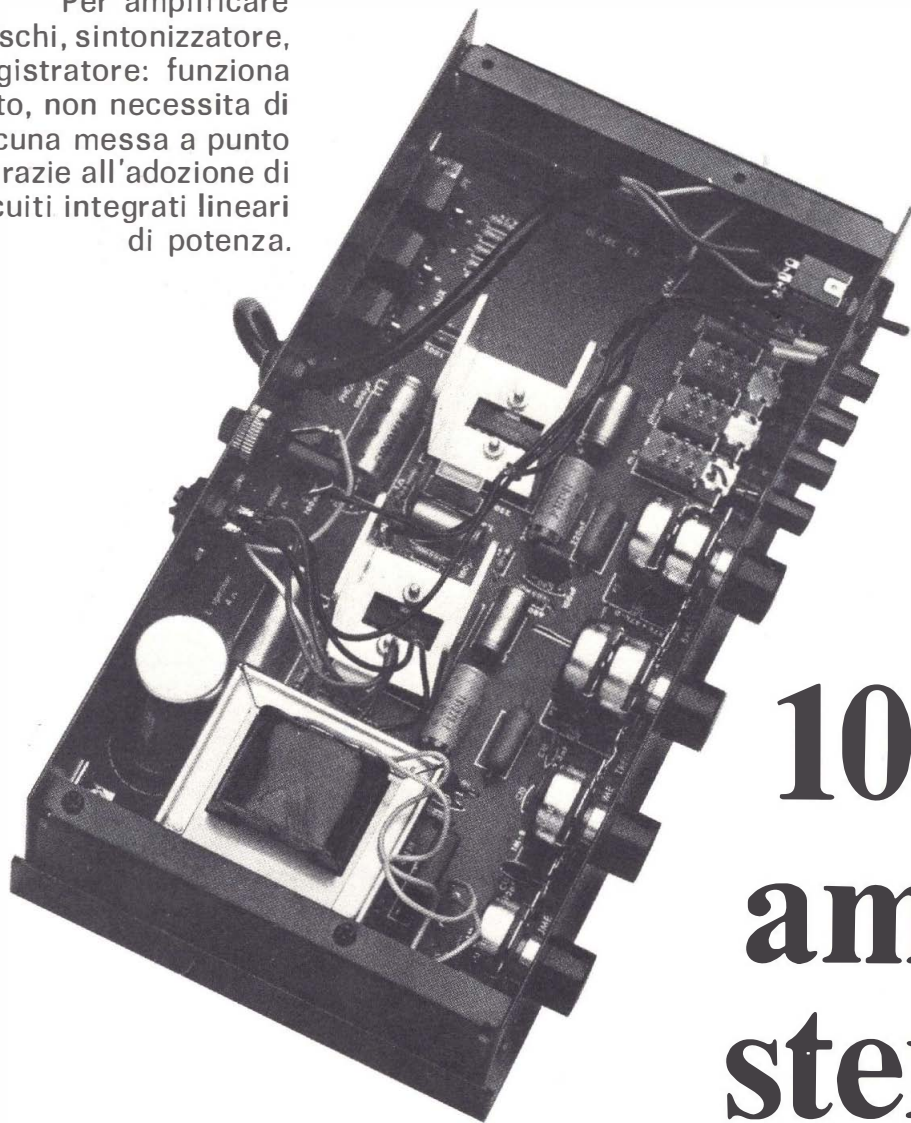Per amplificare giradischi, sintonizzatore, registratore: funziona subito, non necessita di alcuna messa a punto grazie all'adozione di circuiti integrati lineari di potenza.



# 10 W ampli stereo

L'inizio di una catena ad alta fedeltà non deve essere necessariamente un amplificatore di potenza costosissimo: può anche essere un piccolo amplificatore da dieci watt, magari autocostruito. Beninteso, la soluzione migliore consiste certo nel poter disporre del cosiddetto sacco di soldi per acquistare un super impianto; ma facendo un ragionamento un poco più realistico non è difficile intuire che molti debbono fare ripiego su

altre soluzioni per organizzarsi un impianto valido. Una soluzione che risolve il problema economico è per gli sperimentatori l'autocostruzione.


La soluzione che vi proponiamo è un amplificatore stereo adatto per applicazioni di piccola e media potenza.

L'uso di un circuito integrato monolitico per ciascun canale rende il montaggio semplice e funzionale, senza nulla sacrificare alla resa acustica ed agli

altri requisiti di un amplificatore di ottima fedeltà.

Sono molto pochi i componenti esterni richiesti per completare il circuito integrato, essendo questo tuttavia molto complesso come schema interno.

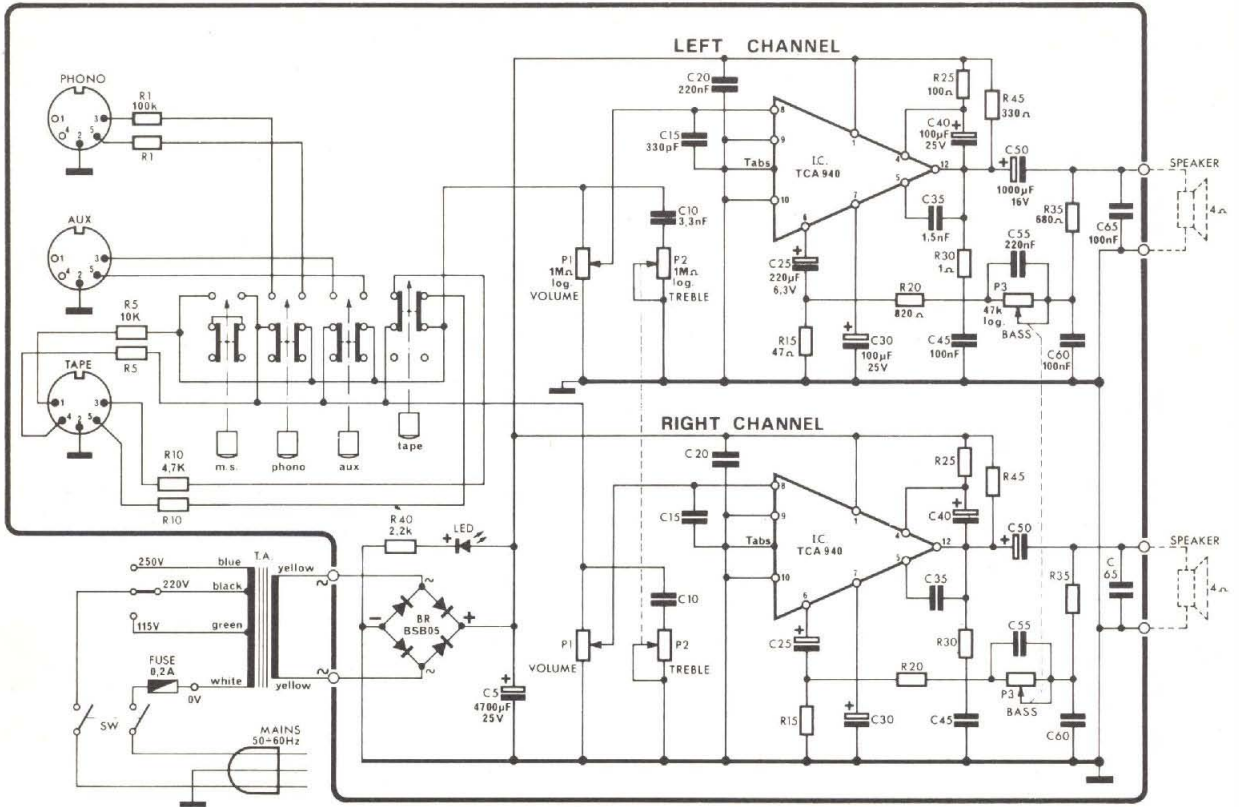La tecnica di integrazione permette quindi di ottenere con la massima economia risultati che, con l'impiego di componenti discreti, si potrebbero ottenere solo con grande dispendio e complicazione circuitale.



Con questo sistema si evitano inoltre le operazioni di taratura necessarie negli amplificatori convenzionali.

Il circuito integrato contiene anche i transistori di potenza, i cui dissipatori termici sono collegati esternamente. Sono predisposti dei sistemi di autoprotezione dei finali che limitano la corrente entro la zona di sicurezza e ne evitano la bruciatura.

I componenti esterni sono stati scelti per ricavare dal circuito integrato le sue massime prestazioni, insieme ad un'efficace regolazione dei toni ed una conveniente equalizzazione degli ingressi. Gli ingressi sono adatti per i tre tipi di trasduttori comunemente usati per alimentare un impianto stereo, e precisamente un giradischi tipo piezoelettrico (ingresso PHONO), un registratore a nastro (ingresso TAPE) ed un sintonizzatore radio (ingresso AUX).

La riproduzione acustica avviene mediante due altoparlanti

o meglio due casse acustiche del tipo UK802 collegati alle uscite dell'amplificatore.

Gli altoparlanti devono presentare una impedenza di  $4 \div 8$  Ohm.

Le regolazioni di volume e di tono avvengono mediante una serie di potenziometri montati sul circuito stampato.

Il segnale di pilotaggio può essere applicato, a seconda della sua provenienza, a tre diverse prese. Essendo i due canali per-


fettamente uguali, limiteremo la descrizione ad un solo canale. L'ingresso PHONO deve essere alimentato da un giradischi con testina piezoelettrica.

L'ingresso TAPE prevede inoltre la possibilità di avere a disposizione ai terminali 1 e 4, il segnale in uscita per ogni ingresso selezionato.

La selezione fra i tre sistemi di alimentazione del segnale viene eseguita mediante il commutatore a tastiera che si osserva nello schema.

Uno dei tasti, contrassegnato M.S. (mono-stereo) mette in parallelo gli ingressi consentendo un'audizione monofonica da ambedue gli altoparlanti contemporaneamente. La tensione del segnale d'ingresso, in accordo con quanto fornito dai più comuni riproduttori, è stata prevista, per la massima uscita su  $4 \Omega$ , in  $< 200$  mV negli ingressi TAPE AUX e PHONO.

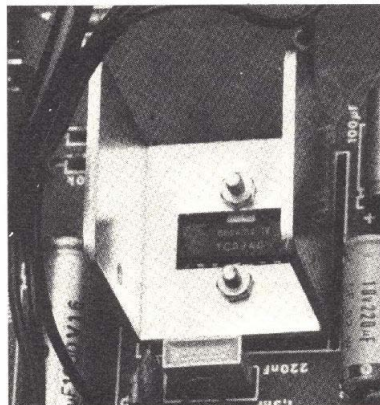Il segnale opportunamente condizionato dalla sezione d'in-






gresso, viene applicato tra i piedini 8 e 9 del circuito integrato I.C. In precedenza però il segnale passa attraverso il regolatore di volume PI ed al regolatore dei toni alti formato da C10 e P2.

Le regolazione dei toni bassi avviene mediante il filtro passa-basso formato da P3 e da C55. Questo filtro è disposto in controreazione, ossia preleva parte del segnale all'uscita e lo ripresenta ad un determinato punto della catena di amplificazione in modo da trovarsi in opposizione di fase con il segnale presente in quel punto. A seconda della posizione di P3 tale segnale presenta un maggiore o minore contenuto di toni bassi, che vanno quindi a neutralizzare una maggiore o minore percentuale dei toni alti e dei toni bassi, si può adattare la banda passante al gusto personale. L'accoppiamento con l'altoparlante avviene attraverso il condensatore C50 di elevata capacità.

L'alimentazione è prelevata dalla rete a corrente alternata e ridotta di tensione dal trasformatore T.A. La bassa tensione così ottenuta viene raddrizzata dal ponte di Graetz BR e livellata dal condensatore C5.

Le tensioni di ingresso del trasformatore di alimentazione possono essere scelte fra i valori: 115, 220 e 250 V.

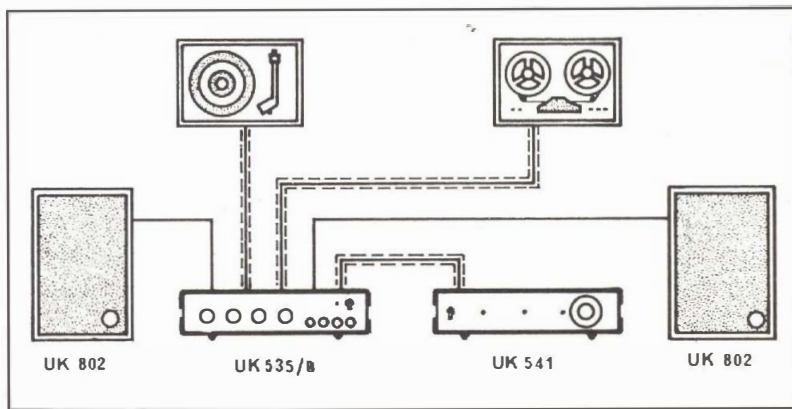Per ottenere la massima prestazione gli altoparlanti devono avere una impedenza di 4 Ω. Con altoparlanti da 8 Ω la potenza resa scenderà a valori in-



feriori.

Si tratta di un'operazione abbastanza semplice, tuttavia, per garantirci un ottimo risultato, bisogna seguire fedelmente alcune semplici norme.

Sul lato componenti della bassetta è stampigliata la disposizione dei vari elementi costruttivi e sul lato rame si nota la disposizione delle piste conduttrici vista in trasparenza. I componenti vanno montati con il corpo aderente alla superficie del lato componenti, salvo il caso di montaggio verticale.

### Per il materiale

**La scatola di montaggio organizzata dalla Amtron comprende tutto il materiale elettronico necessario all'allestimento dell'apparecchio così come appare nelle foto. L'apparecchio, fornito di contenitore, è reperibile presso tutte le sedi GBC.**


Date le particolari caratteristiche dei circuiti integrati, il montaggio non necessita di alcuna messa a punto, e quindi deve funzionare correttamente non appena collegato all'alimentazione ed ai trasduttori di ingresso e di uscita.

I trasduttori di ingresso, come giradischi, radiosintonizzatore e registratore a nastro, devono avere le uscite connesse rispettivamente alle entrate PHONO, AUX e TAPE dell'UK 535/B. Il collegamento deve essere effettuato mediante cavetto bipolare schermato. La calza di schermatura deve essere collegata a massa alle due estremità.

I trasduttori di uscita (altoparlanti o casse acustiche) devono essere connessi alle uscite dell'UK 535/B mediante cavetti isolati.

Per una perfetta resa acustica si consiglia di utilizzare le casse acustiche UK 802, 10 W - 4 Ω, appositamente studiate per questo amplificatore.

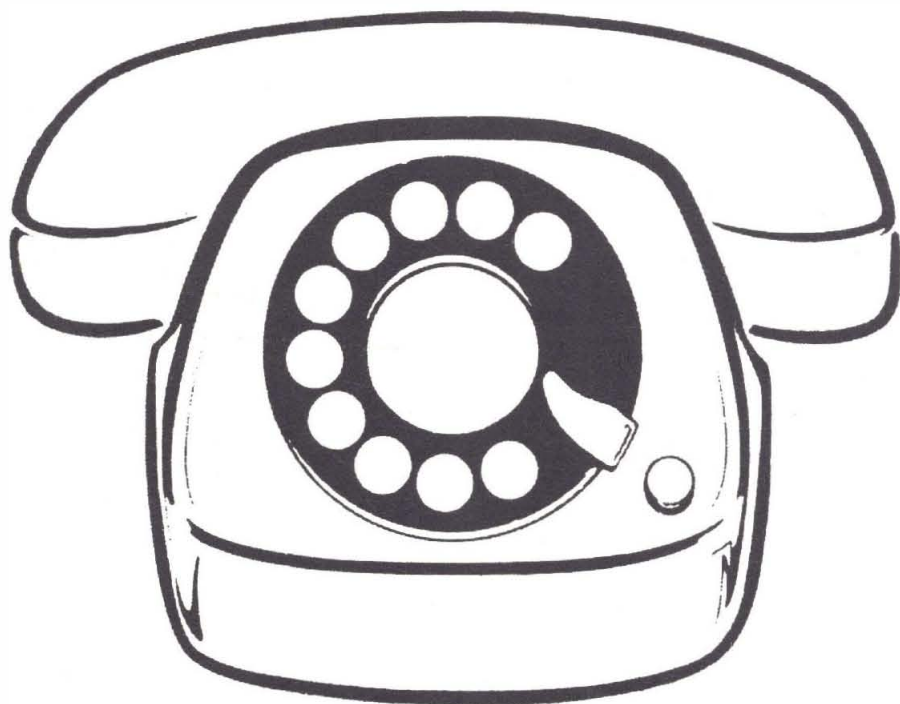**IL TUO MONDO E' LA CB**  
**PER OGNI PROBLEMA TECNICO O LEGALE**  
**È IN FUNZIONE LA SEGRETERIA OPERATIVA**  
**DELLA FEDERAZIONE FIR-CB**



**CHIAMA**  
**02-431163**

**SEI LINEE A RICERCA AUTOMATICA**  
**OGNI GIORNO DALLE ORE 15 ALLE ORE 17**  
**ECETTO IL SABATO**

**È UN SERVIZIO AUDIO-FIR CB**



# Elettronica per tutti: i primi elementi

di ALDO DEL FAVERO

Una perfetta comprensione di molti fenomeni e leggi dell'elettronica non può aversi senza una conoscenza sufficientemente particolareggiata della costituzione della materia che è sede di tali fenomeni. Non ci si stupisca perciò se una serie di articoli su svariati argomenti di elettronica inizia con una trattazione, seppur a livello molto elementare, delle principali proprietà di un corpo materiale: l'esame della struttura microscopica della materia fornirà infatti più di una volta, in seguito, le ragioni di molti fenomeni fondamentali che si incontrano nello studio dell'elettronica, come ad esempio la conduzione di elettricità da parte di corpi aventi una particolare conformazione e struttura fisica.

L'esigenza di studiare la struttura della materia fu del resto sempre sentita, se si pensa che già nell'antichità il filosofo greco Democrito aveva avuto l'intuizione che la materia non potesse essere suddivisa all'infinito ma fosse costituita da particelle elementari indivisibili da lui stesso chiamate « atomi ». Sono occorsi però duemila anni alla scienza per dimostrare la veridicità delle affermazioni del pensatore greco: in particolare fu fondamentale l'esperimento che permise a J.J. Thomson di scoprire, verso la fine del secolo scorso, che l'atomo era a sua volta composto da particelle dotate di carica negativa, chiamate elettroni, che potevano venire estratte dagli atomi lasciando un residuo positivo chiamato ione. Thomson suppose allora che l'atomo fosse come un minuscolo corpo pieno di una sostanza carica positivamente in cui erano immerse le cariche negative degli elettroni (fig. 1).

La teoria di Thomson ebbe però vita breve: nel 1911 infatti Rutherford, bombardando una sottile lamina con particelle  $\alpha$  (corpuscoli positivi emessi dalle sostanze radioattive scoperti pochi anni prima), ottenne dei risultati poco congruenti con le ipotesi di Thomson. L'esperimento mostrava infatti che la maggior parte delle particelle attraversava la lamina senza deflettere il proprio cammino, mentre alcune di esse subivano deviazioni più o meno pronunciate: ciò faceva pensare che l'interno dell'atomo dovesse essere in gran parte vuoto se consentiva il transito delle particelle, e nello stesso tempo che la carica positiva dovesse essere concentrata piuttosto che sparsa, in modo da creare una forte repulsione elettrica che facesse deviare la traiettoria della particella che transitava nei suoi pressi (ricordiamo infatti che cariche elettriche

dello stesso segno hanno la proprietà di respingersi mentre cariche elettriche di segno contrario hanno la proprietà di attirarsi).


Nacque così un nuovo modello atomico con un corpo centrale carico positivamente chiamato « nucleo » e con gli elettroni carichi negativamente in moto attorno ad esso (fig. 2). Successivamente si scoprì inoltre che la carica positiva posseduta dal nucleo era dovuta alla presenza, nel suo interno, di cariche elementari positive uguali e contrarie a quelle degli elettroni e chiamate protoni.

Il modello atomico di Rutheford ha dunque una certa analogia con il nostro sistema solare, con la differenza che il sole ed i pianeti sono corpi neutri mentre il nucleo e gli elettroni sono corpi carichi di elettricità. La forza attrattiva elettrica che il nucleo positivo esercita sugli elettroni negativi gioca quindi lo stesso ruolo della forza gravitazionale nel sistema solare, ossia è la forza che permette agli elettroni di restare legati al nucleo e quindi di formare l'atomo.


Ma anche questo modello non poteva soddisfare: infatti, in base alle leggi della fisica classica fino ad allora conosciute, l'elettrone, ruotando attorno al nucleo, avrebbe dovuto emettere onde elettromagnetiche e dissipare così interamente la propria energia. La progressiva perdita di energia porterebbe così l'elettrone a cadere sul nucleo, non avendo più la forza necessaria per equilibrare la forza attrattiva elettrica esercitata dal nucleo stesso: l'atomo dunque risulterebbe rapidamente distrutto e la materia così come noi la vediamo non potrebbe neppure esistere! (fig. 3).

Inoltre il modello di Rutheford non riusciva a spiegare alcune proprietà inerenti all'emissione e all'assorbimento di energia da parte degli atomi che erano state riscontrate per via sperimentale: investendo un atomo con scariche elettriche od anche portandolo ad alte temperature si era constatato infatti che l'atomo emetteva luce formata da una sequenza di righe corrispondenti a determinate lunghezze d'onda e chiamata « spettro a righe » dell'atomo. In un certo senso quindi l'atomo risulta essere come uno strumento musicale a corde che, pizzicate, possono emettere solo una serie di note musicali caratteristiche. Questo tipico comportamento degli atomi non poteva essere in alcun modo giustificato servendosi del modello di Rutheford e l'atomo risultò per qualche tempo un bel dilemma. Il problema fu però affrontato e risolto brillantemente dal fisico danese Niels Bohr: egli suppose che un elettrone non potesse né cedere né assorbire energia fintanto che percorreva una determinata orbita, per cui ad ogni orbita si poteva associare un livello energetico caratteristico che l'elettrone manteneva in assenza di una perturbazione esterna. Quando un atomo veniva, come suol dirsi, « eccitato », i suoi elettroni, assorbendo energia, si por-

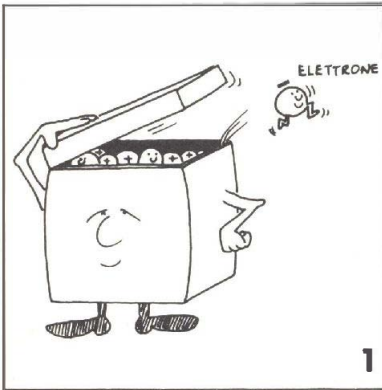
*L'atomo, secondo Thomson, è un minuscolo corpo pieno di materia carica positivamente entro cui sono immerse delle cariche negative elementari, chiamate elettroni, che possono essere estratte dall'atomo stesso.*



1

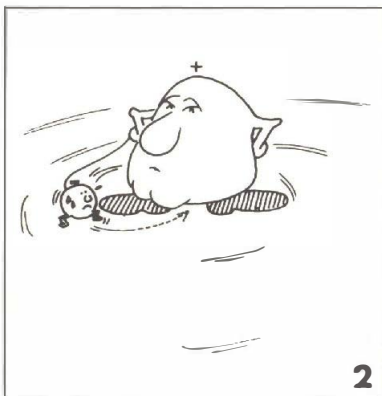

2

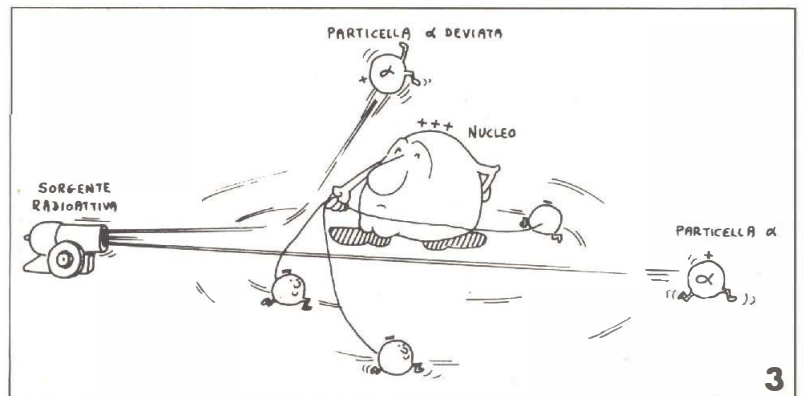

3

tavano su di un'orbita più esterna, contraddistinta da un livello energetico più elevato; il ritorno spontaneo allo stato diseccitato era quindi accompagnato da un'emissione di energia pari a quella precedentemente assorbita (fig. 4). La teoria di Bohr stabiliva inoltre che non tutti i livelli energetici erano possibili, ma soltanto un numero discreto di essi: in parole povere ciò significa che un elettrone non può variare con continuità la propria energia, ma la può variare solo « a salti ». In fisica questo stato di cose viene spiegato dicendo che l'energia meccanica dell'elettrone è « quantizzata », ossia può esistere solo in determinate quantità e sono vietati i valori intermedi. Bisogna a questo punto aprire una breve parentesi e dire che già qualche anno prima Planck aveva ipotizzato che anche l'energia delle radiazioni, così come la materia, non era suddivisibile all'infinito ma esisteva una porzione elementare indivisibile di energia, chiamata « quanto »: l'energia di un quanto di radiazione era sempre proporzionale alla frequenza della radiazione stessa come indicato dalla formula

$$E = h\nu$$

dove  $\nu$  è la frequenza e  $h$  una costante di proporzionalità nota col nome di costante di Planck. Essendo l'esistenza dei quanti di energia un fatto ormai accertato, Bohr suppose allora che un atomo eccitato liberasse l'eccesso di energia sotto forma di un quanto  $h\nu$  e si portasse di conseguenza ad un livello energetico inferiore variando la propria energia come indicato dalla formula

$$E_m - E_n = h\nu$$



dove con  $E_m$  ed  $E_n$  si indicano le energie di due generici livelli dell'atomo (fig. 5). Il fatto quindi che la differenza di energia tra due livelli su cui può sostare l'elettrone sia sempre un valore discreto e non piccolo a piacere, implica che tali livelli formino una serie di valori distanziati tra loro (i « salti » di cui si diceva): perciò anche la frequenza della luce emessa da un atomo eccitato non può avere dei valori qualsiasi ma dipende dagli stati energetici caratteristici in cui può esistere l'atomo considerato ed è data da

$$\nu = \frac{E_m - E_n}{h}$$


ovvero forma una sequenza di righe luminose di determinata frequenza ottenibile sperimentalmente e chiamata spettro.

Tutto quanto è stato detto finora in forma semplicistica ed approssimativa è stato rigorosamente formalizzato mediante complicati metodi matematici applicati alla fisica atomica dando luogo ad una monumentale teoria, chiamata meccanica quantistica, che rende conto in modo molto soddisfacente di tutti i principali fenomeni riscontrabili per via sperimentale: occorre infatti sottolineare

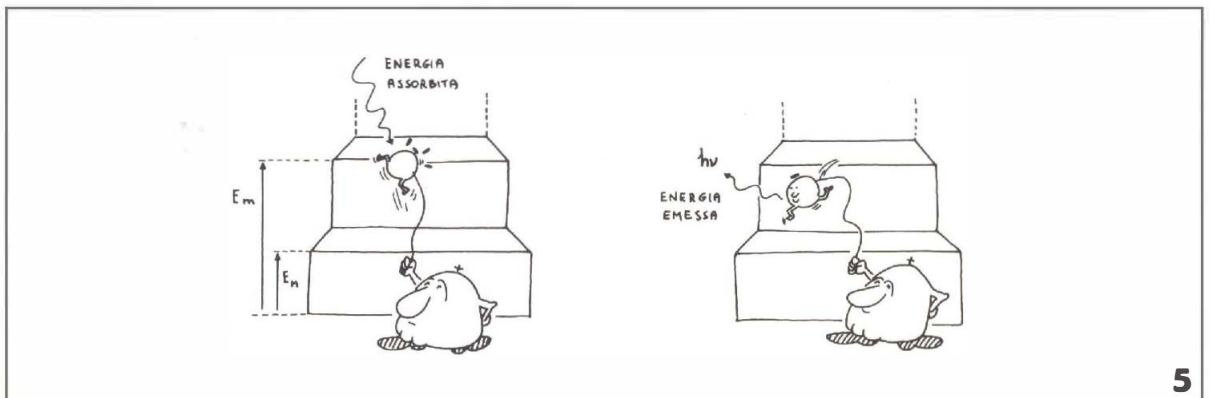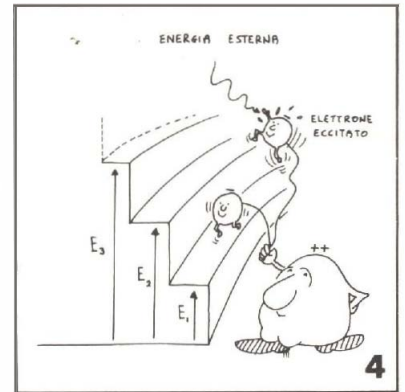
*Bohr ipotizza l'esistenza di un numero discreto di livelli energetici su cui gli elettroni possono stazionare senza irradiare energia. Gli scambi energetici con l'esterno hanno luogo soltanto quando uno o più elettroni « saltano » su un altro livello.*



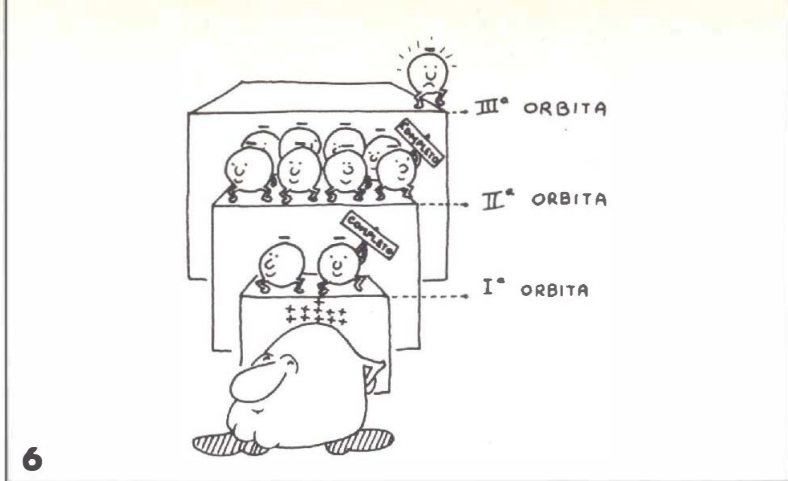Esempio di come si dispongono gli elettroni sulle orbite: l'esempio si riferisce al caso di un atomo che possiede 11 elettroni e non si trova in uno stato di eccitazione.




## Orbita e livello

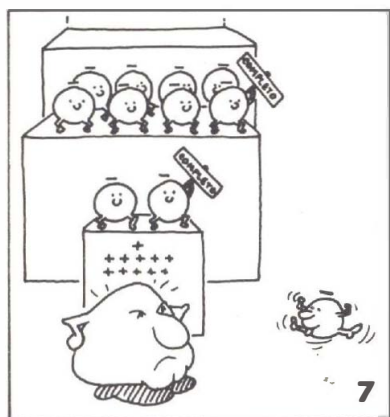

che un modello atomico come quello di Bohr non può rappresentare una realtà così complessa e, per certi versi, ancora oggi misteriosa come la struttura e le leggi dell'atomo. Basti pensare, ad esempio, che la meccanica quantistica ha letteralmente distrutto il concetto classico di traiettoria ed è essenzialmente una teoria di tipo statistico e probabilistico. Il solo fatto quindi di tracciare un'orbita su di un foglio costituisce già di per sé qualcosa di scorretto; purtuttavia un modello atomico come quello di Bohr permette di trattare l'atomo in modo molto elementare ed intuitivo e perciò rappresenta pur sempre un utile strumento didattico.


Si è dunque detto che gli elettroni possono disporsi su varie orbite ciascuna rappresentante un determinato livello energetico e che essi tendono normalmente ad occupare i livelli energetici più bassi loro consentiti, ovvero le orbite più interne. Un'orbita non può però contenere un numero indeterminato di elettroni: si è potuto stabilire, ad esempio, che la prima orbita può contenere al massimo due elettroni, per cui, se il numero di elettroni è superiore a tale cifra, i rimanenti devono disporsi su un'orbita più esterna. A sua volta la seconda orbita può contenere al massimo otto elettroni: quindi, ad esempio, un atomo con undici elettroni ne ha due sulla prima orbita, otto sulla seconda e uno sulla terza (fig. 6).

Il fatto che un atomo abbia le orbite complete oppure no ha un'importanza fondamentale, in quanto tale evento è il diretto responsabile delle proprietà chimiche degli elementi: un atomo con le orbite complete è infatti molto stabile e poco reattivo, mentre un atomo che abbia ad esempio un solo elettrone sull'orbita più esterna ha la tendenza a perderlo in modo da realizzare una configurazione più stabile. Un elemento di questo tipo viene allora detto monovalente o a valenza uno: la valenza di un elemento è cioè il numero di elettroni che l'atomo di tale elemento deve perdere od acquistare per raggiungere una configurazione stabile. Perciò gli elettroni che si trovano sull'orbita più esterna vengono anche chiamati elettroni di valenza. Ovviamente un atomo che perde uno o più elettroni non è più elettricamente neutro: bisogna infatti tener presente che un atomo è normalmente neutro in quanto la carica positiva del nucleo è compensata dalla carica negativa complessiva degli elettroni (cioè il numero dei protoni contenuti nel nucleo è uguale a quello degli elettroni che gli ruotano intorno). Ma se un atomo perde, ad esempio, un elettrone, la carica positiva eccede quella negativa per cui l'atomo diviene un corpo carico positivamente, ovvero uno « ione » positivo. Un analogo discorso può essere fatto per un atomo che acquisti elettroni anziché perderli: in questo caso si crea nell'atomo un eccesso di carica negativa ed esso diviene uno ione negativo (fig. 7).

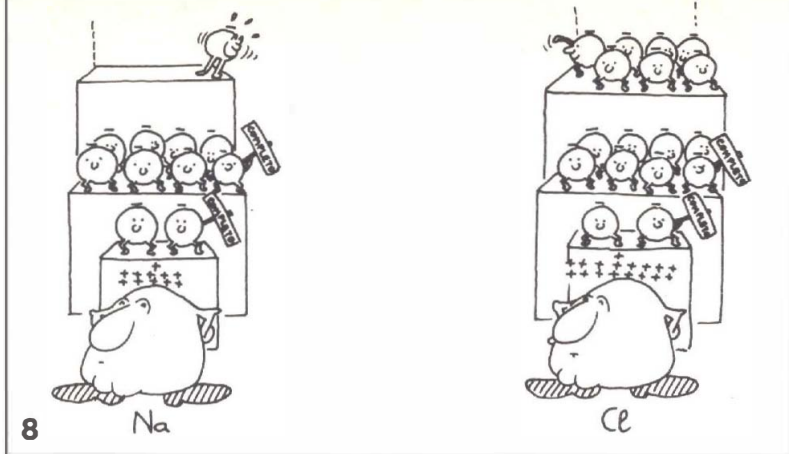


Può accadere che l'elettrone che nella figura precedente si trovava sull'orbita esterna si liberi: l'atomo resta con le orbite complete e raggiunge una situazione molto stabile, ma nello stesso tempo diviene uno ione positivo.

Supponiamo di avere ora due atomi con rispettivamente 11 e 17 elettroni: la loro struttura atomica è rappresentata in fig. 8 e come si può vedere il primo atomo ha un solo elettrone sull'orbita esterna mentre il secondo ne ha sette. L'elemento con 11 elettroni si chiama sodio e lo si indica col simbolo Na mentre quello con 17 elettroni si chiama cloro e lo si indica col simbolo Cl: per quanto è appena stato detto il sodio può facilmente perdere l'elettrone esterno di valenza, mentre il cloro tende ad acquistarne uno in modo da completare l'orbita esterna e realizzare una configurazione stabile. Ma allora il sodio diviene uno ione positivo e il cloro uno ione negativo e, poiché cariche di segno opposto si attraggono, i due ioni si attirano vicendevolmente dando luogo così ad un composto chimico chiamato cloruro di sodio ed indicato col simbolo NaCl (composto molto noto in quanto si tratta del comune sale da cucina). Ciò che è stato descritto viene chiamato legame chimico « eteropolare », in quanto si forma in seguito alla creazione di ioni di diversa polarità (fig. 9). Può però accadere che due atomi presentino la medesima tendenza ad acquistare o a perdere elettroni: fra di essi quindi non si può verificare un legame come quello ora descritto e cioè di tipo polare. Supponendo ad esempio di avere due atomi di cloro (fig. 10) avviene che nessuno dei due perde o acquista elettroni ma entrambi ne mettono uno, per così dire, in compartecipazione: cosicché si crea una coppia di elettroni appartenente alle orbite esterne di entrambi gli atomi, le quali restano così completate. Un simile tipo di legame prende il nome di legame « covalente » e, come vedremo in futuro, esso ha un ruolo importante nella spiegazione della fisica dei semiconduttori.

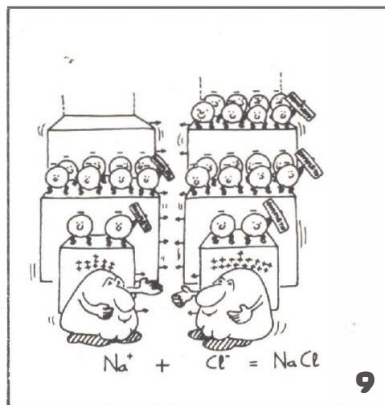

Ritorniamo ora all'importante fenomeno dell'assorbimento e dell'emissione di energia da parte di un atomo. Si è già detto che gli elettroni normalmente stazionano sulle orbite più interne, ovvero sui livelli energetici più bassi: chiameremo stato « fondamentale » questo particolare stato del sistema atomico. Ma se l'atomo riceve una determinata quantità di energia dall'esterno allora uno o più elettroni passano su orbite più esterne assorbendo l'energia necessaria per portarsi più lontani dal nucleo e vincere la forza attrattiva esercitata su di essi: chiameremo stato « eccitato » questo nuovo stato del sistema atomico. ■

(continua)

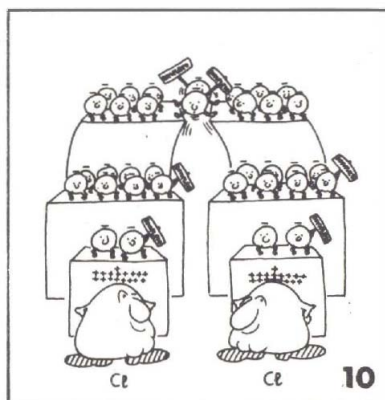

# La preparazione dei circuiti stampati

Una caratteristica degli hobbisti di tutti i tempi è sempre stata quella di avere, unitamente ad una notevole dose di fantasia, uno spiccato spirito di adattabilità inteso qui come abilità ad adattare agli usi più disparati oggetti ai quali la nostra società aveva affidato compiti diversi da quelli ai quali, spesso, lo sperimentatore li costringe ad ottemperare.


Si sono viste così distinte, pinzette da bucato camuffate da cocodrilli mentre sobrie ed appetibili patate si sono di botto ritrovate, ad onta della crisi agricola, invischiare in strani circuiti di « radio a Galena » sempre ammesso che dopo tale fatto queste possano ancora essere degne di tale nome.

La presenza invero sempre più massiccia dei circuiti integrati nei vari progetti rischia però di infierire a questo aspetto, invero pittoresco, dell'hobbismo elettronico un colpo mortale in quanto, non tanto per motivi

estetici quanto per ragioni funzionali, si fa sempre più sentita la necessità di cablare i vari componenti su di un piatto e monotono circuito stampato.


C'è chi ha cercato di reagire a questo stato di cose fornendo così alla vista esterrefatta di parenti ed amici assembramenti di integrati abbondantemente sovrastati da una intricatissima nuvolaglia di fili dalla quale, a volte, si sprigionano nefaste volute di fumo le quali non solo inducono un grave e profondo stato di frustrazione nello sperimentatore ma causano anche una disastrosa caduta dei suoi titoli... di borsello sul bancone dell'elettro-bottegante di fiducia il quale, con cainesco ghigno (e lauto guadagno) riprocura allo sventurato cliente quanto andato in fumo.

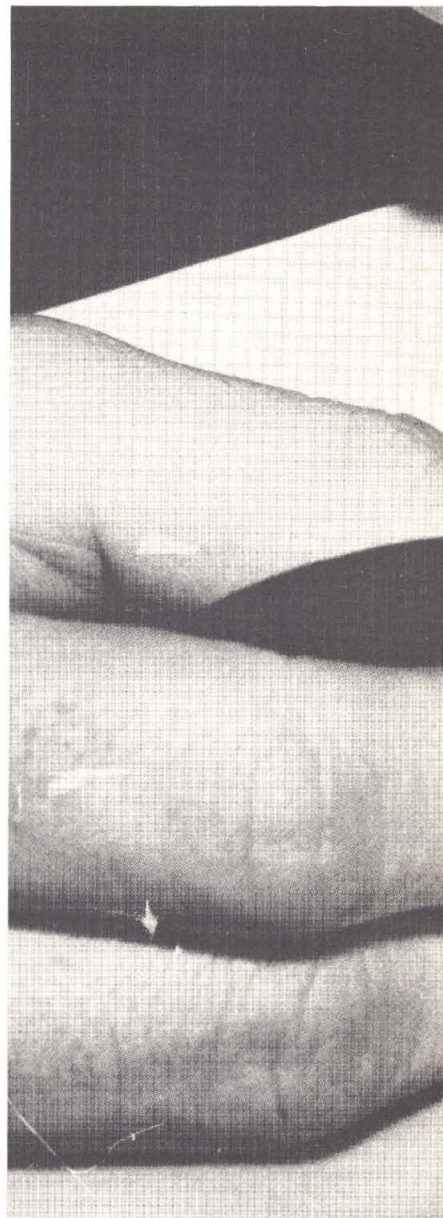Altri, facendo di necessità virtù, si sono piegati all'uso dei circuiti stampati ma di questi, in più, hanno sfogato la loro inventiva dando la stura ad una ridda



di metodi più o meno ortodossi per ottenere i medesimi.

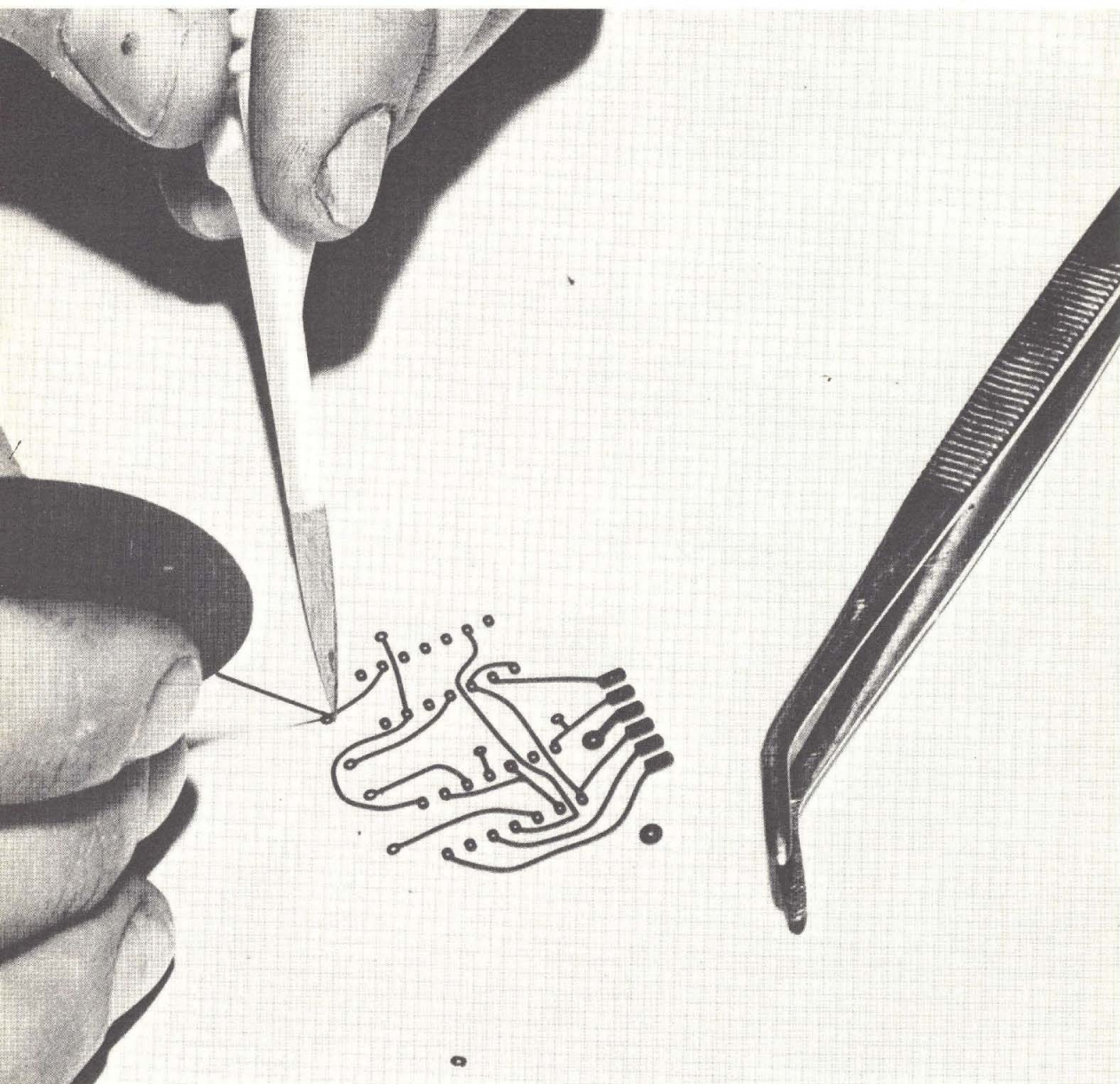Noi ci proponiamo di fare una carrellata su questi vari sistemi illustrando quelli che sono in grado di fornire risultati per lo meno discreti ed accettabili fornendo nel contempo al lettore anche un criterio di scelta dei medesimi in base alle loro capacità, alla complessità del circuito ed all'uso per il quale essi servono.



## Fenolico e vetronite?

Il primo problema che si ha di fronte è quello di effettuare una opportuna scelta del materiale: sul mercato se ne trovano di due tipi diversi e cioè:

- piastre ramate in resina fenolica;
- piastre ramate in vetronite o vetro-epoxy.

Queste vengono prodotte facendo aderire un sottile foglio di rame su di un substrato che nel




primo caso è costituito di solo materiale plastico mentre nel secondo la resina, di tipo migliore, viene « caricata » con della fibra di vetro. Si ottiene in questo modo un prodotto che oltre ad una maggiore robustezza meccanica presenta delle caratteristiche dielettriche notevolmente superiori.

Il primo tipo di piastre (la fenolica) si presta solo per realizzazioni di circuiti operanti su frequenze non eccessivamente elevate e pertanto, mentre il suo

uso può già essere sconsigliabile per valori superiori ai 20 MHz, lo si deve escludere quando si superano gli 80 MHz per evitare di andare incontro a spiacevoli inconvenienti.

La vetronite, per via delle sue ottime caratteristiche dielettriche, può venire utilizzata anche su circuiti lavoranti nelle bande U.H.F. ed il suo impiego è comunque consigliabile in tutti i casi.

Essendo questo un prodotto

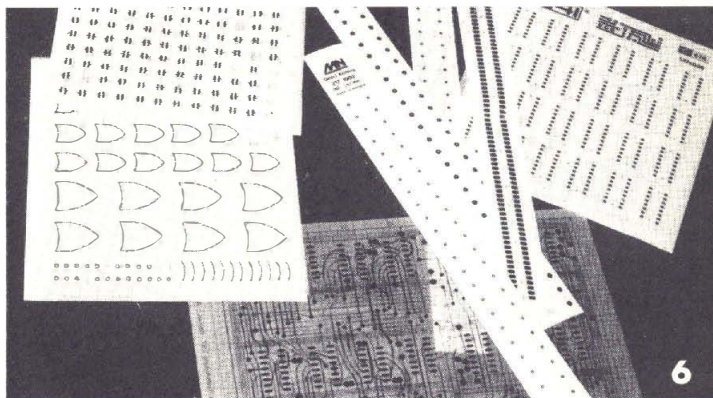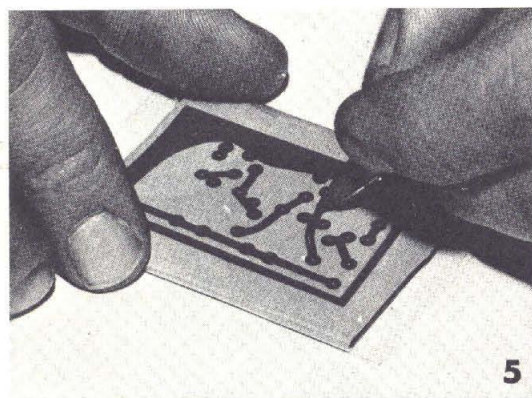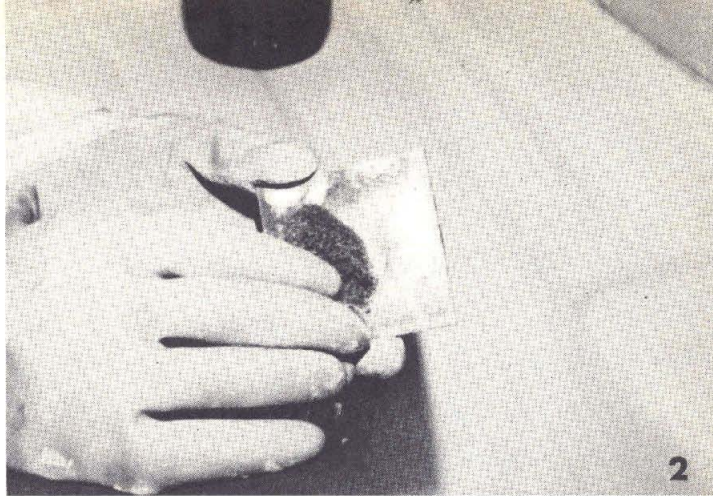

ad uso industriale e professionale viene prestata molta più attenzione, in sede di fabbricazione ad una migliore e stabile adesione del rame sulla vetroresina e pertanto è molto più difficile che durante l'operazione di saldatura abbia a staccarsi un pezzo o una pista del tracciato mentre questo succede più frequentemente con le basette in resina fenolica.

### Preparazione della superficie ramata

Una delle più frequenti cause di insuccesso nella realizzazione dei circuiti stampati risiede proprio in una imperfetta pulitura della superficie ramata. Se questa operazione non viene fatta a dovere anche col migliore dei metodi si possono ottenere dei risultati scadenti.

Risulta pertanto utile spendere due parole sul corretto modo di eseguire questa fase della operazione prima di procedere oltre.

La vetronite viene normalmente posta in commercio con la parte ramata rivestita di una sottile pellicola protettiva a base di siliconi per impedire che questa venga corrosa dagli agenti atmosferici quali aria, vapore acqueo, anidride carbonica con formazione di ossidi e carbonati.

Per rimuovere questa pellicola, unitamente allo sporco che può essersi depositato è necessario munirsi dei seguenti materiali di corrente uso domestico:

- paglietta di ferro molto fine
- detersivo in polvere tipo « VIM » o simili
- alcool denaturato o acetone (non trielina)
- guanti di gomma per lavare i piatti
- straccio che non perda i peli o asciugacapelli elettrico.

Versato un po' di detersivo sulla vetronite la si strofina con la paglietta di ferro intrisa di acqua fino a rendere la superficie metallica uniformemente lu-





cida. Si risciacqua abbondantemente con acqua e poi con alcool per allontanare gli eventuali residui di grasso indi si asciuga con lo straccio o con l'asciugacapelli.

Tutta l'operazione va eseguita indossando i guanti di gomma per non lasciare poco opportune ditate che renderebbero vano tutto il lavoro. Una volta pulita, converrà utilizzare la vetronite nel più breve tempo possibile (3-4 ore) per impedire che abbia a sporcarsi o ad ossidarsi nuovamente.
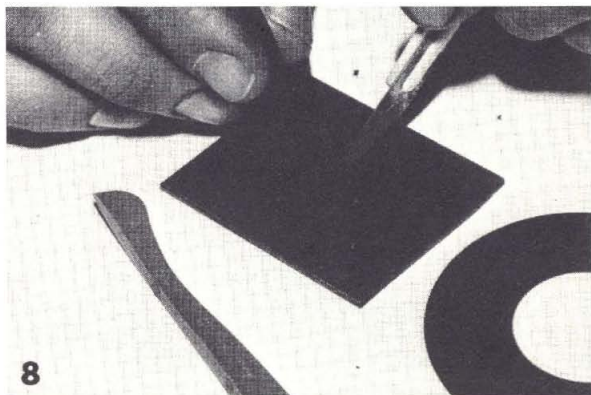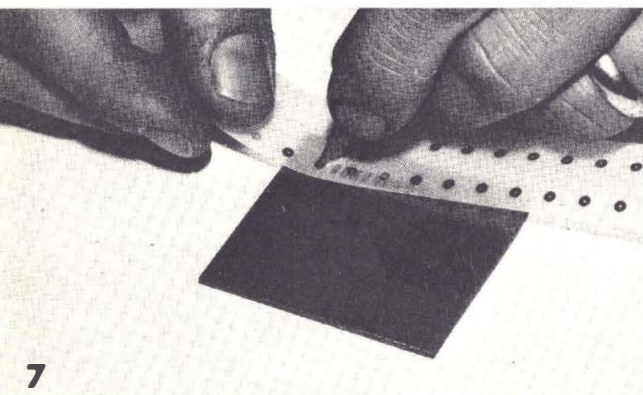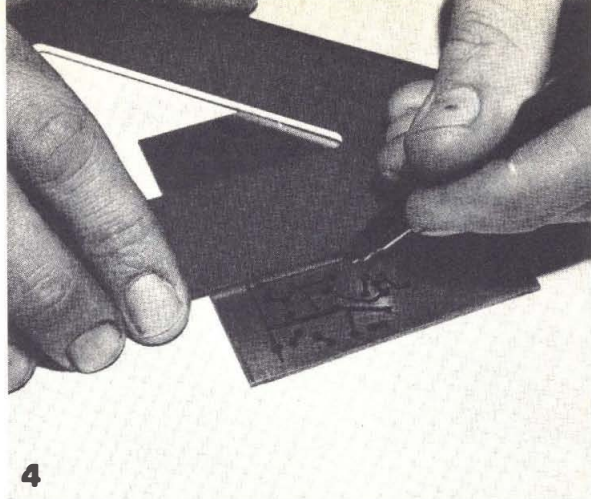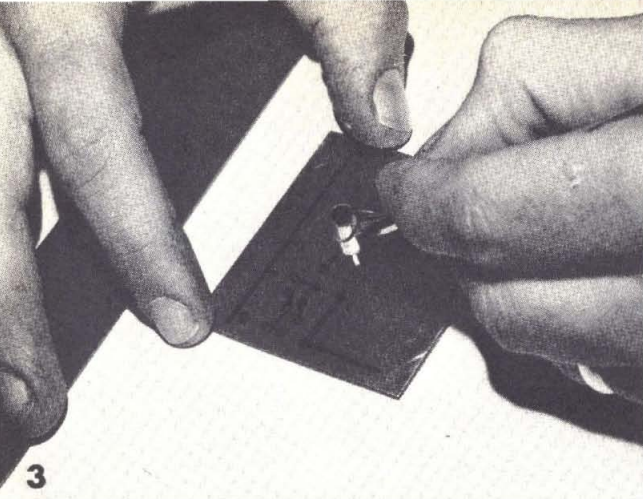
### Disegno diretto su rame

È la strada più semplice e quindi la più seguita dagli hobbisti. Attorno ai metodi rigidamente ortodossi è fiorita, ad opera degli sperimentatori tutta una congerie di artifici e trucchetti escogitati al fine di ottenere il risultato voluto con il minor dispendio possibile di energie e di ...capitali. Una rassegna comple-





- 1 materiali per pulizia vetronite
- 2 lavaggio della vetronite
- 3 tracciatura del disegno con inchiostro
- 4 tracciatura del disegno con apposito pennarello
- 5 copiatura del master con matrice per ciclostile ad alcool
- 6 simboli trasferibili di produzione Mecanorma ed R41
- 7 posizionamento delle piazzole trasferibili su rame
- 8 tracciatura delle piste con nastro Mecanorma antiacido

ta del quanto occuperebbe davvero molto spazio.

Noi ci limiteremo a riassumere brevemente quali devono essere le caratteristiche dell'inchiostro, o altro materiale coprente, da impiegare per la esecuzione (vedi tabella) ed a trattare diffusamente di alcuni metodi in grado di fornire risultati per lo meno discreti ed accettabili cominciando dal più classico ed antico nel quale si fa uso dell'apposito inchiostro reperibile bello e pronto in commercio.

Normalmente esso è costituito da sostanze collose (p.es. gomma arabica) disciolte in un solvente a base di alcoli il quale, essendo molto volatile, assicura un rapido essiccamento del tracciato. Questo è a sua volta messo in evidenza dalla presenza di un apposito colorante che potrebbe essere il blu di metilene.

Questo prodotto lo si usa versandone alcune gocce in un pennino da normografo n. 5 minimo e si tracciano così le piste sul


rame aiutandosi con un righello per i tratti rettilinei mentre quelli curvilinei possono essere eseguiti a mano libera.

Al termine del lavoro il pennino andrà lavato abbondantemente con alcool per togliere tutti i residui di inchiostro i quali seccando andrebbero a turarne l'orifizio.


Oltre che classico è un metodo veramente semplice ed alla portata di tutti. Ha dei grossi limiti in quanto non può fornire tracciati molto sottili e non è impiegabile quando si lavora con i circuiti integrati in contenitore Dual in Line.

Le eventuali piste tracciate erroneamente possono venir asportate con l'ausilio di un tamponcino bagnato di alcool il quale andrà ripassato più volte e bene al fine di eliminare ogni traccia di inchiostro.

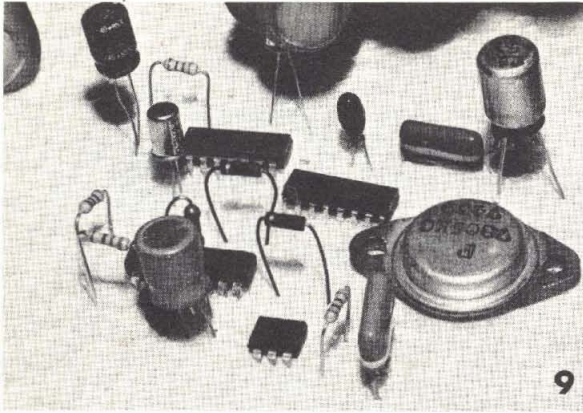Oggi è però indubbiamente più comodo e pratico fare uso degli appositi pennarelli (DALO e simili) i quali permettono con



9

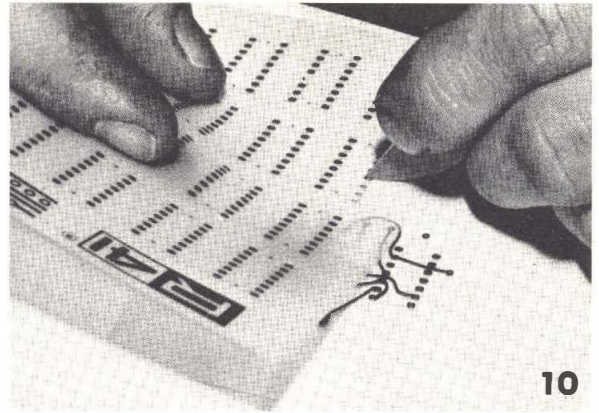

10

maggior semplicità d'uso, di ottenere tracciati più precisi e sottili ed anche esteticamente migliori. Possono, questi, servire anche egregiamente per correggere i tracciati ottenuti con metodi fotografici prima che vengano posti nel bagno di incisione.

Il modo di operare è identico a quanto visto sopra tranne per il fatto che l'unica precauzione da prendere consiste nel tenere il pennarello ben tappato quando non lo si usa.

Taluni normali pennarelli come il PELIKAN MARCANA 33 possono anche venir usati con l'accortezza di ripassare, senza premere eccessivamente, il tracciato due o tre volte fino a che l'inchiostro non copra uniformemente la pista. Se si è lavorato con attenzione si ottengono anche in questo modo dei risultati accettabili.

In tutti questi casi, ovviamente, bisogna già essere in possesso del tracciato che andrà il più fedelmente possibile riprodotto sul-

la superficie ramata.

Un altro metodo interessante consiste nel far ricorso alle matrici per duplicatori ad alcool. Questo sistema presenta l'indubbio vantaggio di permettere di disegnare prima, su carta meglio se millimetrata, il tracciato avendo così la possibilità di effettuare delle facili correzioni.

Si possono altresì utilizzare vantaggiosamente le fotocopie dei tracciati desunti dalle riviste o lo stesso master fornito da Radio Elettronica.


Per operare bisogna munirsi di una basetta di vetronite di dimensioni leggermente maggiori di quelle del tracciato (posto per i fori di fissaggio) e ricoprirlo con un pezzo della suddetta matrice per duplicatori avendo cura di rivolgere la parte inchiostrata verso la superficie ramata. Il tutto verrà saldamente fissato con del nastro adesivo. Si sovrappone ora nello stesso modo il disegno posizionandolo accuratamente. Non resta altro che

ricalcare vigorosamente il tracciato servendosi di una penna biro ed in tale modo si ottiene che l'inchiostro della matrice si depositi sul rame formando uno strato coprente in grado di resistere al bagno di incisione. A lavoro ultimato si staccano i fogli e la vetronite è così pronta per essere immersa nel bagno di cloruro ferrico.

Questo metodo, come si è visto, è facile da attuare e fornisce, se si è operato correttamente dei risultati decisamente accettabili. Molto valido per circuiti a componenti discreti, mostra il fiato corto per cablaggi in cui si faccia uso di integrati in contenitore D.I.L.
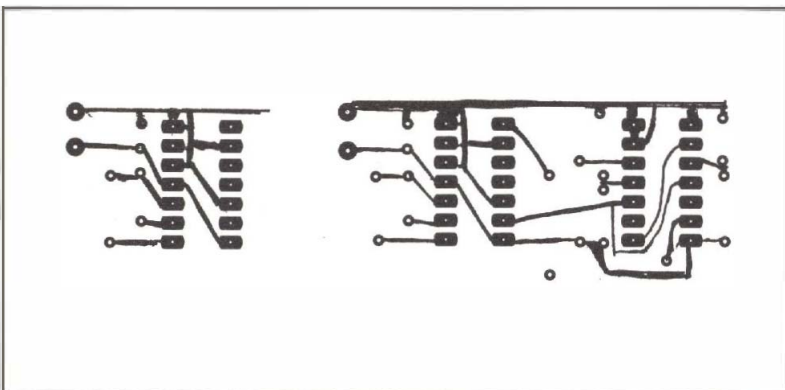
### Metodi per C.S. con integrati

Tutto quanto visto finora non era molto indicato per eseguire il C.S. relativo ad un circuito che facesse uso di integrati in




- 9 studio sulla disposizione dei componenti su polistirolo
- 10 metodo corretto per il trasferimento dei simboli
- 11 con una pinzetta « filatelica » posizioniamo le piste
- 12 per le curve giriamo intorno alle dita

*Nei tre disegni in basso evoluzione logica per lo studio di un master dove sono utilizzati tre circuiti integrati.*



11

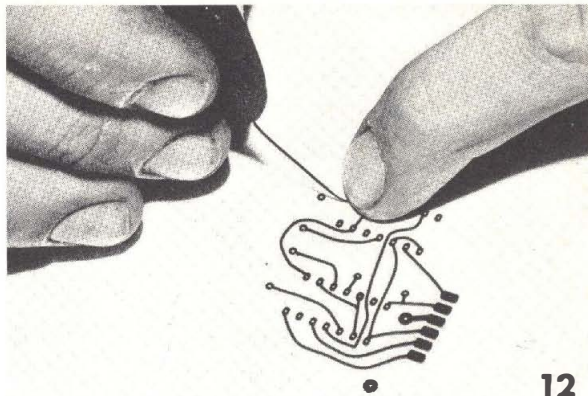

12

quanto per questi è necessario posizionare con estrema cura le piazzole di saldatura dei loro terminali i quali sono per giunta molto ravvicinati.

Si aggiunga il fatto che di norma la filatura di un circuito che faccia uso degli integrati è molto complessa e presenta piste molto sottili e vicine fra loro che vanno pertanto tracciate con molta precisione.

È giocoforza, in questo caso, fare ricorso ai simboli trasferibili i quali riproducono in modo perfetto la dislocazione dei terminali degli integrati. Fra i vari tipi esistenti oggi in commercio, segnaliamo quelli della MECANORMA appositamente studiati per aderire sulle piastre ramate. Stesso discorso è valido per le piazzole di saldatura degli altri componenti mentre le piste di collegamento fra queste possono venir effettuate sia con gli appositi nastri neri autoadesivi o col già menzionato pennarello DA-LO o con la penna CS 999 del-

la Corbetta.

L'uso del nastro è consigliabile in quanto si possono apportare delle facili correzioni semplicemente eliminando il pezzo di tracciato incriminato con l'ausilio di una lametta.

Sul corretto uso dei trasferibili e dei nastri torneremo a parlare diffusamente trattando la fotoincisione.

Si tratta comunque di riprodurre sul rame il tracciato servendoci dei materiali summenzionati. I risultati sono soddisfacenti e l'unico limite del metodo consiste nella difficoltà di riprodurre fedelmente tracciati molto complessi.

Precauzione, ovvia, da tenere è quella di non toccare con le mani la vetronite durante lo svolgimento del lavoro per non lasciare sul rame inopportune impronte digitali. Per maggior sicurezza potete svolgere questa operazione calzando un paio di guanti di plastica uso medici, reperibili presso qualsiasi negozio di articoli sanitari. Prima di indossarli cospargetene l'interno con un po' di borotalco.

Dopo il bagno di incisione si ripulisce la vetronite con una paglietta di ferro, meglio se intrisa di alcool o di acetone e, volendo, si rifinisce con il liquido decappante (CS 404 Corbetta e simili).

Quelli sin qui esaminati sono grossomodo i filoni principali della tecnica di esecuzione per così dire « manuale » dei C.S. ed a questi ognuno di voi potrà ap-

portare le modifiche che meglio crede.


## Fotoincisione

I metodi sopra discussi sono, per via della loro semplicità, alla portata di tutti e vanno bene per l'esecuzione di prototipi o di circuiti definitivi non troppo complessi mentre non sono consigliabili per tracciati che richiedano una notevole precisione o per l'esecuzione di piccole serie in quanto per ogni copia del medesimo sarebbe necessario ridisegnare il tracciato.

Trovandosi ad affrontare questi casi è quasi d'obbligo e decisamente consigliabile far ricorso alla tecnica della fotoincisione la quale, grazie ai nuovi prodotti oggi in commercio, è divenuta molto meno complessa di quanto molti siano portati a credere. Per i progetti della rivista dei quali si dispone del master bello e pronto, il lavoro è ulteriormente semplificato. Per circuiti desunti da altre riviste o elaborati dallo stesso lettore, sarà opportuno vedere cosa bisogna fare per disegnare il tracciato del master medesimo.

Questa operazione può sembrare di primo acchito molto complessa e difficile e lo è indubbiamente per chi volesse esordire progettando il master di un circuito con un elevato numero di integrati.

(continua)

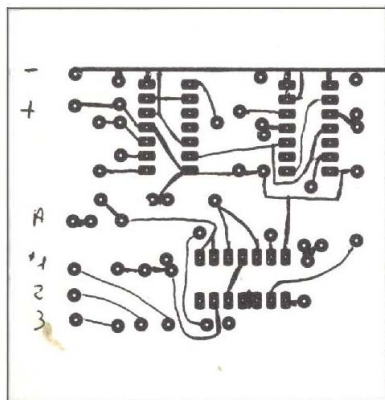


L'elettronica per un mondo a misura d'uomo: cos'è il telerilevamento via satellite, quali gli scopi, le tecniche. Come si riescono ad ottenere a distanza le più incredibili informazioni sulla terra.



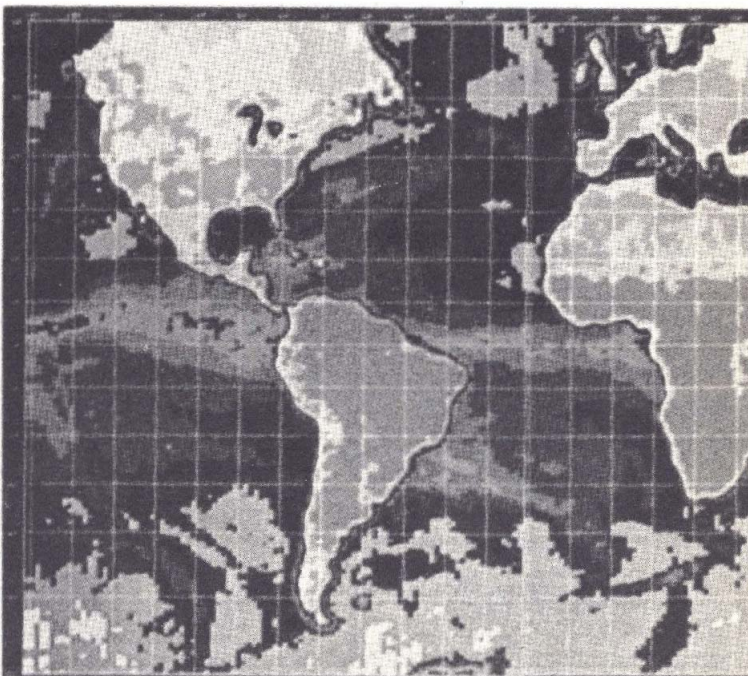
# Gli occhi sul nostro


di ALBERTO MAGRONE

*Il fotomosaico dei continenti, ottenuto elaborando dati e immagini ripresi con tecnica elettronica sopraffina da particolari satelliti in orbita.*



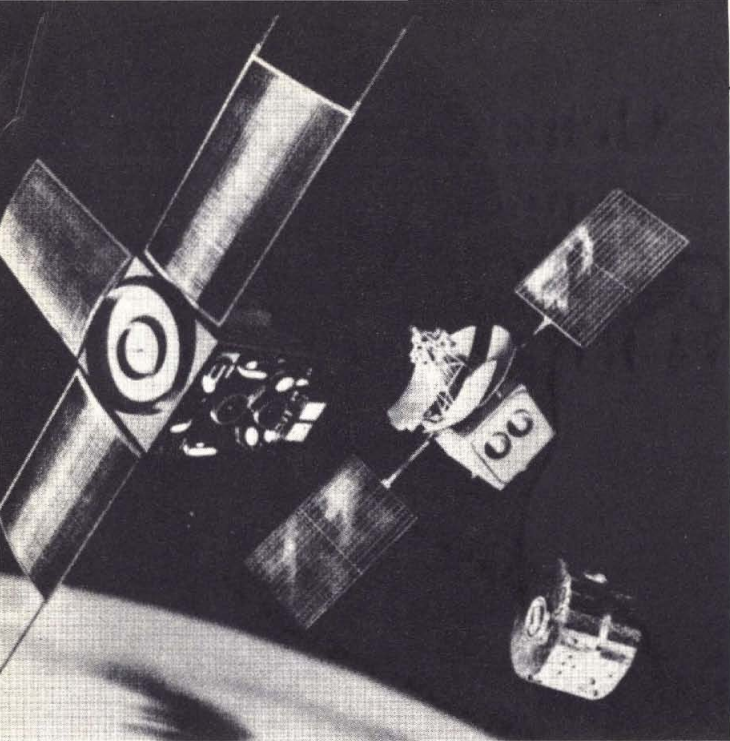

# elettronici pianeta

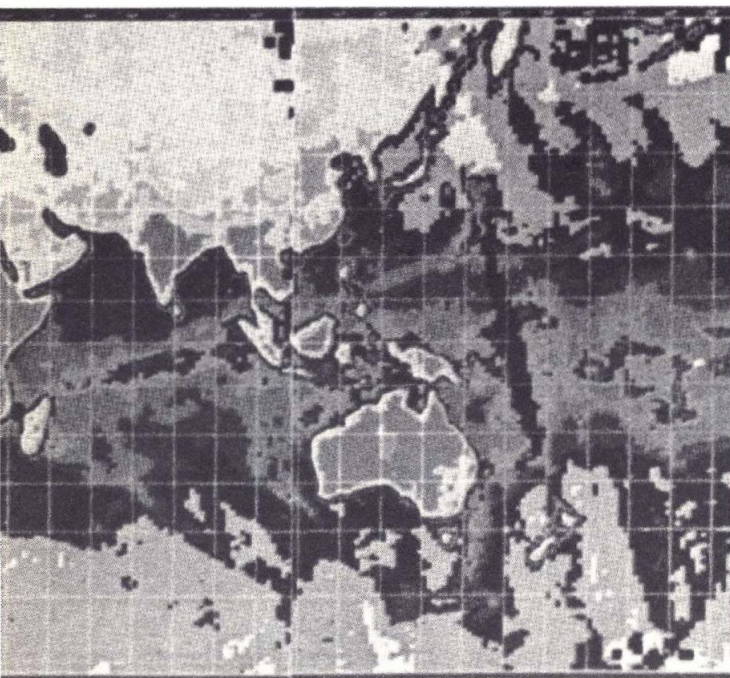

Nelle cose di ogni giorno, dal trillo della sveglia alla buonanotte di chiusura, c'è prima o poi il momento del bilancio. Quello economico. Sia il tempo di un attimo, un colpo d'occhio al portafoglio o uno sfruciare le banconote in tasca, sia un tempo ufficiale e più formale, il consiglio di amministrazione di una società o di altra realtà economica, arriva sempre l'ora dei conti. Per tutti. Il singolo, il capofamiglia, il ministro, tutti facciamo i conti. Fa parte della nostra vita. È naturale allora domandarsi: qual'è il conto di noi tutti, quattro miliardi di uomini?

Oltre quello in termini di moneta, concetto degli uomini, c'è il conto dei conti: la Terra, la nostra vera casa. Fertile grembo di tutti gli uomini essa da sempre ci ospita, ci nutre, soddisfa i moltissimi nostri bisogni. Senza sosta. Come una banca da favola puntualmente essa elargisce quanto è necessario per la nostra sopravvivenza. Tutto questo durerà in eterno?

È il problema delle ricchezze naturali e delle risorse alimentari. Il conto della terra.

In un criterio generale (planetario) di economia, cui non si può sfuggire, ci si chiede fino a che punto sia possibile trascurare l'incidenza delle continue e, talvolta, rilevanti modificazioni del nostro habitat: in particolare, quelle imputabili all'uomo. Oltre la retorica oziosa e la colpevole superficialità di coloro che, vuoi per mestiere, vuoi per interesse, vuoi per politica tengono in pochissimo conto i concetti di tutela, di salvaguardia e di conservazione-sviluppo dell'ambiente terrestre, esiste inoppugnabile il dato scientifico. E su base scientifica è certamente triste constatare che l'essere umano, da lungo tempo, si trova sul banco degli imputati. La scienza, oggi, vuole intervenire a ricomporre equilibri vitali, proporre soluzioni scientifiche alternative, richiamare l'attenzione di tutti su problemi importantissimi.


Da alcuni scienziati, in considerazione di una serie di fattori — popolazione in continuo aumento, consumi sociali e industriali spesso irrazionali, inquinamenti, conflitti bellici, ecc. — si teme l'impoverimento del patrimonio vitale. Si rende necessario pertanto aggiornare, e sempre più pressantemente, il capitale di base.

Con la scienza dell'elettronica e l'impiego dei satelliti artificiali, sempre più sofisticati, è possibile oggi acquisire un insieme di informazioni della nostra casa-terra, e di ciò che essa possiede, di gran lunga più preciso nel tempo e nello spazio di quanto non facessero in passato i sistemi e le tecniche tradizionali di osservazione e di indagine.

La nuova tecnica a disposizione dei ricercatori (ma anche al servizio degli operatori politici ed economici) è quella del telerilevamento da satellite. In una parola, lo studio a distanza del nostro pianeta. L'occhio elettronico, strumento rivoluzionario dell'era contemporanea, interroga la natura, ne studia dall'alto la composizione, interviene nella scoperta e nella elaborazione di dati preziosi e quanto mai esatti, scruta il manto e le viscere della terra, ci introduce nei segreti custoditi dai millenni del tempo. Ecco poi fornire le informazioni (computerizzate) con i vantaggi esclusivi della sinotticità (visione simultanea dell'insieme considerato), costanza della qualità, tempestività ed economicità del rilevamento dei dati. L'utilizzazione dei satelliti si integra così con i sistemi classici di ricerca e di analisi (pallonis-sonda, aerei, esami chimici e fisici del sottosuolo, ecc.) offrendoci le conquiste della tecnologia spaziale e gli sviluppi prodigiosi dell'elettronica per la raccolta dei dati.

La tecnica del telerilevamento si basa sulla misurazione a distanza delle radiazioni emesse o riflesse attraverso la registrazione e l'elaborazione dei dati raccolti. Ciò può avvenire direttamente o indirettamente a seconda che l'energia radiante provenga dalle aree esaminate per emissione diretta o riflessione solare, oppure venga fornita artificialmente alle superfici, per esempio, con l'impiego del laser o del radar.

# Alcuni cenni sul progetto TERRA

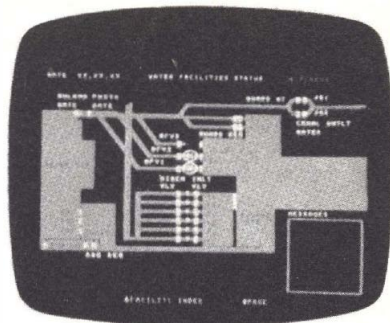


*Il progetto T.E.R.R.A. sta per Tecniche di Elaborazione e Rilevamento delle Risorse Ambientali. Esso si inquadra nelle tecnologie più avanzate in campo spaziale, ed ha come obiettivo primario l'esplorazione sistematica del nostro pianeta attraverso una costante osservazione via satellite (Landsat) con i più sofisticati ritrovati scientifici ed elettronici. Alla realizzazione di tale progetto prende parte*

*la Telespazio che, in collaborazione con la NASA (National Aeronautics and Space Administration), è concessionaria esclusiva per l'impianto e l'esercizio in Italia dei sistemi di telecomunicazione via satellite. Determinate orbite dei Landsat 1 (1972) e Landsat 2 (1975) percorse ad una altitudine di 900 km e con angolo di 90° rispetto all'equatore consentono di fotografare (fino ad oggi più di*

Come è noto infatti la Terra, al pari di tutti i corpi al di sopra dello zero assoluto, emette energia radiante su tutto lo spettro elettromagnetico. L'energia emessa dalla superficie del nostro pianeta ha una duplice origine: il calore interno e il riscaldamento solare. L'energia che proviene dal Sole viene riflessa o riemessa con caratteristiche diverse dipendenti dalla struttura fisica della superficie.

La Terra è quindi fisicamente un « corpo grigio », in quanto il comportamento dei materiali che la costituiscono si discosta in diversa misura da quello di un perfetto radiatore (« corpo nero »). Si capisce quindi come l'osservazione delle radiazioni elettromagnetiche, che interagiscono sulla superficie terrestre o che da questa sono prodotte, si presti ad un efficace studio a distanza della Terra stessa e dei molti fenomeni che la interes-

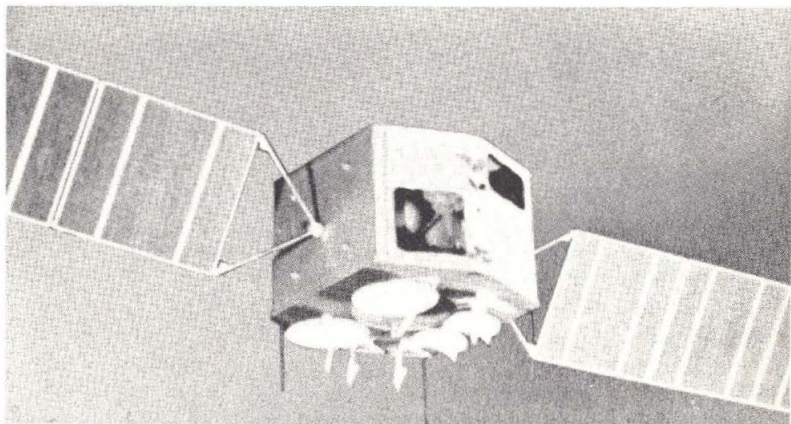

100.000 fotogrammi) la nostra terra — eccettuati i poli — ogni nove giorni nei 250 sentieri orbitali risultanti per effetto della rotazione terrestre. Dei moltissimi dati provenienti dall'etere quelli interessanti l'Italia, i paesi europei ed africani del bacino del Mediterraneo sono ricevuti dalle potenti antenne paraboliche del Fucino, presso Roma, al centro operativo « Piero Fanti ». Apparecchiature di registrazione per la memorizzazione dei dati e impianti di elaborazione e visualizzazione degli stessi provvedono alle affascinanti operazioni di traduzione in informazioni.

La terra viene riscoperta. Il vecchio mondo di tanti miliardi di anni apre i suoi segreti.

Numerosi e sempre di attualità i settori interessati, così come i rapporti tra essi

intercorrenti. Se, ad es. in meteorologia si progredisce nello studio dell'atmosfera, dei venti, delle nubi, delle temperature, dell'umidità, dei mari e delle correnti, dei terribili fenomeni atmosferici (uragani, cicloni,), tutto ciò ha pure vaste implicazioni in altre branche come l'agricoltura, la conoscenza del clima, la tutela dell'ambiente, l'economia. Il dato scientifico viene ad essere pertanto il supporto indispensabile per quegli interventi economici, politici e sociali che, al di là delle ideologie e dei governi, coinvolgono l'uomo di domani in quanto tale.

La tecnica, oggi più che mai chiamata a risolvere questioni energetiche ed economiche di estrema importanza, si affida all'etere. Nel bip-bip c'è senza dubbio una risposta per il futuro dell'uomo. Ascoltiamo.

sano. Per lo studio delle risorse terrestri e dell'ambiente, i sensori elettromagnetici operano nelle bande dello spettro visibile, dell'infrarosso e delle microonde. Essi possono essere installati a bordo di aerei, razzi-sonda, satelliti artificiali, fornendo in tal modo una rilevante messe di informazioni estremamente utili per conoscere l'ambiente naturale e utilizzare razionalmente le risorse terrestri.


Peculiare novità offertaci dai


sistemi di osservazione e di studio via satellite è senza dubbio il dato acquisito sotto forma ripetitiva in senso dinamico. Se in passato i sistemi informativi si limitavano, per loro natura, ad una rappresentazione pressoché statica del campo di osservazione, il telerilevamento da satellite ne consente invece uno studio di tipo dinamico, evolutivo, continuo. Il fenomeno oggetto di osservazione è seguito in tempo reale, sicché le im-

mancabili variazioni del suo divenire, acquisite nello stesso tempo in cui si verificano, permettono l'aggiornamento razionale e sistematico dei risultati conseguiti. Ad ogni passaggio del satellite i perfezionatissimi sistemi elettronici (analizzatori televisivi multicanali, strumenti a scansione ottico-meccanica, fasci elettronici) captano la dinamica evolutiva dei fenomeni grazie ad una osservazione regolare, reale e sinottica (su ampia scala) pervenendo ad una informativa recente, completa e continuamente aggiornabile.


Quali i campi di applicazione dei dati raccolti? Moltissimi. Tradotti in informazioni essi (i dati) riguardano una molteplicità di discipline, a se stanti o, quel che conta, in intima connessione. Un esempio per tutti: l'agricoltura. Cioè il problema, grossissimo, delle risorse alimentari. E' la fame del mondo, dei milioni e milioni di persone ancor oggi condannate alla denutrizione, all'inedia, e alla morte certa come terribile selezione naturale.

In rapporto ai consumi umani ed animali di determinate zone i dati telerilevati consentono programmazioni agricole sempre più rispondenti alle reali esigenze attuali. E quindi a misura d'uomo, così come è negli intenti delle Nazioni Unite e della F.A.O. in particolare. Obiettivo: l'accrescimento delle economie di mercato, pianificate, e in via di sviluppo. Così, una localizzazione sempre più esatta delle acque di superficie, l'analisi in contemporanea delle qualità e dei percorsi, toccano la gestione delle risorse idriche nella agricoltura, anche industriale. Le colture vengono scientificamente catalogate, l'irrigazione pianificata, la produttività dei terreni calcolata effettivamente e su previsioni di produzione e di raccolto il più possibile scientifiche. Ecco dunque che attraverso i sensori elettronici e la avanzata tecnologia

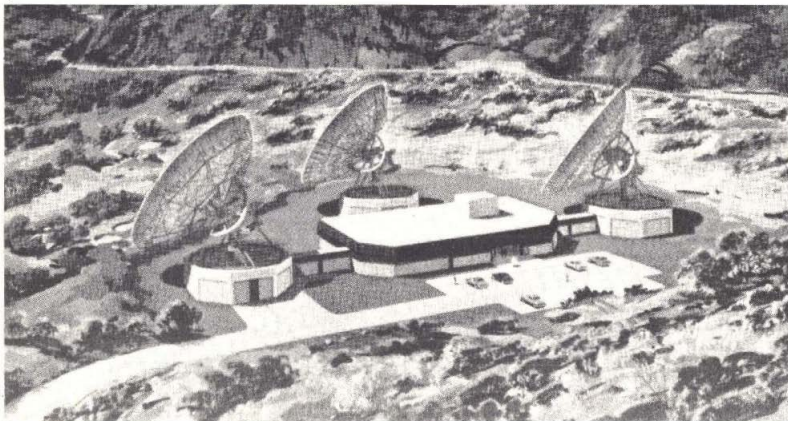

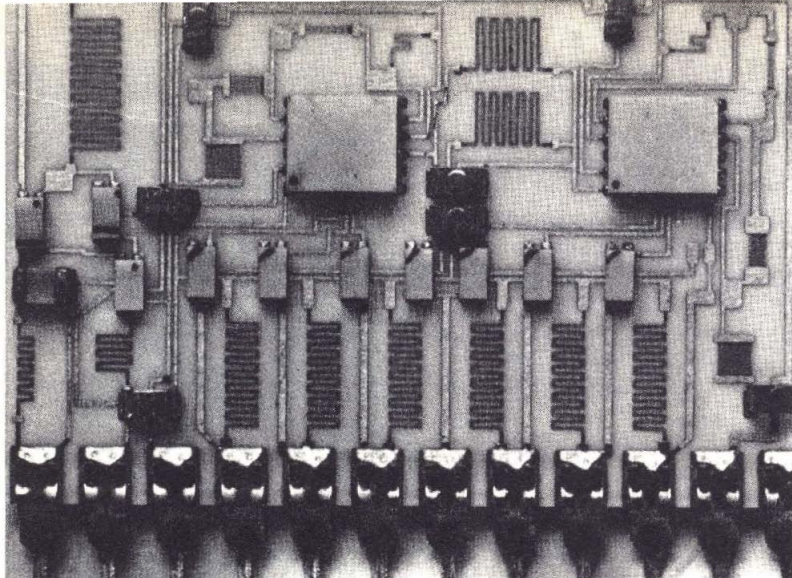

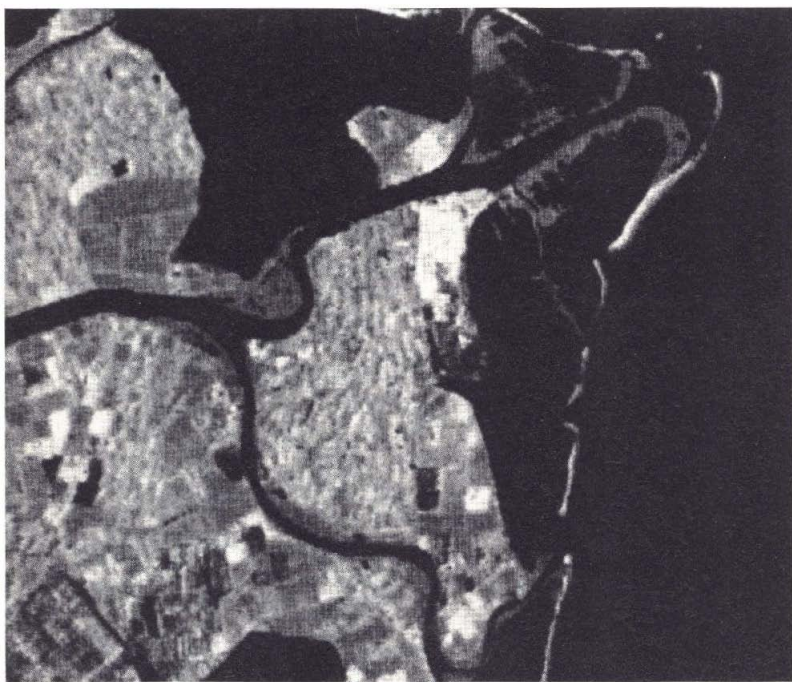*Attraverso occhi elettronici l'immagine per l'uomo:  
in basso, particolare geografico del nostro Paese:  
il delta del Po.*



dello spazio l'uomo affronta il domani con una conoscenza dell'oggi più vasta, più capillare, più serena.

I confini delle discipline scientifiche si allargano, i concetti assumono nuove formulazioni, i campi di applicazione si estendono e si perfezionano.

Non c'è da meravigliarsi quindi se la stessa agricoltura, scienza millenaria per la sopravvivenza di tutti, si svincola dalle ristrette aree del passato e, at-

traverso lo strumento del satellite, si amplifica in ramificazioni che toccano la silvicoltura, l'idrologia, la geologia, la meteorologia, lo studio dell'ambiente e del clima, la pianificazione sistematica delle aree per uso industriale, le programmazioni dei lavori agricoli sulla base della classificazione dei suoli. Per ricordare soltanto qualche esempio. Ma — e ciò in primo luogo — il discorso non tocca soltanto la scienza, nè deve esaur-

rirsi nelle pure astrazioni delle conoscenze e della diagnostica ambientale. Gli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, i politici, gli operatori economici, gli uomini di governo locale e nazionale, gli organismi internazionali hanno il dovere oggi (e ci auguriamo meglio di ieri!) di agire nell'interesse comune. Importanti decisioni e scelte economiche, politiche, sociali in vista del bene comune della collettività sono più che mai necessarie e attese con urgenza. L'equazione che vuole la scienza agli scienziati e la politica ai politici è a dir poco assurda e pericolosa. Già molti ricercatori e studiosi hanno da tempo mutato mentalità e, alla luce dei risultati scientifici raggiunti, indicano soluzioni di pronto impiego, utilizzazioni « umane » quanto mai vitali nella economia, nella politica, nella programmazione articolata. E' chiaro che gli uomini di governo hanno il dovere imprescindibile di ascoltare, capire, tradurre in risultati concreti i dati della scienza. Parafrasando una nota immagine vogliamo dire che la politica è cosa troppo seria per lasciarla soltanto ai politici. L'incremento demografico e i crescenti fabbisogni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente, lo sfruttamento responsabile delle risorse naturali, la lotta contro gli inquinamenti atmosferici, idrici e terrestri impongono soluzioni decise, a volte forse impopolari, intese a tutelare la sopravvivenza stessa dell'uomo e della natura che lo circonda. In tale binario si inserisce l'intensa attività della Telespazio che, in Italia, contribuisce al progetto T.E.R.R.A., patrocinato dalla NASA, ai fini di una maggiore e più completa conoscenza del nostro pianeta. Dalla soluzione dei problemi relativi al fabbisogno del mondo dipende la vita di domani. Tutti i popoli sono interessati nell'immenso ecosistema planetario.



*Tra le lettere che perverranno al giornale verranno scelte e pubblicate quelle relative ad argomenti di interesse generale. In queste colonne una selezione della posta già pervenuta.*

### Alimentatore per integrati

*Sono un appassionato lettore, così ho pensato di rivolgermi a voi per la soluzione di un mio problema. Mi occorre un alimentatore stabilizzato che fornisca 5 Vcc per un apparecchio a circuiti integrati in mio possesso.*

Angelo Sola - Mondello (PA)

Esistono oggi in commercio per poche migliaia di lire dei circuiti integrati la cui funzione è fornire in uscita una tensione stabilizzata ad un determinato valore per tensioni all'«ingresso» variabili entro un determinato campo. Questi dispositivi sono utilissimi, in quanto è sufficiente l'impiego di un trasformatore, un ponte di diodi e due condensatori elettrolitici per avere una uscita in tensione stabilizzata. Un esempio di tale impiego si ha nel numero di febbraio '77, a proposito del « Display per alimentatore », dove si fa uso di un TDA1405 per ottenere i 5V necessari agli IC. All'ingresso va inviata una tensione raddrizzata ottenuta da un secondario a 6÷9 volt e un ponte di diodi, usando per C1 un condensatore da 1000 µF, e per C2 uno da 10 µF. Un altro esempio di alimentatore fornente 5V è dato nel numero di marzo '77, a proposito dell'« Orologiocattolo »; questo progetto ha già tutti i dati di realizzazione pubblicati nel testo dell'articolo.

### TTL irreperibile

*Sono impantanato nella costruzione di un vostro progetto del numero di Agosto '76 dalla irreperibilità di un componente indispensabile, il circuito TTL tripla porta NOR siglato SN7427.*

Stefano Brevi - Chiuduno (BG)

In effetti il circuito integrato « 7427 » è diventato di difficile reperimento, negli ultimi tempi, ne esistono ancora parecchi esemplari a

## LE SCATOLE DI MONTAGGIO

Molti lettori telefonano in redazione per avere indicazioni sul materiale disponibile.

Avvertiamo che sono in vendita soltanto:

- **SINTETIZZATORE:** inviare richiesta scritta.
- **FREQUENZIMETRO:** inviare richiesta scritta.
- **CONTATORE DIGITALE:** rivolgersi a El. Ricci, Via Battisti, Cislago (VA).
- **ANTIFURTO:** rivolgersi a El. Ricci, Via Battisti, Cislago (VA).

## LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN AVVENIRE BRILLANTE

LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA  
Matematica - Scienze  
Economia - Lingue, ecc.  
RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA  
in base alla legge  
n. 1940 Gazz. Uff. n. 49  
del 20-2-1963

c'è un posto da **INGEGNERE** anche per Voi  
Corsi **POLITECNICI INGLESI** Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree

INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una **CARRIERA** splendida  
ingegneria **CIVILE** - ingegneria **MECCANICA**

un **TITOLO** ambito  
ingegneria **ELETTROTECNICA** - ingegneria **INDUSTRIALE**

un **FUTURO** ricco di soddisfazioni  
ingegneria **RADIOTECNICA** - ingegneria **ELETTRONICA**



Per informazioni e consigli senza impegno scrivetececi oggi stesso.

**BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.**

Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T

Sede Centra le Londra - Delegazioni in tutto il mondo.


**per  
far da sè  
e  
meglio!**

**MICROSPIA TX FM**

Minitrasmettitore FM portata senza antenna 500 metri, emissione nella banda 88-108 MHz. Scatola di montaggio completa.  
**Solo L. 15.000**




**STEREO 10+10 W**

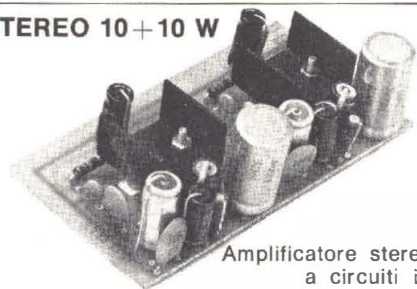

Amplificatore stereofonico a circuiti integrati potenza 10 watt. Banda passante 50-25.000 Hz.  
**Solo L. 14.500**  
(versione mono L. 8.000)

**PSICHEDELIC BOX**

3 canali  
2000 W  
per canale

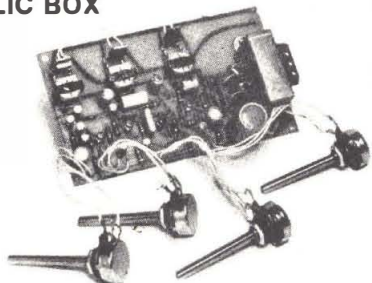

solo  
**L. 19.500!**

Generatore luci psichedeliche tre canali, 2 Kw per canale. Solo i tre trasformatori d'isolamento L. 4.500.

Per ricevere il materiale effettuare pagamento anticipato tramite vaglia postale. Aggiungi L. 500 per spedizione raccomandata.

**KIT SHOP**

**CORSO VITTORIO EMANUELE, 15 - MILANO**  
Per Informazioni allegate francobollo risposta.


magazzino da Marucci, a Milano, e siamo certi che anche molti altri rivenditori ne sono forniti. Le suggeriamo ora un metodo che permette di ovviare alla irreperibilità, a volte temporanea di un determinato componente. Tutti i produttori hanno in catalogo gli stessi tipi di componenti, con la stessa numerazione di piedini, stesse funzioni ecc..., capita anche che un particolare tipo di componente sia prodotto in una confezione non standardizzata, ad esempio siano incapsulate due porte NOR a tre ingressi con uno o due invertitori, o altro del genere. Allora, nelle irreperibilità del componente esatto ci si può arrangiare utilizzando degli integrati « strani » la parte che interessa lasciando inutilizzato il resto, tra l'altro questa è una delle procedure utilizzate in alcuni laboratori di sperimentazione.

**Il tester**

*Vorrei che mi spiegaste il funzionamento del tester in base all'elemento che si prova.*

Gigante Alessandro - Codroipo

Il cuore del tester è lo strumento, generalmente un microamperometro con sensibilità diversa a seconda del tipo di apparecchio. Attorno è sempre realizzata una rete di resistenze e diodi che permette la misura delle diverse grandezze. Quando si usa il tester per misurare resistenze allora l'apparecchio funziona come un generatore di tensione e lo strumento misura la corrente che esso eroga. dalla Legge di Ohm si risale al valore di resistenza, quest'ultima operazione è solito realizzata automaticamente dalla scala inversa nelle portate resistive.

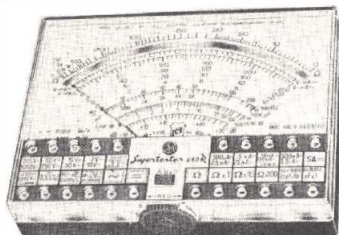


Per la prova dei diversi elementi passivi usati in elettronica si usa il tester in portata Ohmica. Per transistor e diodi si può solo approssimativamente dire se il componente funziona controllando la integrità della o delle giunzioni, sempre in portata resistiva. Per il controllo dei condensatori è necessario l'uso di un cavetto ausiliario e le modalità di esecuzione dipendono anche dalla casa costruttrice dell'apparecchio.
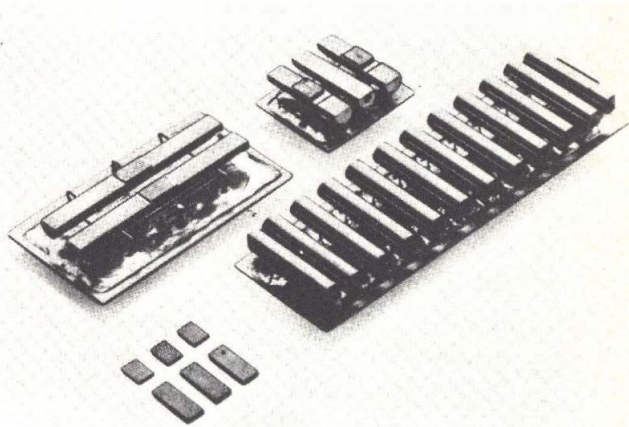
### Risonatori metallici

Nei sistemi a frequenza portante per telefonia sono necessari filtri atti a selezionare, nella banda trasmessa, singoli gruppi di frequenze. Come componente sostitutivo dei noti circuiti LC sono stati progettati dalla ITT dei filtri elettromeccanici su base ceramica.


Sull'oscillatore esterno è saldato un elemento piezoelettrico per l'eccitazione o la ricezione dell'oscillazione meccanica. L'elemento piezoelettrico, costituito da una ceramica PZT di titanio e zirconato di piombo, presenta rispetto ai tradizionali filtri al quarzo, il vantaggio di un più elevato fattore di accoppiamento ed inoltre può essere realizzato in modo più economico.


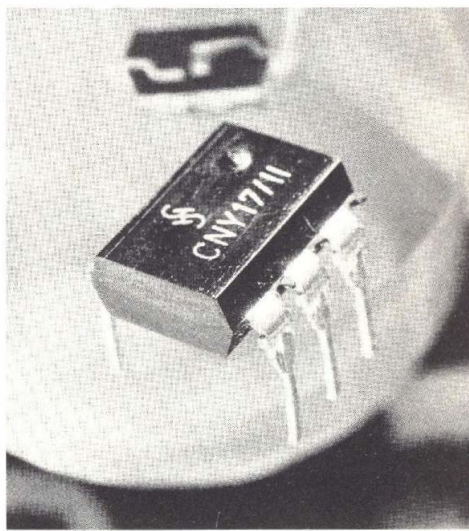
### Ad accoppiamento ottico

Con i diodi a luminescenza ed i fototransistori si possono realizzare tratti di trasferimento per i segnali di due circuiti, senza collegare galvanicamente i due sistemi. Tali accoppiatori ottici possono servire, ad esempio, a collegare tiristori ad alta tensione con le loro unità di comando. Spesso, tuttavia, differenze eccessive di potenziale e sovraccarichi termici causano danni permanenti. Talvolta basta una tensione continua a 220 V ed 80°C per indebolire il tran-

sistore già dopo pochi giorni. Applicando uno schermo ionico trasparente — il « Trios » — sugli elettrodi del transistor, la Siemens è ora riuscita ad escludere l'influsso dannoso di temperatura e tensione. L'accoppiatore ottico CNY 17, già incluso nel programma di vendita, è ora adatto per 100°C e 1000 V tensione continua, dal momento che la protezione « Trios » impedisce con gli ioni gli effetti di carica e l'infiltrazione dei campi elettrici nel cristallo.



### L'orologio per la macchina

Un nuovo modulo di orologio digitale a 12 volt D.C., progettato principalmente per applicazioni nel settore automobilistico, si aggiunge ai moduli digitali di misura di tempo della National. L'orologio digitale, che è completamente protetto contro i transistori di accensione dell'au-

tomobile e contro la possibilità di inversione della polarità della batteria, è l'ideale come orologio da cruscotto direttamente montato dal costruttore di automobili, oppure come orologio da montarsi successivamente sia su automobili che in areomobili e in motoscafi. Infine è adatto in tutti i sistemi alimentati a batteria e portatili con alimentazione a 12 volt.


Esso è denominato MA 1003. Questo modulo è un orologio di-

digitale completo e impiega un dispositivo monolitico MOS-LSI MM 5377 come clock, insieme con un « display » a 4 cifre fosforescenti di colore verde, di altezza mm. 7,6 ed un quarzo a 2,097 MHz oltre ad altri componenti standard.

Il nuovo modello si aggiunge alla già vasta gamma della National di moduli di orologio digitale per radiosvegliie, per orologi di allarme e strumenti da pannello.
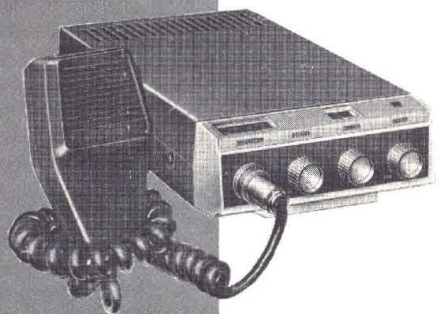
# RICETRASMETTITORI CB CON 23 CANALI TUTTI QUARZATI, SOLTANTO A LIRE...

Atta **G.B.C.**  
italiana  
trovi il meglio al  
**GIUSTO PREZZO**



#### CB-78

23 canali tutti quarzati  
Strumento indicatore S/RF.  
Controlli di volume, squelch, limitatore automatico di disturbi.  
Commutatore canali.  
Prese per microfono (500 Ω), altoparlante e cuffia (8 Ω), alimentazione (13.8 Vc.c.) e antenna (52 Ω).  
**Sezione ricevente**  
Supereterodina a doppia conversione.  
Sensibilità: 1 μV per 10 dB S/N.  
Potenza di uscita B.F.: 3 W.  
**Sezione trasmittente**  
Potenza input: 5 W.  
Tolleranza di frequenza: ± 0.005%.  
Soppressione spurie: -50 dB.  
Alimentazione: 13.8 Vc.c.  
Dimensioni: 230x134x51.  
ZR/5523-67

#### CB-515

23 canali tutti quarzati.  
Strumento indicatore S/RF.  
Controlli di volume, squelch, DELTA-TUNE, limitatore automatico di disturbi.  
Commutatore canali, PA-CB, Noise limiter, scan-alert.  
Prese per microfono (500 Ω), altoparlante e cuffia (8 Ω), PA, alimentazione (13.8 Vc.c.) e antenna (52 Ω).  
**Sezione ricevente**  
Supereterodina a doppia conversione.  
Sensibilità: 0.5 μV per 10 dB S/N.  
Potenza di uscita B.F.: 3 W.  
**Sezione trasmittente**  
Potenza input: 5 W.  
Soppressione spurie: -50 dB.  
Alimentazione: 13.8 Vc.c.  
Dimensioni: 225x132x50.  
ZR/5523-92

#### CB-800

23 canali tutti quarzati  
Strumento indicatore S/RF.  
Controlli di volume, squelch, DELTA-TUNE, limitatore automatico di disturbi.  
Commutatore canali, PA-CB e noise limiter. Prese per microfono (500 Ω), altoparlante e cuffia (8 Ω), alimentazione (13.8 Vc.c.) e antenna (26 Ω).  
**Sezione ricevente**  
Supereterodina a doppia conversione.  
Sensibilità: 0.7 μV per 10 dB S/N.  
Potenza di uscita B.F.: 3 W.  
**Sezione trasmittente**  
Potenza input: 5 W.  
Tolleranza di frequenza: ± 0.005%.  
Soppressione spurie: -50 dB.  
Alimentazione: 13.8 Vc.c.  
Dimensioni: 210x165x58.  
ZR/5523-94

61.900

65.900

76.000

NOVITA

## Ancora microprocessori


La National Semiconductor ha ora a disposizione una più vasta linea di circuiti di interfaccia e di supporto per la famiglia del microprocessore 8080A oltre a due nuove versioni della CPU 8080A.

Da tempo era disponibile l'8080A, intercambiabile pin-to-pin e funzione-per-funzione con il prodotto della INTEL. Si sono ora aggiunti l'INS8080A-I e l'IND8080-A2. La versione originale dell'8080A ha un tempo


minimo di 2 microsecondi mentre l'8080-A-I ha 1,3 microsecondi di ciclo e l'8080 A-2 1,5 microsecondi.

I circuiti di interfaccia appena introdotti sono una porta di I/O da 8 bit (DP8112), un generatore di clock con driver (DP8224) e un system controller e bus driver in singolo chip (DP8228,

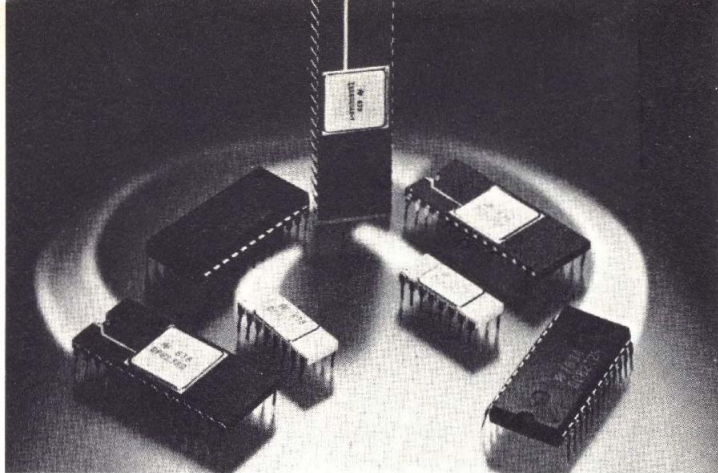DP8238). Tutti questi componenti sono realizzati in tecnologia Schottky bipolare. A partire da Marzo saranno disponibili due altri circuiti di interfaccia: un elemento di memoria (MILE) in tecnologia CMOS e un ricetrasmittitore a 8 bit bidirezionale in tecnologia low-power Schottky.




## TV color IN-line

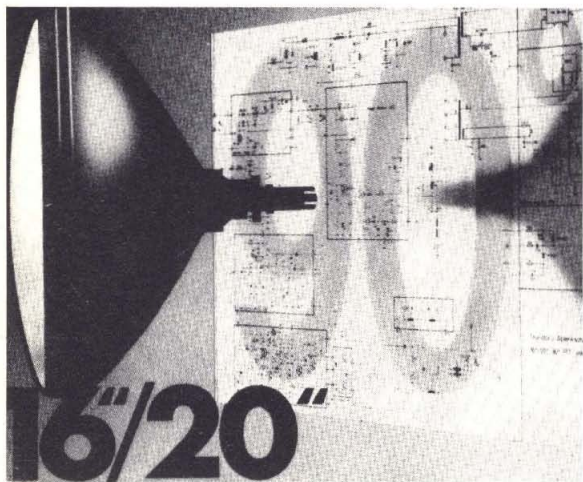

Presso il centro di ricerca SEL per il settore dell'elettronica industriale e dei beni di consumo è stato sviluppato un nuovo circuito per televisore a colori con cinescopi da 16" e 20" - 90° in-line; questo nuovo circuito è stato ottimizzato per offrire al costruttore la possibilità di realizzare apparecchi televisivi a basso costo e di basso consumo, senza pregiudizio delle caratteristiche di ricezione.

Il circuito di deflessione orizzontale è stato realizzato con thyristori ed è stato ottimizzato per il pilotaggio di cinescopi PIL da 90° minuti di unità di deflessione toroidale solidale al bulbo.

## Relais per ogni esigenza

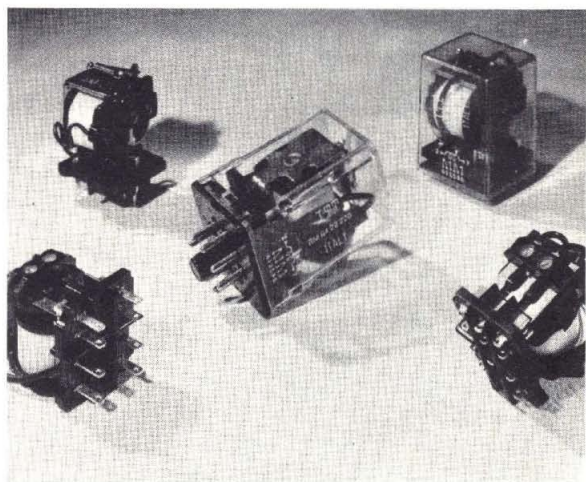

E' ora disponibile presso la CEME, l'unità di produzione del Gruppo Europeo Componenti ITT in Italia, una serie migliorata di relè di alta e media potenza per molte applicazioni nel campo del controllo e dell'automazione, particolarmente con alimentazione su valori di rete.

I relè sono disponibili sia per funzionamento in corrente continua che in corrente alternata. Sono inoltre disponibili le versioni aperte oppure con coperchi antipolvere trasparenti.

I relè revisionati dalla serie RM prodotti dalla CEME sono disponibili con 1, 2 o 3 contatti di scambio.


(segue da pagina 55)

onde corte.

Per il dimensionamento occorre determinare, poiché il dipolo risuona su mezza lunghezza d'onda, la metà della lunghezza d'onda in esame. Quest'ultima va moltiplicata per 0,95 onde ottenere la lunghezza di tutto il dipolo. Per stabilire inoltre il punto di chiusura a corto del dipolo bisogna moltiplicare 0,82 per mezza lunghezza d'onda. L'antenna offre ottime condizioni di ricezione.
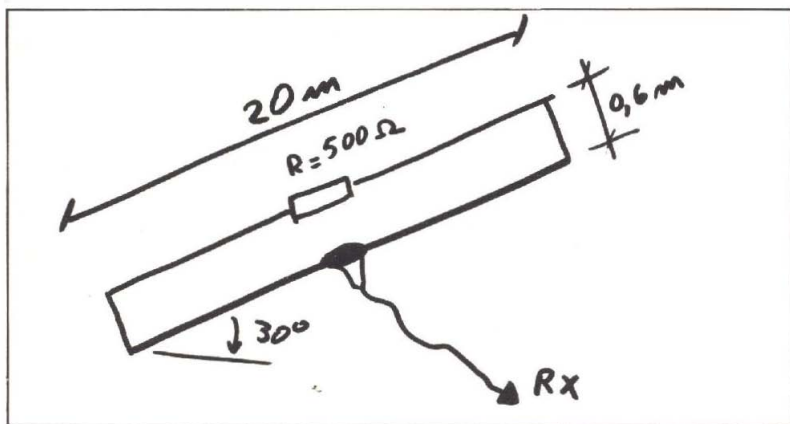
### Antenna longwire

L'antenna longwire costruibile in poco tempo e con poca spesa è in grado di intercettare lunghezze d'onda dai 10 ai 100 metri, dai 30 cioè, ai 3 MHz. È quindi un'antenna per onde corte, costituita da un filo di rame del diametro di 3 mm disposto ad « elle » rovesciata. La parte orizzontale della L dovrà misu-



rare 15 metri e quella verticale 9 metri. L'estremo di quest'ultima parte dovrà essere collegato alla linea di discesa, ad un accordatore ed a un commutatore parafulmine.

Il filo orizzontale dovrà essere teso il più in alto possibile da terra ed anche dal tetto poiché quest'ultimo è considerato un punto-terra. È bene perciò, installare i pali di sostegno, (in duraluminio di almeno 4 centimetri di diametro oppure di legno im-

permeabilizzato con collante), uno sopra il tetto e l'altro in giardino. Bisogna inoltre installare il filo verticale lontano dalla grondaia del tetto. Le due estremità del filo orizzontale invece, devono essere isolate con tre isolatori-uovo per parte applicati l'uno dall'altro alla distanza di 30 cm. Una raccomandazione da fare è che i pali di sostegno vengano saldamente installati onde evitare che le raffiche di vento li abbattano. Le misure poi, di questo tipo d'antenna, possono anche variare leggermente.

All'estremo inferiore del filo verticale, come già preannunciato, bisogna mettere un accordatore o unità di sintonizzazione ATU, per adattare l'antenna alla banda desiderata alla ricezione. Il circuito ATU è composto da una bobina a corpo di plastica del diametro di 20 mm sulla quale vengono avvolte 30 spire di filo di rame smaltato di un millimetro di diametro, da due

condensatori variabili da 150 picofarad ciascuno e da un commutatore a 4 posizioni.

Alle due estremità della bobina vengono saldati gli statori dei due variabili. Lo statore del primo variabile viene pure saldato alla guaina dell'antenna mentre lo statore del secondo variabile viene saldato anche al controllo del commutatore e ad un'altra guaina, tramite la quale con uno spezzone di filo si opera la connessione dell'antenna al

ricevitore. Bisogna inoltre provvedere alla messa a terra dei due condensatori. Il funzionamento dell'ATU è il seguente: se mettiamo sotto corto la maggior parte della bobina opereremo nelle frequenze più alte mentre se tutta la bobina è inserita si opererà nelle frequenze più basse. Con la rotazione dei due variabili, una volta sintonizzata la stazione desiderata, si potrà migliorare il tono di quest'ultima con il conseguente aumento delle condizioni di ricezione.

### Antenna TFD

Questo tipo d'antenna è non solo adottata dai radioamatori ma anche dalle stazioni commerciali. Si tratta di una Terminated Folded Dipole, nota con l'abbreviazione di antenna TFD, dà ottimo rendimento in diverse frequenze. Per la costruzione della TFD bisogna tener conto dei seguenti dati: l'antenna dovrà avere una lunghezza di 20 metri ed una inclinazione rispetto al suolo di 30 gradi, e al centro del filo superiore dovrà essere sistemato un resistore di ottima qualità da 500 ohm. Trattandosi di un dipolo doppio occorreranno 42 metri di filo di rame del diametro di 3 mm. Per la sistemazione dell'antenna gli estremi di essa dovranno essere isolati ed attaccati a due pali di lunghezze rispettivamente di 9 metri e 75 centimetri e di 1 metro e 85 centimetri. Le parti superiore ed inferiore del dipolo doppio dovranno essere realizzate in modo che la loro distanza risulti di 60 centimetri, per tutta la lunghezza di 20 metri.

Questa antenna dà ottimi risultati da 5 a 25 MHz.

Fine 2ª parte

**nel prossimo numero  
in edicola  
in agosto**

**manuale  
delle  
equivalenze**

**INSERTO SPECIALE CON LE INDICAZIONI  
SULLA SOSTITUZIONE RAGIONATA DI TRANSISTOR,  
CIRCUITI INTEGRATI, MEMORIE,  
LED, SCR, TUBI ELETTRONICI.**

**Radio Elettronica**

**C.A.A.R.T. - Via Duprè, n. 5**

**20155 MILANO - Tel. 02/3270226**

**Vendita contrassegno + spese postali - ordine minimo L. 8.000**

Il materiale, quando non indicato, si intende nuovo.

\* = Materiale consigliato agli sperimentatori

S = Surplus

P = Professionale

OFFERTA SPECIALE

48 Quarantotto valori diversi di resistenze con cassetteria di plastica per un tot. di 960 pezzi a sole L. 12.900

Luci psichedeliche a due canali in kit L. 5.500

TRANSISTOR PER TUTTI GLI SPERIMENTATORI. GARANTITI


Transistor al silicio plastici miniatura NPN n.100 pezzi L.5.000  
 " " " " " " " " " PNP n.100 " L.5.000  
 " " " " " " " " " potenza PNP n.100 " L.10.000  
 Condensatori elettrolitici 1.000 µF, 50 V1 n10 pezzi L.4.000

Ed ora integrati a prezzi mai visti. Rammentiamo che la serie DTL è compatibile con la serie TTL. DTL D.T.L.

TIPO	FUNZIONE	PRF770
930	2 NAND 4 ingressi	n. 10 x L. 3.000
931	JK RS flip-flop	" 5 " " 2.000
932	2 NAND 4 ingressi	" 10 " " 3.000
933	" " " " "	" " " " "
934-935-936	Hex Inverter	" " " " "
945	RS flip-flop	" 5 " " 2.000
946	4 NAND 2 ingressi	" 10 " " 3.000
962	3 NAND 3 ingressi	" " " " "
1800	2 NAND 5 ingressi	" " " " "
9093	2 JK flip-flop	" 5 " " 2.000
9099	" " " " "	" " " " "



**Materiale Surplus**  
 10 transistor potenza ● L. 3.000  
 1 Kg. schede I° scelta ● L. 4.500  
 1 " " " II° " " ● L. 3.500  
 1 " " " III° " " ● L. 2.500  
 1 " fili collegamento L. 2.000  
 1 " materiale vario L. 1.500  
 Derlington tipo 80X33-34 53-54-55 cd L. 800  
 Memorie tipo 2102 cd L. 300  
 100 integrati (circa) ● L. 1.500  
 Rele read (12 V) cd L. 500  
 " " al mercurio 2 scambi L. 1.000  
 " " " " 4 " " L. 2.000

**SERIE TTL**  
 7400 n. 10 x L. 3.500  
 74H00 " 10 " " 4.000  
 7404 " 10 " " 4.000  
 7416 " 10 " " 4.000  
 2101 o eq. cd. " 2.000  
 " " " n.10 " " 15.000

Supporto alluminio anodizzato, ottimo per alimentatori ed altri montaggi.  
 L. 2.000

**SUPER KIT!!!** Una super offerta con un super risparmio  
 100 integrati misti Kit n.101 ● L. 5.000  
 20 2N3055 a sole ● L. 11.600  
 Confezione per hobbyista, minutarie, pin, chiodini, cavellotti, faston, taat point, distanziatori, solo ● L. 4.000  
 Semiconduttori speciali MOS, misti, n.10 Kit. 104 ● L. 3.000  
 Circuito univareale "NOVITA' CAART" completo minutarie ● L. 10.000  
 Serie ferriti utili per sperimentatori ● L. 2.000  
 Bakelite remata 2 Kg. L. 4.000  
 Vetronite remata 2 Kg. L. 4.500  
 Circuiti stampati prova n.10 misti L. 5.000  
 Radiatori alluminio misti 1 kg. L. 2.250

58 Guida schede in nylon n.50 ● L. 1.000  
 59 Connettore maschio e femmina + guida schede P ● con scheda universale L. 1.000  
 60 Serie di M.F. per radio a transistor con c.s. ● L. 2.500  
 61 Minutarie varie 300 gr. ● L. 1.000  
 62 Ferro per cloruro in sali 1 Kg. L. 1.000  
 63 Confezione per dissaldare L. 3.000  
 64 Inchiostro anti-acido per c.s. L. 1.000  
 65 Trasformatori misti per sperimentatori n.10 ● L. 3.000  
 66 Interruttori veloci a reed n.3 P S ● L. 1.000  
 67 C. elettrolitici misti per T.V. n.7 pezzi L. 2.000  
 68 Trimpot Bourns 500 Ohm P L. 1.000  
 69 Pot. 25 giri 500 o 1.000 Ohm n.2 P L. 1.000  
 70 Deviatori a molla n.3 P L. 1.000  
 71 Filo argentato 2 mm. 5 metri L. 1.000  
 72 Relè 12-24-220V due scambi 5 A L. 1.000  
 73 Testina magnetica ● L. 1.000  
 74 Diapason 105 Hz ● L. 2.000  
 75 Contenitore legno  L. 1.500

- 1 Confezione di n.20 transistor ● L. 1.000
- 4 Diodi al silicio 1A n.15 per  L. 1.500
- 5 Fotodiodi rivelatori n.2 per P ● L. 1.500
- 6 " " montati con lampadine L. 2.000
- 7 Lettore ottico con incorporato il generatore - funziona ad infrarossi - utile per sperimentatori - NOVITA'!! 1 per L. 2.000  
 P ● 2 surplus per L. 2.000
- 8 Interruttori di prossimità 4 per ● L. 1.500
- 9 Piedini per integrati 140 per  L. 1.500
- 10 Coperchi isolatori per 2N3055 40 per L. 1.500
- 11 Zoccoli noval 40 pezzi per L. 1.500
- 12 " miniatura 40 pezzi per L. 1.500
- 13 Interruttori termici n.3 per ● L. 1.500
- 14 Termostati ripristino automatico n.3 per ● L. 1.500
- 15 Mica per 2N3055 25 pezzi + 50 renelle nylon L. 1.500
- 16 Zoccolo porta I.C. n.10 pezzi per L. 1.000
- 17 Connettore dorato passo 3,8 contatti doppi P  314-31 L. 1.500
- 19 Morsettiere per c.s. 10 pezzi per L. 1.000
- 20 Clip dorati n.40 pezzi per P ● L. 1.000
- 23 Bananine dorate n.30 per P ● L. 1.500
- 24 Insetti dorati ottimi per stabilire contatti anche volenti n.40 coppie P ● L. 2.000
- 25 Distanziatori in nylon per c.s. n.50 per ● L. 1.000
- 26 Viti autofilettanti 9x3,5 n.300 per L. 1.000
- 27 Chiave commutazione 2 posiz. 12 scambi L. 2.500
- 28 " " " " 5 " L. 2.000
- 29 Pulsantiere contatti dorati 4 tasti L. 1.000
- 30 " " " " 2 " 2 per L. 1.000
- 31 Resistenza di precisione allo 0,5% 10 miste ● L. 1.000
- 32 " miste 100 per  ● L. 1.000
- 33 " corazzate 7,50hm 10W cd. L. 1.000  
 1 " 20" " L. 1.000
- 34 Reostato 520 Ohm 10W  L. 1.000
- 35 Potenziometri n.10 misti per L. 1.000
- 36 Condensatori al tantalio professionali n.9 L. 1.000
- 37 " al policarbonato 100-150-200 pF al 5% n.100 per ● L. 1.500
- 38 C. 1,6µF 250vL utili come rifasatori per il funzionam. motori ed altri carichi a 110V con il 220V n.3 per L. 1.000
- 39 n.80 condensatori misti a sole ● L. 1.000
- 40 C. elettrolitici 10µF 63vL n.20 per L. 1.000
- 41 Compensatori ceramici misti n.8 pezzi  L. 1.000
- 42 " " 1pF senza vite n.50 L. 1.000
- 43 Filtri antidisturbo n.4 ● L. 1.500
- 44 Moduli logici (composti da diodi-resistenze-transistor) per sperimentatori n.40 L. 1.000
- 45 Ampolle reed n.7  L. 1.000
- 46 Magnetini per reed n.7 L. 1.000
- 47 Avvolgimenti per ampolle reed 5V n.10 ● L. 1.000
- 48 Microswitch a reed n.3 L. 1.500
- 49 " n.3 L. 1.000
- 50 Impedenze balun A.F. n.15 L. 1.000
- 51 Ferriti 8x130 n.6 L. 1.000
- 52 Puntali tester 4 coppie L. 1.000
- 53 Cordine per variabili 5 metri L. 500
- 54 Coppie di spondine per contrees n.6 L. 1.000
- 55 Trasformatore per luci psichedeliche L. 1.000
- 56 Trasformatori di impulsi su nuclei toroidali ottimi per comendere S.C.R. n.10 P L. 3.000
- 57 Dissipatori per T O 18 n.30  L. 1.000



**nel prossimo numero  
in edicola  
in agosto**

**manuale  
delle  
equivalenze**

**INSERTO SPECIALE CON LE INDICAZIONI  
SULLA SOSTITUZIONE RAGIONATA DI TRANSISTOR,  
CIRCUITI INTEGRATI, MEMORIE,  
LED, SCR, TUBI ELETTRONICI.**

**Radio Elettronica**

**C.A.A.R.T. - Via Duprè, n. 5**

**20155 MILANO - Tel. 02/3270226**

**Vendita contrassegno + spese postali - ordine minimo L. 8.000**

Il materiale, quando non indicato, si intende nuovo.

\* = Materiale consigliato agli sperimentatori

S = Surplus

P = Professionale

OFFERTA SPECIALE

48 Quarantotto valori diversi di resistenze con cassetteria di plastica per un tot. di 960 pezzi a sole L. 12.900

Luci psichedeliche a due canali in kit L. 5.500

TRANSISTOR PER TUTTI GLI SPERIMENTATORI. GARANTITI

Transistor al silicio plastici miniatura NPN n.100 pezzi L.5.000  
 " " " " " " " " PNP n.100 " L.5.000  
 " " " " " " " " potenza PNP n.100 " L.10.000  
 Condensatori elettrolitici 1.000 µF. 50 V1 n10 pezzi L.4.000

Ed ora integrati a prezzi mai visti, Rammentiamo che la serie DTL è compatibile con la serie TTL. DTL D.T.L.

TIPO	FUNZIONE	PRF770
930	2 NAND 4 Ingressi	n. 10 x L. 3.000
931	JK RS flip-flop	" 3 " " 2.000
932	2 NAND 4 Ingressi	" 10 " " 3.000
933	" " " " " " " "	" " " " " "
934-935-936	Hex Inverter	" " " " " "
945	RS flip-flop	" 5 " " 2.000
946	4 NAND 2 Ingressi	" 10 " " 3.000
962	3 NAND 3 Ingressi	" " " " " "
1800	2 NAND 5 Ingressi	" " " " " "
9093	2 JK flip-flop	" 5 " " 2.000
9099	" " " " " " " "	" " " " " "






**Materiale Surplus**  
 10 transistor potenze ● L. 3.000  
 1 Kg. schede I° scelta ● L. 4.500  
 1 " " " II° " " ● L. 3.500  
 1 " " " III° " " ● L. 2.500  
 1 " fili collegamento L. 2.000  
 1 " materiale vario L. 1.500  
 Derlington tipo 80X33-34 L. 800  
 53-54-55 cd L. 300  
 Memorie tipo 2102 cd L. 300  
 100 integrati (circa) ● L. 1.500  
 Rele reed (12 V) cd L. 500  
 " " al mercurio 2 scambi L. 1.000  
 " " " " 4 " L. 2.000

**SERIE TTL**  
 7400 n. 10 x L. 3.500  
 74H00 " 10 " " 4.000  
 7404 " 10 " " 4.000  
 7416 " 10 " " 4.000  
 2101 o eq. cd. " 2.000  
 " " " n.10 " " 15.000

Supporto alluminio anodizzato, ottimo per alimentatori ed altri montaggi. L. 2.000

**SUPER KIT!!!** Una super offerta con un super risparmio  
100 integrati misti Kit n.101 ● L. 5.000  
20 2N3055 a sole ● L. 11.600  
 Confezione per hobby, minuterie, pin, chiodini, cavallotti, faston, test point, distanziatori, solo ● L. 4.000  
 Semiconduttori speciali MOS, misti, n.10 Kit. 104 ● L. 3.000  
 Circuito universale "NOVITA" CAART" completo minuterie ● L. 10.000  
 Serie ferriti utili per sperimentatori ● L. 2.000  
 Bakelite ramata 2 Kg. L. 4.000  
 Vetrone ramata 2 Kg. L. 4.500  
 Circuiti stampati prova n.10 misti L. 5.000  
 Radiatori alluminio misti 1 kg. L. 2.250

58 Guida schede in nylon n.50 ● L. 1.000  
 59 Connettore maschio e femmine + guida schede P ● L. 1.000  
 60 Serie di M.F. per radio a transistor con c.s. ● L. 2.500  
 61 Minuterie varie 300 gr. ● L. 1.000  
 62 Ferro per cloruro in sali 1 Kg. L. 1.000  
 63 Confezione per dissaldare L. 3.000  
 64 Inchiostro anti-acido per c.s. L. 1.000  
 65 Trasformatori misti per sperimentatori n.10 ● L. 3.000  
 66 Interruttori veloci a reed n.3 P S ● L. 1.000  
 67 C. elettrolitici misti per T.V. n.7 pezzi L. 2.000  
 68 Trimpot Bourns 500 Ohm P L. 1.000  
 69 Pot. 25 giri 500 o 1.000 Ohm n.2 P L. 1.000  
 70 Deviatori a molle n.3 P L. 1.000  
 71 Filo argentato 2 mm. 5 metri L. 1.000  
 72 Relè 12-24-220V due scambi 5 A L. 1.000  
 73 Testina magnetica ● L. 1.000  
 74 Diapason 105 Hz ● L. 2.000  
 75 Contenitore legno 160 120 170 L. 1.500

- 1 Confezione di n.28 transistor ● L. 1.000
- 4 Diodi al silicio 1A n.15 per  L. 1.500
- 5 Fotodiodi rivelatori n.2 per P ● L. 1.500
- 6 " " montati con lampadina L. 2.000
- 7 Lettore ottico con incorporato il generatore - funziona ad infrarossi - utile per sperimentatori - NOVITA'!! 1 per L. 2.000  
 P ● 2 surplus per L. 2.000
- 8 Interruttori di prossimità 4 per L. 1.500
- 9 Piedini per integrati 140 per  L. 1.500
- 10 Coperchi isolatori per 2N3055 40 per L. 1.500
- 11 Zoccoli novel 40 pezzi per L. 1.500
- 12 " miniatura 40 pezzi per L. 1.500
- 13 Interruttori termici n.3 per ● L. 1.500
- 14 Termostati ripristino automatico n.3 per ● L. 1.500
- 15 Mitea per 2N3055 25 pezzi + 50 ranelle nylon L. 1.500
- 16 Zoccolo porta I.C. n.10 pezzi per L. 1.000
- 17 Connettore dorato passo 3,8 contatti doppi P 31-31 L. 1.500
- 19 Morsettiere per c.s. 10 pezzi per L. 1.000
- 20 Clip dorati n.40 pezzi per P ● L. 1.000
- 23 Benanine dorate n.30 per P ● L. 1.500
- 24 Insetti dorati ottimi per stabilire contatti anche volenti n.40 coppie P ● L. 2.000
- 25 Distanziatori in nylon per c.s. n.50 per ● L. 1.000
- 26 Viti autofilettanti 9x3,5 n.300 per L. 1.000
- 27 Chiave commutazione 2 posiz. 12 scambi L. 2.500
- 28 " " " " 5 " L. 2.000
- 29 Pulsantiera contatti dorati 4 test L. 1.000
- 30 " " " " 2 " 2 per L. 1.000
- 31 Resistenze di precisione allo 0,5% 10 miste L. 1.000
- 32 " miste 100 per  ● L. 1.000
- 33 " corazzata 7,5 Ohm 10W cd. L. 1.000  
 1 " 20" " L. 1.000
- 34 Reostato 520 Ohm 10W  L. 1.000
- 35 Potenziometri n.10 misti per L. 1.000
- 36 Condensatori al tantalio professionali n.9 L. 1.000
- 37 " al polimerizzato 100-150-200 pF el 5% n.100 per ● L. 1.500
- 38 C. 1,6µF 250V utili come rifeasatori per il funzionam. motori ed altri carichi a 110V con il 220V n.3 per L. 1.000
- 39 n.60 condensatori misti a sole ● L. 1.000
- 40 C. elettrolitici 10µF 63V n.20 per L. 1.000
- 41 Compensatori ceramici misti n.8 pezzi L. 1.000
- 42 " " 1pf senza vite n.50 L. 1.000
- 43 Filtri antidisturbo n.4 ● L. 1.500
- 44 Moduli logici (composti da diodi-resistenze-transistor) per sperimentatori n.40 ● L. 1.000
- 45 Ampolle reed n.7  L. 1.000
- 46 Magnetini per reed n.7 L. 1.000
- 47 Avvolgimenti per ampolle reed 5V n.10 L. 1.000
- 48 Microswitch a reed n.3 L. 1.500
- 49 " n.3 L. 1.000
- 50 Impedenze balun A.F. n.15 L. 1.000
- 51 Ferriti Bx130 n.6 L. 1.000
- 52 Puntali tester 4 coppie L. 1.000
- 53 Cordina per variabili 5 metri L. 500
- 54 Coppie di spondine per contraves n.6 L. 1.000
- 55 Trasformatore per luci psichedeliche L. 1.000
- 56 Trasformatori di impulsi su nuclei toroidali ottimi per comandare S.C.R. n.10 P L. 3.000
- 57 Dissipatori per T 0 18 n.30 ● L. 1.000

## PICCOLI ANNUNCI

*Radio Elettronica pubblicherà gratuitamente gli annunci dei lettori. Il testo, da scrivere chiaramente a macchina o in stampatello, deve essere inviato a Radio-Elettronica ETL via Carlo Alberto 65, Torino.*

OFFRO pacchi di materiale così composti: 100 resistenze 5% - 50 diodi silicio - 20 transistor silicio - 20 transistor germanio - 50 condensatori misti - 20 condensatori elettrolitici - 1 valvola nixie - 1 zoccolo per nixie - 10 circuiti integrati con foglio di applicazione L. 7.000 al pacco comprese le spese di spedizione. Mario Babrini, 10080 Pratiglione, Torino.

VENDO molti schemi di radio a valvole e transistor a L. 150 cad. Valvole usate ma funzionanti, schemi di RST della SRE, plastico ferroviario con materiali Lima e Rivarossi. Cerco schema elettrico o pratico di un voltmetro o tester digit 3 o 4 cifre. Ivo Michele, via Resistenza 28, Novate Milanese.

CERCO RX-TX max. 5W 23Ch tutti quarzati. Anche super usato purché funzionante e di prezzo modico. Rispondo a tutti. Item Ettore, corso Filangieri 125, 80069 Vico Equense 06/465156 ore 9-13/16-20.

OCCASIONISSIMA! vendo a sole L. 8.000 ricevitore auto-costruito in grado di ricevere mediante cambio di bobine di sintonia: gamma alta e bassa della polizia, radiotaxi, torri di controllo traffico aereo, CB, programmi FM (88-108 MHz), satelliti artificiali ecc. Tratto solo zona Roma. Greco Alessandro, via Filarete 265, Roma, tel. 2714176.

VENDO n. 1 AD149, n. 1 2N3055 L. 500 ciascuno. Cedo valvole usate vecchio tipo: n. 4 UX226, n. 1 UX280, n. 1 UX171/A, n. 1 UY227. Vendo schemi elettrici di televisori tipo: Phonola, Emerson. Giorgio Giacobone, via De Pretis 37, 27058 Voghera (Pavia).

ATTENZIONE! se cercate schemi, se avete perso pagine di riviste, se volete bozze di QSL, se cercate articoli teorici o dove si prova il vostro

RTX, rivolgetevi a me. Catalogo (300 schemi, 250 articoli, 30 riviste) a chi mi invia francobollo risposta (L. 270). Camrda Gerolamo, P.O. Box 2201, 70043 Monopoli (Bari).

CERCO TX-FM (88-108 MHz) o solo schema potenza min. 3W. Inoltre vendo a L. 4.000 TX-FM Amtron UK 305/A funzionante. A L. 400 cadauno vendo n. 14 ('70), n. 23 ('72), n. 37 ('75) di Nuova Elettronica, n. 9, n. 10 ('75), n. 8 ('76) di Radio Elettronica e n. 9, n. 12 ('75), n. 6 ('76) di Elettronica Pratica. Rispondo a tutti. Roberto Anselmi, via Treviglio 13, 21052 Busto Arsizio (Varese).

VENDO oscilloscopio « Eico 427 » a L. 80.000+s.s. oppure cambio con registratore 2 tracce. Inoltre vendo analizzatore transistor UK560 a L. 25.000; Bongo 265/4 L. 5.500; amplificatore 2,5WX2 L. 15.000 con mobiletto. Bottigelli Sergio, via N. Sauro 17, 10064 Pinerolo (TO).

VENDO materiale in surplus, 150 transistor + 200 diodi di vario tipo + 5 trasformatori d'uscita (bassa tensione) L. 90.000 o cambio con ricetrasmittente 23Ch più di 5W. Bottaccio Remigio, via de la Baillive 5, 1205 Ginevra, Svizzera.

CERCO numero di Radio Elettronica del gennaio 1974. Gioacchini Marcello, via Mazzini 4, 62019 Recanati (Macerata).

DETENUTO chiede parte teorica del corso Radio Scuola Elettra: Radio stereo a transistor e stereo Hi-Fi. Offre L. 10.000 + spese postali. Gazzi Danilo, Carcere Penale, Saluzzo (Cuneo).

VENDO oscilloscopio Unaohm G49A perfetto un anno di vita + puntali L. 150.000. Ping-o-Tronic Zanussi funzionante con qualsiasi televisore appassionante divertimento L. 35.000. Massimo Gaspardo, viale Troja 11, 20144 Milano, tel. 42356612 (ore 20).

ESEGUO circuiti stampati col metodo della fotoincisione. Brachelit L. 15 al cm<sup>2</sup> vetronite L. 18 al cm<sup>2</sup>. Inviare disegno su lucido o trasparente in scala 1:1. Per i circuiti a doppia faccia il prezzo è raddoppiato. Perfezione assoluta. Scrivere o telefonare: Gariboldi Roberto, via G. Fara, 14/c, 28100 Novara, tel. (0321) 30757.

16ENNE esegue per seria ditta montaggi elettrici ed elettronici anche a domicilio. Domenico Panno, Via Grottale 6, S. Maria Avico (CE).

VENDO microtrasmettitore FM autocostruito e funzionante a L. 6.000. Il progetto è apparso su questa rivista nell'ottobre del 1976. Canazza Roberto, Via Bellavitis 47, Vicenza.

VENDO baracchino Tenko Miami 46Ch 5W+GP+cavo alimentatore, il tutto in ottime condizioni a L. 160.000. Vendo inoltre stereo Europhon 220 20+20W circa L. 100.000. Tratto solo in provincia. Greco Alessandro, Via Roma 13, Galatina (LE) tel. 61.246.

VENDO a L. 60.000 giradischi Stercorama 2000 De Luxe di Selezione, 6 mesi di vita. Regalo insieme una cuffia stereo. Vendo anche molti L.P. a L. 3.000. Picciuolo Sandro, Corso Spezia 16, Torino.

ATTENZIONE! vendo caricabatterie « Elto » 10 Ampere 6÷12÷24 Volt L. 30.000. Cambierei con preamplificatore Turner o Shure da tavolo oppure con antenna direttiva CB usata ma in buono stato. Qualsiasi tipo. Indirizzare ad Eleuteri Marco, Via Roma, 06059 Todi (PG).

CERCO schema di antifurto con tempo di entrata e uscita e schema di un TX FM 20-25 watt con nota di componenti. Romano Claudio, Via Emilia 15, Galatina.



**ZETA elettronica**

Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 22258  
24100 BERGAMO

# orion 2002

amplificatore stereo 50+50 della nuova linea HI-FI



**ORION 2002**  
montato e collaudato

L. 192.000

**ORION 2002 KIT**

di montaggio con unità premontate

L. 149.800

Pot 50+50 W su 8 ohm  
5 ingressi:

2 ausiliari da 150 mV

Tuner 250 mV

Phono RIAA 5 mV

Tape monitor (uscita registratore 250 mV)

Banda passante: 20±20.000 Hz a ± 1 dB

Controllo toni: Bassi: ± 20 dB

Alti: ± 18 dB

Alimentazione: 220 V

Dimensioni: 460x120x300 mm

Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il modello **ORION 2002** sono disponibili:

<b>PS3G</b>	L. 33.000
<b>2xAP50M</b>	cad. L. 22.800
<b>ST 303</b>	L. 18.000
<b>Telaio</b>	L. 10.300
<b>TR 140</b>	L. 12.000
<b>Mobile</b>	L. 8.900
<b>Pannello</b>	L. 3.600
<b>Kit minuterie</b>	L. 13.200
<b>V-U meter</b>	L. 5.200

## CONCESSIONARI

<b>A.C.M.</b>	- 34138 TRIESTE	- via Settefontane, 52
<b>AGLIETTI &amp; SIENI</b>	- 50129 FIRENZE	- via S. Lavagnini, 54
<b>DEL GATTO</b>	- 00177 ROMA	- via Casilina, 514-516
<b>Elett. BENSO</b>	- 12100 CUNEO	- via Negrelli, 30
<b>ADES</b>	- 36100 VICENZA	- v.le Margherita, 21
<b>EL. PROFESTS.</b>	- 60100 ANCONA	- via XXIX Settembre 8/b-c
<b>Elett. HOBBY</b>	- 90143 PALERMO	- via Trentacoste, 15
<b>EMPORIO ELETTR.</b>	- 30170 MESTRE (VE)	- via Mestrina, 24
<b>BOTTEGA DELLA MUSICA di Azzariti</b>	- 21100 PIACENZA	- via Farnesiana, 10/B tel. 0523/384492
<b>TELSTAR</b>	- 10128 TORINO	- via Gioberti, 37/D
<b>ECHO Electronic</b>	- 16121 GENOVA	- via Brig. Liguria, 78-80/r
<b>ELMI</b>	- 20128 MILANO	- via Cislighi, 17
<b>EDISON RADIO CARUSO</b>	- 99-100 MESSINA	- via Garibaldi, 80

**PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO C.E.C.A. IIX** con: tempo di entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo di fine allarme - spia contatti - spia stand-by - spia preallarme - indicatore a memoria di avvenuto allarme. **INGRESSI ALLARME:** normalmente chiuso ritardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripetitivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - normalmente chiuso istantaneo ripetitivo - normalmente aperto istantaneo ripetitivo - normalmente chiuso istantaneo non ripetitivo - normalmente chiuso antirapina antimanomissione - due uscite separate per sirena protette contro i corti circuiti. Lit. 55.000 Alimentazione 12 V.

**PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO** con tempo d'uscita - tempo di ingresso - tempo di allarme - tempo fine allarme - spia contatti - spia stand-by - spia preallarme - indicatore a memoria di avvenuto allarme - ingresso allarme istantaneo e ritardato - relè allarme in grado di pilotare sirene fino a 250 W Lit. 35.000

**MINICENTRALE ANTIFURTO (cm. 6 x 13)** con tempo di entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo di fine allarme - spia contatti - spia preallarme - spia stand-by - spia memoria di avvenuto allarme. **INGRESSI ALLARME:** normalmente chiuso ritardato ripetitivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - antirapina antimanomissione - relè allarme in grado di portare fino ad 8 Amper Lit. 35.000

**PIASTRA CARICA BATTERIA** in tampone con sgancio automatico a batterie cariche e ripristino automatico al calore della carica. Indicatore della intensità di carica 1 max 1 A. Ideale per applicazioni di impianti antifurto e in qualsiasi altro caso in cui occorra mantenere costantemente carica una batteria Lit. 14.500

**PIASTRA CARICA BATTERIA** con sgancio automatico a batteria carica e ripristino automatico al calore della carica - indicatore della intensità di carica - regolatore della corrente massima di carica. Ideale per applicazioni impianti antifurto e in qualsiasi altro caso in cui occorra mantenere costantemente carica una batteria. Lit. 14.500

**PIASTRE ALIMENTATORI professionali stabilizzati regolabili** Caratteristiche: tens. 12 V - corr. 2 A. Rumore residuo min. 0,03% max 0,2% Lit. 18.000

**PIASTRA ALIMENTATORE PROFESSIONALE.** Caratteristiche 12 V 2A Rumore residuo 0,03% - 0,2%. Adatto per impianti antifurto a radar e in ogni altro caso occorra una tensione estremamente stabilizzata. Lit. 18.000

**SIRENA ELETTRONICA 12 V 10 W** a tonale portata m. 300 Lit. 18.000

**BATTERIE RICARICABILI FERRO-NICHEL 6V 5 Ah** Lit. 12.000

**PIASTRA RICEVITORE F.M.** con amplificatore F.I. e discriminatore Lit. 2.500

**CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da esterno** Lit. 2.500

**CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da incasso** Lit. 2.200


**CONTATTI A VIBRAZIONE** per antifurto Lit. 5.500

**L. E. M.**

via Digiuno, 3 - 20124 MILANO

tel. (02) 468209 - 4984866

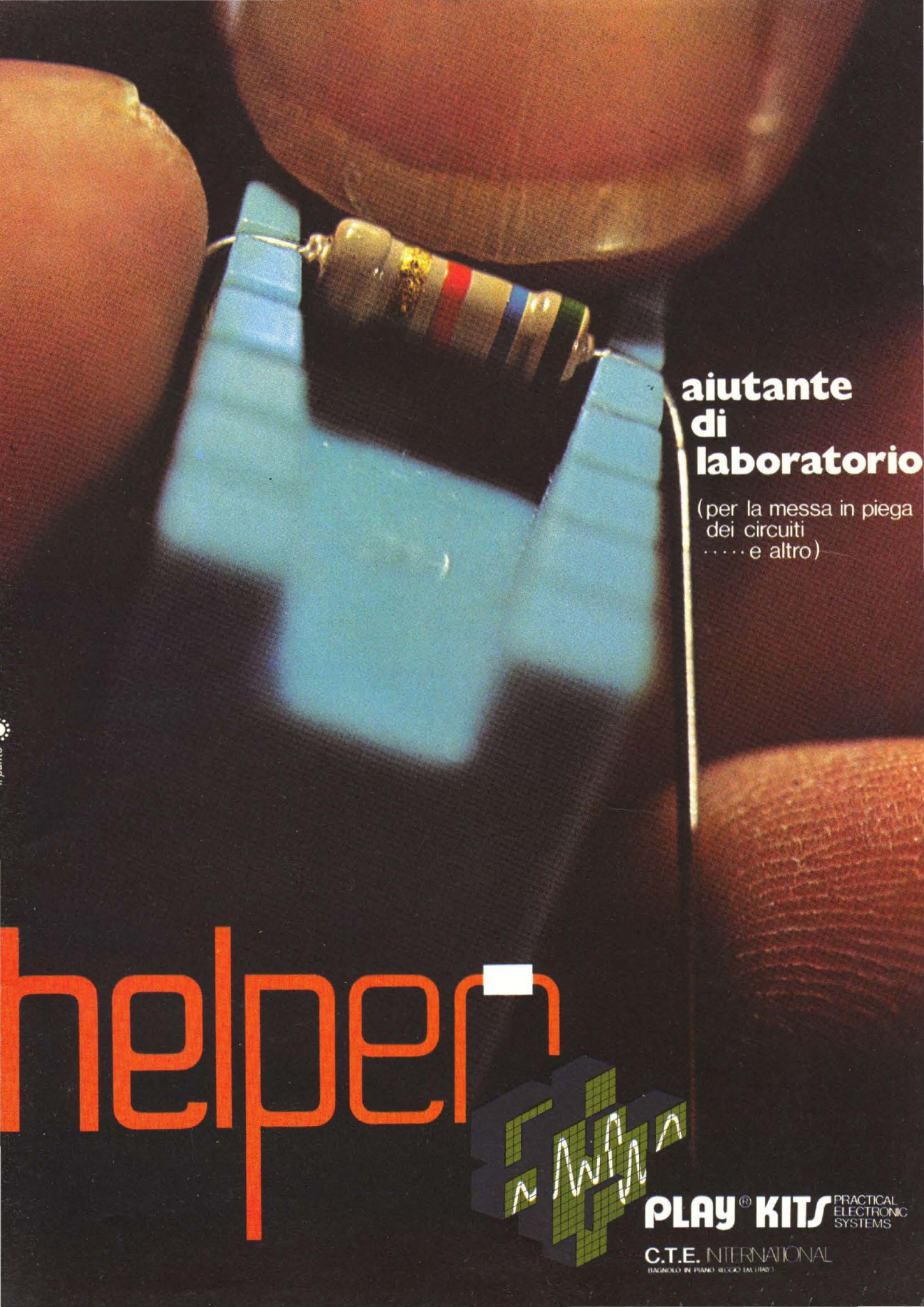NON SI ACCETTANO ORDINI INFERIORI A LIRE 5.000 - PAGAMENTO CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI



**aiutante  
di  
laboratorio**

(per la messa in piega  
dei circuiti  
..... e altro)

**helper**



**PLAY® KITS** PRACTICAL  
ELECTRONIC  
SYSTEMS

**C.T.E. INTERNATIONAL**  
BARCOLO IN PIANO SECCO EM 11043



L'elettronica e la fotografia  
L. 2.000



Come si costruisce un circuito elettronico  
L. 2.000



Come si costruisce un ricevitore radio  
L. 2.000



Come si costruisce un amplificatore audio  
L. 2.000



Come si lavora con i transistori  
L. 2.000



La luce in elettronica  
L. 2.000



Come si lavora con i transistori vol. 2° - L. 2.000



Come si costruisce un tester  
L. 2.000



anche i piú esperti li hanno sempre in tasca



H. Tunker  
**Strumenti musicali elettronici**  
Dai generatori d'onde a un miniorgano  
L. 2.000 (Abb. L. 1.800)



H. Stockle  
**Strumenti di misura e di verifica**  
Tester universali, voltmetri ed altri strumenti di misura  
Volume doppio L. 3.200



H. Stockle  
**Sistemi d'allarme**  
Dalla barriera luminosa alla serratura elettronica a codice  
L. 2.000 (Abb. L. 1.800)



H.-P. Siebert  
**Verifiche e misure elettroniche**  
Un piccolo manuale per l'hobbysta  
Volume doppio L. 3.200 (Abb. L. 2.900)

In vendita nelle migliori librerie oppure rivolgendosi direttamente a:

**franco muzzio & c. editore**

35100 padova piazza de gasperi n. 12 telefono 049-45094

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa o incollata su cartolina postale a:

**FRANCO MUZZIO & C. - p.zza De Gasperi, 12 - 35100 PADOVA**

Vi prego spedire:

QUANT. N. VOL.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

QUANT. N. VOL.

	7
	8
	9
	10
	11
	12

NOME .....

COGNOME .....

VIA .....

CITTÀ .....

C.A.P. ....